

باسمه تعالی

مدارهای مجتمع خطی CMOS از طراحی تا پیاده سازی

مؤلف

دکتر حامد امین زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور)

عنوان و نام پدیدآور	:	مدارهای مجتمع خطی CMOS: از طراحی تا پیاده‌سازی / مؤلف: حامد امین‌زاده
مشخصات نشر	:	مشهد: انتشارات خط اول، ۱۳۹۷
مشخصات ظاهری	:	۲۲۵ ص:، مصور، جدول، نمودار
شابک	:	
وضعیت فهرست‌نویسی	:	فیا
یادداشت	:	مؤلف: حامد امین‌زاده
موضوع	:	مهندسی برق
شناسه افزوده	:	امین‌زاده، حامد، ۱۳۶۱-
رده‌بندی کنگره	:	TK۱۴۵/۱۵ ۱۳۹۴
رده‌بندی دیویی	:	۶۲۱/۳
شماره کتابشناسی ملی	:	۴۰۷۲۵۳۶



تلفن: ۰۵۱۳۷۵۲۹۹۹۳

www.khate-aval.com

info@khate-aval.com

نام ناشر: انتشارات خط اول

نام کتاب: مدارهای مجتمع خطی CMOS: از طراحی تا پیاده‌سازی

مؤلف: حامد امین‌زاده

ویراستار علمی: حامد امین‌زاده

صفحه‌آرا: حامد امین‌زاده

شمارگان: ۵۰۰ جلد

نوبت چاپ: اول / پاییز ۱۳۹۷

چاپخانه:

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه: ۲۲۵ ص (وزیری)



شابک: -

نمایندگی فروش: مشهد- خیابان سعدی- بازارچه کتاب- شماره ۲۵- کتابفروشی درخشش

تلفن: ۰۵۱۳۲۲۵۱۹۲۳

اصفهان- میدان شهدا- خیابان کاوه- کوی ولی عصر- پلاک ۴۱۹- مؤسسه کتاب کیمیا اصفهان

تلفن: ۰۳۱۳۴۴۸۰۲۸۵ - ۰۳۱۳۴۴۸۴۰۲۰

  

تقديم به حضرت ولی عصر (عج)

مقدمه

همانگونه که از عنوان آن پیداست، طراحی مدارهای مجتمع به مطالعه و بررسی روش‌های طراحی مدارهای الکترونیکی بر روی ویفرهای ساخته شده از بلور سیلیکونی می‌پردازد. در واقع، طراحی مدارهای مجتمع یک هنر است و می‌توان آن را با پیاده‌سازی یک نقاشی زیبا بر روی بوم خالی مقایسه نمود. مشابه با یک نقاشی زیبا، طرح نهایی (Layout) نشان می‌دهد که چه نقاطی از ویفر سیلیکونی باید با چه نوع ماده‌ای و با چه غلظتی تلفیق یا پوشانده شود. در نهایت، با اتصال ولتاژ الکتریکی به نقاط از پیش تعیین شده، پردازش‌های پیچیده و حجیم که انسان قادر به انجام آنها به سادگی نیست با سرعت بالا انجام می‌گردد. در این درس شما با تحلیل و طراحی بلوک‌های مجتمع مختلف از زوایای دید مختلف (از سطح ترانزیستوری و مداری گرفته تا سیستم‌های مرکب از چندین هزار ترانزیستور) آشنا می‌شوید.

مباحث این کتاب، تحلیل بنیادی کلیه مدارها، از مدارهای آنالوگ (تقویت کننده‌ها، فیلترها و منابع تغذیه) گرفته تا مدارهای دیجیتال (دروازه‌های منطقی، حافظه‌ها و غیره)، فیزیک نیمه‌هادی‌ها و روش‌های ساخت را شامل می‌شود. لذا شاید بتوان درس طراحی مدارهای مجتمع را مهمترین درس در مقطع تحصیلات تکمیلی برق و الکترونیک برشمرد. تحلیل سیستمی مدارهای دیجیتال مبتنی بر تنها دو سطح منطقی صفر و یک به دروسی از قبیل طراحی مدارهای بسیار فشرده (VLSI) و میکروپروسسورها، و بررسی جزئی‌تر فیزیک نیمه‌هادی‌ها و روش‌های ساخت، به دروسی از قبیل فیزیک الکترونیک و تئوری و فن‌آوری ساخت قطعات نیمه‌هادی مربوط می‌شود.


سطوح منطقی طراحی که به منظور تحلیل مدارها از آنها استفاده می‌کنیم عبارتند از (شکل م-۱):

سطح فیزیکی ترانزیستوری (Device Level): بررسی در سطح ترانزیستوری.

سطح مداری (Circuit Level): جزئیات ترانزیستوری در نظر گرفته نمی‌شوند.

سطح ساختاری (Architecture Level): برخی جزئیات مداری در نظر گرفته نمی‌شوند.

 سطح سیستمی (System Level): جزئیات مداری به طور کامل در نظر گرفته نمی‌شوند.



شکل م-۱ (الف) سطح فیزیکی ترانزیستوری؛ (ب) سطح مداری؛ (ج) سطح ساختاری؛ (د) سطح سیستمی.

(*) طراحی مقاوم

بسیاری از پارامترهای موجود در مدارهای مجتمع با گذشت زمان و شرایط محیطی و یا در هنگام ساخت تغییر می‌کنند. مهمترین این تغییرات را می‌توان در پروسه ساخت، ولتاژ تغذیه و دمای محیط در نظر گرفت. مدارهای مجتمع باید طوری طراحی و پیاده سازی شوند که در مقابل تغییرات پروسه ساخت/ولتاژ تغذیه/دما (PVT) عملکرد مطلوبی داشته باشند. به عنوان مثال ممکن است در شرایط عادی، تغییرات ولتاژ تغذیه مدار بین 1.5 تا 1.8 ولت و تغییرات دما بین 0 تا 85 درجه سانتی گراد باشد. در این شرایط، مدار باید همچنان عملکرد مطلوبی را از خود نشان دهد.

(*) بازه عملکرد مدارهای الکترونیکی در کاربردهای مختلف

الف) تجاری: مابین 0 تا 85 درجه سانتی گراد،

ب) صنعتی: مابین 25- تا 85 درجه سانتی گراد

ج) نظامی: مابین 40- تا 120 درجه سانتی گراد

(* تغییرات ولتاژ منبع تغذیه در حین عملکرد

به طور استاندارد به اندازه ۱۵ درصد اندازه متوسط ولتاژ تغذیه اعمال شده به مدار در نظر گرفته می شود. مدل سازی عدم تقارن ترانزیستورها با انجام تحلیل مونت کارلو (پخش تصادفی اثرات) انجام می گیرد.

(* تغییرات رفتار ترانزیستورها در هنگام ساخت

در اثر تغییرات بسیار اندک پارامترها، رفتار ترانزیستورهای ساخته شده در هنگام ساخت تغییر نموده و برخی سریع و برخی کند می شوند. این تغییر پارامترها در جدول م-۱ نمایش داده شده اند.

جدول م-۱: مدل سازی عملکرد ترانزیستورها در هنگام ساخت

نوع ترانزیستور:	$nMOS$	$pMOS$
	T	T
T حالت عادی	F	F
F سریع	S	S
	F	S
S کند	S	F

در پایان بر خود لازم می دانیم تا از زحمات کلیه عزیزانی که ما را در ویرایش این کتاب یاری رسانیده اند قدردانی کنیم.

حامد امین زاده، بهار ۱۳۹۸


فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه ای بر طراحی آنالوگ	۱۱
فصل دوم: فیزیک ترانزیستورهای MOS	۱۵
فصل سوم: تقویت کننده های تک طبقه	۴۳
فصل چهارم: تقویت کننده های تفاضلی	۶۷
فصل پنجم: آینه های جریان فعال و غیر فعال	۸۷
فصل ششم: پاسخ فرکانسی تقویت کننده ها	۱۰۱
فصل هفتم: نویز	۱۱۷
فصل هشتم: فیدبک	۱۴۱
فصل نهم: تقویت کننده های عملیاتی	۱۶۱
فصل دهم: پایداری و جبران سازی فرکانسی	۲۰۳
کتابنامه	۲۲۵

فصل اول: مقدمه‌ای بر طراحی آنالوگ


با پیشرفت مدارهای پردازش دیجیتال در اوایل دهه ۱۹۸۰، بسیاری از پژوهشگران مرگ الکترونیک آنالوگ را در سال‌های پیش‌روی پیش‌بینی می‌کردند؛ اما چرا در حال حاضر الکترونیک آنالوگ همچنان از محبوبیت بالا برخوردار است؟ علت آن را می‌توان در کاربردهایی دانست که پردازش اطلاعات در حوزه آنالوگ تنها گزینه ممکن است.

۱- پردازش سیگنال‌های طبیعی: سیگنال‌های موجود در طبیعت همگی به فرم آنالوگ هستند. از این دسته می‌توان به صدای دریافت شده توسط میکروفون، پیکسل‌های تصویر دریافت شده توسط دوربین‌های عکاسی، خروجی حس‌گر ارتعاشات زمین و تشخیص زلزله اشاره نمود. چنین سیگنال‌هایی باید توسط مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال (مدارهای آنالوگ)، به کلمه‌ای دیجیتال تبدیل شوند تا بررسی و پردازش - های بعدی توسط مدارهای دیجیتال انجام شوند (شکل ۱-۱). پس از اتمام پردازش دیجیتال، سیگنال موردنظر مجدداً توسط مبدل دیجیتال به آنالوگ به فرم آنالوگ تبدیل شود. سیگنال‌های آنالوگ گاهی حاوی سیگنال‌های ناخواسته‌ای از جمله نویز و اعوجاج هستند که لازم است قبل از تبدیل شدن به دیجیتال، توسط فیلترهای آنالوگ حذف شوند.

 



شکل ۱-۱: نحوه پردازش یک سیگنال آنالوگ در حوزه دیجیتال.

۲- ارتباطات دیجیتال: اطلاعات دیجیتال غالباً در فواصل طولانی ارسال و دریافت می‌شوند. سیگنال دریافت شده به شدت ضعیف بوده و حاوی نویز است (شکل ۲-۱). لذا باید قبل از تبدیل شدن به صفر و یک، توسط تقویت‌کننده‌های آنالوگ تقویت شود. گاهی اوقات هر دو بیت مجاور را با یکدیگر ترکیب می‌کنند و یک سیگنال چهارسطحی می‌سازند. چنین سیگنالی نیاز به پردازش بیشتر برای کدگشایی دارد.

 

شکل ۱-۲: تضعیف و اعوجاج داده‌ها بعد از عبور از میان یک کابل دارای تلفات.

  ۳- بازیابی اطلاعات از دیسک سخت: اطلاعات بازیابی شده از روی دیسک سخت حاوی نویز است. برای بازیابی آنها از مدارهای آنالوگ استفاده می‌شود (شکل ۱-۳).




۴- گیرنده‌های بی‌سیم: سیگنال دریافت شده توسط یک گیرنده RF مانند گیرنده جاسازی شده در یک تلفن همراه، دارای فرکانس‌هایی از مرتبه GHz بوده و دامنه آن در حد چند میکروولت است.

شکل ۱-۴: طیف فرکانسی سیگنال و تداخل دریافت شده توسط آنتن یک گیرنده بی‌سیم.

مدارهای مجتمع خطی CMOS: از طراحی تا پیاده‌سازی | ۱۳


این سیگنال همچنین حاوی اطلاعات ناخواسته از کانال‌های اطراف است (شکل ۱-۴). مدارهای آنالوگ موجود در قسمت گیرنده، این سیگنال را تقویت نموده و فرکانس‌های ناخواسته را حذف می‌کنند.

۵- فرستنده‌ها و گیرنده‌های نوری: این گیرنده‌ها با سرعت بسیار بالا و از مرتبه ۱۰ تا ۴۰ گیگاهرتز کار می‌کنند (شکل ۱-۵). مدارهای الکترونیکی موجود در فرستنده‌ها و گیرنده‌های نوری همگی از نوع آنالوگ هستند.

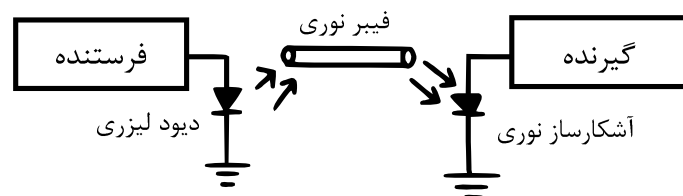

شکل ۱-۵: گیرنده و فرستنده نوری.


۶- حس گرها: حس گرهای مکانیکی، الکتریکی و نوری نقش مهمی در زندگی ما دارند. تقویت و فیلتر نمودن سیگنال‌های ناخواسته خروجی این حس گرها و تبدیل آنالوگ به دیجیتال نمودن آنها توسط مدارهای آنالوگ انجام شده و همگی این مراحل، حائز اهمیت فراوان است. شتاب‌سنج موجود در کیسه هوای اتومبیل، از حرکت یک صفحه متحرک و تغییر اندازه خازن بین دو صفحه برای اندازه‌گیری شتاب استفاده می‌کند (شکل ۱-۶-الف). دقت این سازوکار با استفاده از دو خازن تفاضلی و اندازه‌گیری حاصل سری این دو خازن، افزایش می‌یابد (شکل ۱-۶-ب).

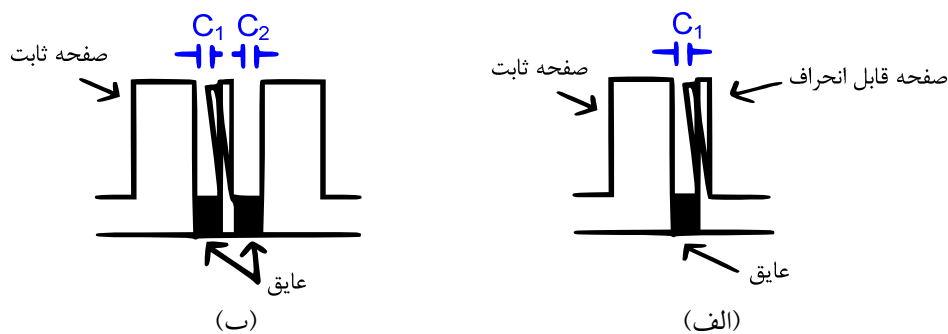

شکل ۱-۶ (الف) شتاب‌سنج ساده؛ (ب) شتاب‌سنج تفاضلی.

۷- ریزپردازنده‌ها و حافظه‌ها: طراحی ریزپردازنده‌ها و حافظه‌ها، نیازمند داشتن تجربه در طراحی مدارهای آنالوگ است. بسیاری از نکات مرتبط با زمان‌بندی و توزیع سریع سیگنال‌های دیجیتال و سیگنال ساعت، نیاز به این دارد که به اطلاعات دیجیتال با فرکانس بالا به شکل یک سیگنال آنالوگ نگریسته شود. حافظه‌های نیمه‌هادی از تقویت‌کننده‌های آنالوگ به منظور بازیابی اطلاعات استفاده می‌کنند.

(*) مصالحه در طراحی مدارهای آنالوگ و مقایسه آن با طراحی مدارهای دیجیتال: در شرایطی که تنها مصالحه موجود در طراحی مدارهای دیجیتال، مصالحه میان سرعت (Speed) و توان مصرفی (Power Dissipation) است، مدارهای آنالوگ دارای مصالحه‌های فراوانی میان سرعت، خطی بودن (Linearity)، حد تغییرات ولتاژ (Voltage Swings)، بهره (Gain)، نویز (Noise)، ولتاژ تغذیه (Supply Voltage)، امپدانس ورودی-خروجی و توان مصرفی هستند (شکل ۷-۱).

 

شکل ۷-۱: مصالحه میان پارامترهای مختلف در طراحی مدارهای آنالوگ.

(*) چرا مجتمع سازی؟ مجتمع سازی مدارهای آنالوگ دارای مزایای فراوانی از قبیل قابلیت فشردگی-سازي قطعات در مقیاس بالا، دستیابی به سرعت بالا، سطح اشغال‌شده کمتر و توان مصرفی پایین تر است.


(*) چرا فرایند ساخت CMOS؟ فرآیند فعلی ساخت مدارهای مجتمع، بر مبنای استفاده از ترانزیستورهای nMOS و pMOS است. علت آن است که ترانزیستورهای موردنظر را می‌توان تا حد زیادی به صورت فشرده در کنار هم قرار داد.

فصل دوم: فیزیک ترانزیستورهای ماسفت


اهمیت این فصل، در امکان شناخت ترانزیستورهای ماسفت مورد استفاده در فن آوری ساخت CMOS است. عبارت MOSFET مخفف کلمات زیر و به معنای ترانزیستور اثر میدان متشکل از فلز، اکسید و نیمه هادی است.

MOSFET = Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

مشابه با ترانزیستورهای دوقطبی، ترانزیستور ماسفت دارای دو نوع n و p هستند. هر دو ترانزیستور، دارای چهار پایانه (درین D ، گیت G ، سورس S و بالک B) نشان داده شده در شکل ۱-۲ هستند. ترانزیستور MOS، خیلی بعدتر از ترانزیستور دوقطبی BJT ساخته شد. ولی تا اواخر دهه ۱۹۷۰ کاربرد زیادی در صنعت پیدا نکرد. از اواخر دهه ۱۹۷۰، مدارهای مجتمع CMOS مبتنی بر دو ترانزیستور ماسفت مکمل ساخته شدند. تراشه (IC) های ابتدایی، تنها شامل ترانزیستور n MOS بودند. ولی به تدریج ترانزیستور p MOS نیز به آن اضافه شد و فن آوری سیماس $CMOS = nMOS + pMOS$ مورد توجه طراحان قرار گرفت. ترانزیستور ماسفت یک ترانزیستور متقارن است که از لحاظ ساختاری و نحوه کاربرد، پایانه های درین و سورس آن هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. شکل ۲-۲ نحوه پیاده سازی دو ترانزیستور مورد نظر را بر روی یک بستر مشترک و در فرآیند ساخت CMOS نشان می دهد. شکل بالا نمای سه بعدی از یک ترانزیستور n MOS ساخته شده را به همراه برخی اسامی با اهمیت نمایش می دهد. این ترانزیستور بر روی بستری از جنس سیلیکون (Si) و با ناخالصی کم p (p^-) ساخته می شود. پایانه گیت به ماده ای از جنس پلی سیلیکون (Poly) متصل می شود که توسط عایق گیت از جنس اکسید سیلیکون (SiO_2) از سطح زیرین جدا می شود. سیلیکون مورد استفاده در پلی سیلیکون، از جنس کریستال

 

شکل ۱-۲ نماد و پایانه های دو ترانزیستور n MOS و p MOS.

 

شکل ۲-۲ نمادها و نحوه پیاده‌سازی افزاره‌های $nMOS$ و $pMOS$ بر روی یک سطح مشترک.

خالص سیلیکون نیست و از نواحی مجزای کریستالی تشکیل شده است. از لحاظ هدایت الکتریکی، رفتار آن شبیه فلزات است. در فن‌آوری CMOS نشان داده شده در شکل ۲-۲، بستر (ویفر) اولیه دارای کمی ناخالصی از نوع p است. ترانزیستور $nMOS$ به‌طور مستقیم بر روی این بستر سیلیکونی ساخته می‌شود در حالی که ساخت ترانزیستور $pMOS$ نیازمند یک مرحله اضافی برای ساخت بستر مکمل (n -well) است. به هنگام بمباران نواحی با ناخالصی شدید n یا p (p^+ , n^+)، کمی ناخالصی با توجه به پدیده نفوذ به زیر ناحیه گیت راه می‌یابد (در ناحیه با طول L_D) و طول ناحیه گیت موجود در بین درین و سورس را از L به L_{eff} کاهش می‌دهد. به عنوان مثال، در پروسه $0.18\mu m$ ، مقدار مؤثر طول گیت برابر با $L_{eff} = 0.15\mu m$ است. حداقل L مجاز در یک فرآیند ساخت مشخص، با L_{drawn} نشان داده می‌شود. مقدار آن برابر است با:

$$L_{drawn} = L_{eff} + 2L_D \quad (۱ - ۲)$$

با اعمال یک ولتاژ درین-سورس V_{DS} اولیه به ترانزیستور $nMOS$ ، جریانی برقرار نمی‌شود چراکه هنوز کانالی در زیر ناحیه G تشکیل نشده است. برای ایجاد کانال ربط دهنده S به D ، باید ولتاژ زیر ناحیه گیت G را نسبت به S افزایش داد. با افزایش تدریجی V_{GS} ، در ابتدا حفره‌ها از زیر ناحیه گیت دور شده و

مدارهای مجتمع خطی CMOS: از طراحی تا پیاده‌سازی | ۱۷


سپس الکترون‌ها از طریق S جذب ناحیه زیر گیت می‌شوند. ترانزیستورهای MOS کلیدهای بسیار خوبی برای قطع و وصل جریان هستند چراکه پایانه کنترل آنها (در این حالت پایانه G) به اکسید سیلیکون متصل شده است و به دلیل عایق بودن جریانی نمی‌کشد. با افزایش تدریجی V_{GS} و تشکیل کانال در زیر ناحیه G ، به تدریج مقاومت درین سورس DS کوچک شده و کلید از حالت اتصال باز به اتصال کوتاه تغییر وضعیت می‌دهد.

دیود تشکیل شده بین پیوندهای مختلف ترانزیستور ماسفت با بالک، در هر وضعیتی باید خاموش بمانند. با روشن شدن دیود هر پیوند، عملکرد رفتاری ترانزیستور تحت تأثیر جریان‌های ناشی ایجاد شده شکل دیگری به خود می‌گیرد. لذا:

۱- در ترانزیستور $nMOS$ ، باید پایانه بالک را به پایین‌ترین ولتاژ موجود در مدار (ولتاژ زمینه مشترک B) متصل نمود. با این کار، همه دیودها بایاس معکوس شده و از پایانه بالک جریان نمی‌کشند (به‌عنوان مثال، در مداری با ولتاژ تغذیه $V_{DD} = 0-3V$ ، ولتاژ بالک باید برابر با $V_B = 0V$ باشد).

۲- در ترانزیستور $pMOS$ ، باید پایانه بالک را به بالاترین ولتاژ موجود در مدار (ولتاژ زمینه مشترک) وصل نمود (به‌عنوان مثال در مداری با ولتاژ تغذیه $V_{DD} = 0-3V$ ، ولتاژ بالک را باید برابر با $V_B = 3V$ در نظر گرفت).

(*) نکته: در پروسه ساخت n -well که از ویفری با ناخالصی p کم (p^-) استفاده می‌شود، بستر (Well) برای همه ترانزیستورهای $nMOS$ مشترک است. لذا به اجبار باید B همه ترانزیستورهای $nMOS$ را به پایین‌ترین ولتاژ ممکن تا زمین مدار متصل نمود؛ اما با توجه به این که هر $pMOS$ در یک Well مجزا پیاده‌سازی می‌شود، پایانه بالک مجزا از دیگری دارد. لذا می‌توان B را به بالاترین ولتاژ موجود در همان Well که برابر با ولتاژ پایانه سورس S است، متصل نمود. در عمل، اگر B به ولتاژی غیر از S وصل شود، اثر بدنه به وجود می‌آید که باعث تغییر جزئی در برخی پارامترهای ترانزیستور از جمله ولتاژ آستانه (V_{TH}) آن می‌شود. این پدیده، همان گونه که در شکل ۲-۳ نمایش داده شده است، نامطلوب است. برای جلوگیری از ایجاد اثر بدنه در ترانزیستورهای $nMOS$ ، می‌توان از پروسه‌ای موسوم به Dual-Well استفاده نمود. ترانزیستور $nMOS$ این پروسه، هر کدام در یک چاه جداگانه ساخته می‌شوند و اثر بدنه ندارند؛ اما این روش ساخت، دارای یک مرحله اضافی تر بوده و گران‌قیمت است.

 


شکل ۳-۲ اثر بدنه در ترانزیستورهای $nMOS$ و $pMOS$ و محدودیت‌های فرآیند ساخت $CMOS$.

۲-۱) نواحی کاری ترانزیستور از دید ولتاژ گیت-سورس v_{GS} :

ولتاژ آستانه، مرز میان روشن و خاموش شدن یک ترانزیستور ماسفت را مشخص می‌کند. برای تعریف دقیق آن لازم است که نواحی کاری ترانزیستور موجود در شکل ۲-۴ مشخص شوند. برحسب v_{GS} ترانزیستور، نواحی کاری مختلف یک ترانزیستور $nMOS$ به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

- ۱- تجمع حفره‌ها در زیر ناحیه گیت (Accumulation)؛ این حالت به ازای $v_{GS} < 0$ اتفاق می‌افتد؛ در این وضعیت تعداد بارهای مثبت جمع شده در زیر ناحیه گیت، از میزان عادی این بارها در زمینه با ناخالصی p (p -sub) است.

 

شکل ۲-۴ نحوه بدست آوردن ولتاژ آستانه در یک ترانزیستور $nMOS$.

۲- تخلیه زیر ناحیه گیت از حفره (Depletion)؛ این حالت به ازای $0 < v_{GS} < v_1$ اتفاق می‌افتد؛ حفره‌ها از زیر ناحیه گیت دور شده و فقط آینه بار مثبت موجود در بالای ناحیه G را به صورت یون منفی در پایین سطح گیت داریم.

۳- وارونگی ضعیف (Weak Inversion)؛ این حالت به ازای $v_1 < v_{GS} < v_{TH}$ اتفاق می‌افتد؛ با افزایش ولتاژ و تشکیل میدان، الکترون‌ها از سمت سورس به زیر ناحیه گیت جذب می‌شوند. لذا این ناحیه تغییر ماهیت داده و به تدریج کانال حاوی الکترون زیر ناحیه گیت تشکیل می‌شود.

۴- وارونگی قوی (Strong Inversion)؛ این حالت به ازای $v_{GS} > v_{TH}$ اتفاق می‌افتد؛ با جذب و گسترده شدن الکترون‌ها از S به D ، کانال الکترونی در زیر ناحیه گیت کامل می‌شود (این وضعیت معادل با روشن بودن ترانزیستور است).

با توجه به تقسیم‌بندی بالا، ولتاژ آستانه یا v_{TH} مرز بین وارونگی ضعیف و وارونگی قوی را مشخص می‌کند. درواقع، v_{TH} ولتاژ حداقلی است که به ازای آن، چگالی الکترون‌ها در زیر ناحیه گیت به چگالی حفره‌ها در p_{sub} رسیده و ناحیه زیر گیت از لحاظ الکتریکی خنثی می‌شود. برای یک ترانزیستور $nMOS$ ، این ولتاژ کمیتی با مقدار مثبت و برای ترانزیستور $pMOS$ این ولتاژ کمیتی با مقدار منفی است. می‌توان نشان داد:

$$V_{TH} = \varphi_{MS} + 2\varphi_F + \frac{Q_{dep}}{C_{ox}} \quad (2-2)$$

متغیرهای موجود در رابطه بالا عبارت‌اند از:

تفاوت ولتاژ (توابع ولتاژ) گیت پلی سیلیکون و زمینه سیلیکون: φ_{MS}

$$\varphi_F = \left(\frac{kT}{q}\right) \ln\left(\frac{N_{sub}}{n_i}\right) \quad (2-3)$$

N_{sub} : ناخالصی زمینه

q : بار الکترون

Q_{dep} : بار ناحیه تهی

$C_{ox} = \varepsilon_{ox}/t_{ox}$


خازن واحد سطح اکسید گیت با مقدار تقریبی $(1 \sim 7 \text{ fF}/\mu\text{m}^2)$

ε_{ox} : نفوذپذیری اکسید

t_{ox} : قطر اکسید

(*) **نکته:** تمامی روابط مربوط به ترانزیستور $nMOS$ را می‌توان به روابط $pMOS$ تبدیل نمود اگر جای متغیرهای $v_{GS} \rightarrow v_{SG}$, $v_{DS} \rightarrow v_{SD}$ و $v_{TH} \rightarrow |v_{TH}|$ تعویض گردند.

 (*) **نکته:** سازوکار عملکرد و نحوه روشن شدن ترانزیستور $pMOS$ ، شبیه به موارد توضیح داده‌شده در بالا و تنها با تعویض جای الکترون با حفره خواهد بود.



(*) **نکته:** ساخت مستقیم ترانزیستور $nMOS$ بر روی بستر با زمینه n -Well (ساختار شکل ۵-۲) ممکن نیست زیرا تنها دو ناحیه Accumulation و Depletion وجود خواهند داشت. لذا به دلیل عدم وجود حفره، ناحیه کاری Inversion موجود نخواهد بود.


شکل ۵-۲ ساختار بدون ناحیه وارونگی *Inversion*

(*) **نکته:** در عمل با تزریق ماده نوع n به زیر ناحیه گیت، یک ترانزیستور $nMOS$ با کانال مصنوعی ایجاد می‌شود. با این کار می‌توان v_{TH} ترانزیستور را تا حد صفر و یا حتی کمتر نیز کاهش داد. چنین ترانزیستورهای ماسفتی (ماسفت تهی) کمتر کاربرد دارند چراکه به ازای ولتاژ گیت-سورس صفر، باز هم جریان تابع ولتاژ درین-سورس داشته و در حالت عادی خاموش نمی‌شوند. لذا قابلیت استفاده به‌عنوان کلید را ندارند.

۲-۲) نواحی مختلف کاری ترانزیستور از دید ولتاژ درین-سورس v_{DS}

فرض کنیم که v_{GS} را به مقدار کافی افزایش داده‌ایم به‌طوری‌که از v_{TH} بیشتر شده و کانالی در زیر ناحیه G شکل گرفته است. با افزایش v_{DS} جریانی از طریق کانال و با حرکت حامل‌ها بین D و S ایجاد می‌شود. با توجه به اینکه در ترانزیستور $nMOS$ ، کانال ساخته‌شده در زیر G از جنس الکترون است، جهت جریان به وجود آمده عکس جهت حرکت الکترون‌ها (با سرعت V) از سورس به درین است. لذا این جریان وارد شونده از سمت D است (شکل ۶-۲).

$$I = Q_d V \quad (۲ - ۴)$$

 


در ابتدای کار و به ازای v_{DS} کوچک، رابطه i_D با v_{DS} به صورت خطی بوده و ترانزیستور شبیه به یک مقاومت خطی رفتار می‌کند. لذا هر چه v_{DS} بیشتر شود، i_D نیز متناسب با آن افزایش می‌یابد. به این ناحیه، ناحیه تریود عمیق گفته می‌شود. اما آیا این وضعیت تا ابد ادامه می‌یابد؟ خیر.

با توجه به اینکه Bulk ترانزیستور به زمین متصل است، با افزایش بیشتر v_{DS} ، دیود DB بیشتر بایاس معکوس شده و مطابق با شکل ۲-۷، عرض ناحیه تخلیه حول درین بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. لذا کانال شیب پیدا می‌کند. با افزایش بیشتر v_{DS} و به ازای $v_{GD} = v_{TH}$ ، ناحیه تخلیه به طور کامل کانال را فرا می‌گیرد. با افزایش بیشتر v_{DS} و به ازای $v_{GD} < v_{TH}$ ، ترانزیستور اشباع می‌شود. در ناحیه تهی، سرعت الکترون‌ها همان سرعت اشباع است چراکه میدان بزرگی در ناحیه‌ای با ابعاد کوچک ایجاد شده است. لذا شرط اشباع شدن ترانزیستور nMOS:

$$v_{DG} > -v_{TH} \Rightarrow v_{DS} > v_{GS} - v_{TH} = v_{DS,sat} (= v_{ov} = v_{eff}) \quad (۲-۵)$$

متغیر $v_{DS,sat} = v_{ov} = v_{eff}$ ولتاژ اشباع یا ولتاژ مؤثر ترانزیستور نامیده می‌شود. برای ترانزیستور pMOS داریم:


$$v_{SD} > v_{SG} - |v_{TH}| = v_{SD,sat} (= v_{ov} = v_{eff}) \quad (۲-۶)$$

 

شکل ۲-۷ بار موجود در کانال با افزایش ولتاژ درین - سورس و اشباع ترانزیستور.

۳-۲ تعیین نقطه کار ترانزیستور به صورت

گرافیکی و از روی وضعیت ولتاژها

 

تا هنگامی که ترانزیستور در ناحیه اشباع است که v_D فاصله کافی از v_G داشته باشد. مطابق با شکل ۲-۸، این اختلاف می‌تواند حداکثر به حد یک v_{TH} برسد. به طور خلاصه:

اشباع ترانزیستور $pMOS$ ، به ازای $v_D + |v_{TH}| < v_G$ برقرار است.



اشباع ترانزیستور $nMOS$ ، به ازای $v_D + v_{TH} > v_G$ برقرار است.

شکل ۲-۸ تعیین مرز ناحیه اشباع برای دو ترانزیستور

۴-۲ بدست آوردن رابطه جریان - ولتاژ ترانزیستور MOS


ساختار شکل ۲-۹ را در نظر بگیرید. فرض کنید که $v_{DS} = v_{DS1}$ را ثابت نگه‌داشته و به تدریج v_{GS} را از صفر افزایش دهیم. می‌خواهیم نواحی مختلف کاری ترانزیستور را بررسی کنیم. با توجه به شکل ۲-۱۰ می‌توان رابطه جریان با سرعت حامل‌های قطعه را به صورت زیر در نظر گرفت:

$$I = Q_d V \begin{cases} Q_d (C/m): \text{چگالی بار در هر متر} \\ V (m/s): \text{سرعت بر حسب متربرثانی} \end{cases} \quad (۲ - ۷)$$

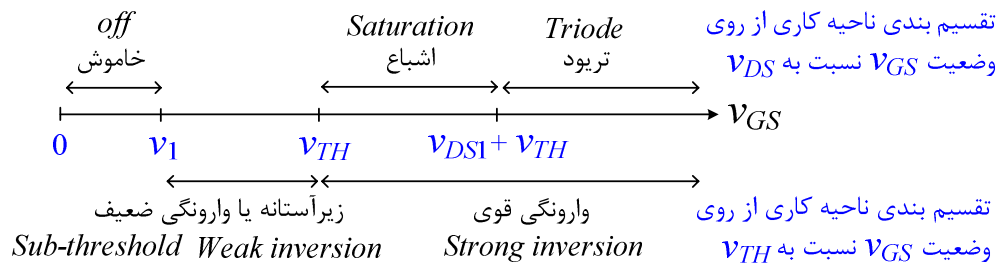 

شکل ۲-۹: نواحی کاری مختلف ترانزیستور $nMOS$ با افزایش تدریجی v_{GS} .

 شکل ۲-۱۰ مکان حامل‌ها در قطعه پس از گذشت یک ثانیه.



ناحیه زیر گیت ترانزیستور $n\text{MOS}$ موجود در شکل ۲-۱۱ را با طول L و عرض W در نظر بگیرید. اگر همانند شکل فرض کنیم که $v_{DS} = 0$ باشد، با رسیدن ولتاژ گیت-سورس هر نقطه زیر ناحیه گیت به $v_{GS} = v_{TH}$ و عبور از ولتاژ مزبور، وارونگی رخ


داده و در آن نقطه کانال تشکیل می‌شود. به ازای $v_{GS} \geq v_{TH}$ ، بار آینه‌شده در زیر G برابر است با:

$$Q_d = WC_{ox}(v_{GS} - v_{TH}) \quad (۲-۸)$$


در رابطه بالا v_{GS} ولتاژ گیت-سورس ترانزیستور، C_{ox} خازن واحد سطح گیت و $C_{ox}W$ خازن گیت در واحد طول هستند. شکل ۲-۱۲ وضعیت کانال موجود در زیر گیت را به ازای $v_{DS} > 0$ نمایش می‌دهد. متغیر $v(x)$ در این شکل، ولتاژ کانال نسبت به S (که هم‌اینک به پتانسیل زمین متصل شده است) را نشان می‌دهد. برحسب مکان، این ولتاژ از $v(0) = 0$ در محل سورس تا $v(L) = v_D$ در محل درین تغییر می‌کند. ولتاژ گیت - کانال در هر نقطه برابر با $v_{GS} - v(x)$ است و رابطه بار برحسب x برابر با

$$Q_d(x) = WC_{ox}[v_{GS} - v(x) - v_{TH}] \xRightarrow{\text{بار منفی}} i_D = -WC_{ox}[v_{GS} - v(x) - v_{TH}]V \quad (۲-۹)$$

است. با تعریف:

 

شکل ۲-۱۱ بار کانال به ازای ولتاژ سورس و درین برابر ($v_{DS} = 0$).

 

شکل ۲-۱۲ بار کانال یک ترانزیستور *nMOS* با ولتاژ سورس و درین نابرابر.

$$\left\{ \begin{array}{l} E: \text{میدان الکتریکی} \left(\frac{V}{m} \right) = -\frac{dV}{dx} \\ V: \text{ولتاژ الکتریکی} (V) \\ \mu: \text{تحرك پذیری} \left(\frac{m^2}{Vs} \right) \end{array} \right. \Rightarrow \text{سرعت } v = \mu E = -\mu \frac{dV}{dx} \quad (۲-۱۰)$$

و با در نظر گرفتن μ_n به عنوان تحريك پذیری الكترون خواهیم داشت:

$$i_D = W C_{ox} [v_{GS} - v(x) - v_{TH}] \mu_n \frac{dv(x)}{dx} \quad (۲-۱۱)$$

$$\int_0^L i_D dx = \int_0^{v_{DS}} W C_{ox} \mu_n [v_{GS} - v(x) - v_{TH}] dv(x) \quad (۲-۱۲)$$

$$i_D = \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) \left[(v_{GS} - v_{TH}) v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^2 \right] \quad (۲-۱۳)$$

با محاسبه مشتق $\partial I_D / \partial v_{DS}$ و برابر با صفر قرار دادن آن، متوجه می‌شویم که رابطه به‌ازای


$v_{DS} = v_{GS} - v_{TH}$ حداکثر می‌شود (شکل ۲-۱۳). این مقدار حداکثر برابر است با:

$$i_{D,max} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) (v_{GS} - v_{TH})^2 \quad (۲-۱۴)$$

به‌ازای $v_{DS} > v_{GS} - v_{TH}$ ، ترانزیستور اشباع می‌شود. لذا نحوه تغییر جریان درین به صورت نشان

داده شده در شکل ۲-۱۴ خواهد بود. با تعریف

 شکل ۲-۱۳ جریان درین برحسب ولتاژ درین -
سورس در ناحیه تریود.




$$\beta_n = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \quad \beta_p = \mu_p C_{ox} \frac{W}{L}$$

ولتاژ آستانه nMOS: v_{THn}

ولتاژ آستانه pMOS: v_{THp}

$$\mu_p \simeq 0.3\mu_n \rightarrow \beta_p \simeq 0.3\beta_n \quad (۲ - ۱۶)$$

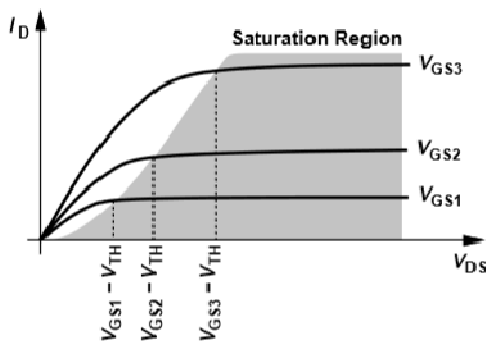شکل ۲-۱۴ اشباع جریان درین در
ترانزیستور nMOS.





رابطه حاکم بر نواحی مختلف به شکل
زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:


$$nMOS \begin{cases} v_{DS} < v_{GS} - v_{TH} \text{ (Triode)} & \text{ناحیه تریود} \\ i_D = \beta_n \left[(v_{GS} - v_{THn})v_{DS} - \frac{1}{2}v_{DS}^2 \right] \\ v_{DS} > v_{GS} - v_{TH} \text{ (Sat.)} & \text{ناحیه اشباع} \\ i_D = \frac{1}{2}\beta_n(v_{GS} - v_{THn})^2 = \frac{1}{2}\beta v_{DS,sat}^2 \end{cases} \quad (۲ - ۱۷)$$

↓ تعریف ولتاژ درین - سورس اشباع با توجه به تعریف بالا ↓
 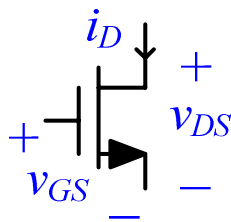
$$v_{DS,sat} = \sqrt{\frac{2I_D}{\beta}}, \quad v_{GS} = v_{TH} + \sqrt{\frac{2I_D}{\beta}} \quad (۲ - ۱۸)$$



 با اشباع شدن ترانزیستور در حالت ایده آل، جریان i_D مستقل از ولتاژ v_{DS} می‌گردد. مشابه با اثبات بالا می‌توان نشان داد که روابط مشابهی برای ترانزیستور $pMOS$ و تنها با تعویض نمادهای معادل وجود دارد:




$$\begin{cases} i_D = \beta_p \left[(v_{SG} - |v_{TH}|) v_{SD} - \frac{1}{2} v_{SD}^2 \right] & \text{Triode} \\ i_D = \frac{1}{2} \beta_p (v_{SD,sat})^2 & \text{Sat.} \end{cases}$$

(۲-۱۹)

در ناحیه تریود و به ازای v_{DS} های کوچک،


$$v_{DS} \ll 2(v_{GS} - v_{TH}) \rightarrow i_D \approx \beta_n (v_{GS} - v_{TH}) v_{DS} \quad (۲-۲۰)$$

خواهد بود. در این حالت، همان‌گونه که در شکل ۲-۱۵ الف دیده می‌شود، رابطه جریان درین با ولتاژ v_{DS} خطی است و ترانزیستور را می‌توان معادل با یک مقاومت کنترل شونده با ولتاژ v_{GS} در نظر گرفت (شکل ۲-۱۵ ب). به ناحیه موردنظر، ناحیه تریود عمیق گفته می‌شود.

 

شکل ۲-۱۵ (الف) عملکرد خطی در ناحیه تریود عمیق؛ (ب) ترانزیستور به عنوان مقاومت خطی کنترل شده.

۲-۵) مدولاسیون طول کانال: روابط جریانی بدست آمده در بالا، ارتباط $i_D - v_{DS}$ در ناحیه اشباع را با دقت بالا مدل‌سازی نمی‌کند. از رابطه $Q_d(x)$ مشاهده شد که میزان بار الکتریکی در مکان x ای که $v(x) = v_{GS} - v_{TH}$ شود به صفر می‌رسد. لذا با گسترده شدن ناحیه تهی به روی کانال در ناحیه اشباع، میزان بار کانال در مکان طول مؤثر کانال (L' به جای L) به صفر خواهد رسید (شکل ۲-۱۶). از این روی، در یک تحلیل دقیق باید انتگرال‌گیری را به ازای $x = [0, L']$ (و نه $x = [0, L]$) و نیز به

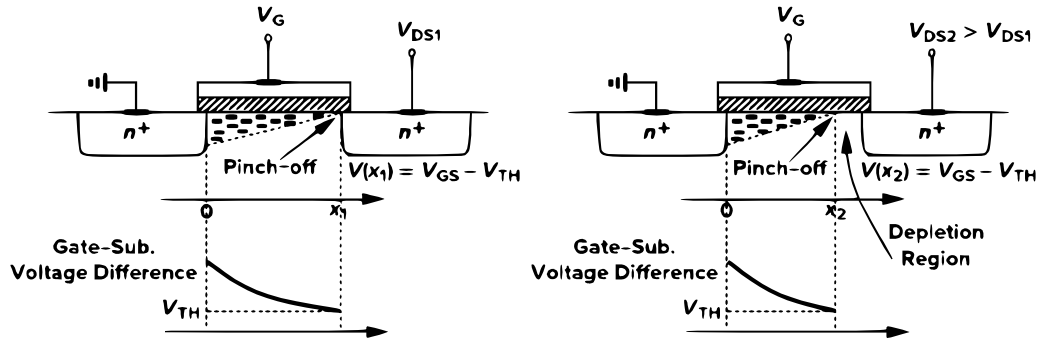

شکل ۲-۱۶ رفتار انسداد کانال.

ازای $v(x) = [0, v_{GS} - v_{TH}]$ انجام داد:

$$i_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L'} (v_{GS} - v_{TH})^2 \quad (21-2)$$

واضح است که طول مؤثر کانال، وابسته به ولتاژ v_{DS} بوده و با افزایش آن، L' کاهش می‌یابد:

$$L' = L - \Delta L \sim v_{DS} \quad (22-2)$$

$$\frac{\Delta L}{L} = \lambda v_{DS} \quad (23-2)$$

لذا:


$$\frac{L}{L'} = \frac{L}{L - \Delta L} = \frac{1}{1 - \Delta L/L} \approx \frac{1 + \Delta L/L}{L} = \frac{1}{L} (1 + \lambda v_{DS}) \quad (24-2)$$

در نتیجه می‌توان نوشت:

$$i_D \approx \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (v_{GS} - v_{TH})^2 (1 + \lambda_n v_{DS}) \quad \text{در ناحیه اشباع nMOS} \quad (25-2)$$

$$i_D \approx \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (v_{SG} - |v_{TH}|)^2 (1 + \lambda_p v_{SD}) \quad \text{در ناحیه اشباع pMOS} \quad (26-2)$$

به پارامتر λ ضریب مدولاسیون طول کانال می‌گویند. در حالت کلی $\lambda_n < \lambda_p$ است و جریان ترانزیستور nMOS اثر کمتری از تغییرات ولتاژ درین-سورس می‌پذیرد. شکل ۲-۱۷ اثر دو برابر شدن طول را بر روی تغییرات جریان ترانزیستور نشان می‌دهد. در حالت کلی، هرچه λ کوچک‌تر باشد ترانزیستور به حالت ایده‌آل نزدیک‌تر خواهد بود و این پارامتر برای ترانزیستورهای با L بزرگ‌تر، کوچک‌تر است.

 

شکل ۲-۱۷ اثر دو برابر شدن طول کانال.

با تقریب $L \simeq L'$ ، ترانزیستور در ناحیه اشباع وابسته به v_{DS} آن نیست و می‌توان آن را معادل با یک منبع جریان ایده‌آل فرض کرد (شکل ۲-۱۸). هدایت انتقالی


نشان‌دهنده قابلیت ترانزیستور در تبدیل تغییرات v_{GS} به جریان i_D در یک v_{DS} ثابت است. این متغیر در ناحیه اشباع به شکل زیر تعریف می‌شود:

$$g_m = \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \bigg|_{v_{DS}=\text{Cons.}} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - v_{TH}), \quad (2-27)$$


بزرگ $g_m \Rightarrow$ کوچک $\Delta v_{GS} \Rightarrow$ بزرگ Δi_D

$$g_m = \beta (V_{GS} - v_{TH}) = \frac{2I_D}{V_{GS} - v_{TH}} = \sqrt{2\beta I_D}. \quad (2-28)$$

شکل ۲-۱۹ رابطه هدایت انتقالی را برحسب ولتاژ مؤثر و جریان درین و با ثابت نگاه‌داشتن هر یک از پارامترهای مداری نشان می‌دهد.

 

شکل ۲-۱۸ معادل بودن ترانزیستور بدون مدولاسیون طول کانال در ناحیه اشباع با یک منبع جریان ایده‌آل.

 

شکل ۲-۱۹ هدایت انتقالی ترانزیستور MOS برحسب ولتاژ مؤثر و جریان درین.

(* **نکته:** در ناحیه تریود عمیق، هدایت انتقالی را نمی‌توان از روابط بالا بدست آورد. در این ناحیه باید از رابطه جریان-ولتاژ در این ناحیه (رابطه بدست آمده قبل از شکل ۲-۱۵) مشتق‌گیری کرد:

$$g_m = \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} v_{DS}. \quad (29-2)$$

۲-۶) اثرات مرتبه دوم در مشخصه ترانزیستورهای ماسفت

۱- اثر بدنه


ولتاژ v_B باید برابر با v_S باشد در غیر این صورت اثر بدنه باعث تغییر مشخصه v_{TH} ترانزیستور می‌شود. در عمل وقتی $v_B < v_S$ باشد، پیوندها بیشتر بایاس معکوس می‌شوند چراکه حفره‌های بیشتری جذب ناحیه بالک خواهند شد (شکل ۲-۲۰). این مورد باعث افزایش Q_{dep} و در نتیجه افزایش v_{TH} خواهد شد، هرچند که ترانزیستور همچنان عملکرد ترانزیستوری خود را حفظ می‌کند. می‌توان نشان داد:

$$v_{TH} = v_{TH0} + \gamma \left(\sqrt{|2\phi_F + v_{SB}|} - \sqrt{2|\phi_F|} \right) \quad (30-2)$$

ولتاژ آستانه اولیه یا v_{TH0} ، به شکل زیر بدست می‌آید:


$$v_{TH} \xrightarrow{v_{SB}=0} v_{TH0}$$

متغیر γ ضریب اثر بدنه با مقدار تقریبی $0.3 \sim 0.4\sqrt{V}$ است.

 

شکل ۲-۲۰ اثر تغییر بار ناحیه تهی با کاهش ولتاژ بدنه ترانزیستور

.nMOS

 

مثال ۲-۱: در مدار شکل ۲-۲۱، جریان I_D را در شرایطی رسم کنید که v_X مابین $[-\infty, 0]$ تغییر می‌کند.

شکل ۲-۲۱ مدار مثال ۲-۱.


$$v_{TH0} = 0.6V, \quad \gamma = 0.4\sqrt{V}, \quad 2\phi_F = 0.7V$$

۳۰ | مدارهای مجتمع خطی CMOS: از طراحی تا پیاده‌سازی

فرض کنید که به ازای v_X خیلی منفی، v_{TH} به حدی زیاد شود که v_G از آن کوچک‌تر شده و ترانزیستور خاموش شود. این حالت به ازای شرایط زیر ایجاد می‌شود:

$$1.2V = 0.6V + 0.4(\sqrt{0.7 - v_{X1}} - \sqrt{0.7})$$

 
تا ولتاژ $v_{X1} = -4.76V$ ، جریان $I_D = 0$ خواهد بود. به ازای $v_{X1} < v_X < 0$ ، جریان I_D به تدریج زیاد می‌شود و داریم:



$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} [v_{GS} - v_{TH0} - \gamma(\sqrt{2\phi_F - v_X} - \sqrt{2\phi_F})]^2$$

شکل ۲-۲۲: نحوه تغییر جریان با تغییر ولتاژ.

شکل ۲-۲۲ نمودار حاصل را با تغییرات v_X نشان می‌دهد. با توجه به مقدار v_{DS} ، ترانزیستور در اشباع است و برای همین از رابطه بدست آمده برای ناحیه اشباع استفاده کردیم. اثر بدنه معمولاً ناخوشایند است. به عنوان مثال، در مدار شکل ۲-۲۳ الف با توجه به ثابت بودن I_1 توقع داریم که ولتاژ v_{GS} و در نتیجه اختلاف v_{in} و v_{out} ثابت باشد (شکل ۲-۲۳ ب)؛ اما به دلیل وجود اثر بدنه و تغییرات ولتاژ آستانه، نتیجه عملی همانند منحنی نشان داده شده شکل ۲-۲۳ ج خواهد بود.

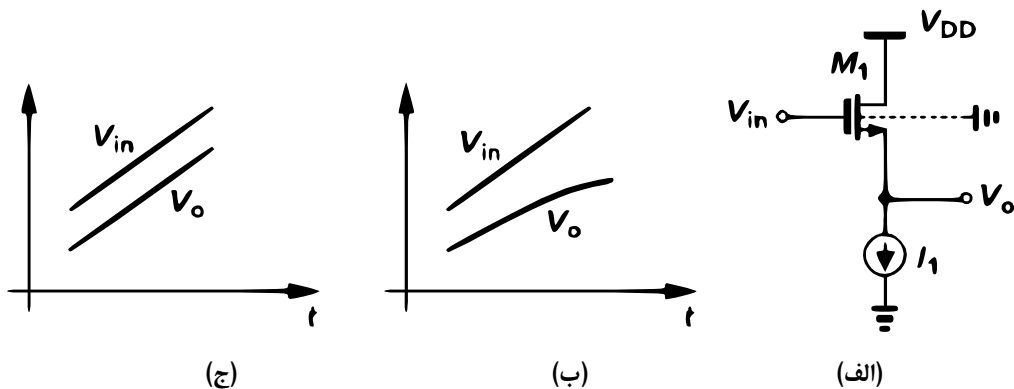

شکل ۲-۲۳ (الف) مداری که در آن ولتاژ سورس-بدنه با ورودی تغییر می‌کند؛ (ب) ولتاژ خروجی بدون اثر بدنه؛ (ج) ولتاژ خروجی با اثر بدنه.

۲- مدولاسیون طول کانال

همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، این اثر باعث وابستگی اندک i_D به v_{DS} می‌شود که خوشایند نیست:

$$g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (v_{GS} - v_{TH})(1 + \lambda v_{DS}) = \sqrt{\frac{2\beta I_{DS}}{1 + \lambda V_{DS}}} \quad (۲ - ۳۱)$$

۳- هدایت در ناحیه زیر آستانه (وارونگی ضعیف)

در تحلیل قبل چنین فرض شد که ترانزیستور به ازای v_{GS} های کوچک‌تر از v_{TH} ، کاملاً خاموش خواهد بود. در عمل به ازای $v_{GS} \approx v_{TH}$ و حتی کوچک‌تر از آن، i_D محدودی وجود دارد که مبنای ایجاد هدایت زیر آستانه خواهد بود. می‌توان نشان داد که به ازای $v_{DS} > 200\text{mV}$ داریم:

$$i_D = I_0 \exp\left(\frac{v_{GS}}{\varepsilon v_T}\right) \begin{cases} \varepsilon > 1 & \text{ضریب غیر ایده آل} \\ v_T = \frac{kT}{q} \end{cases} \quad (۲ - ۳۲)$$

(* **نکته:** با صرف نظر از ε ، رابطه بالا شبیه به رابطه $i_C - v_{BE}$ در ترانزیستورهای دوقطبی است.

(* **نکته:** برای کار در ناحیه زیر-آستانه باید v_{GS} را تا حد امکان کوچک انتخاب نمود. با توجه به رابطه

$$v_{GS} = v_{TH} + \sqrt{2I/\beta}$$

این وضعیت به ازای I کوچک و یا نسبت W/L بزرگ ایجاد می‌شود.

(* **نکته:** هدایت انتقالی در ناحیه زیر آستانه مشابه با ترانزیستورهای دوقطبی است:

$$g_m = \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} = \frac{I_D}{\varepsilon v_T} \quad (۲ - ۳۳)$$

برخلاف رابطه هدایت انتقالی در ناحیه اشباع ($g_m = \sqrt{2\beta I_D}$)، رابطه بالا متناسب با I_D و نه $\sqrt{I_D}$

است. لذا ممکن است ترغیب شویم که به منظور دستیابی به هدایت انتقالی بالاتر، ترانزیستور را در ناحیه

زیر آستانه قرار دهیم. اما چون دستیابی به این هدف مستلزم I_D کوچک و یا نسبت W/L بسیار بزرگ

است، خازن‌های پارازیت ترانزیستور بزرگ‌تر شده و سرعت به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

۴- محدودیت‌های شکست ولتاژی

به ازای v_{GS} بالا، اکسید گیت می‌شکند. در ترانزیستورهای با L کوچک، با افزایش v_{DS} نواحی تهی آن

قدر اطراف D گسترش می‌یابد که نهایتاً به S رسیده و باعث ایجاد جریان بالا و غیرقابل کنترل I_D می‌شود. به این وضعیت شکست بهمنی (*punchthrough*) می‌گویند.

۵- سایر اثرات مرتبه دوم

متأسفانه در فن‌آوری‌های فعلی، v_{TH} به همان سرعت کاهش v_{DD} مجاز کم نمی‌شود. یک راه ممکن ولی خطرناک برای کاهش v_{TH} آن است که v_{SB} را تا حدی که پیوندهای معکوس همچنان خاموش بمانند افزایش دهند. مشکل دیگر در فن‌آوری‌های نانو، وابستگی اندازه حرکت الکترون‌ها و حفره‌ها به میدان عمودی است که خود باعث تغییر در جریان ترانزیستور می‌شود. در یک ترانزیستور عادی، i_D تنها در اثر میدان افقی ناشی از ولتاژ v_{DS} به وجود می‌آید:

$$\mu \propto \frac{\mu_0}{v_{GS} - v_{TH}}. \quad (۲ - ۳۴)$$

۷-۲ تحلیل سیگنال-کوچک ترانزیستورهای MOS

در بسیاری از مدارهای آنالوگ، ترانزیستورها در ناحیه اشباع بایاس می‌شوند و مدل ارائه‌شده در این قسمت به ناحیه کاری موردنظر اختصاص دارد. پارامترهای سیگنال-کوچک با اعمال تغییرات کوچک در یکی از جریان‌ها یا ولتاژها و بدست آوردن تأثیر آن بر روی پارامتر دیگر بدست می‌آیند. یکی از این پارامترها هدایت انتقالی است که برابر با نسبت تغییرات کوچک i_D به v_{GS} است.

$$g_m = \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} = \beta(V_{GS} - v_{TH}) = \sqrt{2\beta I_D} = \frac{2I_D}{V_{eff}}. \quad (۲ - ۳۵)$$

این بدان معناست که برای ثابت ماندن $V_{eff} = V_{GS} - v_{TH}$ ، باید g_m و I_D را با هم افزایش دهیم. پارامتر دیگر مقاومت r_O است که در اثر مدولاسیون طول کانال به وجود می‌آید. برای محاسبه آن باید تغییرات جزئی v_{DS} نسبت به i_D را محاسبه نمود.

$$r_O = \frac{\partial v_{DS}}{\partial i_D} = \frac{1}{\partial i_D / \partial v_{DS}} = \frac{1}{\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \lambda} \simeq \frac{1}{\lambda I_D}. \quad (۲ - ۳۶)$$

مقاومت خروجی، تأثیر زیادی بر عملکرد مدارهای آنالوگ و ترانزیستورها دارد. به عنوان مثال، تغییرات r_O بهره و پاسخ فرکانسی تقویت‌کننده‌ها را تحت تأثیر قرار داده و آنها را کاهش می‌دهد. در عمل

ترانزیستورهای با جریان بایاس کمتر، ولتاژ درین-سورس بالاتر و طول گیت بیشتر، مقاومت خروجی بالاتری دارند.

$$r_O \propto \begin{cases} 1/I_D \\ L \\ \sqrt{V_{DS}} \end{cases} \quad (۳۷ - ۲)$$

پارامتر دیگر، g_{mb} است که در اثر تغییرات جریان I_D به v_{BS} به وجود می‌آید. تغییرات v_{BS} باعث ایجاد تغییر در v_{TH} ترانزیستور و متعاقب آن در جریان ترانزیستور می‌شود.


$$g_{mb} = \frac{\partial i_D}{\partial v_{BS}} = \frac{\partial i_D}{\partial v_{TH}} \times \frac{\partial v_{TH}}{\partial v_{BS}} = -\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{TH}) \frac{\partial v_{TH}}{\partial v_{BS}}, \quad (۳۸ - ۲)$$

$$\frac{\partial v_{TH}}{\partial v_{BS}} = \frac{\gamma}{2\sqrt{V_{SB} + |2\phi_F|}} = \eta g_m, \quad (۳۹ - ۲)$$


لذا

$$|g_{mb}| = g_m \frac{\gamma}{2\sqrt{V_{SB} + |2\phi_F|}} = \eta g_m. \quad (۴۰ - ۲)$$

 پارامتر η در حدود 0.2 است و در عملکرد بیشتر مدارها (به‌استثنای مدار گیت-مشارکت) مضر است. خازن‌های موجود در مدل پیچیده‌تر شکل ۲-۲۴، از ساختار فیزیکی ترانزیستور نشأت می‌گیرند. اگر به‌صورت سه‌بعدی به ترانزیستور ماسفت نگاه کنیم، شکل ۲-۲۵ را خواهیم دید. در موقع ساخت، نواحی S




(الف)

 

(ب)

شکل ۲-۲۴: (الف): مدل ساده‌تر ترانزیستور ماسفت (فرکانس پایین)، (ب) مدل پیچیده‌تر ترانزیستور ماسفت.

 

شکل ۲-۲۵: نمای سه‌بعدی و عمودی افزاره ماسفت.

و D توسط ناخالصی بمباران (Dope) می‌شوند. پس از آن، برای آنکه ساختار کریستالی کمی ترمیم شود مقداری حرارت به آن اعمال گردیده و در نتیجه آن کمی ناخالصی به زیر ناحیه گیت نفوذ پیدا می‌کند. برای نواحی درین و سورس با سطح مقطع به ترتیب A_D و A_S ، و محیط درین و سورس P_S و $P_D = 2(W + W_D)$ ، می‌توان رابطه خازن‌ها را به صورت زیر نوشت:

$$C_{DB} = WW_D C_j + 2(W + W_D)C_{jsw}$$

$$= A_D C_j \left(F / \mu m^2 \right) + P_D C_{jsw} (F / \mu m) \quad (۲ - ۴۱)$$

$$C_{SB} = A_S C_j + P_D C_{jsw} \quad (۲ - ۴۲)$$

در روابط بالا C_{jsw} و C_j به ترتیب خازن‌های پیوندی دیده‌شده از دیواره‌ها و از کف هستند. خازن C_j از نوع انتقالی است و به شکل زیر بدست می‌آید:

$$C_j = \frac{C_{j0}}{\sqrt{1 + \frac{V_R}{V_0}}}, \quad C_{jsw} = \frac{C_{jsw0}}{\sqrt{1 + \frac{V_R}{V_0}}} \quad C_{OV}(F/\mu m) = L_{OV} C_{OX}. \quad (۲ - ۴۳)$$

روابط بالا، برای دو خازن C_{GS} و C_{GD} ، متفاوت از یکدیگر هستند و به شکل زیر بدست می‌آیند:

۱- در ناحیه تریود که کانال در حال شکل‌گیری است، C_{GB} به تساوی بین درین و سورس تقسیم می‌شود:

$$\begin{cases} C_{GD} = WC_{OV} + \frac{1}{2}WLC_{OX} \\ C_{GS} = WC_{OV} + \frac{1}{2}WLC_{OX} \end{cases} \quad (۲ - ۴۴)$$

۲- با توجه به قطع کانال در ناحیه درین، خازن C_{GB} در ناحیه اشباع از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$\begin{cases} C_{GS} = WC_{OV} + \frac{2}{3}WLC_{OX} \\ C_{GD} = WC_{OV} \end{cases} \quad (۲-۴۵)$$

۲-۸) مدل‌های Spice برای شبیه‌سازی رفتار ترانزیستورهای ماسفت

از چنین مدل‌هایی به منظور شبیه‌سازی رایانه‌ای ترانزیستورهای CMOS استفاده می‌شود. در این کتاب، از نرم‌افزار Hspice به منظور شبیه‌سازی مدارها استفاده شده است. در حال حاضر این مدل‌ها بسیار پیچیده هستند و شامل پارامترهای بسیار زیادی می‌باشند. یک مثال ساده از نحوه تعریف یک ترانزیستور با مدل Level 1 را در اینجا می‌آوریم:

نحوه تعریف خود ترانزیستور:

چند ترانزیستور موازی $m=?$ nch B S G D M_1

اگر ترانزیستور بزرگ باشد با تعریف m آن را به چند ترانزیستور W کوچک تر می‌شکنند.

$$\begin{aligned} W_{real} &= mW \\ +W &= \dots & L &= \dots \\ +A_D &= \dots & A_S &= \dots \\ +P_D &= \dots & P_S &= \dots \end{aligned}$$

نحوه تعریف مدل ترانزیستور:

.model nch LEVEL=1

VTO = ...

پارامتر ولتاژ آستانه به ازای $V_{TH}|V_{SB} = 0$

Gamma=...

γ

PHI=...

$2\varphi_F$

TOX = ...

t_{OX}

NSUB = ...

میزان ناخالصی زمینه

$L_D = \dots$

(L_{OV}) انتشار جانبی سورس و درین

$U_O = \dots$

اندازه حرکت μ

$$\begin{aligned}
\text{LAMBDA} &= \dots & \lambda \\
\text{CJ} &= \dots & C_j (\text{F}/\text{m}^2) \\
\text{CJSW} &= \dots & C_{jsw} (\text{F}/\text{m}) \\
\text{MJ} &= \dots & \text{توان رادیکال در توابع } C_j \\
\text{MJSW} &= \dots & \text{توان رادیکال در توابع } C_{jsw} \\
\text{CGDO} &= \dots & C_{ov} (\text{F}/\text{m}) \text{ برای پیوند گیت-درین} \\
\text{CGSO} &= \dots & C_{ov} (\text{F}/\text{m}) \text{ برای پیوند گیت-سورس} \\
\text{JS} &= \dots & (A/\text{m}^2) \text{ جریان نشی پایانه‌های درین درین سورس بر سطح}
\end{aligned}$$


(* **نکته:** با توجه به اندازه حرکت بالاتر الکترون در مقابل حفره و β_n بالاتر آن، در همه حالات استفاده از ترانزیستورهای $n\text{MOS}$ به دلیل بازدهی و سرعت بالاتر ترجیح داده می‌شود.

(* **نکته:** تمامی روابط به‌دست‌آمده در این فصل برای ترانزیستور با کانال بلند ($> 4 \mu\text{m}$) صحیح هستند. برای ترانزیستورهای با کانال کوتاه روابط تقریبی می‌شوند و باید مدل‌سازی ترانزیستور به‌دقت و با پارامترهای بیشتر انجام شود. نرم‌افزارهای شبیه‌ساز، این کار را به‌درستی انجام می‌دهند.


۹-۲) ترانزیستور ماسفت به‌عنوان خازن

شکل ۹-۲ آرایش یک ترانزیستور ماسفت را به‌عنوان خازن نشان می‌دهد. به ازای ولتاژهای منفی V_{GB} ، ناحیه تجمعی داریم و حفره‌ها به زیر ناحیه گیت کشیده می‌شوند. لذا خازن دیده‌شده بین پایانه‌های گیت و بالک، برابر با C_{ox} خواهد بود. به ازای ولتاژهای $v_{GS} > v_{TH}$ ، وارونگی قوی داریم و با شکل‌گیری کانال، مجدداً خازن C_{ox} دیده می‌شود. تنها مشکل خازن موردنظر آن است که به دلیل تخلیه حامل‌ها از زیر ناحیه گیت به ازای $0 < v_{GS} < v_{TH}$ (ناحیه زیرآستانه)، خازن دیده‌شده ترکیب سری C_{ox} با C_{dep} خواهد بود. لذا مقدار خازن در این ناحیه کوچک‌تر است. شکل ۹-۲ و ۹-۳ شبیه‌سازی رفتار خازن ماسکپ را در یک پروسه نانو نشان می‌دهد. به دلیل عرض کم t_{ox} ، این خازن دارای چگالی بالا بوده و از مرتبه $5 - 7 \text{ fF}/\mu\text{m}^2$ است. خازن مجتمع دیگر، خازن‌های MIM یا MOM موجود در پروسه‌های ساخت هستند که کاملاً خطی می‌باشند، اما چگالی به‌مراتب پایین‌تر $0.4 - 1 \text{ fF}/\mu\text{m}^2$ دارند.

مدارهای مجتمع خطی CMOS: از طراحی تا پیاده‌سازی | ۳۷

 


شکل ۲-۲۶ ترانزیستور ماسفت به‌عنوان خازن.

 

شکل ۲-۲۷ رفتار غیرخطی ترانزیستور ماسفت.

۲-۱۰) پروسه ساخت ترانزیستورهای ماسفت

ساخت ترانزیستور ماسفت بر روی ویفر خالص سیلیکونی و با استفاده از عناصر ناخالصی، اکسید سیلیکون و ماسک‌های طراحی صورت می‌گیرد. به‌منظور ساخت گیت ترانزیستور، بر روی کل ویفر اکسید سیلیکون قرار داده می‌شود. این کار را می‌توان با اکسید نمودن خود سطح نیز انجام داد. سپس از یک ماده حساس به نور (PR) استفاده شده و با استفاده از ماسک‌های طراحی، نوردهی در سطوح مشخصی از روی سطح انجام می‌شود تا در آن نقاط، ماده حساس به نور تغییر ماهیت داده و در محلول غیرقابل حل شود. سایر نواحی را در حلال حل می‌کنند و اکسید را در آن نقاط می‌تراشند. درنهایت کل سطح را با ناخالصی بمباران یا doping می‌کنند تا در نقاطی که اکسید تراشیده شده است، به داخل بستر راه یابند. حضور اکسید، خود نقش ماسک را برای ساخت درین و سورس و جدا کردن آنها از گیت دارد. به‌طور خلاصه

 

شکل ۲-۲۸ نحوه ساخت ترانزیستورها در پروسه CMOS.

می‌توان مراحل ساخت ترانزیستورهای ماسفت را به قسمت‌های زیر تقسیم‌بندی نمود (شکل ۲-۲۸):

Mask1: Well

مشخص نمودن بستر برای ترانزیستورهای pMOS

Mask2: Gate Oxide

تراشیدن اکسید گیت

Mask3: Gate (Poly-Silicon)

از پلی‌سیلیکون برای ساخت گیت استفاده می‌کنند چراکه اگر فلز باشد در مراحل بعدی و با اعمال حرارت ذوب می‌شود.

Mask4:

ماسک مربوط به درین و سورس؛ در این مرحله خود گیت مانند محافظ در محل خود عمل می‌کند. در غیراین صورت ممکن است ماسک جدید کمی جابجا شده و گیت ایجادشده با درین و سورس همپوشانی داشته باشد. در این مرحله، ناخالصی n^+ و p^+ مربوط به بسترها نیز ریخته می‌شود.

Mask5:

ماسک مربوط به نواحی با ناخالصی p است.

Mask6:

ماسک مربوط به اتصالات فلزی بوده و ممکن است برای هر لایه، یک ماسک مجزا لازم باشد. در این مرحله تا ۱۰ لایه نیز ممکن است تعریف شود. به‌عنوان مثال، در فرآیند ساخت $0.13\mu m$ از یک لایه پلی


سیلیکون و هشت لایه فلز استفاده می‌شود. به صورت نمادین: $0.13\mu\text{m}$ 1p-8m

۲-۱۱) نحوه کشیدن نقشه خروجی مدار یا Layout

برای ساخت مدار مجتمع لازم است که نقشه مدار به کارخانه سازنده ارسال شود این نقشه مشخص می‌کند که در کدام نواحی باید ناخالصی ریخته شود و چه مناطقی باید با اکسید و فلز پوشانده شود.


۱- ترانزیستور

شکل ۲-۲۹ نحوه کشیدن یک گیت منطقی را به عنوان نمونه نشان می‌دهد. در عمل زیاد اتفاق می‌افتد که با نسبت‌های (W/L) بزرگ و از مرتبه ۲۰۰-۳۰۰ سروکار داریم. اولاً کارخانه سازنده اجازه تعریف چنین ترانزیستورهایی با W بزرگ نسبت به L را نمی‌دهد و ثانیاً با فرض ساخت، مقاومت گیت ترانزیستور حاصل خیلی بسیار بزرگ می‌شود. راه حل شکست ترانزیستور بزرگ‌تر به چندین ترانزیستور کوچک موازی است که این مورد در کشیدن نقشه نهایی بسیار رایج است. شکل ۲-۳۰ نحوه شکستن یک ترانزیستور بزرگ به دو ترانزیستور کوچک را به تصویر می‌کشد. شکل ۲-۳۱ نحوه پیاده‌سازی در سطح فیزیکی را نمایش می‌دهد.

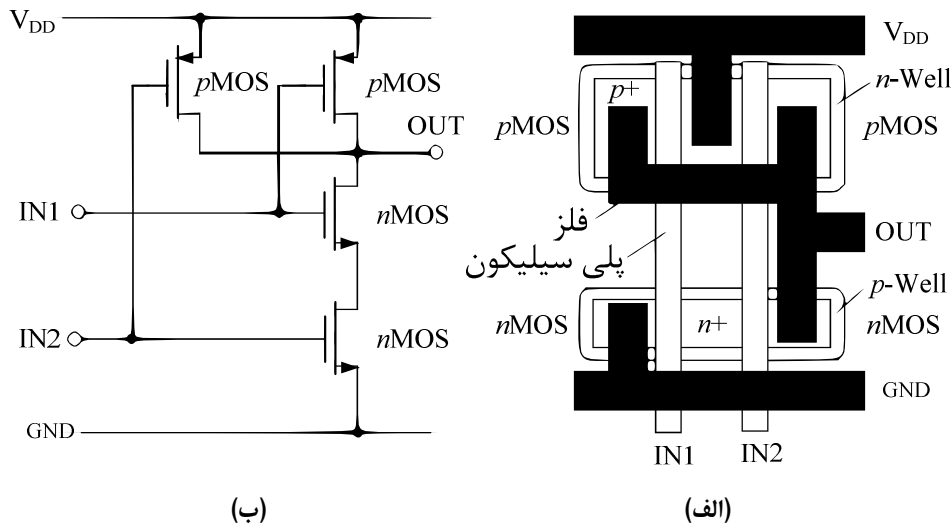


شکل ۲-۲۹ مدار اصلی و نحوه کشیدن Layout آن.

۴۰ | مدارهای مجتمع خطی CMOS: از طراحی تا پیاده‌سازی

 


$$i = 2 \left[\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \right] \quad (۴۶ - ۲)$$

شکل ۲-۳ نحوه شکستن یک ترانزیستور بزرگ به دو ترانزیستور کوچک موازی.

 

شکل ۲-۳۱ نحوه پیاده‌سازی یک ترانزیستور بزرگ‌تر با شکستن آن به دو ترانزیستور کوچک‌تر.

از لحاظ تقارن (Matching)، زوج تفاضلی ورودی در تقویت‌کننده‌های تفاضلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما در هنگام ساخت ممکن است که دو ترانزیستور از لحاظ ضخامت گیت t_{ox} ، لیتوگرافی و حتی کیفیت و جنس اکسید با یکدیگر تفاوت داشته باشند. به همین دلیل، راهکارهای ارائه‌شده در Layout ترانزیستورها از اهمیت ویژه‌ای در افزایش تقارن برخوردار هستند. شکل ۲-۳۲ یکی از این راهکارها موسوم به Fingering را برای پیاده‌سازی چند ترانزیستور به تصویر می‌کشد. گیت دو ترانزیستورهای سری با یکدیگر مشترک هستند.

 

افزایش تقارن با
Fingering


شکل ۲-۳۲ مراحل اولیه Layout.

۲- خازن

به منظور ساخت خازن در پروسه CMOS، ساختارهای خازنی از نوع MIM یا PIP و با ظرفیت $\epsilon A/d$ در دسترس هستند. این خازن‌ها دارای مقداری خازن پارازیت تا زمینه هستند. دقت بسیاری از مدارها

مدارهای مجتمع خطی CMOS: از طراحی تا پیاده‌سازی | ۴۱


به دقت و میزان تقارن دو خازن وابسته است. لذا مطابق با شکل ۲-۳۳، معمولاً خازن‌ها به صورت مربعی ساخته می‌شوند.

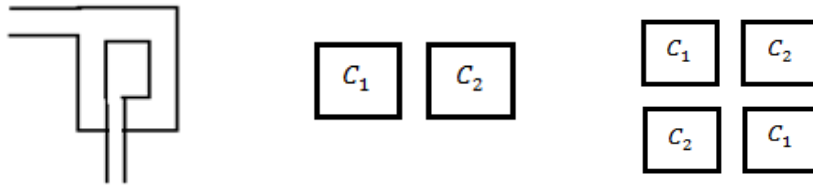

شکل ۲-۳۳ نحوه پیاده‌سازی و کاهش عدم تقارن دو خازن با پیاده‌سازی آنها به شکل کاملاً متقارن.

۳- مقاومت

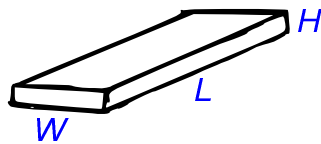مقاومت‌های مجتمع، معمولاً از جنس پلی (poly) هستند و مقاومت اهمی آنها به راحتی با بمباران یا Doping کنترل می‌شوند (شکل ۲-۳۴). روی عمق این مقاومت‌ها (H) کنترل نداریم و فقط طول L و عرض W آنها در دست طراح است. لذا با توجه به رابطه مقاومت می‌توان نوشت:



$$R = \frac{1}{\sigma H} \times \frac{L}{W} = R_* \frac{L}{W} \quad (۲ - ۴۷)$$

$$R_* = \text{sheet resistance}$$


مقاومت زمینه در حد اهم

شکل ۲-۳۴ پیاده‌سازی مقاومت

به ازای نسبت L/W ثابت، هر چه ابعاد مقاومت بزرگ‌تر باشد پیاده‌سازی آن دقیق‌تر است و تقارن بین دو مقاومت بهتر صورت می‌گیرد.

۴- سلف



شکل ۲-۳۵ نمایی از یک سلف مجتمع و نحوه پیاده‌سازی آن را به صورت مارپیچی نشان می‌دهد. سلف‌های مجتمع، ضریب کیفیت یا Q پایینی دارند چراکه مقاومت سری آنها بزرگ است. لذا به دلیل عدم وجود سلف مجتمع مطلوب، خیلی وقت‌ها در مدارها آن را با خازن معادل جایگزین می‌کنند.

 

شکل ۲-۳۵ نمایی از یک سلف مجتمع.

۵- تراشه مرکزی

معمولاً ابعاد تراشه، بسیار کوچک‌تر از بدنه پلاستیکی سیاه‌رنگ اطراف آن است (شکل ۲-۳۶).

  


شکل ۲-۳۶ نمای داخلی از بالا و از کنار یک آی سی.

فصل سوم: تقویت کننده‌های تک طبقه

در این فصل رفتار سیگنال-کوچک و سیگنال-بزرگ تقویت کننده‌های یک طبقه را مورد بررسی قرار می‌دهیم. به طور خاص رفتار چهار نوع تقویت کننده معروف یعنی سورس-مشارک، گیت-مشارک، دنبال کننده سورس و کسکود بررسی می‌شوند. رفتار سیگنال-کوچک این تقویت کننده‌ها، با در نظر گرفتن مدل‌های ساده ترانزیستوری تا مدل‌های پیچیده (با در

نظر گرفتن اثر بدنه و مدولاسیون طول کانال ترانزیستورها) مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

شکل ۱-۳ رفتار ورودی-خروجی یک سیستم غیرخطی

۱-۳) مفاهیم اولیه

(* **مدل سازی رفتار خطی:** رفتار ورودی-خروجی برخی سیستم‌های غیرخطی از جمله تقویت کننده‌های ترانزیستوری به صورت شکل ۱-۳ است. رابطه ورودی-خروجی این سامانه‌ها عبارت است از:

$$y(t) = \alpha_0 + \alpha_1 x(t) + \alpha_2 x^2(t) + \dots + \alpha_n x^n(t). \quad (1-3)$$

در بازه باریکی از سیگنال‌های ورودی (ناحیه خطی)، می‌توان از جملات مرتبه بالا صرف نظر نمود و رابطه بالا را به صورت زیر تخمین زد:

$$y(t) = \alpha_0 + \alpha_1 x(t). \quad (2-3)$$

نقطه کار بدون تغییر باقی می‌ماند.

بهره سیگنال کوچک

نقطه کار



$$\alpha_1 x(t) \ll \alpha_0$$




در این شرایط می‌توان از جملات

مرتبه بالا صرف نظر نمود و

$$\Delta y = \alpha_1 \Delta x \text{ در نظر گرفت.}$$

(* **مصالحه در طراحی آنالوگ:** در حالی که تنها مصالحه موجود در مدارهای دیجیتال میان سرعت (Speed) و توان (Power) است، مدارهای آنالوگ دارای مصالحه‌های فراوان بین سرعت، خطی بودن (Linearity)، حد تغییرات ولتاژ (Voltage Swings)، بهره (Gain)، نویز (Noise)، ولتاژ تغذیه (Supply Voltage)، امپدانس ورودی-خروجی و توان مصرفی هستند (شکل ۲-۳).

 

شکل ۲-۳: مصالحه میان پارامترهای مختلف در طراحی مدارهای آنالوگ.


۲-۳) انواع تقویت‌کننده‌ها

در این قسمت رفتار سیگنال-بزرگ و سیگنال-کوچک برخی تقویت‌کننده‌های مهم را مطالعه می‌کنیم.

الف) تقویت‌کننده سورس مشترک (Common Source = CS)

۱- تقویت‌کننده سورس مشترک با بار مقاومتی

شکل ۳-۳ آرایش یک تقویت‌کننده سورس مشترک با بار مقاومتی را به تصویر می‌کشد. با افزایش تدریجی ولتاژ ورودی v_{in} ، ترانزیستور M_1 نواحی کار متعددی از خاموش "off" تا اشباع "Sat" و تریود "Triode" را تجربه می‌کند. با توجه به وضعیت ترانزیستور، ولتاژ خروجی V_{out} نیز مقادیر مختلفی را تجربه می‌کند. در شرایط عادی و به ازای V_{DD} نه‌چندان پایین، ترانزیستور در ناحیه اشباع است و داریم:

 

شکل ۳-۳: تقویت‌کننده سورس مشترک با بار مقاومتی.

نه خیلی پایین: $m_1: sat, V_{DD}$

$$v_O = V_{DD} - R_D i_D = V_{DD} - R_D \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \times \frac{W}{L} (V_{in} - V_{TH})^2. \quad (۳-۳)$$

با توجه به وضعیت مرزی بین اشباع و تریود (فصل ۲)، برای ولتاژ ورودی مرزی V_{in1} می‌توان نوشت:

$$\text{Sat.} \rightarrow \text{Triode: } V_{in1} - V_{TH} = V_{DD} - R_D \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \times \frac{W}{L} (V_{in1} - V_{TH})^2 \quad (۴-۳)$$

به ازای ولتاژهای بزرگ‌تر، ترانزیستور در ناحیه تریود قرار می‌گیرد. لذا می‌توان نوشت:

$$v_{in} > v_{in1}: v_O = V_{DD} - R_D \frac{1}{2} \left(\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \right) \left[(v_{in} - V_{TH}) v_O - \frac{1}{2} v_O^2 \right]. \quad (۵-۳)$$

به ازای $v_O \ll v_{in} - V_{TH}$ ، ترانزیستور در ناحیه تریود عمیق قرار می‌گیرد و شبیه به یک مقاومت کنترل‌شده با ولتاژ و با اندازه R_{on} رفتار می‌کند. لذا با توجه به قانون تقسیم مقاومتی خواهیم داشت:

$$v_O = \frac{R_{on}}{R_{on} + R_D} V_{DD}, \quad R_{on} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (v_{in} - V_{TH})}. \quad (۶-۳)$$

معمولاً از ترانزیستور در ناحیه اشباع استفاده می‌شود. بهره ولتاژ در این ناحیه عبارت است از:

$$\begin{aligned} A_V = \frac{\partial v_O}{\partial v_{in}} &= -R_D \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (v_{in} - V_{TH}) = -g_m R_D \\ &= \left(\sqrt{2 \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D} \right) \left(\frac{V_{RD}}{I_D} \right). \quad (۷-۳) \end{aligned}$$


با توجه به رابطه بالا، می‌توان به روش‌های زیر بهره را افزایش داد که متأسفانه باعث افزایش اندازه خازن‌ها (C)، کاهش حد تغییرات ولتاژ خروجی (V_{swing})، افزایش نویز و کاهش ولتاژ مؤثر ترانزیستور

$$V_{eff} = \sqrt{2I/\beta} \text{ (کشیده شدن ترانزیستور به ناحیه زیر آستانه) خواهد شد.}$$

$$A_V \uparrow \equiv \begin{cases} \frac{W}{L} \uparrow & \equiv C \uparrow \\ V_{RD} \uparrow & \equiv V_{swing} \downarrow \\ I_D \downarrow & \equiv Noise \uparrow, V_{eff} \downarrow \end{cases} \quad (۸-۳)$$

با رسم مدل سیگنال-کوچک و تحلیل آن می‌توان بهره را به طرز ساده‌تری محاسبه نمود (شکل ۳-۴).



$$A_V = \frac{v_O}{v_i} = -g_m(R_D || r_o). \quad (۹-۳)$$

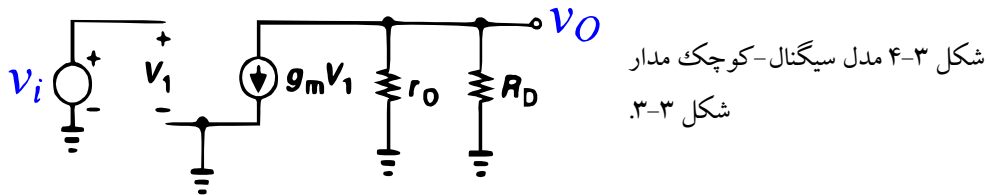


۲- تقویت‌کننده سورس-مستترک با بار دیودی

در صورتی که درین و گیت به یکدیگر وصل شوند اتصال دیودی ساخته می‌شود (شکل ۳-۵). رفتار چنین اتصالی تا حد زیادی شبیه به یک دیود ساده است. در واقع با توجه به برابر بودن ولتاژهای گیت و سورس، چنین ترانزیستوری همواره اشباع است. از نقطه نظر ac ، اتصال دیودی شبیه به یک مقاومت ساده رفتار می‌کند (شکل ۳-۶). اندازه این مقاومت به شرح زیر محاسبه می‌شود:
  
$$(g_m + g_{mb})v_X + \frac{v_X}{r_o} = i_X \Rightarrow \frac{v_X}{i_X} = \frac{1}{g_m + g_{mb} + r_o^{-1}} \approx \frac{1}{g_m + g_{mb}} \approx \frac{1}{g_m}. \quad (۱۰-۳)$$



 

بنابراین برای محاسبه بهره ولتاژ در تقویت‌کننده شکل ۷-۳ می‌توان نوشت (با صرف نظر از مدولاسیون طول کانال):

$$A_V = \frac{v_O}{v_i} = -g_{m1} \frac{1}{g_{m2} + g_{mb2}} = -\frac{g_{m1}}{g_{m2}} \left(\frac{1}{1 + \eta} \right) \\ = -\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}} \left(\frac{1}{1 + \eta} \right). \quad (۱۱-۳)$$

$$\eta = \frac{g_{mb2}}{g_{m2}}. \quad (۱۲-۳)$$

شکل ۷-۳ تقویت‌کننده سورس مشترک با بار دیودی از نوع *nMOS*.

از فصل قبل به یاد داریم که اثر بدنه زمانی به وجود می‌آید که ولتاژهای سورس و بالک متفاوت از یکدیگر باشند. برای ترانزیستور *pMOS* که بالک به سورس آن متصل است، چنین اثری وجود ندارد. لذا اگر در شکل ۷-۳ از حالت اتصال دیودی *pMOS* موجود در شکل ۵-۳ استفاده شود، اثر بدنه وجود نخواهد داشت و می‌توان نوشت:


$$A_V = \frac{v_O}{v_i} = -\frac{\text{مقاومت دیده شده در درین}}{\text{مقاومت دیده شده در سورس}} = -\frac{1/g_{m2}}{1/g_{m1}} = -\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}}. \quad (۱۳-۳)$$

عملکرد مدار بالا از نقطه نظر سیگنال-بزرگ را می‌توان با در نظر گرفتن ترانزیستور M_1 به عنوان یک منبع جریان با اندازه I_1 و سپس صفر نمودن این جریان بررسی نمود. با در نظر گرفتن خازن پارازیت C_P خروجی و اعمال پالس جریان به مدار داریم:

$$I = I_1 \Rightarrow v_O = V_{DD} - v_{GS2} \Rightarrow v_O = V_{DD} - V_{TH2} - \sqrt{\frac{2I_1}{\beta_2}}, \quad (۱۴-۳)$$

$$I = 0 \Rightarrow v_O = V_{DD} - V_{TH2}. \quad (۱۵-۳)$$

در عمل به ازای $I = 0$ ، عملکرد ترانزیستور در ناحیه زیرآستانه باعث می‌شود که ولتاژ v_O به سمت V_{DD} میل کند و شارژ شدن خازن به صورت کندتری ادامه یابد.

 


شکل ۳-۸ عملکرد مدار شکل ۳-۷ با اعمال پالس به ورودی.

در عمل می‌توان منبع جریان I_1 را با ترانزیستور M_1 و منبع ولتاژ v_i معادل‌سازی نمود (شکل ۳-۷). اندازه جریان چنین منبع جریانی عبارت است از:


$$I_1 = \frac{1}{2} \beta_1 (v_i - v_{TH1})^2 \quad (3-16)$$

$$v_O = V_{DD} - V_{TH2} - \sqrt{\frac{2I_1}{\beta_2}}. \quad (3-17)$$

لذا در مجموع رابطه ورودی-خروجی در مدار شکل ۳-۷ را می‌توان به شکل ۳-۹ در نظر گرفت.

 

شکل ۳-۹ رابطه ورودی-خروجی تقویت‌کننده شکل ۳-۷.

 

شکل ۳-۱۰ تقویت‌کننده مثال ۳-۱.

مثال ۳-۱: مقدار ثابت ولتاژ خروجی و بهره ولتاژ را در مدار شکل ۳-۱۰ بدست آورید.

مقدار ثابت ولتاژ خروجی از نوشتن رابطه نقطه کار بدست می‌آید درحالی‌که بهره ولتاژ، از تحلیل ac و بر مبنای مدار معادل سیگنال-کوچک مشخص می‌شود.

$$A_V = \frac{v_O}{v_i} = - \frac{\text{مقاومت دیده شده در درین}}{\text{مقاومت دیده شده در سورس}} \approx - \frac{g_{m1}}{g_{m2}} = - \sqrt{\frac{\beta_1 I_1}{\beta_2 I_2}} = - \sqrt{\frac{4\mu_n \left(\frac{W}{L}\right)_1}{\mu_p \left(\frac{W}{L}\right)_2}} \quad (۱۸ - ۳)$$


با لحاظ نمودن مدولاسیون طول کانال، بهره برابر است با:

$$A_V = -g_{m1} \left(\frac{1}{g_{m2}} \parallel r_{O1} \parallel r_{O2} \right). \quad (۱۹ - ۳)$$

با فرض آنکه دو ترانزیستور در ناحیه اشباع باشند می‌توان مقدار ثابت ولتاژ خروجی را بدست آورد:

$$I_1 = 4I_2 \Rightarrow \mu_n \left(\frac{W}{L}\right)_1 (v_{GS1} - v_{TH1})^2 = 4\mu_p \left(\frac{W}{L}\right)_2 (v_{GS2} - v_{TH2})^2 \quad (۲۰ - ۳)$$

 ۳- تقویت‌کننده سورس مشترک با بار منبع جریان



گیت ترانزیستور بالا در مدار شکل ۳-۱۱، به جای آنکه به درین وصل شود به یک منبع ولتاژ ثابت متصل می‌گردد. لذا رفتار آن شبیه به یک منبع جریان ثابت است. از آنجا که ترانزیستور پایین نیز به صورت یک منبع جریان ثابت رفتار می‌کند لذا در مجموع مدار موردنظر شبیه به دو منبع ثابت و سری رفتار می‌کند. لذا اگر یکی از دو منبع تنها اندکی از دیگری بیشتر باشد جریان اضافی خازن بار را شارژ و یا دشارژ نموده و خروجی v_O برابر با ولتاژ تغذیه و یا زمین می‌شود.

شکل ۳-۱۱ تقویت‌کننده سورس مشترک با بار منبع جریان.

تحلیل این مدار با فرض اشباع بودن دو ترانزیستور انجام می‌گیرد. در این حالت، امپدانس خروجی برابر با $r_{O1} \parallel r_{O2}$ شده و بهره ولتاژ از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$A_V = - \frac{\text{مقاومت دیده شده در درین}}{\text{مقاومت دیده شده در سورس}} = -g_{m1} (r_{O1} \parallel r_{O2}). \quad (۲۱ - ۳)$$

از آنجا که

۵۰ | مدارهای مجتمع خطی CMOS: از طراحی تا پیاده‌سازی

$$g_m = \sqrt{2\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right) I}, \quad r_o = \frac{1}{\lambda I} \sim \frac{L}{I}. \quad (۲۲ - ۳)$$

می‌توان به قیمت افزایش سطح و یا کاهش جریان، بهره را افزایش داد:

$$\begin{aligned} L \uparrow &\Rightarrow r_o \uparrow \Rightarrow A_V \uparrow \\ I \downarrow &\Rightarrow r_o \uparrow \Rightarrow A_V \uparrow \end{aligned}$$

ولتاژ اشباع ترانزیستور برابر است با:

$$v_{DS}(sat) = \sqrt{\frac{2I}{\beta}}. \quad (۲۳ - ۳)$$

با کاهش زیاد I ، ولتاژ اشباع ترانزیستور نیز کم می‌شود. به ازای ولتاژهای اشباع خیلی پایین، ترانزیستور وارد ناحیه زیر آستانه شده و رفتار آن تغییر می‌کند. علاوه بر این، ولتاژ اشباع بزرگ باعث کاهش Swing ولتاژ خروجی می‌شود. لذا افزایش L باید با افزایش هم‌زمان W توأم باشد تا $r_o = 1/\lambda I$ زیاد شده و درعین حال $v_{DS,sat}$ تغییر نکند. ولی این باعث افزایش ابعاد و بزرگ شدن خازن‌های پیوندی می‌شود. به دلیل برابر نبودن دو جریان در هنگام شبیه‌سازی این مدار، هر دو ترانزیستور اشباع نخواهند شد. امیدانس بالای گره خروجی باعث می‌شود که یکی از ترانزیستورها به ناحیه تریود وارد شود و خروجی برابر با ولتاژ زمین یا ولتاژ تغذیه گردد. لذا باید آن‌قدر دو جریان را تغییر داد که هر دو ترانزیستور اشباع شوند.


(* **تعریف بهره ذاتی ترانزیستور:** برابر با حاصل ضرب $g_m r_o$ است و نشان می‌دهد که بهره قابل دستیابی حداکثر به چه مقداری محدود می‌شود. این پارامتر به شکل زیر به پارامترهای ترانزیستوری مربوط می‌شود:

$$g_m r_o = \sqrt{2\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right) I} \times \frac{1}{\lambda I} = \left[\sqrt{\frac{2\mu_n C_{ox}}{I} \left(\frac{W}{L}\right)} \right] \frac{1}{\lambda}. \quad (۲۴ - ۳)$$

در صورتی که $L \uparrow \Rightarrow g_m r_o \uparrow$ خواهد شد چراکه وابستگی λ به L ، بیشتر از وابستگی آن به g_m است. در مجموع $\lambda \propto 1/L$ و $g_m r_o \propto \sqrt{L}$ است و لذا $I \uparrow \Rightarrow g_m r_o \downarrow$ خواهد شد.

۴- تقویت‌کننده سورس مشترک با بار ترانزیستوری در وضعیت تریود

می‌توان به‌جای تقویت‌کننده سورس مشترک با بار دیودی از ساختار شکل ۳-۱۲ استفاده کرد. ولتاژ

 


شکل ۳-۱۲ تقویت‌کننده سورس مشترک با بار ترانزیستوری در وضعیت تریود عمیق، معادل‌سازی ترانزیستور M_2 با مقاومت اهمی.

بایاس V_b به گونه‌ای تنظیم می‌شود که ترانزیستور M_2 را در ناحیه تریود عمیق قرار دهد. لذا ولتاژ خروجی حداکثر می‌تواند تا $v_{Omax} = V_{DD}$ افزایش یابد. در صورتی که در تقویت‌کننده سورس مشترک با بار دیودی، به‌منظور روشن نگاه‌داشتن ترانزیستور M_2 ، خروجی می‌توانست حداکثر تا $v_{Omax} = V_{DD} - |v_{TH}|$ بالا رود. تنها مشکل ساختار شکل ۳-۱۲، وابستگی زیاد مقاومت ترانزیستور M_2 یعنی R_{on2} به پارامترهای فیزیکی است که باعث می‌شود که بهره وابسته به این پارامترها شود:

$$R_{on2} = \frac{1}{\mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_2 (V_{DD} - V_b - |V_{TH}|)} \Rightarrow A_V = - \frac{\text{مقاومت درین}}{\text{مقاومت سورس}} = -g_{m1}(r_{o1} \parallel R_{on2}). \quad (۳-۲۵)$$

۵- تقویت‌کننده سورس مشترک با مقاومت سورس

شکل ۳-۱۳ آرایش چنین تقویت‌کننده‌ای را به همراه مدار معادل سیگنال کوچک آن نشان می‌دهد. مقاومت سورس R_S نقش فیدبک منفی و افزایش پایداری حرارتی را در این مدار دارد چراکه با کاهش ولتاژ آستانه و افزایش جریان در اثر افزایش دما:

 


شکل ۳-۱۳ تقویت‌کننده سورس مشترک با مقاومت سورس.

لذا جریان i_D مجدداً کاهش می‌یابد. با کاهش v_i ، جریان هم مجدداً کم می‌شود. در نزدیکی $v_i \approx v_{TH}$ ، جریان صفر و $g_m \approx 0$ و $1/g_m$ بزرگ خواهد شد. بهره این مدار عبارت است از:

$$A_V = - \frac{\text{مقاومت دیده شده در درین}}{\text{مقاومت دیده شده در سورس}} = \frac{-R_D}{R_S + 1/g_m} = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_S} = -G_m R_D. \quad (۳-۲۶)$$


به ازای g_m کوچک، بهره شبیه تقویت‌کننده سورس مشترک بدون مقاومت سورس است. ولی با افزایش g_m و کاهش $1/g_m$ ، اثر R_S زیاد شده و به ازای $g_m \rightarrow \infty$ ، بهره به سمت $A_V = -R_D/R_S$ میل می‌کند. شکل ۳-۱۴ اثر تغییر جریان و هدایت انتقالی را با وجود مقاومت R_S و بدون وجود آن نشان می‌دهد. با وجود R_S ، حداکثر مقدار G_m به $1/R_S$ محدود می‌شود. در صورتی که بدون وجود این مقاومت، حداکثر هدایت انتقالی نامحدود است.

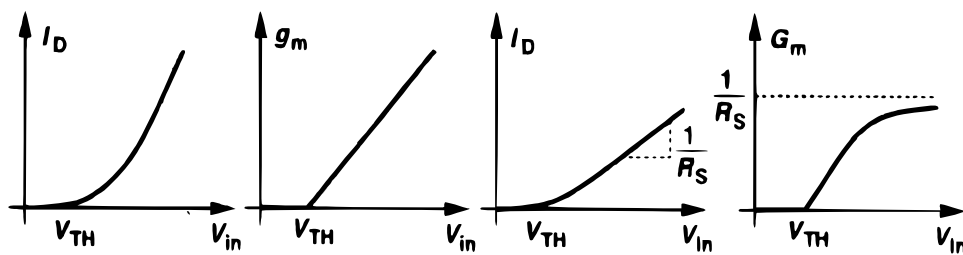

(ب) بدون مقاومت R_S

(الف) با مقاومت R_S

شکل ۳-۱۴ اثر تغییر جریان و هدایت انتقالی کلی مدار در حضور و یا عدم حضور مقاومت R_S .

 

مثال ۲-۳: بهره مدار ۱۵-۳ را با فرض $\lambda = \gamma = 0$ بدست آورید.

ترانزیستور M_2 در آرایش دیودی معادل با یک مقاومت با مقدار $1/g_{m2}$ است. لذا بهره برابر است با

$$A_V = - \frac{\text{مقاومت دیده شده در درین یا بار}}{\text{مقاومت دیده شده در سورس}} = - \frac{R_D}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m2}}}$$

شکل ۱۵-۳ تقویت کننده مثال ۲-۳.

مثال ۳-۳: مقاومت خروجی دیده شده از پایانه V_O را در مدار شکل

۱۵-۳ بدست آورید.

شکل ۱۶-۳ مدار معادل سیگنال-کوچک تقویت کننده شکل ۱۵-۳ را از پایانه خروجی نشان می دهد.

مقاومت خروجی برابر با نسبت $R_O = V_x/I_x$ است. می توان نوشت:


$$v_1 = v_{gs} = -R_S I_x$$

$$v_{bs} = -R_S I_x$$

$$V_x = r_o [I_x + (g_m + g_{mb}) R_S I_x] + R_S I_x$$


$$R_O = V_x/I_x = R_S + r_o [1 + (g_m + g_{mb}) R_S] \approx r_o [1 + (g_m + g_{mb}) R_S].$$

(۲۷-۳)

 

شکل ۱۶-۳ مدار معادل سیگنال-کوچک تقویت کننده شکل ۱۵-۳.

 مثال ۳-۴: بهره را در مدار شکل ۱۷-۳ بدست آورید.



با توجه به مقدار بدست آمده برای مقاومت خروجی در مثال قبل:

$$A_V = - \frac{\text{مقاومت دیده شده در درین}}{\text{مقاومت دیده شده در سورس}} = - \frac{r_o(1 + g_m R_S)}{R_S + \frac{1}{g_m}} = -g_m r_o \quad (28-3)$$


شکل ۱۷-۳ تقویت کننده مثال ۴-۳.

بهره به مقاومت R_S بستگی ندارد. وجود منبع جریان ثابت I_0 باعث

ثابت ماندن جریان عبوری از این مقاومت شده و افت ولتاژ سیگنال کوچک بر روی آن را صفر می کند.

(ب) تقویت کننده درین مشترک یا دنبال کننده سورس (Source Follower = SF)

کاربرد عمده آن به عنوان بافر ولتاژ و شیفت دهنده سطح ولتاژ dc است و از آن، هنگامی که نیاز به تغذیه یک بار سنگین وجود دارد، استفاده می شود. شکل ۱۸-۳ الف نمونه ای از این تقویت کننده را نمایش می دهد. به ازای ولتاژهای ورودی کوچک، ترانزیستور M_1 خاموش است و با افزایش تدریجی ولتاژ ورودی و عبور آن از V_{TH} به تدریج این ترانزیستور روشن می شود. در مجموع می توان مشخصه سیگنال بزرگ این ساختار را به صورت شکل ۱۸-۳ ب در نظر گرفت:

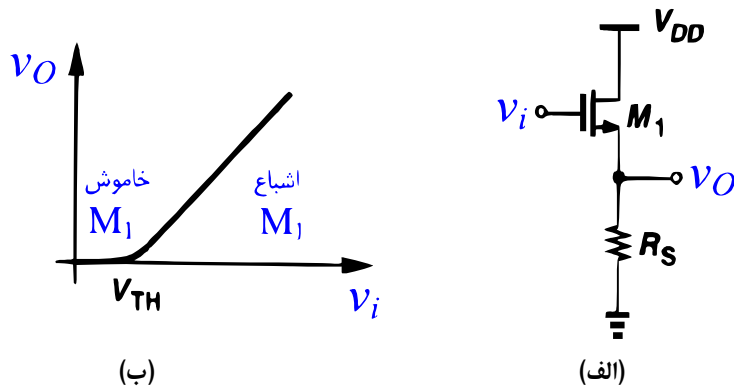

شکل ۱۸-۳ تقویت کننده درین مشترک یا دنبال کننده سورس به همراه مشخصه ورودی - خروجی آن.

$$v_O = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (v_i - v_O - v_{TH})^2 R_S = v_i - v_{GS}. \quad (۲۹ - ۳)$$

مقاومت دیده‌شده در سورس عبارت از $R_S \parallel 1/g_{mb} + 1/g_m$ است. لذا بهره ولتاژ برابر است با:


$$A_V = \frac{\text{مقاومت دیده شده در بار}}{\text{مقاومت دیده شده در سورس}} = \frac{R_S \parallel \frac{1}{g_{mb}}}{R_S \parallel \frac{1}{g_{mb}} + \frac{1}{g_m}} = \frac{g_m R_S}{1 + (g_m + g_{mb}) R_S}. \quad (۳۰ - ۳)$$

به ازای ولتاژهای ورودی مختلف، رابطه بهره عبارت است از:

$$\begin{aligned} v_{in} \approx v_{TH} &\Rightarrow g_m = 0 \Rightarrow A_V = 0, \\ v_{in} \gg v_{TH} &\Rightarrow g_m = \infty \Rightarrow A_V = \frac{g_m}{g_m + g_{mb}} = \frac{1}{1 + g_{mb}/g_m} = \frac{1}{1 + \eta}. \end{aligned} \quad (۳۱ - ۳)$$

شکل ۱۹-۳ رابطه بهره ولتاژ با ولتاژ ورودی را نمایش می‌دهد. همان‌گونه که دیده می‌شود میزان بهره این ساختار حداکثر به مقدار واحد محدود می‌شود و لذا نمی‌توان از آن به منظور تقویت ورودی استفاده کرد. جریان i_D در ساختار شکل ۱۸-۳ وابسته به سیگنال خروجی است و این باعث ایجاد شدن خطای غیرخطی

 می‌شود (چراکه v_{GS} خود به خروجی وابسته است). برای حل این مشکل می‌توان از منبع جریان ثابت به جای مقاومت استفاده نمود تا v_{GS} ثابت شود:




$$v_{GS} = v_{TH} + \sqrt{\frac{2I}{\beta}}.$$

(۳۲ - ۳)


شکل ۱۹-۳ رابطه بهره با ولتاژ ورودی.

حداکثر ولتاژ خروجی در شکل ۲۰-۳، به قطع ترانزیستور M_1 و حداقل آن به اشباع M_2 محدود می‌شود:

$$\begin{aligned} v_{Omax} &= v_{DD} - v_{TH} - v_{DS,sat1} \\ v_{Omin} &= v_{DS,sat2} \end{aligned} \quad (۳۳ - ۳)$$

 

 شکل ۳-۲۰ استفاده از منبع جریان به جای مقاومت و نحوه پیاده‌سازی منبع جریان.



در نتیجه حداکثر نوسان (Swing) ولتاژ خروجی برابر است با:

$$\begin{aligned} v_{\text{Swing}} &= v_{O\text{max}} - v_{O\text{min}} \\ &= v_{DD} - v_{TH} - v_{DS,\text{sat}1} \\ &\quad - v_{DS,\text{sat}2} \end{aligned} \quad (3-34)$$

مثال ۳-۵: بهره مدار موجود در شکل ۳-۲۱ را بدست آورید.

شکل ۳-۲۱ تقویت کننده مثال ۳-۵.

$$A_V = \frac{\text{مقاومت دیده شده در بار}}{\text{مقاومت دیده شده در سورس}} = \frac{\frac{1}{g_{m2}} \parallel \frac{1}{g_{mb2}} \parallel \frac{1}{g_{mb1}} \parallel r_{o1} \parallel r_{o2}}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m2}} \parallel \frac{1}{g_{mb2}} \parallel \frac{1}{g_{mb1}} \parallel r_{o1} \parallel r_{o2}}. \quad (3-35)$$

(*) خصوصیات تقویت کننده سورس مشترک: بهره بالا - امپدانس ورودی بالا - امپدانس خروجی متوسط

(*) خصوصیات تقویت کننده درین مشترک: بهره نزدیک به یک - امپدانس ورودی بالا - امپدانس


خروجی کم

(*) اشکالات تقویت کننده درین مشترک عادی: غیرخطی بودن به دلیل وابستگی v_{TH} به ولتاژ خروجی

(به خاطر دلیل وجود اثر بدنه؛ برای کاهش این اثر باید تا حد امکان تغییرات v_{GS} را با جریان بایاس کم

کرد)، محدود بودن دامنه نوسان خروجی.


* دنبال کننده سورس (SF) بدون اثر بدنه

 

در این حالت از ترانزیستورهای $pMOS$ استفاده می‌شود تا در فن آوری CMOS اثر بدنه‌ای وجود نداشته باشد (شکل ۳-۲۲).

از کاربردهای دنبال کننده سورس، استفاده از آن به عنوان بافر ولتاژ در خروجی یک تقویت کننده سورس مشترک است (شکل ۳-۲۳). امپدانس خروجی تقویت کننده حاصل به حداقل می‌رسد.

شکل ۳-۲۲ آرایش SF بدون اثر بدنه.

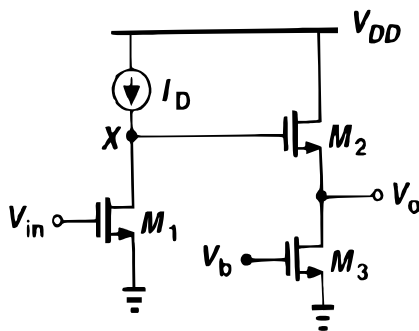

حداقل ولتاژ مجاز در گره X ، به ولتاژ مورد نیاز برای روشن ماندن M_2 و در اشباع ماندن M_3 محدود می‌شود:

$$v_{Xmin} = v_{GS2} + v_{DS,sat3} \quad (3-36)$$

شکل ۳-۲۳ استفاده از دنبال کننده سورس به عنوان بافر ولتاژ در خروجی یک تقویت کننده سورس مشترک.

لذا آرایش دنبال کننده سورس، $swing$ ولتاژ خروجی را محدود می‌کند. بهره ولتاژ آن عبارت است از:

$$\frac{v_X}{v_i} = -g_{m1}r_{O1}, \quad \frac{v_O}{v_X} = \frac{r_{O3} \parallel \frac{1}{g_{mb2}} \parallel r_{O2}}{r_{O3} \parallel \frac{1}{g_{mb2}} \parallel r_{O2} + \frac{1}{g_{m2}}} \Rightarrow A_V = \frac{v_O}{v_i} = \frac{v_X}{v_i} \times \frac{v_O}{v_X} \quad (3-37)$$

درمجموع معایب ساختار دنبال کننده سورس به قرار زیر است:

- ۱- غیر خطی بودن ناشی از اثر بدنه،
- ۲- کم شدن حداکثر نرخ تغییرات ولتاژ خروجی،
- ۳- عدم کارایی بالا در تأمین جریان بار.

ج) آرایش گیت - مشترک (Common-Gate, CG)


شکل ۳-۲۴ نحوه پیاده‌سازی آرایش گیت-مشترک را به تصویر می‌کشد. پایانه گیت بین پایانه ورودی سورس و خروجی درین مشترک است. در شکل ۳-۲۴-الف، ترانزیستور M_1 به صورت مستقیم و با منبع جریان ثابت I_1 تغذیه می‌شود درحالی‌که جریان بایاس ترانزیستور در شکل ۳-۲۴-ب وابسته به ولتاژ بایاس V_b و v_i است. برای هر دو ساختار و با فرض در ناحیه اشباع بودن ترانزیستور، جریان ترانزیستور و ولتاژ خروجی سیگنال بزرگ برابر هستند با:

$$i_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_b - v_i - V_{TH})^2 \quad (3-38)$$


$$v_O = V_{DD} - R_D i_D = V_{DD} - R_D \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_b - v_i - V_{TH})^2. \quad (3-39)$$

شکل ۳-۲۵ نحوه تغییرات ولتاژ خروجی را با تغییر ولتاژ ورودی برای شکل ۳-۲۴-ب نمایش می‌دهد. به ازای ولتاژهای v_i کوچک، تفاوت v_{GS} نسبتاً بزرگ بوده و ترانزیستور در ناحیه تریود قرار دارد. این وضعیت ادامه می‌یابد تا با افزایش v_i ، $v_O > v_b - v_{TH}$ شده و ترانزیستور به ناحیه اشباع وارد شود. درنهایت با عبور v_i از $v_b - v_{TH}$ ، ولتاژ $v_{GS} < v_{TH}$ شده و ترانزیستور خاموش می‌شود. لذا $v_O = V_{DD}$ خواهد شد. با توجه به رابطه بدست آمده برای v_O می‌توان نوشت:

$$\frac{\partial v_O}{\partial v_i} = -\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (v_b - v_i - v_{TH}) \left(-1 - \frac{\partial v_{TH}}{\partial v_i} \right) R_D. \quad (3-40)$$

 

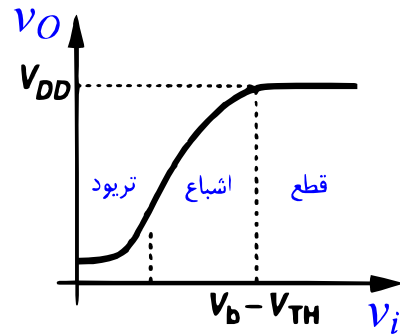شکل ۳-۲۴ نحوه پیاده‌سازی تقویت‌کننده گیت مشترک؛ (الف) با منبع جریان؛ (ب) بدون منبع جریان.



با توجه به رابطه ارائه شده در فصل قبلی بین v_{TH} و v_{SB} ، بهره ولتاژ از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$\frac{\partial v_{TH}}{\partial v_i} = \frac{\partial v_{TH}}{\partial v_{SB}} = \eta \Rightarrow \frac{\partial v_o}{\partial v_i} = g_m R_D (1 + \eta). \quad (3-41)$$

شکل ۳-۲۵ رابطه ورودی- خروجی در مدار شکل ۳-۲۴-ب.

رابطه‌ای مشابه نیز از تحلیل سیگنال- کوچک ساختار قابل دستیابی است:

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{\text{مقاومت دیده شده در درین یا بار}}{\text{مقاومت دیده شده در سورس}} = \frac{R_D}{\frac{1}{g_m} \parallel \frac{1}{g_{mb}}} = (g_m + g_{mb}) R_D \quad (3-42)$$

وجود اثر بدنه با اندازه تقریبی $g_{mb} \approx 0.2 g_m$ ، باعث افزایش بهره گیت مشترک می‌شود.

(* **نکته:** امپدانس ورودی ساختار گیت مشترک برابر با $1/(g_m + g_{mb})$ و نسبتاً پایین است. این امپدانس ورودی پایین البته در برخی کاربردها مانند تقویت کننده‌های جریانی می‌تواند سودمند باشد.

(* **نکته:** در مدارهای شکل ۳-۲۴، ولتاژ خروجی حداکثر به $v_{Omax} = v_{DD}$ و حداقل به مرز اشباع ترانزیستور یعنی $v_{Omin} = v_b - v_{TH}$ محدود می‌شود. بنابراین

$$swing = v_{Omax} - v_{Omin} = v_{DD} - v_b + v_{TH}. \quad (3-43)$$


(* **خصوصیات تقویت کننده گیت مشترک:**

بهره ولتاژ بالا - مقاومت ورودی کم - مقاومت خروجی متوسط به بالا.

مثال ۳-۶: بهره ولتاژ را در مدار شکل ۳-۲۶-الف محاسبه کنید.

می‌توان مدار معادل تونن از سمت سورس ترانزیستور M_2 را، همان گونه که در شکل ۳-۲۶-ب نشان داده شده است، رسم نمود و به مدار شکل ۳-۲۶-ج دست یافت. اندازه ولتاژ و مقاومت تونن حاصل عبارت‌اند از:

۶۰ | مدارهای مجتمع خطی CMOS: از طراحی تا پیاده‌سازی

 

شکل ۳-۲۶ تقویت کننده مثال ۳-۶.


$$v_{in,eq} = \left(\frac{r_{O1} \parallel \frac{1}{g_{mb1}}}{r_{O1} \parallel \frac{1}{g_{mb1}} + \frac{1}{g_{m1}}} \right) v_{in}, \quad R_{eq} = r_{O1} \parallel \frac{1}{g_{m1}} \parallel \frac{1}{g_{mb1}}. \quad (3-44)$$

با توجه به مدار نهایی شکل ۳-۲۶-ج، بهره ولتاژ عبارت است از:

$$\frac{v_O}{v_{in,eq}} = \frac{\text{مقاومت دیده شده در بار}}{\text{مقاومت دیده شده در سورس}} = \frac{R_D}{R_{eq} + \frac{1}{g_{m2}} \parallel \frac{1}{g_{mb2}}} \Rightarrow$$

$$\frac{v_O}{v_{in}} = \left(\frac{r_{O1} \parallel \frac{1}{g_{mb1}}}{r_{O1} \parallel \frac{1}{g_{mb1}} + \frac{1}{g_{m1}}} \right) \frac{R_D}{R_{eq} + \frac{1}{g_{m2}} \parallel \frac{1}{g_{mb2}}}. \quad (3-45)$$

(* محاسبه مقاومت دیده شده از سورس (مقاومت ورودی) آرایش گیت مشترک در حضور r_O می-خواهیم در تقویت کننده گیت-مشترک شکل ۳-۲۷-الف، مقاومت دیده شده از سمت سورس را در حضور مقاومت خروجی r_O محاسبه کنیم. شکل ۳-۲۷-ب مدار معادل سیگنال-کوچک این ساختار را به تصویر می کشد. برای محاسبه مقاومت سورس باید نسبت V_x/I_x را بدست آورد. با توجه به قانون جریان می توان نوشت:

 


شکل ۳-۲۷ محاسبه مقاومت دیده‌شده از سورس در حضور r_O .

$$I_x = (g_m + g_{mb})V_x + \frac{V_x - R_D I_x}{r_O} \Rightarrow \left(1 + \frac{R_D}{r_O}\right) I_x = (g_m + g_{mb})V_x$$

$$\Rightarrow R_{in} = \frac{V_x}{I_x} = \frac{1}{g_m + g_{mb}} \left(1 + \frac{R_D}{r_O}\right). \quad (۴۶ - ۳)$$

نتیجه بالا مهم است و نشان می‌دهد که به ازای R_D بزرگ و یا r_O کوچک، مقاومت ورودی متفاوت از مقدار متعارف $1/g_m$ خواهد شد. به ازای $R_D = \infty$ ، مقاومت ورودی نامحدود می‌شود.

 (*) محاسبه مقاومت دیده‌شده از درین (مقاومت خروجی) آرایش گیت‌مستترک در حضور r_O :




قبلاً مقاومت دیده‌شده از درین به سمت پایین را برای یک ترانزیستور با مقاومت خروجی r_O محاسبه کردیم. مقاومت دیده‌شده از سمت بار آرایش گیت‌مستترک، حاصل موازی این مقاومت با مقاومت R_D است (شکل ۳-۲۸).

$$R_O = \frac{V_x}{I_x} = R_D || r_O [1 + (g_m + g_{mb})R_S]$$

(۴۷ - ۳)

شکل ۳-۲۸ محاسبه مقاومت دیده‌شده از درین (مقاومت خروجی) آرایش گیت‌مستترک در حضور r_O .

د) تقویت‌کننده کسکود

 

سیگنال ورودی به تقویت‌کننده گیت مشترک می‌تواند از جنس جریان باشد این اتفاق در تقویت‌کننده کسکود شکل ۳-۲۹ می‌افتد و M_1 نقش مبدل ولتاژ ورودی به جریان را دارد. در این حالت M_2 نقش بافر جریان را بازی می‌کند. حداقل ولتاژ بایاس V_b به‌منظور در اشباع ماندن ترانزیستور M_1 در شکل ۳-۲۹ عبارت است از:

$$\begin{aligned} v_X > v_{in} - v_{TH1} &\rightarrow M_1: \text{اشباع} \Rightarrow \\ v_b > v_{in} - v_{TH1} + v_{GS2}. & \quad (۳ - ۴۸) \end{aligned}$$

شکل ۳-۲۹ تقویت‌کننده کسکود.

حداقل ولتاژ خروجی v_O به‌منظور در اشباع ماندن ترانزیستورهای M_1 و M_2 برابر است با:

$$v_O > v_b - v_{TH2} \rightarrow M_2: \text{اشباع} \Rightarrow v_{Omin} = v_b - v_{TH2}. \quad (۳ - ۴۹)$$

در بهترین حالت، باید v_b طوری تنظیم شود که M_1 در مرز ناحیه اشباع قرار گرفته و ولتاژ درین-سورس آن برابر با $v_{DS,sat}$ گردد. در این حالت حداقل ولتاژ v_O برابر با $2v_{DS,sat}$ خواهد بود. لذا در مقایسه با ساختار سورس-مشارک، سوینگ ولتاژ خروجی حداکثر به یک $v_{DS,sat}$ بیشتر محدود می‌شود.


(* بررسی وضعیت نقطه کار تقویت‌کننده کسکود: به ازای $v_{in} < v_{TH1}$ ، ترانزیستور M_1 خاموش بوده و $v_O = v_{DD}$ و $v_X = v_b - v_{TH2}$ می‌شود. اما با عبور v_{in} از v_{TH1} ، ترانزیستور M_1 وارد ناحیه اشباع می‌گردد و جریان I تقویت‌کننده متناسب با آن افزایش می‌یابد. با افزایش بیشتر v_{in} دو اتفاق ممکن است رخ دهد:

(الف) v_X به اندازه‌ای کم شود که M_1 به ناحیه تریود برود چراکه

$$v_X = v_b - v_{GS} = v_b - v_{TH} - \sqrt{\frac{2I}{\beta}} \quad (۳ - ۵۰)$$


(ب) v_O آنقدر کم شود که M_2 را به ناحیه تریود منتقل کند.

مدارهای مجتمع خطی CMOS: از طراحی تا پیاده‌سازی | ۶۳

 

شکل ۳-۳۰ رابطه ورودی-خروجی را با توجه به توضیحات بالا نمایش می‌دهد. مزیت اصلی ساختار کسکود افزایش مقاومت دیده‌شده از خروجی و به تبع آن افزایش بهره ولتاژ خواهد بود (شکل ۳-۳۱)؛ چراکه بهره با مقاومت خروجی در ارتباط است:

شکل ۳-۳۰ رابطه ورودی-خروجی در شکل ۳-۲۹.

 

شکل ۳-۳۱ افزایش مقاومت خروجی در ساختار کسکود.

$$A_V = G_m R_{out} \quad (۳-۵۱)$$


$$R_{out} = r_{o2} [1 + (g_{m2} + g_{mb2}) r_{o1}] \approx g_{m2} r_{o2} r_{o1} \quad (۳-۵۲)$$

بسته به میزان بهره ذاتی یعنی $g_{m2} r_{o2}$ ، ترانزیستور M_2 مقاومت خروجی r_{o1} را به میزان زیادی افزایش داده است. در عمل به جای دو ترانزیستور، می‌توان تعداد بیشتری ترانزیستور نیز بر روی یکدیگر قرار داد.

مثال ۳-۷: در ساختار شکل ۳-۳۲ بهره ولتاژ را بدست آورید.

$$A_V = \frac{v_o}{v_{in}} = - \frac{\text{مقاومت دیده شده در بار}}{\text{مقاومت دیده شده در سورس}} = -g_{m1} \times r_{o2} (1 + g_{m2} r_{o1})$$

$$\approx -g_{m1} \times (g_{m2} r_{o1} r_{o2}) \quad (۳-۵۳)$$

 


شکل ۳-۳۲ تقویت‌کننده کسکود با بار منبع جریان ایده‌آل.

شکل ۳-۳۳ نحوه پیاده‌سازی منبع جریان بالا را به تصویر می‌کشد. مشابه با قسمت پایین، باز هم از یک ساختار کسکود به منظور پیاده‌سازی این قسمت استفاده شده است. از چنین ساختارهایی به طور گسترده در تقویت‌کننده‌های عملیاتی و به منظور افزایش بهره استفاده می‌شود. در مجموع به دلیل موازی بودن دو مقاومت بزرگ با اندازه بدست آمده در مثال شکل ۳-۳۲

بهره کلی برابر است با:

$$A_V = -g_{m1}[g_{m2}r_{o1}r_{o2} \parallel g_{m3}r_{o3}r_{o4}] \quad (3-54)$$


(*) نکته: در افزایش مقاومت خروجی، کسکود کردن ترانزیستورها مؤثرتر از افزایش L تنها یک ترانزیستور است چرا که به عنوان مثال با چهار برابر کردن L ترانزیستور مقاومت خروجی تقریباً ۴ برابر می‌شود؛ اما با ثابت نگه داشتن L و کسکود کردن دو ترانزیستور، مقاومت خروجی $g_m r_o$ برابر می‌شود که می‌تواند به مراتب بالاتر باشد.

 


شکل ۳-۳۳ تقویت‌کننده کسکود با بار فعال.

ه) تقویت‌کننده کسکود تاشده (Folded-Cascode)

در تقویت‌کننده کسکود معمولی شکل ۳-۲۹، ترانزیستورها از یک نوع بودند. در ساختار کسکود تاشده (شکل ۳-۳۴ الف) دو ترانزیستور می‌توانند از انواع مختلف باشند. در مدار عملی از منبع جریان I_1 به‌منظور بایاس (تغذیه) کردن دو ترانزیستور استفاده می‌شود (شکل ۳-۳۴ ب). مزیت مهم این تقویت‌کننده در آن است که می‌توان مقدار dc ولتاژ ورودی را تا حد صفر کاهش داد. مزیت دیگر مستقل شدن نقطه کار و جریان دو ترانزیستور M_1 و M_2 از یکدیگر است. لذا می‌توان آنها را راحت‌تر بایاس نمود. از مشکلات تقویت‌کننده کسکود تاشده جریان مصرف بالاتر نسبت به کسکود معمولی است چراکه تعداد شاخه‌ها بیشتر شده‌اند.

 

شکل ۳-۳۴ آرایش کسکود تاشده و نحوه انتقال جریان سیگنال کوچک ورودی به خروجی آن.

 

مثال ۳-۸: مقاومت خروجی در شکل ۳-۳۵ را بدست آورید.

شکل ۳-۳۵ تقویت‌کننده مثال ۳-۸.

۶۶ | مدارهای مجتمع خطی CMOS: از طراحی تا پیاده‌سازی


با توجه به موازی بودن r_{O1} و r_{O3} در سورس ترانزیستور M_2 :

$$R_{out} = r_{O2}(1 + g_{m2}r_{O1}||r_{O3}) \quad (3 - 55)$$

در این حالت مقاومت بدست آمده کمی کوچک‌تر از مقاومت موجود در آرایش کسکود معمولی است.

فصل چهارم: تقویت کننده‌های تفاضلی

تاریخچه تقویت کننده‌های تفاضلی به زمان پیدایش لامپ‌های خلا (ابتدای قرن بیستم میلادی) بازمی‌گردد. به دلیل مزایای گسترده آن، این ساختار هم‌اکنون به‌طور گسترده در مدارهای الکترونیکی به کار می‌رود. شکل ۴-۱ نحوه پردازش سیگنال‌ها به صورت تمام تفاضلی و تک‌سر را با یکدیگر مقایسه می‌کند. ولتاژ تمام تفاضلی خروجی V_O در ساختار متقارن تمام تفاضلی، بین دو گره و با دامنه ولتاژ یکسان و با ۱۸۰ درجه اختلاف فاز حول یک ولتاژ مشترک با عنوان CM در نظر گرفته می‌شود. در عمل، به منظور حفظ تقارن کامل باید امپدانس دیده شده از ورودی تا دو گره خروجی (Z_S) نیز کاملاً یکسان باشد.

 


شکل ۴-۱ مقایسه نحوه پردازش سیگنال‌ها به صورت تمام تفاضلی و تک‌سر.


۴-۱) مزیت‌های انتقال سیگنال به صورت تمام تفاضلی

۱- ایمنی بالا به نویز

با وجود آنکه هر کدام از سیگنال‌ها به تنهایی نویز پذیری بالایی از یک منبع نویز مشخص دارند، اختلاف دو خروجی تقویت کننده تفاضلی همچنان بدون نویز باقی می‌ماند. لذا ساختار تمام تفاضلی تأثیری از نویز حالت مشترک نمی‌پذیرد. فرض کنید که سیگنال ساعت عبوری از خط L_1 در ساختار شکل ۴-۲، به صورت مشترک به همه قسمت‌ها منتقل شود. اگر تفاضل سیگنال‌های خطوط L_2 و L_3 را در نظر بگیریم، سیگنال خروجی تقویت کننده دست‌نخورده باقی می‌ماند. دقیقاً به همین دلیل است که در تقویت کننده‌های عملیاتی، خروجی تأثیر کمی از نویز مدمشترک موجود در منبع تغذیه (V_{DD}) می‌پذیرد.

 

شکل ۴-۲ عدم حساسیت به نویز حالت مشترک در انتقال به صورت تفاضلی سیگنال.

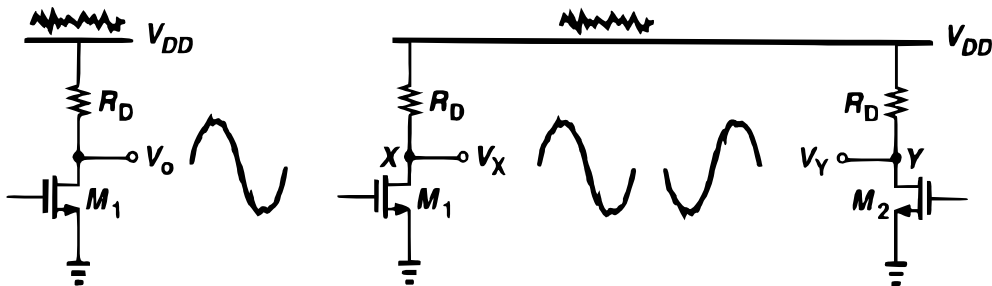

شکل ۴-۳ عدم تأثیرپذیری خروجی تقویت‌کننده‌های عملیاتی از نویز منبع تغذیه.

۲- افزایش حد بالای تغییرات (swing) ولتاژ خروجی

استفاده از ساختار تمام تفاضلی، حد بالای تغییرات ولتاژ خروجی تقویت‌کننده‌ها را دو برابر می‌کند. در ساختار شکل ۴-۳، برای هر خروجی تک سر ولتاژ از بالا به V_{DD} و از پایین به $V_{DS,sat}$ محدود می‌شود. لذا برای حد بالای تغییرات خروجی تمام تفاضلی ($swing_{FD}$) خواهیم داشت:


$$swing_1 = V_{DD} - V_{DS,sat} \rightarrow swing_{FD} = 2swing_1 = v_x - v_y. \quad (۴ - ۱)$$

۳- بایاس آسان تر و خطی بودن بیشتر

ممکن است چنین تصور شود که مدار تمام تفاضلی سطح و توان مصرفی بیشتری را نسبت به مدار تک‌سر اشغال می‌کند. اما اگر قابلیت‌های این ساختار نسبت به حالت تک‌سر در نظر گرفته شود مشخص می‌شود که این ساختار از کارآمدی بالاتری از نقطه‌نظرهای سطح اشغالی و توان مصرفی برخوردار است. به‌عنوان مثال، اثرات غیر ایده‌آل در حالت تمام تفاضلی به‌اندازه‌ای تضعیف می‌شوند که برای دستیابی به آن در حالت تک‌سر به سطح بسیار بیشتری نیاز است.


۴-۲ زوج تفاضلی ساده

شکل ۴-۴ آرایش یک تقویت‌کننده تمام تفاضلی ساده را نمایش می‌دهد. در این آرایش اگر ولتاژ حالت مشترک دو سیگنال ورودی V_{in1} و V_{in2} به‌درستی تنظیم نشود ممکن است ولتاژ مدمشترک خروجی‌های V_{O1} و V_{O2} بسیار بالا و نزدیک به V_{DD} و یا بسیار پایین و نزدیک به $V_{DS,sat}$ گردد. لذا در موقع نوسان خروجی، دو خروجی خیلی زود از بالا یا پایین بریده می‌شوند. پس این ساختار به سیگنال حالت مشترک یا CM ورودی بسیار حساس است. برای کاهش حساسیت مدار شکل ۴-۴، از یک منبع جریان I_{SS} در سورس دو ترانزیستور همانند شکل ۴-۵ استفاده می‌شود. با این کار، جریان هر ترانزیستور برابر $I_{SS}/2$ گردیده و می‌تواند به ترتیب حداکثر و حداقل تا I_{SS} و 0 تغییر کند. در نتیجه برخلاف ساختار قبل، خروجی از تغییرات CM ورودی تأثیر نمی‌پذیرند و به دلیل ثابت ماندن جریان دو ترانزیستور، ولتاژ CM خروجی ثابت می‌ماند.

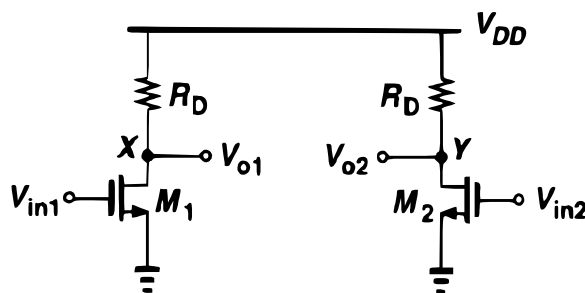

شکل ۴-۴ آرایش یک تقویت‌کننده تمام تفاضلی.

۷۰ | مدارهای مجتمع خطی CMOS: از طراحی تا پیاده‌سازی

 

شکل ۴-۵ استفاده از یک منبع جریان I_{SS} در سورس دو ترانزیستور به منظور غیر حساس نمودن خروجی به ورودی CM .

(*) تحلیل تقویت کننده تمام تفاضلی شکل ۴-۵: ورودی تمام تفاضلی می تواند هر مقداری داشته باشد:

$$v_{in1} - v_{in2} \in [-\infty, +\infty]$$

در وضعیتی که $v_{in1} \ll v_{in2}$ است، ترانزیستور M_1 کامل خاموش شده و کل I_{SS} از M_2 می گذرد:

$$v_{in1} \ll v_{in2}: M_1: \text{OFF}, M_2: \text{ON}$$

در این حالت:

$$I_{D2} = I_{SS} \Rightarrow V_{O2} = V_{DD} - R_D I_{SS}, V_{O1} = V_{DD}. \quad (۲-۴)$$

به تدریج با افزایش v_{in1} نسبت به v_{in2} ، ترانزیستور M_1 روشن شده و V_{O1} و V_{O2} با هم برابر می شوند.

در حالتی که $v_{in1} \gg v_{in2}$ است، ترانزیستور M_2 به طور کامل خاموش شده و کل جریان I_{SS} از M_1 می گذرد:

$$v_{in1} \gg v_{in2}: M_1: \text{ON}, M_2: \text{OFF}$$

لذا:

$$V_{O1} = V_{DD} - R_{D1} I_{SS}, V_{O2} = V_{DD} \quad (۳-۴)$$

در حالت تعادل و به ازای $v_{in1} \approx v_{in2}$ خواهیم داشت:

$$v_{in1} \approx v_{in2}: M_1: \text{ON}, M_2: \text{ON}$$


$$I_{D1} \approx I_{D2} \approx \frac{I_{SS}}{2} \Rightarrow v_{O1} \approx v_{O2} \approx V_{DD} - R_D \frac{I_{SS}}{2} \quad (4-4)$$

شکل ۴-۶ وضعیت ولتاژهای خروجی تک سر و تمام تفاضلی را با افزایش ولتاژهای ورودی از مقدارهای بسیار کم تا بسیار زیاد نمایش می‌دهد. از این شکل‌ها معلوم می‌شود که:


- ۱- حداکثر و حداقل تغییرات v_{O1} و v_{O2} مستقل از ولتاژ CM ورودی است.
- ۲- حداکثر بهره به ازای $v_{in1} = v_{in2}$ بدست می‌آید چرا که شیب منحنی در اطراف صفر حداکثر است.

هرچند که در حالت تعادل، CM ورودی نقشی در تعیین CM خروجی ندارد، اما به منظور تغذیه صحیح ترانزیستورها، CM ورودی دارای یک حداقل مقدار مشخص است. با این کار ترانزیستورها روشن مانده و در ناحیه اشباع باقی می‌مانند (شکل ۴-۷).

$$V_{GS1} + V_{DS,sat3} < v_{in,CM} < \min \left[V_{DD}, V_{DD} - \frac{R_D I_{SS}}{2} + V_{TH} \right]. \quad (4-5)$$

 

شکل ۴-۶ وضعیت ولتاژهای خروجی تک سر و تمام تفاضلی با افزایش ولتاژهای ورودی از کم تا زیاد.

 


شکل ۴-۷ تغییر مقدار متغیرهای مختلف با تغییر اندازه ولتاژ حالت مشترک ورودی.

با افزایش زیاد $v_{in,CM}$ ، به تدریج v_G به اندازه یک v_{TH} از ولتاژ درین $v_D = v_{DD} - R_D I_{SS}/2$ بیشتر می‌شود و دو ترانزیستور به ناحیه تریود وارد می‌شوند.

(*) **نکته:** در ساختار شکل ۴-۵، حد بالای ولتاژ خروجی از پایین به $v_{in,CM} - v_{TH}$ محدود می‌شود اما می‌تواند تا v_{DD} بالا برود (شکل ۴-۸). لذا حد بالای نوسان در حالت تمام تفاضلی عبارت است از:

$$v_{Swing} = 2(v_{DD} - v_{in,CM} + v_{TH}). \quad (۴-۶)$$

برای همین بهتر است که $v_{in,CM}$ را تا حد امکان کوچک انتخاب کنیم. اما با توجه به شرط روشن ماندن ترانزیستورهای ورودی ممکن است خیلی امکان‌پذیر نباشد.

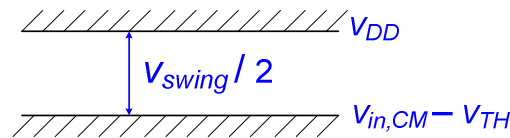

شکل ۴-۸: نحوه محدود شدن هر یک از ولتاژهای خروجی تک سر به مقادیر حداکثر و حداقل.

(*) **تحلیل سیگنال بزرگ تقویت کننده شکل ۴-۵:** برای این تقویت کننده می‌توان نوشت:

$$i_{D1} + i_{D2} = I_{SS} \quad (۴-۷)$$

$$v_{in1} - v_{in2} = v_{GS1} - v_{GS2} = \sqrt{\frac{2i_{D1}}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}} - \sqrt{\frac{2i_{D2}}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}}. \quad (۴-۸)$$

با در نظر گرفتن این محدودیت‌ها و با در ترکیب دو رابطه بالا، اختلاف بین دو جریان $(i_{D1} - i_{D2})$ از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$i_{D1} - i_{D2} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (v_{in1} - v_{in2}) \left[\sqrt{\frac{4I_{SS}}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}} - (v_{in1} - v_{in2})^2 \right] \quad (۴-۹)$$

از روی این رابطه می‌توانیم هدایت انتقالی تفاضلی ساختار یا $G_m = \partial \Delta i_D / \partial \Delta v_{in}$ را بدست آوریم. همان‌گونه که دیده می‌شود $\Delta i_D = i_{D1} - i_{D2}$ تابع فردی از $v_{in1} - v_{in2}$ است. به ازای $v_{in1} \approx v_{in2}$ هر دو ترانزیستور در ناحیه اشباع بوده و بهره (شیب نمودار ۴-۶) حداکثر خواهد بود:

مدارهای مجتمع خطی CMOS: از طراحی تا پیاده‌سازی | ۷۳

$$v_{in1} \simeq v_{in2} \Rightarrow i_{D1} - i_{D2} \simeq \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (v_{in1} - v_{in2}) \sqrt{\frac{4I_{SS}}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}}$$

$$\Rightarrow G_m = \frac{i_{D1} - i_{D2}}{v_{in1} - v_{in2}} = \sqrt{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_{SS}}. \quad (۴-۱۰)$$

شکل ۴-۹ نحوه تغییر هدایت انتقالی تفاضلی و جریان درین ترانزیستورها را با تغییر اختلاف دو ورودی و بر اساس رابطه بالا نمایش می‌دهد. با توجه به رابطه $i_{D1} - i_{D2}$ مرز صفر شدن G_m این ساختار (ΔV_{in1}) برابر است با

$$\Delta V_{in1} = \sqrt{\frac{2I_{SS}}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}} \quad (۴-۱۱)$$

در حالت تعادل، ولتاژ اشباع دو ترانزیستور برابر بوده و از رابطه زیر بدست می‌آید:


$$v_{DS,sat1,2} = \sqrt{\frac{2I_{D1,2}}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}}} = \sqrt{\frac{I_{SS}}{\beta}} = \frac{\Delta v_{in1}}{\sqrt{2}} \quad (۴-۱۲)$$

لذا برای افزایش Δv_{in1} می‌توان $v_{DS,sat}$ دو ترانزیستور را افزایش داد. برای این کار باید:

$$\frac{W}{L} \downarrow, I_{SS} \uparrow$$


بهره ولتاژ از حاصل ضرب هدایت انتقالی تفاضلی در مقاومت بار (درین) بدست می‌آید:

$$A_V = \frac{\partial \Delta v_O}{\partial \Delta v_{in}} = \frac{\partial \Delta i_D}{\partial \Delta v_{in}} \cdot \frac{\partial \Delta v_O}{\partial \Delta i_D} = G_m R_D = R_D \sqrt{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_{SS}}. \quad (۴-۱۳)$$

 

شکل ۴-۹ نحوه تغییر هدایت انتقالی تفاضلی و جریان درین ترانزیستورها با تغییر اختلاف دو ورودی.

 (*) تحلیل سیگنال-کوچک تقویت‌کننده تفاضلی شکل ۴-۵:



تقویت‌کننده شکل ۴-۱۰ را در نظر بگیرید. برای تحلیل این ساختار و بدست آوردن رابطه بهره سیگنال-کوچک $A_V = \Delta v_O / \Delta v_{in}$ دو روش وجود دارد:

۱- روش اول: تحریک مدار با استفاده از دو منبع سیگنال مستقل از هم: در این حالت باید اثر v_{in1} را بر روی v_{O1} و v_{O2} به طور جداگانه مطالعه کنیم. سپس همین کار را برای v_{in2} انجام دهیم و

شکل ۴-۱۰ تحلیل سیگنال-کوچک تقویت‌کننده تفاضلی.

در نهایت از قاعده جمع آثار استفاده نماییم.

این روش به خصوص برای حالتی که $R_D \neq R_{D1} \neq R_{D2}$ بوده و یا دو ترانزیستور یکسان نباشند مناسب است. با فرض یکسان بودن مقاومت‌ها فرض کنید که فقط v_{in1} در مدار موجود باشد. مقاومت دیده‌شده در سورس ترانزیستور M_2 برابر با $1/g_{m2}$ خواهد بود. لذا خواهیم داشت:

$$\frac{v_{O1}}{v_{in1}} = - \frac{\text{مقاومت دیده شده در درین یا بار}}{\text{مقاومت دیده شده در سورس}} = \frac{-R_D}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m2}}} \quad (۴-۱۴)$$


برای بدست آوردن اثر v_{in1} بر روی v_{O2} ، معادل تونن منبع v_{in1} در سورس ترانزیستور M_2 را همانند شکل ۴-۱۱ بدست می‌آوریم:

$$V_T \simeq v_{in1}, \quad R_T = 1/g_{m1}. \quad (۴-۱۵)$$

با این کار، ساختار تبدیل به یک تقویت‌کننده گیت-مشارک می‌شود (شکل ۴-۱۱). لذا می‌توان نوشت:

$$\frac{v_{O2}}{v_{in1}} \simeq \frac{v_{O2}}{V_T} = \frac{\text{مقاومت دیده شده در درین یا بار}}{\text{مقاومت دیده شده در سورس}} = \frac{R_D}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m2}}} \quad (۴-۱۶)$$

هم‌اکنون می‌توان اثر v_{in1} را بر روی $v_{O1} - v_{O2}$ بدست آورد:

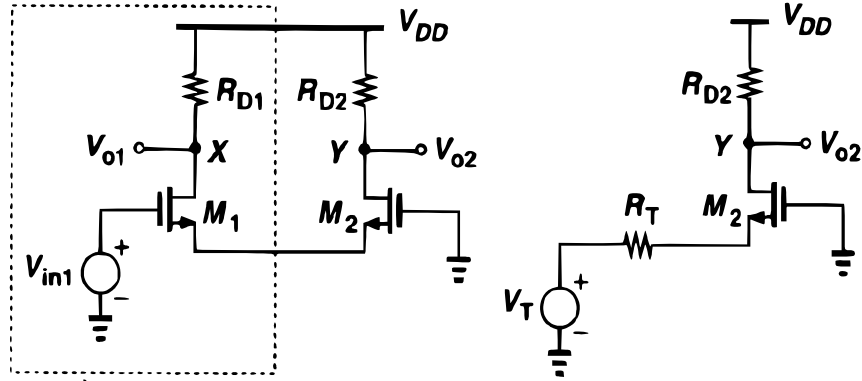

شکل ۴-۱۱ برای بدست آوردن اثر v_{in1} بر روی v_{02} با معادل‌سازی.

$$v_{01} - v_{02} \xrightarrow{v_{in1}} = \frac{-2R_D}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m2}}} v_{in1}. \quad (۴-۱۷)$$

به ازای $g_m = g_{m1} = g_{m2}$ می‌توان نوشت:

$$v_{01} - v_{02} \xrightarrow{v_{in1}} = -g_m R_D v_{in1}. \quad (۴-۱۸)$$

به همین ترتیب و با توجه به تقارن:

$$v_{01} - v_{02} \xrightarrow{v_{in2}} = g_m R_D v_{in2}. \quad (۴-۱۹)$$

پس طبق قاعده جمع آثار بهره ولتاژ تمام تفاضلی از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$\frac{v_{01} - v_{02}}{v_{in1} - v_{in2}} = \frac{\Delta v_O}{\Delta v_{in}} = \frac{-2R_D}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m2}}} = -g_m R_D. \quad (۴-۲۰)$$


مثال ۴-۱: بهره ولتاژ تفاضلی را در مدار شکل ۴-۱۲ بدست آورید.

با توجه به متفاوت بودن ترانزیستورها جریان به تساوی بین آنها تقسیم نمی‌شود. به ازای $V_{in1} = V_{in2}$ و

$$V_{GS1} = V_{GS2}$$

$$I_{D1} = \frac{1}{3} I_{SS}, \quad I_{D2} = \frac{2}{3} I_{SS}. \quad (۴-۲۱)$$

 لذا هدایت انتقالی ترانزیستورها متفاوت از یکدیگر و به صورت $g_{m2} = 2g_{m1}$ خواهد بود. هم‌اکنون



می‌توان رابطه بهره مدار شکل ۴-۱۲ را برحسب پارامترهای مداری بدست آورد. در مدارهای تمام تفاضلی بهره تمام تفاضلی همواره برابر با مجموع مقاومت‌های موجود در درین تقسیم بر مجموع مقاومت موجود در سورس است:

$$|A_V| = \frac{2R_D}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m2}}} \quad (۴-۲۲)$$

شکل ۴-۱۲ تقویت‌کننده تفاضلی مثال ۴-۱.

۲- روش دوم: استفاده از روش نیم مدار و زمین نمودن گره مشترک سورس: در مثال بالا اگر ابعاد دو ترانزیستور برابر بودند با استفاده از روش نیم مدار و زمین فرض کردن گره مشترک، بهره تفاضلی همانند یک تقویت‌کننده سورس-مشارک ساده و از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$A_V = -g_m(R_D \parallel r_{O1}). \quad (۴-۲۳)$$


تاکنون تنها بهره حالت تفاضلی (DM) را در مثال‌های این فصل بدست آوردیم. ورودی اعمال‌شده به هر تقویت‌کننده تفاضلی را می‌توان به صورت مجموع یک سیگنال تفاضلی با یک سیگنال حالت مشترک (CM) در نظر گرفت (شکل ۴-۱۳):

$$\begin{cases} v_d = v_{in1} - v_{in2} \\ v_{CM} = \frac{1}{2}(v_{in1} + v_{in2}) \end{cases} \quad (۴-۲۴)$$

$$v_{in1} = \frac{1}{2}v_d + \frac{1}{2}v_{CM}, \quad v_{in2} = -\frac{1}{2}v_d + \frac{1}{2}v_{CM}. \quad (۴-۲۵)$$

لذا طبق خاصیت جمع آثار می‌توانیم یک بار اثر v_d و بار دیگر اثر v_{CM} را در ورودی در نظر بگیریم.

(* تحلیل حالت مشترک: یکی از مزایای مهم تقویت‌کننده‌های تفاضلی تضعیف سیگنال‌های حالت مشترک است. در تقویت‌کننده شکل ۴-۱۰ فرض کنید که مدار متقارن باشد اما منبع جریان مقاومت خروجی محدود و برابر با R_{SS} داشته باشد (شکل ۴-۱۳). در این شرایط مقاومت R_{SS} را می‌توان حاصل

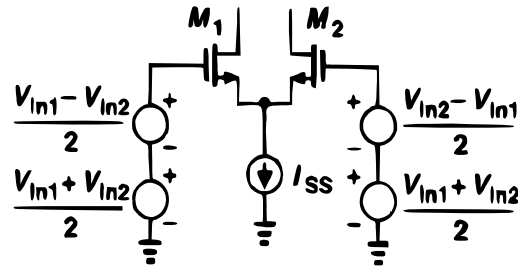


شکل ۴-۱۳ ورودی‌های یک تقویت‌کننده تفاضلی در حالت کلی.


موازی دو مقاومت $2R_{SS}$ در نظر گرفت و مدار را به صورت کاملاً متقارن فرض کرد. با توجه به تقارن کامل ساختار، هم‌اکنون می‌توان دو سمت راست و چپ را از یکدیگر جدا نمود و هر طرف را به صورت نشان داده شده در سمت راست شکل ۴-۱۴ در نظر گرفت. بهره ولتاژ مدار حاصل برابر است با:

$$A_{CM} = \frac{v_O}{v_{CM}} = - \frac{\text{مقاومت دیده شده در درین یا بار}}{\text{مقاومت دیده شده در سورس}} = \frac{-R_D}{2R_{SS} + \frac{1}{g_m}}. \quad (۴-۲۶)$$

سیگنال CM منتقل شده به خروجی در این حالت هر دو ورودی را با هم تغییر داده و باعث تغییر نقطه کار و محدود کردن نرخ تغییرات ولتاژ خروجی در حالت تفاضلی می‌شود ($v_{O,DM} = v_{O1} - v_{O2}$). در یک مدار کاملاً متقارن، این موضوع ممکن است کمی اعوجاج بر روی سیگنال DM ایجاد کند هرچند که سیگنال‌های CM و DM در هم نفوذ نمی‌کنند. در وضعیتی که مدار کاملاً متقارن نباشد، مشکل

 

شکل ۴-۱۴ تحلیل مدار تمام تفاضلی به ورودی سیگنال حالت مشترک.

 

شکل ۴-۱۵ تقویت‌کننده تفاضلی با دو مقاومت بار متفاوت.

بزرگ‌تر است و تغییر در CM ورودی باعث تغییر در DM خروجی می‌شود. در مدار شکل ۴-۱۵ فرض کنید که مقاومت‌ها متفاوت از یکدیگر باشند. با توجه به تقارن مدار در قسمت پایین، گره مشترک همچنان زمین است و بهره ولتاژ حالت مشترک از نسبت مقاومت بار موجود در هر خروجی به مقاومت موجود در سورس بدست می‌آید:

$$\frac{v_{O1}}{v_{in,CM}} = \frac{-R_D}{2R_{SS} + \frac{1}{g_m}}, \quad \frac{v_{O2}}{v_{in,CM}} = \frac{-(R_D + \Delta R_D)}{2R_{SS} + \frac{1}{g_m}}. \quad (۴-۲۷)$$

روابط بالا نشان می‌دهند که تغییرات CM ورودی در یک مدار نامتقارن باعث به وجود آمدن تغییرات DM در ولتاژ خروجی می‌شود ($v_{O,DM} = v_{O1} - v_{O2}$). در حالت کلی، اثر CM ورودی به دو شکل در مدار تمام تفاضلی ظاهر می‌شود:

الف- محدود بودن مقاومت خروجی منبع جریان؛ ب- نامتقارن بودن مدار.

مورد اول خود را به صورت تغییر در سیگنال حالت مشترک دو خروجی نشان می‌دهد درحالی‌که مورد دوم باعث تبدیل سیگنال CM به DM می‌گردد. پس مورد دوم (ناشی از نامتقارن بودن مدار) جدی‌تر است. در خصوص تبدیل CM به DM، دو نکته مهم وجود دارند:

۱- با افزایش فرکانس سیگنال CM ورودی، خازن موازی با مقاومت R_{SS} منبع جریان امپدانس کوچک‌تری خواهد داشت و تغییرات منبع جریان I_{SS} بیشتر می‌شود. در نتیجه نقطه کار ترانزیستورهای

ورودی و g_m آنها تغییرات بیشتری خواهد داشت. لذا تغییرات بهره حالت مشترک و تبدیل سیگنال CM به DM در فرکانس‌های بالاتر جدی‌تر خواهد بود.

۲- نامتقارن بودن مدار، هم از مقاومت‌های بار و هم از ترانزیستورهای ورودی نشأت می‌گیرد که مورد دوم جدی‌تر است.

فرض کنیم که مقاومت‌ها دقیقاً یکسان بوده و عدم تقارن موجود در مدار تنها ناشی از ترانزیستورهای ورودی باشد (شکل ۴-۱۶ الف). با توجه به برابر بودن دو ورودی، می‌توان آنها را به یکدیگر و به ولتاژ ورودی $v_{in,CM}$ متصل نمود (شکل ۴-۱۶ ب). برحسب سیگنال حالت مشترک ورودی‌ها $v_{in,CM}$ و ولتاژ سورس ترانزیستورها v_p ، جریان سیگنال-کوچک درین ترانزیستورهای ورودی به شکل زیر است:

$$i_{d1} = g_{m1}(v_{in,CM} - v_p), \quad i_{d2} = g_{m2}(v_{in,CM} - v_p). \quad (۴-۲۸)$$

از طرفی:

$$v_p = R_{SS}(i_{d1} + i_{d2}) = (g_{m1} + g_{m2})(v_{in,CM} - v_p)R_{SS}. \quad (۴-۲۹)$$

لذا خواهیم داشت:

$$v_p = \frac{(g_{m1} + g_{m2})R_{SS}}{1 + (g_{m1} + g_{m2})R_{SS}} v_{in,CM}. \quad (۴-۳۰)$$


پس خروجی‌ها برابر هستند با:

$$v_{O1} = -R_D i_{d1} = -g_{m1}(v_{in,CM} - v_p)R_D = \frac{-g_{m1}}{(g_{m1} + g_{m2})R_{SS} + 1} R_D v_{in,CM}, \quad (۴-۳۱)$$

$$v_{O2} = -R_D i_{d2} = -g_{m2}(v_{in,CM} - v_p)R_D = \frac{-g_{m2}}{(g_{m1} + g_{m2})R_{SS} + 1} R_D v_{in,CM}. \quad (۴-۳۲)$$

بنابراین، بهره تبدیل سیگنال حالت-مشترک به سیگنال تفاضلی برابر است با:

$$\begin{aligned} v_{O1} - v_{O2} = \Delta v_{O,DM} &= \frac{-(g_{m1} - g_{m2})}{(g_{m1} + g_{m2})R_{SS} + 1} R_D v_{in,CM} \\ \Rightarrow A_{CM-DM} &= -\frac{R_D \Delta g_m}{(g_{m1} + g_{m2})R_{SS} + 1}. \end{aligned} \quad (۴-۳۳)$$

 

شکل ۴-۱۶ عدم تقارن ناشی از ترانزیستورهای ورودی.

اگر در فرکانس‌های بالا منبع جریان را تنها با یک خازن C_p (بدون مقاومت R_{SS}) مدل‌سازی کنیم برای محاسبه A_{CM-DM} باید در رابطه بالا مقاومت R_{SS} را با امپدانس خازن $1/C_p\omega$ جایگزین کنیم. با توجه به امپدانس نسبتاً پایین تر $1/C_p\omega$ در فرکانس‌های بالاتر، میزان تبدیل نویز و اعوجاج CM در DM در فرکانس‌های بالا بیشتر خواهد بود.


با توجه به اهمیت فوق‌العاده تبدیل سیگنال حالت مشترک به تفاضلی، تعریف دقیق پارامتر $CMRR$ یا نسبت حذف سیگنال حالت مشترک به صورت زیر است:

$$CMRR = \left| \frac{A_{DM}}{A_{CM-DM}} \right| = \frac{g_m R_D}{|A_{CM-DM}|} \quad (۴-۳۴)$$

به کمک رابطه بالا می‌توان $CMRR$ را برای یک تقویت‌کننده تفاضلی محاسبه نمود.

۴-۳ زوج تفاضلی با بار فعال ماسفت

مقاومت‌های R_D در شکل ۴-۱۶ را می‌توان با دو بار فعال جایگزین نمود. بارهای فعال می‌توانند ترانزیستورهایی در آرایش اتصال دیودی و یا با بایاس ثابت و به صورت منبع جریان باشند (شکل‌های ۴-۱۷ الف و ۴-۱۷ ب). با رسم نیم مدار تفاضلی در شکل ۴-۱۷ الف می‌توان نوشت:

 

شکل ۴-۱۷ آرایش زوج تفاضلی با بار فعال ماسفت.

$$A_V = -g_{mN}(r_{O,N} \parallel r_{O,P}). \quad (۴-۳۵)$$

با رسم نیم مدار تفاضلی در حالت اتصال دیودی (شکل ۴-۱۷-ب)، بهره ولتاژ تفاضلی برابر است با:


$$A_V = -g_{mN} \left(\frac{1}{g_{mP}} \parallel r_{O,N} \parallel r_{O,P} \right) \simeq -\frac{g_{mN}}{g_{mP}} = -\sqrt{\frac{\mu_n \left(\frac{W}{L}\right)_N}{\mu_p \left(\frac{W}{L}\right)_P}}. \quad (۴-۳۶)$$

لذا برای افزایش بهره در مدار با اتصال دیودی باید ابعاد ترانزیستورهای PMOS را کاهش داد:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_P \downarrow \Rightarrow A_V \uparrow, v_{DS,sat,P} \uparrow$$

با افزایش ولتاژ اشباع ترانزیستورهای PMOS هم حد بالا نوسان ولتاژ خروجی (*Swing*) و هم بازه حالت مشترک یا CM ورودی محدود می‌شود.
 
$$v_{Swing} = 2(v_{DD} - v_{DS,sat,p} - v_{DS,sat,N} - v_{DS,SS}). \quad (۴-۳۷)$$



برای افزایش بهره بدون تغییر در $v_{DS,sat}$ باید با کاهش $(\frac{W}{L})_p$ و جریان این ترانزیستور را نیز به همان نسبت کاهش دهیم چرا که:

$$v_{DS,sat} = \sqrt{2I/\mu_p C_{ox}(W/L)}.$$

شکل ۴-۱۸ ایده کاهش جریان ترانزیستورهای PMOS را با موازی نمودن منبع جریان با آنها نمایش می‌دهد.

شکل ۴-۱۸ ایده کاهش جریان ترانزیستورهای PMOS با موازی نمودن منبع جریان با آنها.


در مدار شکل ۴-۱۸ دو منبع جریان M_5 و M_6 با ترانزیستورهای در آرایش دیودی M_3 و M_4 موازی شده‌اند. بنابراین اگر مثلاً جریان منابع جریان $0.8 I_{SS}/2$ باشد، به ازای یک $v_{DS,sat}$ ثابت برای ترانزیستورهای دیودی، جریان آنها 0.2 برابر شده است و به همان نسبت می‌توان ابعاد آنها را نیز 0.2 برابر نمود. در نتیجه g_m این ترانزیستورها 0.2 برابر می‌شود و می‌توان بهره آنها را پنج برابر نمود.

(*) نکته: بهره ولتاژ تفاضلی در مدار شکل ۴-۱۹ برابر است با:

$$A_V = g_{m1}[g_{m3}r_{o3}r_{o1} \parallel g_{m5}r_{o5}r_{o7}]. \quad (۴ - ۳۸)$$

همان‌طور که در فصل قبل دیدیم با کسکود کردن ترانزیستورها، بهره افزایش می‌یابد اما به همان نسبت $swing$ ولتاژ نیز کمتر می‌شود.

تقویت‌کننده‌هایی همانند شکل ۴-۱۹، ولتاژ حالت مشترک خروجی تعریف شده از قبل ندارند و باید این ولتاژ با اعمال فیدبکی موسوم به فیدبک حالت مشترک (CMFB) از قبل تعریف شود. توضیح در مورد این نوع فیدبک به فصل‌های آینده موکول می‌شود.

 


شکل ۴-۱۹ تقویت‌کننده تفاضلی با بار فعال کسکود.

۴-۴ سلول گیلبرت

دو مورد در سازوکار عملیاتی زوج تفاضلی مهم است:


۱- بهره سیگنال-کوچک، وابسته به جریان منبع جریان (ترانزیستور *tail*) می‌باشد.

 ۲- ترانزیستورهای ورودی جریان منبع جریان (*tail*) را به سمت یکی از دو خروجی هدایت می‌کنند.



تقویت‌کننده تفاضلی شکل ۴-۲۰ با ورودی تفاضلی v_{in} و ولتاژ کنترل (v_{cont}) را در نظر بگیرید. با تغییر v_{cont} از صفر تا یک مقدار حداکثر ($swing$ ولتاژ و ابعاد ترانزیستور تعیین می‌شود) جریان این مدار از $I_{D3} = 0$ تا یک مقدار حداکثر تغییر می‌کند. به تبع آنها بهره مدار نیز تغییر می‌کند و وابسته به v_{cont} می‌شود.

شکل ۴-۲۰ نمونه‌ای از تقویت‌کننده تفاضلی با بهره متغیر (VGA).

 

شکل ۴-۲۱ تقویت‌کننده تفاضلی با بهره مثبت یا منفی (VGA)


شکل ۴-۲۰ نمونه‌ای از تقویت‌کننده با بهره متغیر (VGA) را نشان می‌دهد. اگر بخواهیم تقویت‌کننده‌ای طراحی کنیم که بهره آن از مقادیر منفی تا مقادیر مثبت تغییر کند باید دو تا از زوج‌های تفاضلی شکل ۴-۲۰ را (با خروجی‌های برعکس) ترکیب کنیم. شکل ۴-۲۱ بلوک دیاگرام تقویت‌کننده حاصل را به صورت مصور نشان می‌دهد. خروجی برابر است با

$$v_o = v_{o1} + v_{o2} = A_1 v_{in} + A_2 v_{in} = (A_1 + A_2) v_{in} \quad (۴ - ۳۹)$$

$$A_1 + A_2 \in (-\infty, +\infty).$$

برای پیاده‌سازی عملی ساختار شکل ۴-۲۱، مدار شکل ۴-۲۲ پیشنهاد شده است. رابطه ولتاژ خروجی بر حسب ولتاژهای V_{o1} و V_{o2} عبارت است از:
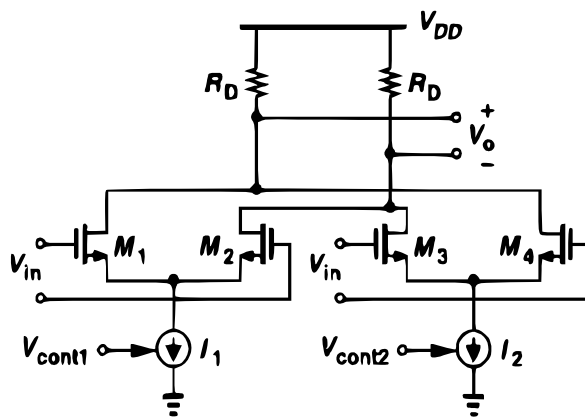
$$V_{o1} + V_{o2} = R_D(I_{D1} + I_{D4}) - R_D(I_{D2} + I_{D3}). \quad (۴ - ۴۰)$$




در این مدار و در حالت‌های مختلف رابطه بهره ولتاژ به شکل زیر خواهد بود:

$$\begin{cases} I_1 = 0 \rightarrow v_O = g_m R_D v_{in} \\ I_1 = I_2 \rightarrow v_O = 0 \\ I_2 = 0 \rightarrow v_O = -g_m R_D v_{in} \end{cases} \quad (۴ - ۴۱)$$

شکل ۴-۲۲ پیاده‌سازی عملی ساختار شکل ۴-۲۱.

شکل ۴-۲۳ آرایش قابل پیاده‌سازی سلول گیلبرت را با جایگزینی منابع جریان کنترل شونده نمایش می‌دهد. کنترل بر روی جریان‌های I_1 و I_2 با استفاده از دو ترانزیستور انجام می‌شود. با تغییر $V_{cont} = V_{cont1} - V_{cont2}$ سهم هر شاخه از کل جریان I_{SS} تعیین می‌شود.

 

شکل ۴-۲۳ آرایش سلول گیلبرت.

$$V_{cont1} = V_{cont2} : A = 0$$

$$V_{cont} \gg 0 \Rightarrow V_{cont1} \gg V_{cont2} : I_{D5} = I_{SS} \Rightarrow A = g_m R_D$$

$$V_{cont} \ll 0 \Rightarrow V_{cont1} \ll V_{cont2} : I_{D6} = I_{SS} \Rightarrow A = -g_m R_D.$$

(۴ - ۴۲)

(* **نکته:** سلول گیلبرت در اصل یک ضرب‌کننده آنالوگ است چراکه بهره تابعی از V_{cont} است و می‌توان نوشت:

$$V_O = V_{in} \times f(V_{cont}). \quad (۴ - ۴۳)$$

با بسط $f(V_{cont})$ به صورت سری تیلور و صرف نظر از جملات مرتبه بالا، $f(V_{cont}) = \alpha V_{cont}$ خواهد بود. لذا $V_O = \alpha V_{in} V_{cont}$ است.

(* **نکته:** با توجه به قرارداد چندین ترانزیستور بر روی هم، سلول گیلبرت $Swing$ ولتاژ کمتری نسبت به زوج تفاضلی ساده دارد. می‌توان مکان اتصال V_{in} و V_{cont} در بالا و پایین را با یکدیگر تعویض نمود و باز هم به یک تقویت‌کننده با بهره متغیر رسید.


(* **نکته:** برای رسیدن به تبدیل بهتر ولتاژ V_{in} به جریان وابسته به آن در سلول گیلبرت، می‌توان از مقاومت در سورس ترانزیستورهای M_5 و M_6 نیز استفاده نمود.

فصل پنجم: آیینه‌های جریان فعال و غیرفعال


منابع جریان کاربرد گسترده‌ای در مدارهای الکترونیک آنالوگ جهت تغذیه و پردازش سیگنال‌ها دارند. از این منابع در پیاده‌سازی مبدل‌های داده (دیجیتال به آنالوگ و آنالوگ به دیجیتال) و تغذیه سایر بلوک‌ها استفاده می‌شود. عمده کاربرد آینه جریان در طراحی تقویت‌کننده‌های عملیاتی یا آپ‌امپ‌ها است. با استفاده از آینه‌های جریان بار فعال می‌توان مقاومت‌های بزرگی در حالت ac ساخت که به افت ولتاژ زیادی همانند مقاومت‌های عادی نیاز نداشته باشند. شکل ۱-۵ نحوه پیاده‌سازی انواع منبع جریان را در مدارهای الکترونیکی نشان می‌دهد. با توجه به نوع پمپاژ جریان به مدار، این منابع به انواع «دهنده» و «کشنده» جریان تقسیم‌بندی می‌شوند. مشخصه جریان-ولتاژ یک ترانزیستور ساده در آرایش منبع جریان نیز به نمایش گذارده شده است. با افزایش V_{DS} ، شیب منحنی به تدریج کم می‌شود چراکه r_o ترانزیستور وابسته به V_{DS} بوده و با افزایش V_{DS} زیاد می‌شود. مقاومت خروجی به پارامترهای زیر بستگی دارد:

$$r_o = \frac{1}{\lambda I} \propto \begin{cases} \frac{1}{\lambda I} \\ \frac{L}{\sqrt{V_{DS}}} \end{cases} \quad (۱-۵)$$

 در پروژه ساخت $0.18 \mu m$ و با جریان $I = 100 \mu A$ نمی‌توان به بیش از $20k$ مقاومت خروجی دست یافت.



 (* **نکته:** طراحی منبع جریانی که بتواند جریان ثابتی در مقابل تغییرات V_{DD} ، دما و پروسه ساخت (PVT) ایجاد کند پیچیده است. یک راه بسیار ساده برای تولید جریان و پیاده‌سازی یک منبع جریان کشنده، استفاده از ساختار شکل ۲-۵ است:




$$I_O = \frac{1}{2} \left(\mu_n C_{OX} \frac{W}{L} \right) \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} - V_{TH} \right)^2 \quad (2-5)$$

شکل ۲-۵ یک راهکار آسان برای پیاده‌سازی منبع جریان.

واضح است که رابطه بالا، وابستگی زیادی را به تغییرات PVT نشان می‌دهد چراکه عبارت داخل پرانتز هم وابسته به V_{DD} و هم ولتاژ آستانه V_{TH} است. ولتاژ V_{TH} ، تا 100 mV تغییرات بین ویفرهای مختلف دارد و علاوه بر آن پارامترهای μ_n و V_{TH} وابسته به دما می‌باشند. بنابراین این روش، مناسب برای پیاده‌سازی منبع جریان دقیق نیست. حتی اگر ولتاژ گیت وابسته به V_{DD} نباشد باز هم I_O این ساختار دارای تغییرات زیادی در اثر تغییر دما و پروسه ساخت خواهد بود.

 (* **نکته:** روش مرسوم در مدارهای الکترونیکی، ساخت یک منبع جریان دقیق و کپی کردن جریان آن با آینه جریان است. در هنگام طراحی، همواره فرض بر آن است که یک منبع جریان دقیق در مدار وجود



دارد و از طریق آن می‌توان جریان دقیقی را آینه نمود. آینه جریان شکل ۳-۵، جریان تولیدشده توسط I_{REF} را از شاخه سمت چپ به شاخه سمت راست منتقل می‌کند.

با فرض آنکه هر دو ترانزیستور در ناحیه اشباع بوده و مقاومت خروجی نامحدود است ($\lambda = 0$)، می‌توان نوشت:

نوشت:

شکل ۳-۵ آرایش مداری آینه جریان ساده.

$$I_{REF} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_1 (V_{GS} - V_{TH})^2, \quad (3-5)$$

$$I_O = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_2 (V_{GS} - V_{TH})^2. \quad (4-5)$$

با توجه به برابر بودن $V_{GS1} = V_{GS2}$ ، ترانزیستور M_2 جریان I_{REF} را به نسبت زیر آینه می‌کند:

$$I_O = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1} I_{REF} \quad (5-5)$$

نکته مهم در رابطه بالا آن است که نسبت جریان‌ها وابسته به پروسه ساخت و دما نیست و لذا به‌دقت قابل کنترل می‌باشد. البته با توجه به وابستگی کم جریان ناحیه اشباع به V_{DS} ، باید تا جای ممکن V_{DS} دو ترانزیستور را یکسان در نظر گرفت.


مشخصه‌های مهم یک منبع جریان عبارت از جریان خروجی I_O ، مقاومت خروجی R_O و ولتاژ خروجی حداقل (V_{Omin}) هستند. درمجموع منبع جریان شکل ۳-۵ دارای محدودیت‌های زیر از نقطه نظرهای مقاومت خروجی و ولتاژ خروجی حداقل است:

$$R_O = r_{ds} \Rightarrow \Delta I_{out} = \frac{\Delta V_{out}}{R_O} \quad (6-5)$$

$$V_{Omin} = V_{DS,sat} \quad (7-5)$$

مثال ۵-۱: جریان I_O را در مدار شکل ۴-۵ بدست آورید.

 جریان I_{REF} دو دفعه آینه شده است. جریان جدید در هر بار در نسبت ترانزیستورها ضرب می‌شود. لذا:



$$I_O = \left[\frac{\left(\frac{W}{L}\right)_2}{\left(\frac{W}{L}\right)_1} \frac{\left(\frac{W}{L}\right)_4}{\left(\frac{W}{L}\right)_3} \right] I_{REF} \quad (8-5)$$


شکل ۴-۵ آرایش مداری مثال ۵-۱.

(*) نکته: به‌منظور تقارن بیشتر دو ترانزیستور در فرآیندهای ساخت نانومتری و نیز به دلیل آنکه ولتاژ آستانه تابعی از طول گیت است ($V_{TH} = F(L)$)، دو ترانزیستور موجود در یک آینه جریان را یکسان در نظر می‌گیرند:

$$L_1 = L_2 \quad (۵ - ۹)$$

نسبت طول به عرض معمولاً از روی $V_{DS,sat} = \sqrt{2I/\mu_n C_{ox}(W/L)}$ تعیین می‌شود. به ازای یک $V_{DS,sat}$ مشخص، (W/L) باید ثابت نگاه داشته شود. لذا می‌توان W و L را باهم افزایش داد تا دو ترانزیستور بیشتر به هم شبیه شوند. این کار باعث افزایش خازن‌ها و خراب شدن پاسخ فرکانسی می‌شود.

(* **نکته:** معمولاً نسبت طول به عرض دو ترانزیستور آینه جریان را از ده بزرگ‌تر در نظر نمی‌گیرند چراکه نسبت ابعاد با تقریب زیادی همراه می‌شود. لذا برای دستیابی به جریان‌های بالا از روی جریان ورودی می‌توان در چند مرحله و توسط چند آینه جریان این کار را انجام داد.

 

مثال ۵-۲: بهره ولتاژ سیگنال-کوچک را در مدار شکل

۵-۵ حساب کنید.

در این ساختار

$$I_{D1} = I_{D2} \quad (۵ - ۱۰)$$

$$I_{D3} = I_{D2} \frac{(W/L)_3}{(W/L)_2} \quad (۵ - ۱۱)$$

شکل ۵-۵ آرایش مداری مثال ۵-۲.

هستند. لذا جریان سیگنال-کوچک i_{d3} برابر است با:

$$i_{d3} = \frac{V_o}{R_L} = g_{m1} V_{in} \frac{(W/L)_3}{(W/L)_2} \Rightarrow A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = g_{m1} R_L \frac{(W/L)_3}{(W/L)_2} \quad (۵ - ۱۲)$$

با افزایش نسبت ابعاد ترانزیستورهای آینه جریان، می‌توان به بهره ولتاژهای بالا رسید.

(* **نکته:** اگر اثر مدولاسیون طول کانال را نیز در آینه جریان شکل ۵-۳ لحاظ کنیم خواهیم داشت:

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_{TH})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

$$\Rightarrow \frac{I_{D2}}{I_{D1}} = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1} \left(\frac{1 + \lambda V_{DS2}}{1 + \lambda V_{DS1}} \right). \quad (۵ - ۱۳)$$

علاوه بر V_{GS} ، باید تا حد امکان V_{DS} دو ترانزیستور نیز برابر باشند.

(* **نکته:** به منظور برابر نمودن V_{DS} دو ترانزیستور، می‌توان از آینه جریان کسکود شکل ۵-۶ استفاده کرد. برای یکسان نمودن V_{DS} دو ترانزیستور M_1 و M_2 ، باید

$$V_X = V_Y \text{ گردد. از طرفی با توجه به قانون ولتاژ داریم:}$$


$$V_{GS0} + V_X = V_{GS3} + V_Y \quad (۵-۱۴)$$

پس به ازای

$$V_{GS1} = V_{GS2} \rightarrow \frac{I_O}{I_{REF}} = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1}$$

و با فرض

$$V_{GS0} = V_{GS3} \rightarrow \frac{I_O}{I_{REF}} = \frac{(W/L)_3}{(W/L)_0} \quad (۵-۱۵)$$

 

شکل ۵-۶ آینه جریان کسکود.

باید


$$\frac{(W/L)_3}{(W/L)_0} = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1} \quad (۵-۱۶)$$

باشد تا ولتاژ V_{GS} ترانزیستورهای متناظر برابر شده و $V_X = V_Y$ گردد. این نتیجه حتی با وجود اثر بدنه M_0 و M_3 برقرار است چراکه افزایش V_{TH} دو ترانزیستور به واسطه اثر بدنه نیز به یک اندازه است.

(* **نکته:** مشابه با شکل ۵-۶، آینه جریان کسکود «دهنده» و با ترانزیستورهای PMOS نیز موجود است.

مثال ۵-۳: در مدار شکل ۵-۶، V_X و V_Y را به عنوان تابعی از I_{REF}

رسم کنید.

 


$$V_X = V_Y = V_{GS1,2} = V_{TH1} + \sqrt{2I_{REF}/\beta_1} \quad (۵-۱۷)$$

شکل ۵-۷ رابطه ولتاژهای موردنظر را برحسب I_{REF} نشان می‌دهد.

شکل ۵-۷ ولتاژهای V_X و V_Y برحسب I_{REF} .

 (*) نکته: مشکل آینه جریان کسکود، نیاز آن به حداقل ولتاژ $V_{GS2} + V_{DS,sat3}$ به منظور بایاس مطلوب است. مقدار این ولتاژ تقریباً برابر با $V_{TH} + 2V_{DS,sat}$ است که در مقایسه با منبع جریان ساده شکل ۵-۴ (با حداقل ولتاژ مورد نیاز $2V_{DS,sat}$)، به اندازه یک V_{TH} بیشتر خواهد بود. این مشکل در آینه جریان اصلاح شده شکل ۵-۸ وجود ندارد چرا که به ازای $V_b = V_{GS2} + V_{DS,sat1}$ و به طور معادل



در $V_b = V_{GS4} + V_{DS,sat3}$ ، ترانزیستورهای M_1 و M_2 در مرز حداقل اشباع خواهند بود. از طرفی برای در اشباع ماندن ترانزیستور M_2 ، باید $V_{GS1} \geq V_b - V_{TH2}$ باشد. برای در اشباع ماندن M_1 باید $V_b - V_{GS2} \geq V_{DS,sat1}$ باشد. لذا:

$$V_{GS2} + V_{DS,sat1} \leq V_b \leq V_{GS1} + V_{TH2} \quad (۵ - ۱۸)$$

معادله بالا وقتی دارای جواب است که داشته باشیم:

$$V_{GS2} + V_{DS,sat1} \leq V_{GS1} + V_{TH2}. \quad (۵ - ۱۹)$$

شکل ۵-۸ آینه جریان اصلاح شده کسکود.


در نتیجه:

$$\begin{aligned} V_{GS2} - V_{TH2} &\leq V_{TH1}(V_{GS1} - V_{DS,sat1}) \Rightarrow V_{GS2} \leq V_{TH2} + V_{TH1} \\ &\Rightarrow V_{DS,sat2} \leq V_{TH1}. \quad (۵ - ۲۰) \end{aligned}$$

نامساوی بالا نشان می‌دهد که به منظور بایاس صحیح آینه جریان و در ناحیه اشباع نگاه داشتن ترانزیستورها، $V_{DS,sat2}$ باید از V_{TH1} کوچک تر باشد.


در این ساختار چگونه V_b را تولید کنیم؟

از شرایط یک بایاس خوب، تغییرات کم آن با تغییرات PVT است. شکل ۵-۹ سه اتصال ممکن برای تحقق ولتاژ V_b را نمایش می‌دهد. دو ساختار سمت چپ به دلیل ساده تر بودن و عدم قابلیت تنظیم، از محبوبیت کمتری نسبت به ساختار سمت راست برخوردار هستند. در ساختار سمت راست، ترانزیستور M_5 نقش تأمین کننده V_{GS2} را برای ترانزیستور M_2 در شکل ۵-۸ ایفا می‌کند. علاوه بر این، $V_{DS6} = V_{GS6} - R_b I_1$ را می‌توان به دقت تنظیم نمود تا V_{DS} مورد نیاز برای ترانزیستور M_1 (با مقدار

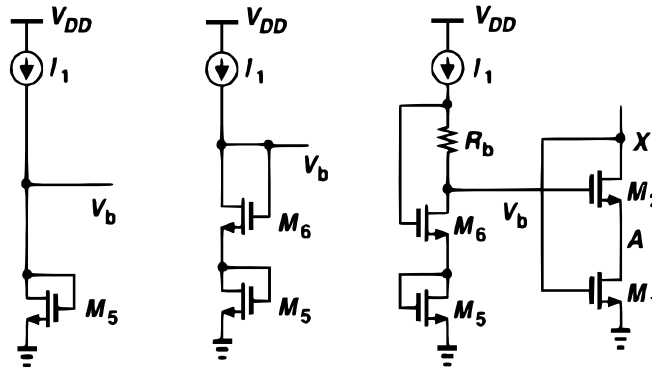

شکل ۹-۵ سه اتصال ممکن برای تأمین ولتاژ V_b در شکل ۸-۵.

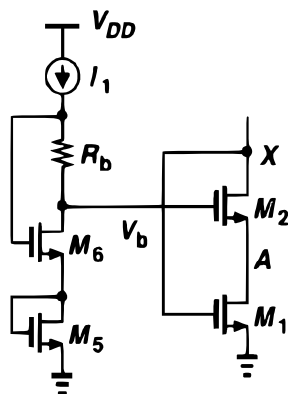حداقل $(V_{DS,sat1})$ تأمین گردد. این ساختار البته کمی عدم تقارن دارد چراکه ترانزیستور M_5 اثر بدنه ندارد در حالی که ترانزیستور M_2 اثر بدنه دارد.




با توجه به تلورانس مقاومت R_b ، در عمل کنترل کمتری بر روی اندازه ولتاژ $R_b I_1$ شکل ۹-۵ وجود دارد (در مدارهای مجتمع، مقاومت اهمی دقیق و با تغییرات کم وجود ندارد). همان گونه که در شکل ۵-۱۰ می‌بینید، یک راه حل جایگزین نمودن این مقاومت با ترانزیستور M_7 در آرایش دیودی است. ترانزیستور موردنظر باید طوری بایاس شود که در مرز روشن شدن قرار گرفته و در نتیجه $V_{GS7} = V_{TH7}$ گردد. لذا

$$V_{DS6} = V_{GS6} - V_{TH7} \quad (۵ - ۲۱)$$

شکل ۹-۱۰ ساختار اصلاح شده مدار بایاس موجود در شکل ۹-۵ با حذف R_b .

با این کار، ولتاژ V_{DS6} برابر یا همان ولتاژ مرزی $V_{DS,sat1}$ خواهد بود. البته همواره باید کمی حاشیه اطمینان برای عملکرد صحیح در گوشه‌های پروسه ساخت در نظر گرفت.

 برای تولید V_b در شکل ۹-۵، یک راه دیگر استفاده از ساختار دنبال کننده سورس همانند شکل ۵-۱۱ است. اگر جریان M_S خیلی کوچک باشد، ولتاژ گیت-سورس $V_{GS,S} \approx V_{TH}$ خواهد بود.




لذا با فرض برابر بودن $V_{GS3} = V_{GS0}$ مقدار ولتاژ بایاس تولیدشده برابر است با

$$V_b = V_{GS1} + V_{GS0} - V_{TH} - V_{GS3} \approx V_{GS1} - V_{TH} \quad (۲۲ - ۵)$$

که باز هم از مرتبه $V_{DS,sat1}$ خواهد بود.

 شکل ۵-۱۱ ساختار اصلاح‌شده دیگر برای تولید V_b .




(*) **آینه‌های جریان فعال:** با استفاده از آینه‌های جریان فعال می‌توان سیگنال‌های ac را تقویت نمود و منتقل کرد. در ساختار شکل ۵-۱۲، با فرض $I_O = I_{in}$ (یکسان بودن ابعاد ترانزیستورها)، هر تغییری در I_{in} در I_O هم ظاهر می‌شود.

شکل ۵-۱۲ نمونه‌ای از آینه جریان فعال با قابلیت پردازش سیگنال ac .


طراحی تقویت‌کننده شکل ۵-۱۳ با استفاده از آینه جریان انجام شده است. می‌خواهیم بهره ولتاژ $A_V = V_O/V_{in}$ این تقویت‌کننده را محاسبه کنیم. در حالت کلی رابطه بهره به صورت $A_V = G_m R_{out}$ است که در آن هدایت انتقالی و برابر با نسبت جریان خروجی به ولتاژ ورودی و در حالتی است که V_O اتصال کوتاه باشد. با این کار،

$$G_m = \frac{g_{m1}}{2} = \frac{I_O}{V_{in}} \quad (۲۳ - ۵)$$

خواهد بود.

 

 شکل ۵-۱۳ آرایش یک تقویت‌کننده ولتاژ با استفاده از آینه جریان.



مدار شکل ۵-۱۴ را به منظور محاسبه R_{out} شکل ۵-۱۳ ملاحظه کنید. مقاومت دیده‌شده از خروجی به سمت پایین $R_{out,D}$ و سمت بالا برابر با $R_{out,U}$ هستند. این مقادیر عبارت است از:

$$R_{out,D} = r_{O2} \left(1 + \frac{g_{m2}}{g_{m1}} \right) \simeq 2r_{O2} \quad (۵-۲۴)$$

$$R_{out,U} = r_{O4} \quad (۵-۲۵)$$

$$R_{out} = R_{out,D} \parallel R_{out,U} = 2r_{O2} \parallel r_{O4}. \quad (۵-۲۶)$$


بنابراین بهره ولتاژ از رابطه زیر بدست می‌آید:

شکل ۵-۱۴ نحوه محاسبه مقاومت خروجی در مدار شکل ۵-۱۳.

$$A_V = G_m R_{out} = \frac{g_{m1}}{2} (2r_{O2} \parallel r_{O4}). \quad (۵-۲۷)$$

(* **نکته:** همان گونه که قبلاً با یک مثال نشان دادیم، یک روش دیگر برای محاسبه A_V آن است که ابتدا V_P/V_{in} را محاسبه کرده و پس از آن، V_O/V_P را بدست آوریم.

(* **نکته:** در مدار شکل ۱۳-۵، جریان سیگنال-کوچک تولیدشده توسط M_1 به هدررفته و تأثیری در خروجی نهایی ندارد. می‌توان از یک آینه جریان فعال در قسمت بالا استفاده نمود و جریان آن را نیز به خروجی آینه کرد (شکل ۱۵-۵).

 

شکل ۱۵-۵ تقویت کننده اصلاح شده با آینه جریان فعال.

(* تحلیل سیگنال بزرگ مدار شکل ۱۵-۵)

۱- در مدار شکل ۱۵-۵ اگر $V_{in1} \ll V_{in2}$ باشد، $V_O = 0$ خواهد بود. در این حالت کل جریان I_{SS} از M_2 عبور می‌کند و از M_1 جریانی نمی‌گذرد. لذا وضعیت ترانزیستورها به قرار زیر خواهد بود:

M_1, M_3, M_4 : off, M_2, M_5 : deep triode

با توجه به خاموش بودن M_4 ، در لحظه اولی که رابطه $I_{D2} = I_{SS}$ برقرار می‌شود، جریان موردنیاز از طریق خازن پارازیت موجود در گره V_O تأمین می‌گردد. لذا این خازن تخلیه شده و ولتاژ خروجی به سمت صفر میل می‌کند.


۲- به ازای مقادیر $V_{in1} \simeq V_{in2}$ ، جریان‌های I_{D1} و I_{D2} تقریباً برابر با $I_{SS}/2$ است و ولتاژ خروجی به اختلاف اندک بین این دو جریان و I_{D2} و I_{D4} (جریان آیینه‌شده I_{D2}) بستگی دارد. از آنجاکه M_2 و M_4 هر دو در ناحیه اشباع هستند، تغییرات کوچک V_{in} ، تغییرات بزرگی در خروجی V_O ایجاد می‌کند.

۳- به ازای $V_{in2} \gg V_{in1}$ ، وضعیت برعکس حالت ۱ است. در این حالت کل جریان I_{SS} از M_1 عبور می‌کند و از M_2 جریانی نمی‌گذرد. لذا $V_O = V_{DD}$ خواهد شد. در این حالت وضعیت ترانزیستورها به شرح زیر است:

$V_{in1} \gg V_{in2} \Rightarrow M_2: off (V_{GS} < 0), M_4: Deep Triode, M_2: Sat.$

$V_{in1} > V_F + V_{TH} \Rightarrow M_1: Triode,$


$V_{in1} > V_F + V_{TH} \Rightarrow M_1: Sat. \quad (5-28)$

 

شکل ۵-۱۶ وضعیت ولتاژ خروجی مدار را با تغییر ولتاژهای V_{in1} و V_{in2} به تصویر می‌کشد.

شکل ۵-۱۶ وضعیت ولتاژ خروجی مدار ۵-۱۵ با تغییر ولتاژهای V_{in1} و V_{in2} .

 (*) **نکته:** اگر در مدار شکل ۵-۱۵ تقارن کامل برقرار گردد، به ازای ورودی‌های برابر با $V_{in1} = V_{in2}$ ، $V_O = V_F = V_{DD} - V_{SG3}$ خواهد بود.




(*) **تحلیل حالت تفاضلی سیگنال -**

کوچک مدار شکل ۵-۱۵

مدار شکل ۵-۱۵ را مجدداً در شکل ۵-۱۷ در نظر بگیرید. به دلیل اتصال دیودی ترانزیستور M_3 و عدم تقارنی که در مدار وجود دارد، نوسان گره‌های X و Y یکسان نیست. گره X طوری نوسان می‌کند که با تغییر

شکل ۵-۱۷ تحلیل سیگنال-کوچک تقویت‌کننده شکل ۵-۱۵.

ولتاژ V_{SG4} ، جریان موردنیاز برای ترانزیستور M_4 را تأمین کند. در نتیجه تأثیر ولتاژهای V_X و V_Y بر روی گره مشترک P (از طریق r_{O1} و r_{O2}) یکسان نبوده و این گره از لحاظ تفاضلی به طور دقیق زمین نیست

 

شکل ۱۸-۵ محاسبه مقاومت خروجی


(هرچند می‌توان در محاسبات تقریبی می‌توان آن را زمین در نظر گرفت). همانند گذشته، بهره از رابطه $A_V = G_m R_{out}$ محاسبه می‌شود. برای محاسبه G_m به طور تقریبی گره مشترک P را زمین فرض می‌کنیم و به رابطه $G_m = g_{m1,2}$ می‌رسیم. برای محاسبه R_{out} ، مقاومت خروجی دیده شده از گره خروجی را همانند شکل ۱۸-۵ حساب می‌کنیم. با اعمال قوانین ولتاژ و جریان:

$$I_X = \frac{V_X}{r_{O4}} + 2 \left(\frac{V_X}{2r_{O1,2} + 1/g_{m3} \parallel r_{O3}} \right). \quad (۲۹ - ۵)$$

در رابطه بالا، ضریب ۲ به آن خاطر است که جریان عبوری از ترانزیستور M_3 بر روی M_4 نیز آینه شده و عملاً دو برابر می‌شود:

$$R_{out} = \frac{V_X}{I_X} = r_{O2} \parallel r_{O4} \Rightarrow A_V = g_{m1,2} (r_{O2} \parallel r_{O4}). \quad (۳۰ - ۵)$$

 (*) نکته: همان گونه که در گذشته با یک مثال نشان داده شد، راه دیگر بدست آوردن بهره ولتاژ، بدست آوردن معادل تونن M_1 و M_2 و سپس محاسبه خروجی است. می‌توان نشان داد که بهره بدست آمده همانند رابطه بالا خواهد بود.




(*) نکته: عملکرد مدار با خروجی تک سر شکل ۱۹-۵ نیز مشابه با مدار تمام تفاضلی شکل ۱۵-۵ است اما مزایای پردازش تمام تفاضلی سیگنال‌ها به توان مصرفی و پیچیدگی پایین تر می‌چربد.

شکل ۱۹-۵ معادل تک سر مدار تمام تفاضلی شکل ۱۵-۵.

(*) تحلیل حالت مشترک سیگنال-کوچک مدار شکل ۵-۱۵

 همان‌گونه که در شکل ۵-۲۰ نشان داده شده است، در تحلیل حالت مشترک باید ورودی دو ترانزیستور را




به ولتاژ مشترک $V_{in,CM}$ متصل نمود. بهره حالت مشترک در این حالت از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$A_{CM} = \frac{V_{out}}{V_{in,CM}} \quad (۵-۳۱)$$

با توجه به تقارن مدار می‌توان گره‌های X و F را اتصال کوتاه فرض کرد. واضح است که با این کار مقاومت دیده شده از این گره مشترک به سمت بالا

برابر با $\frac{1}{2g_{m3,4}} \parallel \frac{r_{O3,4}}{2}$ خواهد شد.

شکل ۵-۲۰ تحلیل حالت مشترک مدار شکل ۵-۱۵.

 


هم‌اکنون می‌توان دو ترانزیستور M_2 و M_1 را نیز باهم ترکیب کرد و هدایت انتقالی معادل آنها را $2g_{m1,2}$ بدست آورد. مدار حاصل در شکل ۵-۲۱ نمایش داده شده است. با این کار، به‌طور تقریبی خواهیم داشت:


شکل ۵-۲۱ مدار معادل حالت مشترک تقویت‌کننده شکل ۵-۱۵.

$$A_{CM} \simeq - \frac{\text{مقاومت دیده شده در درین}}{\text{مقاومت دیده شده در سورس}} = - \frac{\frac{1}{2g_{m3,4}} \parallel \frac{r_{O3,4}}{2}}{\frac{1}{2g_{m1,2}} + R_{SS}}. \quad (۵-۳۲)$$


منابع جریان و آینه‌های جریان دیگر نیز موجود هستند که در شکل‌های ۲۲-۵ و ۲۳-۵ و ۲۴-۵ به نام و ساختار برخی از آنها تنها اشاره شده است.

 

شکل ۲۳-۵ آینه جریان با مقاومت سورس

 

شکل ۲۲-۵ آینه جریان ویلسون

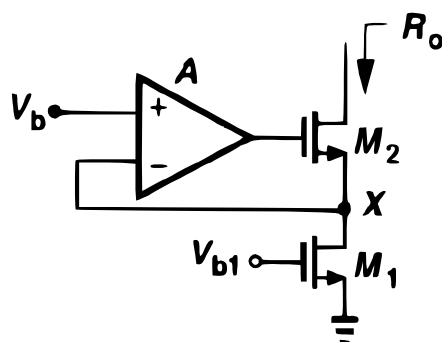

شکل ۲۴-۵ منبع جریان با استفاده از تقویت‌کننده برای ثابت نگه‌داشتن ولتاژ V_{DS} ترانزیستور پایین.

شکل ۲۴-۵ آرایش یک منبع جریان فیدبک دار را نشان می‌دهد. مقاومت خروجی دیده‌شده از درین ترانزیستور M_2 (R_O) با بهره تقویت‌کننده A و مقاومت خروجی دو ترانزیستور متناسب است:

$$R_O = g_{m2} r_{o1} r_{o2} A. \quad (۳۳ - ۵)$$

فصل ششم: پاسخ فرکانسی تقویت کننده‌ها

در این فصل پاسخ فرکانسی تقویت کننده‌های یک طبقه و تفاضلی را در حوزه فرکانس مورد بررسی قرار می‌دهیم. قبل از هر چیز لازم است که نکاتی را در خصوص تئوری میلر مطرح کنیم.

۱-۶ تئوری میلر

به ازای $A_V = V_Y/V_X$ و در شرایط مشخص، دو مدار موجود در شکل ۱-۶ با یکدیگر معادل هستند. لذا می‌توان مدار شکل ۱-۶-الف را به مدار شکل ۱-۶-ب تبدیل نمود. این شرایط، معادل بودن قوانین ولتاژ و جریان و بهره ولتاژ A_V را در گره‌های دو مدار می‌طلبد.


$$\frac{V_X - V_Y}{Z} = \frac{V_X}{Z_1} \Rightarrow Z_1 = \frac{Z}{1 - V_Y/V_X} \Rightarrow Z_1 = \frac{Z}{1 - A_V}. \quad (۱ - ۶)$$

به همین ترتیب:

$$Z_2 = \frac{Z}{1 - V_X/V_Y} = \frac{Z}{1 - 1/A_V} \quad (۲ - ۶)$$


است. کاربرد عمده قضیه میلر، تبدیل مدار معادل شکل ۱-۶-الف به مدار معادل شکل ۱-۶-ب است. به عنوان مثال، می‌توان نشان داد که خازن ورودی در ساختار شکل ۲-۶ برابر با $C_F(1 + A)$ است چراکه

$$Z_1 = \left(\frac{1}{C_F S}\right) \left(\frac{1}{1 + A}\right) \Rightarrow C_{in} = C_F(1 + A). \quad (۳ - ۶)$$

 

شکل ۱-۶ بیان تصویری تئوری میلر.


۱۰۲ | مدارهای مجتمع خطی CMOS: از طراحی تا پیاده‌سازی

 

توجه به این نکته ضروری است که تنها در صورتی می‌توان از قضیه میلر استفاده کرد که امپدانس Z تنها مسیر مرتبط کننده گره‌های X و Y نبوده و مسیری موازی با مسیر اصلی انتقال سیگنال بین آن دو گره باشد.

شکل ۶-۲ مثالی از کاربرد قضیه میلر.

مثال ۶-۱: مقاومت ورودی را در تقویت کننده شکل ۶-۳-الف بدست آورید.

 

شکل ۶-۳ تقویت کننده مثال ۶-۱.

شکل ۶-۳-ب مقاومت خروجی معادل ترانزیستور را در دو گره X و Y نشان می‌دهد. بهره ولتاژ بین این دو گره و مقاومت ورودی عبارت است از:

$$A_V = \frac{V_Y}{V_X} = (g_m + g_{mb})r_O, \quad (۶-۴)$$

$$R_{in} = \frac{1}{g_m + g_{mb}} \parallel \frac{r_O}{1 - (g_m + g_{mb})r_O} \simeq \frac{1}{g_m + g_{mb}} \parallel \frac{-1}{g_m + g_{mb}} \simeq \infty. \quad (۶-۵)$$


نکته‌ای که کاربرد قضیه میلر را پیچیده می‌کند وابسته بودن خود A_V به فرکانس است. لذا تنها در فرکانس‌های پایین که بهره تقویت کننده نسبتاً ثابت است می‌توان از این قضیه استفاده نمود. در محاسبه

توابع تبدیل، استفاده از قضیه میلر معمولاً باعث از بین رفتن صفرها می‌شود چراکه مسیر مستقیم بین ورودی و خروجی با دو امپدانس معادل تا زمین جایگزین شده است.

۶-۲) قضیه نسبت‌دهی قطب‌ها به گره‌ها

شکل ۶-۴ ساختار کلی یک تقویت‌کننده ولتاژ واقعی را به تصویر می‌کشد. هر طبقه شامل یک تقویت‌کننده ولتاژ ایده‌آل (امپدانس ورودی بینهایت و امپدانس خروجی صفر)، خازن ورودی و مقاومت خروجی موجود در تقویت‌کننده عملی است. تابع تبدیل این مدار را می‌توان به صورت زیر در نظر گرفت:


$$\frac{v_O}{v_{in}}(s) = \frac{A_1}{1 + R_S C_{in} s} \frac{A_2}{1 + R_1 C_N s} \frac{1}{1 + R_2 C_P s}. \quad (6-6)$$

 

شکل ۶-۴ بیان تصویری قضیه نسبت‌دهی قطب‌ها به گره‌ها.

رابطه بالا نشان می‌دهد که هر طبقه یک قطب به تابع تبدیل اضافه می‌کند که اندازه آن برابر با عکس حاصل ضرب مقاومت دیده‌شده در هر گره در خازن آن گره است. در حالت کلی، قضیه نسبت‌دهی قطب‌ها به گره‌ها برای هر نوع تقویت‌کننده‌ای صحیح نیست و با برقرار شدن ارتباط میان گره‌ها از چند مسیر موازی نمی‌توان از آن استفاده کرد.

مثال ۶-۲: تابع تبدیل مدار را در شکل ۶-۵ محاسبه کنید. برای بدست آوردن تابع تبدیل، بهره فرکانس میانی و قطب موجود در هر گره را با استفاده از قضیه نسبت‌دهی قطب‌ها به گره‌ها محاسبه می‌کنیم.

 

شکل ۶-۵ مدار گیت-مشترک مثال ۶-۲.

$$A_V = \frac{R_D}{R_S + \frac{1}{g_m + g_{mb}}}, \quad (7-6)$$

$$\omega_{in}(= \omega_x) = \frac{1}{\left(R_S \parallel \frac{1}{g_m + g_{mb}}\right) C_S} = \frac{1}{\left(R_S \parallel \frac{1}{g_m + g_{mb}}\right) (C_{GS1} + C_{SB1})}, \quad (8-6)$$

$$\omega_O(= \omega_y) = \frac{1}{R_D C_D} = \frac{1}{R_D (C_{DB1} + C_{GD1})}. \quad (9-6)$$


هم‌اکنون با استفاده از اطلاعات بالا می‌توان بهره ولتاژ را در حوزه فرکانس بدست آورد:

$$\frac{v_O}{v_{in}} = \frac{A_V}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{in}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_O}\right)}. \quad (10-6)$$

اگر از r_O صرف‌نظر نکنیم قطب‌ها با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند و از قضیه نمی‌توان استفاده کرد. حال به تحلیل چند تقویت‌کننده با قضیه میلر می‌پردازیم:

الف) تقویت‌کننده سورس - مشترک

با توجه به بهره $g_{m1} R_D$ بین گره‌های گیت و درین ترانزیستور در شکل ۶-۶، اثر میلر خازن C_{GD} را می‌توان به‌صورت یک خازن $C_{GD}(1 + g_m R_D)$ در گره ورودی گیت و یک خازن با اندازه $C_{GD}(1 + 1/g_m R_D) \approx C_{GD}$ در درین ترانزیستور در نظر گرفت.

 

شکل ۶-۶ آرایش یک تقویت‌کننده سورس مشترک.

$$\omega_{in}(= \omega_x) = \frac{1}{R_S \times [C_{GS} + C_{GD}(1 + g_m R_D)]}, \quad (11-6)$$

$$\omega_O = \frac{1}{(R_D \parallel r_O)(C_{GD} + C_{DB})}, \quad (12-6)$$

$$\frac{v_O}{v_{in}} = \frac{-g_m R_D}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{in}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_O}\right)}. \quad (۶-۱۳)$$

می‌توان به کمک قضایای مداری تابع تبدیل دقیق را بدست آورد و با رابطه بالا مقایسه نمود. برای بدست آوردن قطب‌ها از تابع تبدیل دقیق، مخرج تابع تبدیل بالا را به صورت زیر در نظر می‌گیریم:

$$\left(1 + \frac{s}{\omega_{p1}}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}\right) = \frac{s^2}{\omega_{p1}\omega_{p2}} + \left(\frac{1}{\omega_{p1}} + \frac{1}{\omega_{p2}}\right)s + 1. \quad (۶-۱۴)$$

حال با فرض آنکه یک قطب خیلی کوچک‌تر از دیگری باشد ($\omega_{p1} \ll \omega_{p2}$)، ضریب s را برابر با $1/\omega_{p1}$ در نظر می‌گیریم. سپس برای بدست آوردن ω_{p2} از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

$$\frac{1}{\omega_{p1}\omega_{p2}} = s^2 \text{ ضریب}$$

یکی از مشکلات به کارگیری تئوری میلر، حذف صفرها به واسطه از بین رفتن مسیر روبه‌جلوی سیگنال خازن C_{GD1} است (شکل ۶-۷-الف). این صفر باعث تغییر در پاسخ فرکانسی تقویت‌کننده می‌شود (شکل ۶-۷-ب). اندازه صفر موردنظر را می‌توان به سادگی و قبل از اعمال قضیه میلر محاسبه نمود. با اتصال خروجی به زمین (و صفر فرض نمودن جریان عبوری از اتصال) می‌توان صفر سمت راست را با اعمال قانون جریان در گره خروجی بدست آورد (شکل ۶-۷-ج). جریان درین ترانزیستور برابر با $g_m v_1$ و جریان عبوری از خازن برابر $C_{GD} s v_1$ است (خروجی برابر با صفر است). لذا


$$C_{GD} s v_1 = g_m v_1 \Rightarrow s = z = \frac{g_m}{C_{GD}}. \quad (۶-۱۵)$$

امپدانس‌های ورودی و خروجی در ساختار شکل ۶-۶ برابر هستند با:

$$Z_{in} = R_S + \frac{1}{[C_{GS} + C_{GD}(1 + g_m R_D)]s}, \quad (۶-۱۶)$$

$$Z_O = R_D \parallel \frac{1}{(C_{GD} + C_{DB})s}. \quad (۶-۱۷)$$

برای محاسبه دقیق‌تر دو رابطه بالا باید از قوانین ولتاژ و جریان استفاده کرد. به عنوان مثال اگر C_{GD} خازن خیلی بزرگی باشد، مقدار امپدانس خروجی متفاوت از رابطه بالا بدست می‌آید. خازن C_{GD} در فرکانس‌های حول و حوش ω_O اتصال کوتاه خواهد شد و درین و گیت ترانزیستور را به هم اتصال کوتاه

 

شکل ۶-۷ تقویت‌کننده سورس مشترک و چگونگی استخراج صفر آن.

می‌کند. با اتصال کوتاه شدن درین و گیت (آرایش دیودی) ω_0 و Z_{in} از روابط زیر بدست می‌آیند:

$$\omega_0 = \frac{1}{\left(R_D \parallel \frac{1}{g_m}\right) C_{DB}}, Z_{in} = \left(R_S + \frac{1}{C_{GS}S}\right) \parallel \frac{1}{g_m} \parallel R_D. \quad (6-18)$$

(ب) دنبال کننده سورس


از ساختار دنبال کننده سورس شکل ۶-۸-الف، به منظور تغییر سطح ولتاژ سیگنال ورودی و یا بافر نمودن آن برای افزایش جریان دهی استفاده می‌شود. ترانزیستور M_1 با جریان ثابت I تغذیه شده است. لذا V_{GS}

$$V_{GS} = V_{TH} + \sqrt{\frac{2I}{\beta}}. \quad (6-19)$$

ثابت مانده و ولتاژ خروجی v_O تنها به اندازه یک V_{GS} با ولتاژ ورودی v_i اختلاف خواهد داشت. در نتیجه می‌توان حدس زد که بهره سیگنال-کوچک این مدار از مرتبه واحد و نزدیک به آن باشد.

(*) محاسبه تابع تبدیل

شکل ۶-۸-ب مدار معادل سیگنال-کوچک ساختار شکل ۶-۸-الف را به تصویر می‌کشد. در عمل به دلیل بهره پایین و ارتباط زیاد میان گره‌های X و Y این ساختار، تنها با تقریب زیاد می‌توان از قضیه نسبت‌دهی قطب‌ها به گره‌ها برای بدست آوردن تابع تبدیل استفاده کرد. لذا از تعریف دقیق و اعمال قوانین ولتاژ و جریان به منظور بدست آوردن تابع تبدیل استفاده می‌کنیم.

 

شکل ۶-۸-آرایش دنبال کننده سورس و مدار معادل سیگنال-کوچک آن.

$$C_{GS}v_{gs}s + g_mv_{gs} = C_Ls \times v_O \Rightarrow v_{gs} = \frac{C_Lsv_O}{g_m + C_{GS}s}. \quad (۶-۲۰)$$

$$v_{in} = R_S[C_{GS}sv_{gs} + C_{GD}s(v_O + v_{gs})] + v_{gs} + v_O. \quad (۶-۲۱)$$

با جایگزین نمودن v_{gs} از رابطه اول در رابطه دوم، برای تابع تبدیل خواهیم داشت:

$$\frac{v_O}{v_{in}} = \frac{g_m + C_{GS}s}{R_S(C_{GS}C_L + C_{GS}C_{GD} + C_{GD}C_L)s^2 + (g_mR_SC_{GD} + C_L + C_{GS})s + g_m}. \quad (۶-۲۲)$$

۱۰۸ | مدارهای مجتمع خطی CMOS: از طراحی تا پیاده‌سازی

در رابطه با تابع تبدیل بدست آمده برای دنبال کننده سورس چند نکته مهم وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می‌شود:

(الف)

$$\frac{v_O}{v_{in}}(s \rightarrow 0) = 1. \quad (۶ - ۲۳)$$

لذا بهره دنبال کننده سورس در فرکانس‌های پایین، برابر با مقدار واحد است.

(ب)

$$\frac{v_O}{v_{in}}(s \rightarrow \infty) = 0. \quad (۶ - ۲۴)$$

لذا بهره دنبال کننده سورس در فرکانس‌های بالا، نزدیک به صفر خواهد شد.

(ج) مقدار صفر تابع تبدیل، با اتصال کوتاه نمودن خروجی به زمین (همانند گذشته) نیز همان مقدار بدست آمده از صورت تابع تبدیل بدست می‌آید:

$$z = \frac{-g_m}{C_{GS}}. \quad (۶ - ۲۵)$$

(د) با فرض آنکه فاصله دو قطب (ریشه‌های مخرج) فاصله زیادی از یکدیگر داشته باشند، می‌توان با صرف نظر نمودن از عبارت s^2 ، از قطب غیر غالب صرف نظر نمود و فرکانس قطب دیگر را به صورت زیر تعیین کرد:


$$(g_m R_S C_{GD} + C_L + C_{GS})s + g_m = 0 \Rightarrow \omega_{p1} = \frac{g_m}{g_m R_S C_{GD} + C_L + C_{GS}}. \quad (۶ - ۲۶)$$

اندازه این قطب به ازای $R_S = 0$ به مقدار زیر میل می‌کند:

$$R_S = 0 \Rightarrow \omega_{p1} = \frac{g_m}{C_L + C_{GS}}. \quad (۶ - ۲۷)$$

مقدار بدست آمده دقیقاً با عکس حاصل ضرب مقاومت موجود در گره خروجی $1/g_m$ در خازن موجود در این گره $C_L + C_{GS}$ برابر است.

(*) محاسبه امپدانس ورودی

 

شکل ۹-۶ مدار معادل ساختار را برای محاسبه امپدانس ورودی Z_{in} نشان می‌دهد. خازن C_{GD} موازی با مسیر اصلی قرار گرفته است. لذا آن را فعلاً در نظر نمی‌گیریم و به هر نتیجه‌ای که برای امپدانس دیده‌شده رسیدیم، امپدانس خازن C_{GD} را با آن موازی می‌کنیم. امپدانس مابقی عناصر را با قرار دادن منبع ولتاژ V_X و بدست آوردن رابطه آن با جریان عبوری I_X محاسبه می‌کنیم.

شکل ۹-۶ مدار معادل لازم به منظور محاسبه امپدانس ورودی.

$$V_X = \frac{I_X}{C_{GS}S} + \left(I_X + g_m \frac{I_X}{C_{GS}S} \right) \left(\frac{1}{C_L S} \parallel \frac{1}{g_{mb}} \right). \quad (۶ - ۲۸)$$

لذا با در نظر گرفتن خازن C_{GD} ، امپدانس ورودی برابر است با


$$Z_{in} = \frac{V_X}{I_X} = \frac{1}{C_{GS}S} + \left(1 + \frac{g_m}{C_{GS}S} \right) \left(\frac{1}{C_L S} \parallel \frac{1}{g_{mb}} \right) + \frac{1}{C_{GD}S}. \quad (۶ - ۲۹)$$

در فرکانس‌های پایین، $|C_L S| \gg g_{mb}$ است و امپدانس ورودی به سمت مقدار زیر میل می‌کند:

$$Z_{in}(s \rightarrow 0) \approx \frac{1}{C_{GS}S} \left(1 + \frac{g_m}{g_{mb}} \right) + \frac{1}{g_{mb}}. \quad (۶ - ۳۰)$$

در فرکانس‌های بالا، $|C_L S| \ll g_{mb}$ است و امپدانس ورودی به مقدار زیر میل می‌کند:

$$Z_{in}(s \rightarrow \infty) \approx \frac{1}{C_{GS}S} + \frac{1}{C_L S} + \frac{g_m}{C_{GS}C_L S^2}. \quad (۶ - ۳۱)$$

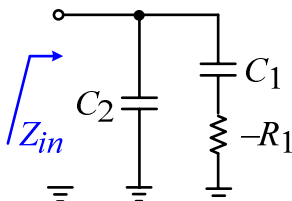

شکل ۱۰-۶ مدار معادل امپدانس ورودی ساختار را با توجه به رابطه (۲۹-۶) نشان می‌دهد.

شکل ۱۰-۶ مدار معادل امپدانس ورودی.

۱۱۰ | مدارهای مجتمع خطی CMOS: از طراحی تا پیاده‌سازی

با توجه به رابطه (۶-۲۹)، اندازه عناصر موجود در این مدار برابر هستند با:


$$C_1 = C_{GS} + C_L, C_2 = C_{GD}, R_1 = \frac{g_m}{C_{GS}C_L\omega^2}. \quad (۶-۳۲)$$

(*) محاسبه امپدانس خروجی

برای بدست آوردن امپدانس خروجی، از اثر بدنه ترانزیستور و خازن‌های C_{GS} و C_{GD} صرف‌نظر می‌کنیم. شکل ۶-۱۱ الف مدار معادل حاصل را برای محاسبه Z_O نمایش می‌دهد. مشابه با تحلیل بالا نشان دهید:

$$Z_O = \frac{V_X}{I_X} = \frac{1 + R_S C_{GS} S}{g_m + C_{GS} S}. \quad (۶-۳۳)$$

با توجه به رابطه بالا، امپدانس خروجی در فرکانس‌های کم و زیاد به ترتیب برابر با $Z_O \approx 1/g_m$ و $Z_O \approx R_S$ است.

 

شکل ۶-۱۱ مدار معادل امپدانس خروجی.

در فرکانس‌های میانی دو وضعیت ممکن است که رخ دهد:

الف) $R_S > 1/g_m$: این وضعیت معمول‌تر است چراکه برای کاهش مقاومت خروجی، معمولاً g_m را تا حد امکان زیاد می‌کنند.

ب) $R_S < 1/g_m$

شکل‌های ۱۱-۶-ب تغییرات امپدانس خروجی را به ازای $R_S > 1/g_m$ نمایش می‌دهد. شکل ۱۱-۶-ج، مدل امپدانس خروجی را بر مبنای رابطه (۳۳-۶) نشان می‌دهد. به عنوان تمرین نشان دهید که امپدانس خروجی این شکل، به ازای مقادیر زیر دقیقاً همان رابطه (۳۳-۶) خواهد بود.

$$L = \frac{C_{GS}}{g_m} \left(R_S - \frac{1}{g_m} \right), R_1 = R_S - \frac{1}{g_m}, R_2 = \frac{1}{g_m}. \quad (۳۴ - ۶)$$

سلف موجود در مدار معادل امپدانس، معمولاً با خازن بار آرایش دنبال کننده سورس رزونانس کرده و

باعث نوسانی شدن

پاسخ پله می‌شود


(ایجاد قطب‌های

مزدوج مختلط). شکل

۱۲-۶ خروجی مدار را

با بار خازنی نشان می-

دهد.

 


شکل ۱۲-۶ خروجی مدار دنبال کننده سورس در حالت وجود بار خازنی.

ج) تقویت کننده گیت - مشترک

شکل ۱۳-۶ آرایش مداری تقویت کننده گیت مشترک را به تصویر می‌کشد. با توجه به اینکه گیت ترانزیستور به ولتاژ ثابت (زمین ac) متصل شده است، اثر خازن میلر در این تقویت کننده حذف شده است. مسیر اصلی سیگنال، از طریق سورس به درین ترانزیستور است که دارای هیچ گونه خازن پیوندی بین این دو اتصال نیست. این باعث افزایش بیشتر پهنای باند تقویت کننده گیت-مشترک می‌شود.


شاید مهم‌ترین عیب تقویت‌کننده گیت مشترک امپدانس ورودی پایین آن باشد که باعث می‌شود که بر روی طبقه قبل از آن اثر بارگذاری زیادی داشته باشد.

 

شکل ۶-۱۳ تقویت‌کننده گیت-مشترک.

د) تقویت‌کننده کسکود

شکل ۶-۱۴ آرایش مداری یک تقویت‌کننده کسکود را به همراه خازن‌های پیوندی آن نمایش می‌دهد. کسکود کردن (سری نمودن) ترانزیستورها باعث افزایش مقاومت خروجی این تقویت‌کننده می‌شود.

 

شکل ۶-۱۴ آرایش مداری تقویت‌کننده کسکود به همراه خازن‌های پیوندی موجود در آن.

قطب‌های موجود در تابع تبدیل بهره این تقویت‌کننده را می‌توان با استفاده از قضیه نسبت‌دهی قطب‌ها به گره‌ها بدست آورد. قطب موجود در گره A برابر با عکس حاصل ضرب مقاومت موجود در این گره (R_S) در خازن موجود در این گره است.

$$\omega_{p,A} = \frac{1}{R_S \left[C_{GS1} + \left(1 + \frac{g_{m1}}{g_{m2} + g_{mb2}} \right) C_{GD1} \right]} \simeq \frac{1}{R_S [C_{GS1} + 2C_{GD1}]} \quad (۳۵ - ۶)$$

به دلیل پایین بودن بهره از گیت به درین ترانزیستور M_1 (درین ترانزیستور M_1 به سورس ترانزیستور M_2 متصل است)، خازن میلر دیده‌شده در گیت $(C_{GD1}(1 + g_{m1}/g_{m2}) \approx 2C_{GD1})$ به مراتب کوچک‌تر از تقویت‌کننده سورس مشترک بررسی‌شده در بخش ۶-۷ با رابطه $(C_{GD}(1 + g_{m1}R_D))$ شده است. پس قطب $\omega_{p,A}$ در فرکانس‌های بالاتری از تقویت‌کننده سورس مشترک قرار می‌گیرد.

$$\omega_{p,X} = \frac{g_{m2} + g_{mb2}}{2C_{GD1} + C_{DB1} + C_{SB2} + C_{GS2}} \quad (۳۶ - ۶)$$

قطب موجود در گره خروجی Y برابر است با

$$\omega_{p,Y} = \frac{1}{R_D(C_{DB2} + C_L + C_{GD2})} \quad (۳۷ - ۶)$$

(*) محاسبه امپدانس خروجی در تقویت‌کننده کسکود

امپدانس خروجی دیده‌شده از گره Y تا زمین حاصل موازی امپدانس دیده‌شده از بالا تا زمین و از پایین تا زمین است:

$$Z_O = R_D \| r_{O2}(1 + g_{m2}Z_X) \quad (۳۸ - ۶)$$


امپدانس خروجی دیده‌شده از گره X تا زمین برابر است با:

$$Z_X = r_{O1} \| \frac{1}{C_{XS}} \quad (۳۹ - ۶)$$

ساختار دیگر که در اینجا بحث نمی‌شود، تقویت‌کننده کسکود تا شده موجود در شکل ۳-۳۴ است. پهنای باند این تقویت‌کننده کوچک‌تر از تقویت‌کننده کسکود عادی است چراکه در نقطه تا شدگی یک قطب فرکانس پایین وجود دارد. ولی از مزایای این تقویت‌کننده، حداقل ولتاژ لازم برای تغذیه $(V_{DD,min})$ پایین‌تر و ولتاژ ورودی حالت مشترک $v_{CM,in}$ پایین می‌باشد.

ه) زوج تفاضلی

زوج تفاضلی بین سیگنال‌های حالت تفاضلی و حالت مشترک تفاوت قائل می‌شود. شکل ۶-۱۵-الف آرایش یک تقویت‌کننده تفاضلی ساده و با بار مقاومتی را نمایش می‌دهد. شکل‌های ۶-۱۵-ب و ۶-۱۵-ج به ترتیب مدار معادل تقویت‌کننده را در حالت مشترک و تفاضلی به تصویر می‌کشد. اگر فرض کنیم که دو ترانزیستور M_1 و M_2 از نظر هدایت انتقالی کمی تفاوت داشته باشند در این صورت برای سیگنال‌های حالت مشترک نشان دادیم:

 


شکل ۶-۱۵ آرایش یک تقویت‌کننده تفاضلی و مدار معادل حالت مشترک و حالت تفاضلی آن.

$$A_{V,CM} = - \frac{\Delta g_m \left[R_D \parallel \frac{1}{C_L S} \right]}{(g_{m1} + g_{m2}) \left[r_{O3} \parallel \frac{1}{C_{PS}} \right] + 1}. \quad (۴۰ - ۶)$$

با افزایش فرکانس، اثر خازن C_P در اتصال کوتاه نمودن مقاومت r_{O3} بیشتر شده، $A_{V,CM}$ افزایش یافته و CMRR کم می‌شود. این نکته از لحاظ انتقال نویز ورودی به خروجی مطلوب نیست. رفتار تقویت‌کننده در حالت تفاضلی، دقیقاً مشابه با تقویت‌کننده سورس - مشترک است اثر میلر C_{GD} در ورودی ظاهر می‌شود. مدار معادل تک سر شکل ۶-۱۶-ج دارای قطب غالب و با اندازه

$$P_O = \frac{-1}{(R_D \parallel r_O) C_L} \quad (۴۱ - ۶)$$

در گره خروجی است. معمولاً مقاومت R_D با یک ترانزیستور $pMOS$ جایگزین می‌شود. هم‌اکنون ساختار شکل ۶-۱۶ با خروجی تک سر را در نظر بگیرید. در مقایسه با ساختار تمام تفاضلی شکل ۶-۱۶، این ساختار دارای قطبی مرسوم به قطب آینه‌ای به دلیل آینه شدن خروجی جریان ترانزیستور M_1 است.

 

شکل ۶-۱۶ تقویت‌کننده تفاضلی با خروجی تک‌سر.

در مقایسه با حالت خروجی تمام تفاضلی شکل ۶-۱۵، ساختار شکل ۶-۱۶ دارای یک قطب در فرکانس ω_E و یک صفر در فرکانس $\omega_Z = 2\omega_0$ خواهد بود. فرکانس صفرها و قطب‌ها عبارت‌اند از:

$$\omega_0 = \frac{1}{(r_{O2} \parallel r_{O4})C_L}, \quad (۶-۴۳)$$


$$\omega_E = \frac{g_{m3}}{C_E}, \quad (۶-۴۴)$$

$$\omega_Z = \frac{2g_{m3}}{C_E}. \quad (۶-۴۵)$$

دلیل وجود صفر و قطب اضافی در این ساختار، وجود یک مسیر پرسرعت از ورودی به خروجی از طریق M_1 و M_2 و یک مسیر کندتر از طریق ترانزیستورهای $M_3 - M_4 - M_1$ است. این مورد یک مزیت دیگر ساختار تمام تفاضلی نسبت به ساختار تک سر است.

(*) نکته: در برخی مواقع سیگنال اصلی از طریق آینه جریان منتقل می‌شود. قطب آینه‌ای در شکل ۶-۱۷ عبارت است از:

$$\omega_X = \frac{g_m}{2C_{GS}}. \quad (۶-۴۶)$$

 

شکل ۶-۱۷ استفاده از آینه جریان به منظور انتقال مستقیم سیگنال از ورودی به خروجی.

فصل هفتم: نویز

یکی از چالش‌های اساسی در طراحی مدارهای الکترونیک نویز است. این پدیده حد پایین توان سیگنال ورودی را به‌منظور پردازش توسط مدارهای الکترونیکی محدود می‌کند. نویز پدیده‌ای تصادفی است که با توان مصرفی، سرعت و خطی بودن مصالحه دارد.

منابع نویز موجود در مدارهای الکترونیکی بر دو نوع هستند: (الف) منابع نویز هم‌بسته که رفتار آنها تا حد زیادی مشابه با یکدیگر است. (ب) منابع نویز نا هم‌بسته که رفتار آنها مستقل از یکدیگر هستند.

۷-۱) خصوصیات آماری نویز

نویز پدیده‌ای تصادفی است به این معنا که اگر مقادیر نویز از گذشته تا حال مشخص باشند نمی‌توان مقدار کنونی آن را پیش‌بینی کرد (به‌عنوان مثال صدای دریافت شده از رودخانه دارای چنین خصوصیتی است). علی‌رغم اینکه نمی‌توان مشخصه‌های لحظه‌ای نویز را پیش‌بینی کرد اما با استفاده از مدل‌های آماری می‌توان خصوصیات مهمی همچون مقدار متوسط و انحراف معیار آن را بدست آورد. تنها این موارد هستند که برای تحلیل مدار اهمیت دارند و تحلیل آنها کافی به نظر می‌رسد.

یکی از مشخصه‌های آماری نویز که قابل پیش‌بینی نیز است مقدار متوسط آن می‌باشد. به‌عنوان مثال نزدیک کردن میکروفن به رودخانه باعث افزایش توان نویز شنیده‌شده می‌شود. توان متوسط سیگنال ولتاژ متناوب $v(t)$ بر روی مقاومت بار R_L را می‌توان به‌صورت زیر محاسبه نمود.

$$p_{av} = \frac{1}{T} \int_T \frac{v^2(t)}{R_L} dt. \quad (۷-۱)$$

دوره تناوب T سیگنال تصادفی بی‌نهایت است. لذا مقدار متوسط آن از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$p_{av} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{x^2(t)}{R_L} dt. \quad (۷-۲)$$

این به معنای جمع کردن مؤلفه‌های کوچک توان لحظه‌ای و تقسیم هر یک بر دوره تناوب است.

به‌منظور ساده شدن تحلیل، می‌توان مقاومت بار را نیز نرمالیزه نمود و $R_L = 1\Omega$ در نظر گرفت. به همین دلیل است که در تحلیل نویز، اغلب واحد p_{av} را به‌جای وات (W) برحسب مجذور ولت (V^2) در نظر می‌گیرند. طبعاً به‌سادگی می‌توان توان متوسط را به ازای سایر مقاومت‌ها و با محاسبه p_{av}/R_L نیز بدست آورد.

(* **نکته:** با توجه به اینکه توان مجذور ولتاژ است، لذا در محاسبات، $\sqrt{p_{av}}$ برابر یا مقدار مؤثر ولتاژ نویز v_{nrms} بوده و از آن برای نشان دادن معیاری از ولتاژ نویز استفاده می‌شود ($p_{av} = v_{nrms}^2$). به‌منظور مقایسه توان سیگنال با توان نویز، برخی تعاریف رایج نیز وجود دارند که در اینجا تنها به آنها اشاره می‌شود؛ ازجمله:

$$SNR_{dB} = 10\log\left(\frac{\text{signal power}}{\text{noise power}}\right) = 20\log\left(\frac{v_{srms}}{v_{nrms}}\right), (۳-۷)$$

$SNDR$ (Signal to Noise + Distortion) نسبت سیگنال به نویز و اعوجاج

$$= \frac{\text{توان مؤثر سیگنال}}{\text{توان مؤثر اعوجاج و نویز}}, (۴-۷)$$

$$THD = \frac{\text{توان مؤثر هارمونیک‌ها}}{\text{توان مؤثر سیگنال اصلی}}. (۵-۷)$$

۲-۷) چگالی طیف توان نویز

با بررسی توان نویز برحسب فرکانس، بسیاری از خصوصیات مخفی آن آشکار می‌شود. این مورد به چگالی طیف توان (PSD) معروف است و نشان می‌دهد که در هر فرکانس، به چه میزان توان از نویز موردنظر وجود دارد.


برای محاسبه PSD باید فیلتری با پهنای باند 1Hz حول و حوش فرکانس مشخص f_1 قرار داد. با گذر نویز ورودی از این فیلتر و به توان دو رسانیدن خروجی حاصل، چگالی طیف توان در فرکانس موردنظر یعنی $S_X(f_1)$ مشخص می‌شود. با ادامه این کار در همه فرکانس‌ها، درنهایت $S_X(f)$ در کل بازه فرکانسی

مشخص می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که باید این کار را برای هر فرکانس و در زمان طولانی انجام داد تا متوسط توان نویز بدست آید (شکل ۷-۱).

چون مقاومت نرمالیزه را $R_L = 1\Omega$ در نظر گرفتیم، $S_X(f)$ را به جای W/Hz بر حسب V^2/Hz می‌سنجیم. طبیعی است که ولتاژ مؤثر نویز بر حسب فرکانس بر حسب $V/\sqrt{Hz}$ سنجیده شود. به عنوان مثال دو تعریف زیر برای توان نویز ورودی به یک تقویت کننده در فرکانس 100MHz یکسان هستند:

$$V_{n,amp}(100MHz) = 3 \frac{nV}{\sqrt{Hz}},$$

$$P_{av,amp}(100MHz) = (3 \times 10^{-9})^2 V^2.$$

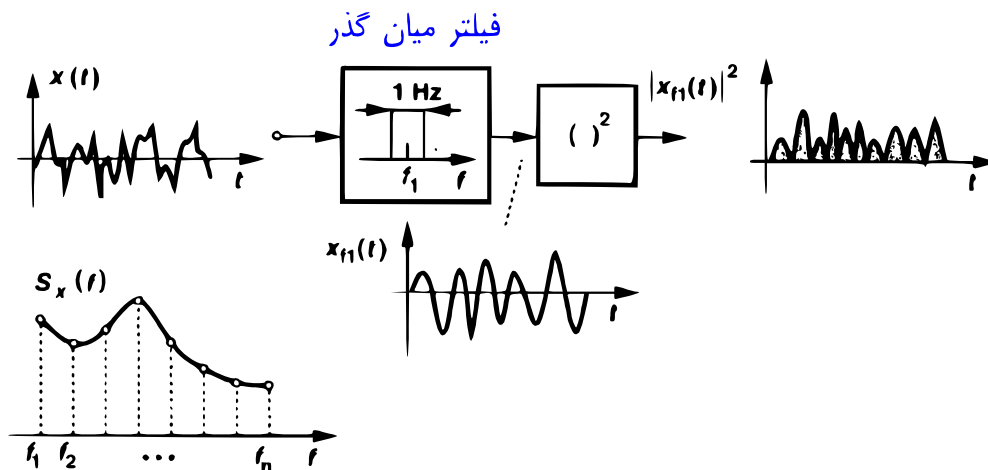


شکل ۷-۱ چگونگی محاسبه چگالی طیف توان نویز.

۷-۳ نویز سفید

شکل ۷-۲ چگالی طیف توان نویز سفید را بر حسب فرکانس نشان می‌دهد. همان گونه که دیده می‌شود، PSD این نویز در کلیه فرکانس‌ها یکسان است.

شکل ۷-۲ چگالی طیف توان نویز سفید.

 

(* **نکته:** اگر نویزی با چگالی طیف توان $S_X(f)$ به ورودی دستگاهی با تابع تبدیل $H(s)$ اعمال شود، آنگاه چگالی طیف توان در خروجی از رابطه زیر بدست می‌آید:


$$H(f) = H(s = 2\pi jf), \quad (۶-۷)$$

$$S_Y(f) = S_X(f)|H(f)|^2. \quad (۷-۷)$$


شکل ۳-۷ چگالی طیف توان خروجی یک سیستم را با عبور دادن نویز از آن نشان می‌دهد. همان گونه که دیده می‌شود، مشخصه نویز خروجی شکل تابع تبدیل سیستم را به خود گرفته است. به عنوان مثال، از آنجا که پهنای باند سیستم انتقال صوت در تلفن‌ها برابر با 4 kHz است، مؤلفه‌های نویز و فرکانس بالای صدا با عبور از خطوط تلفن حذف می‌شوند.

(* **نکته:** می‌توان طیف نویز یک سیگنال مشخص را یک طرفه یا دوطرفه فرض کرد هر چند که طیف چگالی توان دوطرفه رایج‌تر است (شکل ۴-۷). از این منظر تفاوتی در محاسبات وجود ندارد چرا که توان نویز محاسبه شده p_{f_1, f_2} در بازه فرکانسی $[f_1, f_2]$ یکسان بدست می‌آید. به عبارت دیگر می‌توان قسمت منفی طیف دوطرفه را به قسمت مثبت آن منعکس نمود و به طیف یک طرفه رسید.

$$p_{f_1, f_2} = \int_{-f_2}^{-f_1} S_X(f) df + \int_{f_1}^{f_2} S_X(f) df = 2 \int_{f_1}^{f_2} S_X(f) df. \quad (۸-۷)$$

 

شکل ۳-۷ چگالی طیف توان خروجی یک سیستم با تابع تبدیل مشخص.

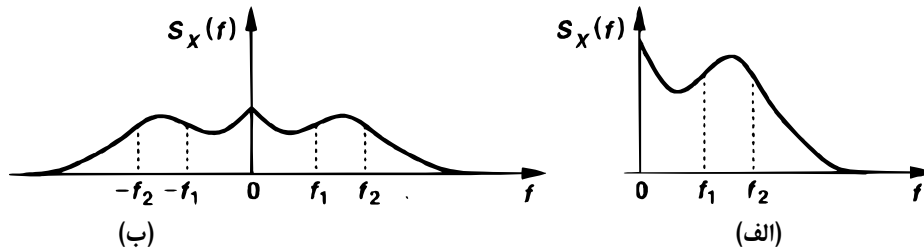

شکل ۴-۷ (الف) چگالی طیف توان یک طرفه؛ (ب) چگالی طیف توان دوطرفه.


با توجه به ماهیت تصادفی نویز، مقدار لحظه‌ای آن قابل پیش‌بینی نیست. اما می‌توان نحوه توزیع دامنه را برای مقادیر مختلف بدست آورد و تابع چگالی احتمال را رسم کرد. تابع چگالی احتمال (PDF) برابر است با:

$$P_X(x)dx = x < X < x + dx \text{ احتمال}$$

X : مقدار اندازه‌گیری شده

برای رسم تابع چگالی احتمال، باید از نویز در حوزه زمان نمونه‌برداری کرد (شکل ۷-۵-الف) و نمودار ستونی را مطابق با شکل ۷-۵-ب رسم نمود. در نهایت نمونه‌ها برحسب مقدار کلی آنها نرمالیزه می‌شود. تابع چگالی احتمال گوسی یک نمونه تابع PDF رایج است. ضابطه آن برابر است با:

$$P_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \frac{-(x-m)^2}{2\sigma^2}. \quad (۷-۹)$$

 

شکل ۷-۵ نمونه‌برداری از نویز در حوزه زمان و بدست آوردن تابع چگالی احتمال.

۷-۴) منابع نویز همبسته و ناهمبسته

فرض کنید که بخواهیم توان نویز سیگنال مجموع $x_1(t) + x_2(t)$ را بدست آوریم. برای این کار از تعریف توان متوسط استفاده می‌کنیم:

$$\begin{aligned} P_{av} &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} [x_1(t) + x_2(t)]^2 dt, \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x_1^2(t) dt + \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x_2^2(t) dt + \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} 2x_1(t)x_2(t) dt \\ &= P_{av1} + P_{av2} + \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} 2x_1(t)x_2(t) dt. \quad (۷-۱۰) \end{aligned}$$

در رابطه بالا P_{av1} و P_{av2} به ترتیب توان متوسط سیگنال‌های $x_1(t)$ و $x_2(t)$ هستند. جمله سوم همبستگی نام دارد و نشان می‌دهد که چقدر دو شکل موج شبیه به یکدیگر هستند. اگر دو منبع نویز موردنظر توسط دو منبع مستقل از هم تولید شوند، ناهمبسته بوده و انتگرال همبستگی حذف می‌شود (به‌عنوان مثال نویز تولیدشده توسط یک مقاومت و ترانزیستور در مدار ناهمبسته هستند). در این حالت

$$P_{av} = P_{av1} + P_{av2} \quad (۷-۱۱)$$

خواهد بود.

۷-۵) انواع نویز


دو منبع نویز مهم در مدارهای مجتمع به چشم می‌خورد. این دو منبع عبارت از نویز دستگاه‌ها و نویز محیطی هستند. در این بخش انواع نویز تولیدشده توسط دستگاه‌ها را مطالعه می‌کنیم.

الف) نویز گرمایی

به دلیل حرکت تصادفی الکترون‌های عبوری از یک مقاومت، هر مقاومت اهمی نویز تولید می‌کند. اندازه این نویز با دما در ارتباط است و با افزایش آن بیشتر می‌شود. لذا نویز گرمایی نام دارد و به‌صورت یک منبع ولتاژ تصادفی سری با مقاومت مدل‌سازی می‌شود (شکل ۷-۶-الف). چگالی طیف توان این نویز از نوع سفید است (شکل ۷-۶-ب) و رابطه آن به‌صورت زیر است:

$$S_V(f) = \overline{V_n^2} = 4kTR. \quad (۷-۱۲)$$

در رابطه بالا، T درجه حرارت برحسب درجه کلوین و k ثابت بولتزمن با مقدار $1.38 \times 10^{-23} \text{ J/}^\circ\text{K}$ است. برای یک مقاومت $R = 50\Omega$ در دمای اتاق $T = 300^\circ\text{K}$ داریم:
 
$$\overline{V_n^2} = 8.28 \times 10^{-19} \text{ V}^2/\text{Hz} \equiv 0.91 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}.$$


 
شکل ۷-۶ مدل‌سازی نویز گرمایی مقاومت به‌صورت یک منبع ولتاژ نویز.

برای به دست آوردن ولتاژ مؤثر نویز کلی $\overline{V_{n,tot}^2}$ موجود در پهنای باند $BW = f_2 - f_1$ ، باید چگالی طیف توان را در پهنای باند ضرب نمود:

$$\overline{V_{n,tot}^2} = 4kTR \times BW. \quad (۷-۱۳)$$

در مدل‌سازی چگالی طیف توان نویز در شکل ۷-۶ ب، نویز حرارتی مقاومت در تمامی فرکانس‌ها ثابت در نظر گرفته شده است. در عمل به ازای فرکانس‌های بالاتر از 100 THz، توان نویز گرمایی به شدت افت می‌کند. ولی از آنجا که فرکانس‌های کاری متداول در مدارهای الکترونیک به مراتب از این مقدار کمتر است، نویز گرمایی را در کل بازه فرکانسی می‌توان ثابت تصور کرد.

مثال ۷-۱: چگالی طیف توان و توان کلی نویز تولیدشده در خروجی مدار RC شکل ۷-۷ الف، ناشی از نویز گرمایی مقاومت R را بدست آورید.



شکل ۷-۷ بدست آوردن رابطه نویز خروجی در مدار RC.

شکل ۷-۷ ب مدل‌سازی نویز مقاومت را به صورت یک منبع نویز سری با آن نمایش می‌دهد. تابع تبدیل این منبع نویز تا خروجی عبارت است از

$$\frac{v_o}{v_R} = \frac{1/Cs}{R + 1/Cs} = \frac{1}{1 + RCs}. \quad (۷-۱۴)$$

لذا چگالی طیف توان نویز در خروجی با توجه به رابطه چگالی طیف توان خروجی با ورودی و تابع تبدیل بدست می‌آید:

$$S_O(f) = S_R(f) \left| \frac{1}{1 + j\omega RC} \right|^2 = \frac{4kTR}{1 + 4\pi^2 R^2 C^2 f^2}. \quad (۷-۱۵)$$

برای بدست آوردن توان کلی نویز، باید از چگالی طیف خروجی در حوزه فرکانس انتگرال‌گیری کرد.

$$P_{n,out}(V^2) = \int_0^\infty \frac{4kTR}{4\pi^2 R^2 C^2 f^2 + 1} df = \frac{kT}{C}. \quad (۷-۱۶)$$


توان نویز تولیدشده در خروجی به اندازه مقاومت بستگی ندارد و تنها وابسته به مقدار خازن است. واضح است که افزایش R باعث افزایش چگالی طیف توان نویز گرمایی یعنی $4KTR$ می‌شود. اما دلیل آنکه چرا توان نویز وابسته به R نیست آن است که افزایش R همچنین باعث کاهش پهنای باند فیلتر RC می‌شود. در نهایت این دو اثر یکدیگر را خنثی نموده و توان نویز خروجی را مستقل از R می‌کند.

با افزایش اندازه خازن، نویز معادل در خروجی کمتر می‌شود. این بدان دلیل است که خازن C منبع تولید نویز نیست و تنها از بین برنده نویز خروجی با اتصال کوتاه کردن آن به زمین می‌باشد. مدار معادل دیده شده از خروجی‌های مدارهای الکترونیکی، معمولاً به صورت شکل ۷-۷ است. اینکه نسبت kT/C تنها به C وابسته است، مشکلات زیادی را از نظر سطح اشغالی مدارهای آنالوگ ایجاد می‌کند. برای $1/4$ نمودن توان نیز در خروجی، باید اندازه خازن معادل را ۴ برابر کنیم.

همواره ولتاژ با جذر توان در ارتباط است. لذا ولتاژ مؤثر نویز بدست آمده از رابطه بالا برابر با $\sqrt{kT/C}$ خواهد بود. به عنوان مثال، ولتاژ مؤثر نویز خروجی از یک خازن 1pF ، برابر با $64.3\mu\text{V}_{\text{rms}}$ است. **(*) نکته:** اگر مقاومت و منبع ولتاژ موجود در شکل ۷-۷ الف را معادل با مدار معادل تونن در نظر بگیریم، مدار معادل نورتن آن معادل با همان مقاومت با منبع جریان با اندازه زیر خواهد بود:

$$\bar{I}_n^2 (\text{A}^2/\text{Hz}) = \frac{\bar{V}_n^2}{R^2} = \frac{4kT}{R}. \quad (۷-۱۷)$$

 به عنوان مثال جریان کلی معادل با نویز گرمایی و چگالی طیف توان در خروجی مدار شکل ۷-۸ برابر هستند با:




$$\bar{I}_{n,tot}^2 = \bar{I}_{n1}^2 + \bar{I}_{n2}^2$$

$$= 4kT \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right), \quad (۷-۱۸)$$

$$\bar{V}_{n,tot}^2 = \bar{I}_{n,tot}^2 (R_1 \parallel R_2)^2 = 4kT (R_1 \parallel R_2). \quad (۷-۱۹)$$

شکل ۷-۸ بدست آوردن ولتاژ و جریان کلی نویز در خروجی مدار شامل دو مقاومت موازی.

ب) نویز گرمایی در ترانزیستور ماسفت

 


مطابق با شکل ۷-۹، نویز گرمایی کانال ترانزیستور ماسفت، به صورت یک منبع جریان موازی با کانال و از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\overline{I_n^2} = 4kT\gamma g_m. \quad (۷-۲۰)$$

شکل ۷-۹ مدل‌سازی نویز گرمایی کانال در ترانزیستور ماسفت.

پارامتر γ یک عدد ثابت و مقدار دقیق آن وابسته به فن‌آوری ساخت است. متأسفانه در فن‌آوری‌های جدید، مقدار γ بیشتر شده است. برای ترانزیستورهای با L بزرگ، این عدد در حدود $\gamma = 2/3$ بود که در فن‌آوری $0.25\mu m$ ، به حدود ۲.۵ رسیده است.

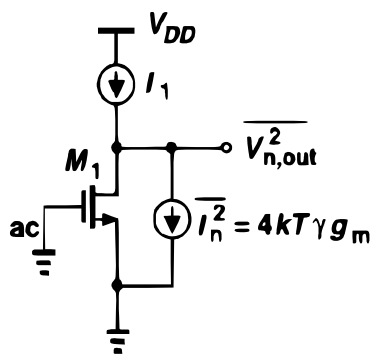


مثال ۷-۲: چگالی طیف توان ولتاژ نویز را در خروجی

تقویت‌کننده شکل ۷-۱۰ را محاسبه کنید.

با توجه به نحوه مدل‌سازی نویز گرمایی کانال برای ترانزیستور موجود در شکل ۷-۱۰، مجذور ولتاژ مؤثر نویز در خروجی تقویت‌کننده از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$\overline{V_{n,o}^2} = r_o^2 \overline{I_n^2} = 4kT(\gamma g_m) r_o^2. \quad (۷-۲۱)$$

شکل ۷-۱۰ تقویت‌کننده مثال ۷-۲.

 

(*) نکته: بخش‌های اهمی ترانزیستور ماسفت نیز منبع تولید نویز

گرمایی با چگالی $4kTR$ هستند. همان‌گونه که در شکل ۷-۱۱ نشان داده شده است، پایانه‌های G و D و S همگی شامل مقاومت اهمی با امکان تولید نویز هستند.

مقاومت R_1 به شکل زیر با مقاومت گیت R_G در ارتباط است.

$$R_1 = R_G/3. \quad (۷-۲۲)$$

شکل ۷-۱۱ منابع اهمی تولید نویز ترانزیستور ماسفت.

استفاده از روش انگشتی کردن (Fingering) برای گیت و نیز اتصال گیت به فلز از دو یا چند نقطه همگی منجر به کاهش مقاومت گیت R_G خواهند شد.

(ج) نویز فلیکر یا نویز $1/f$

نویز فلیکر مختص ترانزیستور ماسفت است. این نویز در اثر به دام افتادن تصادفی حامل‌ها در پیوندهای تشکیل شده بین Si زیر ناحیه گیت و SiO_2 در بالای گیت ایجاد می‌شود. به دلیل وابستگی عکس این نویز به فرکانس و غالب بودن اثر آن در فرکانس‌های پایین‌تر، به نویز فلیکر نویز $1/f$ نیز اطلاق می‌شود. نویز فلیکر به صورت یک منبع ولتاژ تصادفی در پایانه گیت و با چگالی طیف توان زیر مدل‌سازی می‌شود:

$$\overline{V_n^2} = \frac{k}{C_{ox}WL} \left(\frac{1}{f} \right). \quad k = 10^{-25} V^2 F \quad (23-7)$$

رابطه بالا نشان می‌دهد که برای کاهش این نویز، باید ابعاد ترانزیستور را افزایش دهیم. لذا در کاربردهای نویز پایین، از ترانزیستورهای با ابعاد بسیار بزرگ استفاده می‌شود. علاوه بر این باید توجه داشت که ترانزیستورهای $pMOS$ ، نویز $1/f$ کمتری تولید می‌کنند.

مثال ۷-۳: جریان نویز گرمایی و $1/f$ تولیدشده توسط یک منبع جریان ساخته‌شده از ترانزیستور $nMOS$ را در بازه فرکانسی $1kHz$ تا $1MHz$ حساب کنید.

اندازه جریان نویز گرمایی در این بازه فرکانسی از رابطه $\overline{I_n^2} = 4kT\gamma g_m$ بدست می‌آید:

$$\overline{I_{n,th}^2} = 4kT \left(\frac{2}{3} g_m \right) (10^6 - 10^3) A^2. \quad (24-7)$$

از طرف دیگر، جریان نویز فلیکر در این بازه برابر با حاصل ضرب $\overline{I_{n,1/f}^2} = g_m^2 \overline{V_{n,1/f}^2}$ است:

$$\overline{I_{n,1/f}^2} = g_m^2 \overline{V_{n,1/f}^2} = g_m^2 \frac{k}{C_{ox}WL} \int_{1kHz}^{1MHz} \left(\frac{1}{f} \right) df = \frac{6.91k g_m^2}{C_{ox}WL} A^2. \quad (25-7)$$


۶-۷) فرکانس گوشه (Corner Frequency) و نحوه محاسبه آن

فرکانس گوشه f_C فرکانسی است که در آن، چگالی طیف توان نویز فلیکر با چگالی طیف توان گرمایی برابر شده و از آنجا به بعد می‌توان اثر نویز گرمایی را غالب در نظر گرفت (شکل ۷-۱۲).

برای محاسبه این فرکانس باید چگالی طیف توان جریان نویز گرمایی را با چگالی طیف توان نویز فلیکر برابر در نظر گرفت:

$$4kT \left(\frac{2}{3} g_m \right) = g_m^2 \frac{k}{C_{ox}WL} \left(\frac{1}{f_c} \right)$$


$$\Rightarrow f_c = \frac{k}{C_{ox}WL} g_m \frac{3}{8kT} \quad (۷-۲۶)$$

 

شکل ۷-۱۲ فرکانس گوشه در ترانزیستور ماسفت.

۷-۷ مدل‌سازی نویز در ورودی و خروجی تقویت‌کننده‌ها

می‌توان اثر نویز کل منابع یک مدار را به صورت منبع ولتاژ یا جریان در ورودی یا خروجی تقویت‌کننده مدل‌سازی نمود. شکل ۷-۱۳ الف آرایش یک تقویت‌کننده ولتاژ را با ورودی و خروجی نشان می‌دهد. شکل ۷-۱۳ ب منابع جریان مهم نویز برای این تقویت‌کننده را به تصویر می‌کشد. این منابع شامل منبع جریان نویز گرمایی کانال ترانزیستور، منبع جریان معادل با منبع ولتاژ نویز فلیکر ترانزیستور و منبع جریان نویز گرمایی مقاومت R_D هستند. ولتاژ معادل نویز در خروجی تقویت‌کننده از حاصل ضرب جریان نویز خروجی در مجذور مقاومت R_D بدست می‌آید.

 


شکل ۷-۱۳ محاسبه چگالی ولتاژ نویز در خروجی تقویت‌کننده.


$$\overline{V_{n,out}^2} = R_D^2 \overline{I_{n,out}^2} = R_D^2 \left(4kT\gamma g_m + \frac{k}{C_{ox}WLf} g_m^2 + \frac{4kT}{R_D} \right). \quad (۷-۲۷)$$

معمولاً توان نویز را به ورودی تقویت‌کننده (input-referred) ارجاع می‌دهند تا به‌طور منصفانه در کنار توان سیگنال اعمالی به ورودی قرار گرفته و نسبت سیگنال به نویز یا SNR بدست آید. این موضوع در بسیاری از بلوک‌های مداری از مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال یا ADC امری بسیار رایج است. نویز ارجاع داده‌شده به ورودی تقویت‌کننده را نمی‌توان به‌طور مستقیم بدست آورد. تنها می‌توان پس از بدست آوردن نویز ارجاع داده‌شده به خروجی (رابطه بالا)، آن را بر مجذور بهره ولتاژ تقویت‌کننده تقسیم نمود:

$$\overline{V_{n,in}^2} = \frac{\overline{V_{n,out}^2}}{A_V^2} = \frac{\overline{V_{n,out}^2}}{g_m^2 R_D^2}. \quad (۷-۲۸)$$

به روش بالا، تعریف نویز ارجاع داده‌شده به ورودی تقویت‌کننده تعریف دقیقی نیست. اگر فرض کنیم که ورودی به‌صورت شکل ۷-۱۴-الف بوده و امپدانس خروجی منبع ورودی از نوع سلفی باشد، با بینهایت شدن امپدانس سلف (فرکانس‌های بالا)، عملاً منبع ولتاژ از یک سمت اتصال باز شده و نویز ارجاع داده به خروجی ناشی از این منبع ولتاژ صفر می‌شود. این موضوع صحیح نیست چراکه می‌دانیم که چنین تقویت‌کننده‌ای در فرکانس‌های بالا نیز دارای نویز است. برای حل این مشکل نویز ورودی را به‌صورت یک منبع جریان و یک منبع ولتاژ در ورودی مدل‌سازی می‌کنند (شکل ۷-۱۴-ب).

 

 

(ب)

شکل ۷-۱۴: (الف) تقویت‌کننده ولتاژ با ورودی با امپدانس سلفی کوپل شده به ترانزیستور؛ (ب) نحوه تعریف دقیق نویز ارجاع داده‌شده به ورودی تقویت‌کننده به شکل منابع ولتاژ و جریان.

چگونه می‌توان $\overline{V_{n,in}^2}$ و $\overline{I_{n,in}^2}$ را در شکل ۷-۱۴ ب محاسبه نمود؟ از آنجا که مدل ۷-۱۴ ب برای هر حالتی از امپدانس منبع Z_S برقرار است، پس برای دو حالت حدی یعنی $Z_S = 0$ و $Z_S = \infty$ نیز برقرار خواهد بود. در حالت حدی $Z_S = 0$ ، فقط منبع $\overline{V_{n,in}^2}$ باقی می‌ماند و دو سر منبع جریان $\overline{I_{n,in}^2}$ به یکدیگر اتصال کوتاه می‌شود. در حالت دوم یعنی $Z_S = \infty$ ، منبع ولتاژ اتصال باز و حذف می‌شود و فقط منبع جریان $\overline{I_{n,in}^2}$ در مدار باقی می‌ماند. لذا می‌توان با محاسبه میزان نویز ورودی در این دو حالت اندازه دو منبع را بدست آورد.

مثال ۷-۴: نویز ورودی در مدار شکل ۷-۱۴ الف (همان مدار شکل ۷-۱۳) را با استفاده از مدل نویز ورودی در شکل ۷-۱۴ ب مدل‌سازی کنید و اندازه منبع جریان و منبع ولتاژ حاصل را بدست آورید. برای سادگی کار، از اثر نویز $1/f$ که فقط در فرکانس‌های پایین اهمیت دارد صرف‌نظر کنید. با صرف‌نظر از نویز فلیکر، قبلاً نشان دادیم که برای این مدار داریم:

$$\overline{V_{n,out}^2} = R_D^2 \overline{I_{n,out}^2} = R_D^2 \left(4kT\gamma g_m + \frac{4kT}{R_D} \right). \quad (۷-۲۹)$$

برای بدست آوردن اثر $\overline{V_{n,in}^2}$ ، امپدانس ورودی را صفر فرض می‌کنیم (سلف L اتصال کوتاه). لذا خواهیم داشت:

$$\overline{V_{n,in}^2} = \frac{\overline{V_{n,out}^2}}{A_V^2} = \frac{\overline{V_{n,out}^2}}{g_m^2 R_D^2} = \frac{4kT\gamma}{g_m} + \frac{4kT}{g_m^2 R_D}. \quad (۷-۳۰)$$


برای بدست آوردن جریان $\overline{I_{n,in}^2}$ ، امپدانس ورودی را بینهایت فرض می‌کنیم (منبع ورودی اتصال باز). لذا اثر نویز ارجاع داده شده به خروجی یا $\overline{V_{n,out}^2}$ را تنها ناشی از $\overline{I_{n,in}^2}$ می‌گیریم. جریان نویز ورودی به امپدانس خازنی ورودی تقویت کننده وارد می‌شود و ولتاژ نویز ورودی را در حالت جدید می‌سازد. این ولتاژ سپس در بهره تقویت کننده ضرب می‌شود تا ولتاژ نویز خروجی را ایجاد کند:

$$\overline{V_{n,out}^2} = \overline{I_{n,in}^2} \left(\frac{1}{C_{in}\omega} \right)^2 g_m^2 R_D^2 \Rightarrow \overline{I_{n,in}^2} = (C_{in}\omega)^2 \frac{4kT}{g_m^2} \left(\gamma g_m + \frac{1}{R_D} \right) \quad (31 - \gamma)$$

۸-۷) نویز در تقویت کننده‌های یک طبقه

در این قسمت نویز ارجاع داده شده به ورودی تقویت کننده‌های مختلف را بدست آورده و پس از تحلیل، آنها را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم. قبل از هر چیز لازم است به نکته مهمی در رابطه با بدست آوردن نویز تقویت کننده‌ها اشاره کنیم. تقویت کننده شکل ۷-۱۵-الف را با منبع جریان نویز $\overline{I_{n,in}^2}$ موازی با کانال درین-سورس در نظر بگیرید. می‌توان آن را به صورت یک منبع ولتاژ در ورودی گیت ترانزیستور مدل سازی کرد (شکل ۷-۱۵-ب). اندازه منبع ولتاژ معادل در ورودی گیت برابر است با

$$\overline{V_{n,out}^2} = \frac{\overline{I_{n,out}^2}}{g_m^2}. \quad (32 - \gamma)$$

 

شکل ۷-۱۵ مدل سازی اثر منبع جریان نویز موازی با کانال ترانزیستور با منبع ولتاژ موجود در گیت.


الف) تقویت‌کننده سورس مشترک

شکل ۷-۱۳- الف آرایش یک تقویت‌کننده سورس مشترک با مقاومت بار R_D را نشان می‌دهد. قبلاً نشان دادیم:

$$\overline{V_{n,in}^2} = \frac{\overline{I_{n,out}^2}}{g_m^2} = 4kT \left(\frac{\gamma}{g_m} + \frac{1}{g_m^2 R_D} \right) + \frac{k}{C_{ox}WL} \left(\frac{1}{f} \right). \quad (۷-۳۳)$$

برای کاهش نویز ورودی در حالت تقویت‌کننده ولتاژ سورس مشترک، باید g_m را تا حد امکان افزایش و در حالت منبع جریان و به‌منظور کاهش جریان نویز باید g_m را تا حد امکان کاهش داد.
مثال ۷-۵: ولتاژ نویز ارجاع داده‌شده به ورودی تقویت‌کننده شکل ۷-۱۶ را بدست آورید.
 
$$\overline{V_{n,out}^2} = (r_{o1} \parallel r_{o2})^2 (\overline{I_{n,1}^2} + \overline{I_{n,2}^2}) = 4kT\gamma(g_{m1} + g_{m2})(r_{o1} \parallel r_{o2})^2. \quad (۷-۳۴)$$



$$\overline{V_{n,in}^2} = \frac{\overline{V_{n,out}^2}}{g_{m1}^2 (r_{o1} \parallel r_{o2})^2} = 4kT\gamma \left(\frac{1}{g_{m1}} + \frac{g_{m2}}{g_{m1}^2} \right). \quad (۷-۳۵)$$

برای کاهش نویز ارجاع داده‌شده به ورودی باید تا حد امکان g_{m2} را کاهش داد:


$$g_{m2} \downarrow \Rightarrow \overline{V_{n,in}^2} \downarrow.$$

شکل ۷-۱۶ تقویت‌کننده مثال ۷-۵.

ب) تقویت‌کننده گیت مشترک

شکل ۷-۱۷- الف آرایش یک تقویت‌کننده گیت مشترک را نمایش می‌دهد. منابع نویز موجود در این آرایش، در شکل ۷-۱۷- ب نمایش داده‌شده است. با در نظر گرفتن اثرات نویز گرمایی ترانزیستور و مقاومت، رابطه ولتاژ نویز خروجی به‌قرار زیر است:

$$\overline{V_{n,out}^2} = \left(4kT\gamma g_m + \frac{4kT}{R_D} \right) R_D^2 = (g_m + g_{mb})^2 R_D^2 \times \overline{V_{n,in}^2}. \quad (۷-۳۶)$$

 

شکل ۷-۱۷ مدل‌سازی نویز در تقویت‌کننده گیت-مشارک.

لذا رابطه چگالی طیف توان ولتاژ نویز ارجاع داده به ورودی V_{in} به‌قرار زیر است:

$$\overline{V_{n,in}^2} = \frac{4kT(\gamma g_m + 1/R_D)}{(g_m + g_{mb})^2}. \quad (۷-۳۷)$$

اگر نویز در ورودی تقویت‌کننده را به شکل ۷-۱۳-الف مدل‌سازی کنیم، باید چگالی طیف توان جریان نویز ورودی را نیز بدست آوریم. برای این کار ورودی V_{in} را اتصال باز می‌کنیم. در نتیجه نویز ترانزیستور با جریان I_D یکسان بوده و رابطه جریان نویز ورودی به‌قرار زیر خواهد بود:

$$I_{n1} + I_{D1} = 0 \Rightarrow I_{n1} = -I_{D1}. \quad (۷-۳۸)$$

لذا جریان نویز ترانزیستور I_{n1} ، تأثیری در جریان نویز ارجاع داده‌شده به ورودی یعنی $\overline{I_{n,in}^2}$ نداشته و $\overline{I_{n,in}^2}$ همان جریان نویز گرمایی مقاومت R_D خواهد بود:

$$\overline{I_{n,in}^2} = \overline{I_{n,RD}^2} = \frac{4kT}{R_D}. \quad (۷-۳۹)$$

(*) نکته: یکی از مشکلات ساختار گیت مشارک آن است که به دلیل بهره جریان واحد، نویز خروجی به‌طور مستقیم به ورودی راه می‌یابد.

ج) تقویت‌کننده دنبال‌کننده سورس


شکل ۷-۱۸ الف آرایش دنبال‌کننده سورس (ورودی گیت - خروجی سورس) را نمایش می‌دهد. همان‌گونه که قبلاً نشان دادیم، بهره ولتاژ ورودی-خروجی این تقویت‌کننده از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$A_V = \frac{\text{مقاومت دیده شده در بار}}{\text{مقاومت دیده شده در سورس}} = \frac{\frac{1}{g_{mb1}} \parallel r_{o1} \parallel r_{o2}}{\frac{1}{g_{mb1}} \parallel r_{o1} \parallel r_{o2} + \frac{1}{g_{m1}}} \simeq \frac{g_{m1}}{g_{m1} + g_{mb1}}. \quad (۷-۴۰)$$

منابع نویز موجود در شکل ۷-۱۸ الف، در شکل ۷-۱۸ ب نشان داده شده‌اند. اثر نویز گرمایی ترانزیستور M_1 را به صورت یک منبع ولتاژ در گیت و اثر نویز گرمایی ترانزیستور M_2 را به صورت یک منبع جریان در بین درین و سورس آن در نظر می‌گیریم. با این کار، نویز M_1 از همان ابتدای کار در پایانه ورودی قرار می‌گیرد. اما رابطه ولتاژ نویز ارجاع داده شده به خروجی ناشی از ترانزیستور M_2 به‌قرار زیر است:

$$\overline{V_{n,out}^2}|_{M_2} = \overline{I_{n2}^2} \left(\frac{1}{g_{m1}} \parallel \frac{1}{g_{mb1}} \parallel r_{o1} \parallel r_{o2} \right)^2 \simeq \frac{\overline{I_{n2}^2}}{(g_{m1} + g_{mb1})^2} \simeq 4kT\gamma \frac{g_{m2}}{g_{m1}^2}. \quad (۷-۴۱)$$

ولتاژ نویز ارجاع داده شده به ورودی، از حاصل جمع نویز ترانزیستور M_1 با ولتاژ نویز ارجاع داده شده به ورودی ناشی از ترانزیستور M_2 (با تقسیم نمودن آن بر بهره) بدست می‌آید:

 

شکل ۷-۱۸ آرایش دنبال‌کننده سورس و معرفی منابع نویز مهم در آن.

$$\overline{V_{n,in}^2} = \overline{V_{n1}^2} + \frac{\overline{V_{n,out}^2}|M_2}{A_V^2} = 4kT\gamma \left(\frac{1}{g_{m1}} + \frac{g_{m2}}{g_{m1}^2} \right). \quad (۷-۴۲)$$

* (نکته: از آنجاکه با وجود بهره کوچک تر از واحد، دنبال کننده‌های سورس به سیگنال ورودی نویز اضافه می‌کنند در کاربردهای نویز پایین استفاده نمی‌شوند).


د) تقویت کننده کسکود

شکل ۷-۱۹-الف آرایش یک تقویت کننده کسکود را نشان می‌دهد. ورودی به گیت ترانزیستور M_1 اعمال شده و خروجی از درین ترانزیستور M_2 گرفته شده است. در نتیجه جریان ترانزیستورها برابر هستند و جریان سیگنال-کوچک عبوری از مقاومت R_D همان جریان تولید شده توسط ترانزیستور M_1 است. لذا نویز گرمایی ارجاع داده شده به ورودی ناشی از M_1 و R_D عبارت است از

$$\overline{V_{n,in}^2}|M_1, R_D = 4kT \left[\frac{\gamma}{g_{m1}} + \frac{1}{R_D} \left(\frac{1}{g_{m1}^2} \right) \right]. \quad (۷-۴۳)$$

برای محاسبه میزان نویز گرمایی ناشی از ترانزیستور M_2 (شکل ۷-۱۹-ب) در ورودی مدار، باید ابتدا مقدار معادل این نویز را در گیت M_2 محاسبه کنیم (شکل ۷-۱۹-ج).

$$\overline{V_{n2}^2} = \frac{\overline{I_{n2}^2}}{g_{m2}^2} = 4kT \frac{\gamma}{g_{m2}}. \quad (۷-۴۴)$$

 

شکل ۷-۱۹ تحلیل نویز در تقویت کننده کسکود.

مقدار معادل نویز را با ضرب نمودن آن در مجذور بهره ولتاژ تا خروجی بدست می‌آوریم. برای محاسبه بهره ولتاژ از ورودی گیت M_2 تا خروجی درین M_2 ، تحلیل مدار را مشابه با یک تقویت‌کننده سورس مشترک انجام می‌دهیم:

$$\frac{V_{n,out2}}{V_{n2}} \simeq - \frac{\text{مقاومت دیده شده در درین یا بار}}{\text{امپدانس دیده شده در سورس}} = \frac{-R_D}{\frac{1}{g_{m2}} + \frac{1}{C_{XS}}} \quad (45 - \gamma)$$

مقدار نویز ارجاع داده‌شده به ورودی ناشی از M_2 ، از تقسیم نمودن نویز ارجاع داده‌شده به خروجی بر مجذور بهره ولتاژ مدار یعنی $g_{m1}R_D$ بدست می‌آید.

$$\overline{V_{n,in}^2}|_{M_2} = \frac{\overline{V_{n,out2}^2}}{g_{m1}^2 R_D^2} = 4kT \frac{\gamma}{g_{m2}} \left(\frac{R_D}{\frac{1}{g_{m2}} + \frac{1}{C_{XS}}} \right)^2 \left(\frac{1}{g_{m1} R_D} \right)^2 \quad (46 - \gamma)$$

نویز ارجاع داده‌شده به ورودی را با جمع نمودن نویز ناشی از دو ترانزیستور و مقاومت بدست می‌آوریم.

ه) زوج تفاضلی

شکل ۷-۲۰ الف آرایش یک تقویت‌کننده تفاضلی با دو مقاومت بار برابر ($R_{D1} = R_{D2} = R_D$) نشان می‌دهد. نویز ارجاع داده‌شده به ورودی این تقویت‌کننده به فرم مدل نشان داده‌شده در شکل ۷-۱۳ مدل شده است. در فرکانس‌های پایین، جریان $\overline{I_{n,in}^2}$ کوچک و قابل صرف‌نظر کردن است. لذا تنها ولتاژ نویز ارجاع داده‌شده به ورودی یعنی $\overline{V_{n,in}^2}$ را بدست می‌آوریم. ولتاژ نویز ناشی از جریان نویز هر یک از دو ترانزیستور M_1 و M_2 به‌قرار زیر محاسبه می‌شود:


$$\overline{V_{n,out}^2}|_{M_1} = R_D^2 \overline{I_{n1}^2}, \quad (47 - \gamma)$$

$$\overline{V_{n,out}^2}|_{M_2} = R_D^2 \overline{I_{n2}^2}. \quad (48 - \gamma)$$

چون دو منبع نویز موردنظر غیر همبسته هستند با یکدیگر جمع می‌شوند.

$$\overline{V_{n,out}^2}|_{M_1, M_2} = R_D^2 (\overline{I_{n1}^2} + \overline{I_{n2}^2}) = 2(4kT\gamma g_m). \quad (49 - \gamma)$$

اگر اثر ولتاژ نویز گرمایی دو مقاومت را نیز در خروجی لحاظ کنیم ولتاژ نویز نهایی برابر خواهد بود با:

 

شکل ۷-۲۰ تحلیل نویز در انواع تقویت‌کننده تفاضلی.

$$\overline{V_{n,out}^2} = R_D^2 (\overline{I_{n1}^2} + \overline{I_{n2}^2}) + 2(4kTR_D) = 8kT(\gamma g_m R_D^2 + R_D). \quad (50 - \gamma)$$

مقدار نویز بدست آمده از رابطه بالا، دو برابر نویز آرایش سورس مشترک غیر تفاضلی است. مقدار معادل این نویز در ورودی، از بخش نمودن ولتاژ نویز در مجذور بهره تفاضلی بدست می‌آید:

$$\overline{V_{n,in}^2} = \frac{\overline{V_{n,out}^2}}{g_{m1}^2 R_D^2} = 8kT \left(\frac{\gamma}{g_m} + \frac{1}{g_m^2 R_D} \right). \quad (51 - \gamma)$$

با لحاظ نمودن اثر نویز $1/f$ در ورودی گیت ترانزیستورها (و نیز ورودی کلی مدار)، ولتاژ کلی نویز ارجاع داده‌شده به ورودی از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$\overline{V_{n,in,tot}^2} = 8kT \left(\frac{\gamma}{g_m} + \frac{1}{g_m^2 R_D} \right) + \frac{2K_N}{C_{ox}WL} \left(\frac{1}{f} \right). \quad (52 - \gamma)$$

معمولاً ترانزیستورهای ورودی مهم‌ترین نقش را در نویز ارجاع داده‌شده به ورودی یک تقویت‌کننده دارند. شکل ۷-۲۰-ب، آرایش یک تقویت‌کننده تفاضلی با بار فعال را نشان می‌دهد. در این ساختار، $\overline{V_{n,in}^2}$ (شامل گرمایی و فلیکر) از مجموع $2\overline{V_{n1}^2}$ و مقدار نویز ارجاع داده‌شده به ورودی ناشی از دو ترانزیستور بالا بدست می‌آید:

$$\overline{V_{n,in}^2} = 2\overline{V_{n1}^2} + 2 \left(\frac{g_{m3}}{g_{m1}} \right)^2 \overline{V_{n3}^2}$$

$$= 8kT \left(\frac{\gamma}{g_{m1}} + \frac{\gamma g_{m3}}{g_{m1}^2} \right) + \frac{2K_N}{C_{ox}(WL)_1 f} + \frac{2K_P}{C_{ox}(WL)_3 f} \left(\frac{g_{m3}}{g_{m1}} \right)^2. \quad (53 - \gamma)$$

اگر فقط اثر نویز گرمایی را در نظر بگیریم می‌توان نوشت:

$$\overline{V_{n, in, th}^2} = 2 \times 4kT\gamma \frac{1}{g_{m1}} \left(1 + \frac{g_{m3}}{g_{m1}} \right) = 8kT\gamma \frac{1}{g_{m1}} F. \quad (54 - \gamma)$$


به پارامتر $F = 1 + g_{m3}/g_{m1}$ «فاکتور نویز اضافی» گفته می‌شود. با صرف نظر از اثر نویز ترانزیستورهای بالا، اندازه این فاکتور برابر یک خواهد بود.

شکل ۷-۲۱ آرایش یک تقویت کننده تفاضلی با خروجی تک سر (با استفاده از آینه جریان) را نشان می‌دهد. در این شکل منابع نویز ارجاع داده شده به ورودی گیت هر یک از ترانزیستورها نشان داده شده است. با فرض صفر بودن ورودی و تقارن کامل ساختار تفاضلی، بهره ولتاژ تفاضلی از منابع نویز v_{n2} ، v_{n3} و v_{n4} تا خروجی v_{n3} و v_{n4} برابر است با:

$$\left| \frac{v_o}{v_{n1}} \right| = \left| \frac{v_o}{v_{n2}} \right| = g_{m1}(r_{o1} \parallel r_{o3}), \quad (55 - \gamma)$$

$$\left| \frac{v_o}{v_{n3}} \right| = \left| \frac{v_o}{v_{n4}} \right| = g_{m3}(r_{o1} \parallel r_{o3}). \quad (56 - \gamma)$$

مشابه با شیوه محاسبه بهره حالت مشترک در مدارهای تفاضلی، بهره ولتاژ از منبع v_{n5} تا خروجی v_o برابر است با:

 

شکل ۷-۲۱ تقویت کننده تفاضلی با خروجی تک سر.


$$\left| \frac{v_O}{v_{n5}} \right| = \frac{g_{m5}}{2g_{m3}}. \quad (۷-۵۷)$$

با فرض مشابه بودن ترانزیستورها و تقارن کامل مدار در دو طرف، $\overline{V_{n1}^2} = \overline{V_{n2}^2}$ و $\overline{V_{n3}^2} = \overline{V_{n4}^2}$ خواهد بود. بهره ولتاژ نیز برای نویز ترانزیستورهای معادل در دو طرف تا خروجی یکسان است. لذا با صرف نظر از نویز ترانزیستور M_5 ، نویز ارجاع داده شده به ورودی مشابه با مدار تمام تفاضلی خواهد بود:

$$\overline{V_{nO}^2} = 2(g_{m1}r_{O1} \parallel r_{O3})^2 \overline{V_{n1}^2} + 2(g_{m3}r_{O1} \parallel r_{O3})^2 \overline{V_{n3}^2}. \quad (۷-۵۸)$$

(*) نکته: در تقویت کننده تفاضلی از نوع کسکود شکل ۷-۲۲، ترانزیستورهای M_1 و M_7 نقش مؤثرتری در نویز ورودی دارند چراکه با توجه به بهره کم نویز بقیه ترانزیستورها تا خروجی و با ارجاع دادن نویز به ورودی، قابل صرف نظر کردن می‌باشند. ولتاژ نویز گرمایی ارجاع داده شده به ورودی برابر است با:

$$\overline{V_{n,tn,th}^2} = 2(4kT\gamma) \frac{1}{g_{m1}} \left(1 + \frac{g_{m7}}{g_{m1}} \right) = 2(4kT\gamma) \frac{F}{g_{m1}}. \quad (۷-۵۹)$$

 

شکل ۷-۲۲ تحلیل نویز در تقویت کننده تفاضلی از نوع کسکود.

واضح است که g_m کمتر به معنای نویز کمتر است. اما با توجه به رابطه ولتاژ اشباع یعنی $V_{eff} = 2I/g_m$ ، هدایت انتقالی g_m پایین باعث افزایش V_{eff} و باعث پایین آمدن سوینگ ولتاژ خروجی می‌شود.


۷-۹) پهنای باند معادل نویز یا B_n

شکل ۷-۲۳-الف چگالی طیف توان نویز یک تقویت کننده را به صورت مصور نشان می‌دهد. شکل ۷-۲۳-ب تعریف پهنای باند معادل نویز را از روی این شکل نشان می‌دهد. اگر چگالی نویز تقویت کننده را از ابتدا همان مقدار اولیه V_0^2 در نظر بگیریم، B_n به ما نشان می‌دهد که به چه میزان پهنای باند لازم است که ولتاژ خروجی نویز کلی همان مقدار قبلی باشد. از لحاظ ریاضی:

$$\overline{V_{n,out,tot}^2} = V_0^2 B_n = \int_0^\infty \overline{V_{n,out}^2} d\omega \Rightarrow B_n = \frac{1}{V_0^2} \int_0^\infty \overline{V_{n,out}^2} d\omega. \quad (۷-۶۰)$$

این پهنای باند، امکان مقایسه عادلانه مدارهایی را فراهم می‌کند که تابع تبدیل آنها یکسان نیست. به عنوان مثال، پهنای باند معادل نویز یک سیستم تک قطبی برابر با $(\pi/2)\omega_p$ است چراکه:

$$|A(j\omega)|^2 = \frac{A_0^2}{1 + (\omega/\omega_p)^2} \Rightarrow B_n = \frac{1}{A_0^2} \int_0^{+\infty} \frac{A_0^2}{1 + (\omega/\omega_p)^2} d\omega = \frac{\pi}{2} \omega_p. \quad (۷-۶۱)$$

 

شکل ۷-۲۳ مفهوم پهنای باند معادل نویز.

فصل هشتم: فیدبک


فیدبک به معنای بازگرداندن بخشی از سیگنال خروجی به ورودی به منظور مقایسه و تقویت و تضعیف سیگنال اعمال شده به ورودی است. این خاصیت در سال ۱۹۲۱ توسط بلاک کشف شد و کاربرد گسترده-ای در مدارهای آنالوگ دارد. با استفاده از این روش، می توان حساسیت، دقت، بازه فرکانسی و پایداری یک تقویت کننده را بهبود بخشید. کاهش اثرات غیرخطی، حساسیت به مشخصه های عناصر فعال و تغییرات قابل توجه در امپدانس ورودی و خروجی یک تقویت کننده، از دیگر مشخصه های منحصر به فرد فیدبک منفی محسوب می شوند. دستیابی به برخی از این خصوصیات در مدارهای الکترونیکی، غالباً یا بدون فیدبک امکان پذیر نبوده و یا به مصرف توان بسیار بالا و راهکارهای پیچیده طراحی می انجامد. در این فصل به برخی کاربردهای سودمند فیدبک منفی در طراحی تقویت کننده های الکترونیکی کارآمد اشاره می کنیم. شکل ۸-۱ بلوک دیاگرام یک سیستم فیدبک دار با فیدبک منفی را نشان می دهد. تابع $A(s)$ نشان دهنده ضابطه سیستم اصلی و $\beta(s)$ ضابطه بلوک فیدبک اعمال شده است. واضح است که با تحلیل این بلوک دیاگرام، تابع تبدیل سیستم حلقه بسته از رابطه زیر بدست می آید:

$$Y(s) = A(s)[X(s) - \beta(s)Y(s)] \Rightarrow A_F(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{A(s)}{1 + A(s)\beta(s)} \quad (۸-۱)$$

در حالت ایده آل که بهره بلوک دیاگرام اصلی $A(s)$ به اندازه کافی بزرگ است، تابع تبدیل ورودی-خروجی مستقل از $A(s)$ گردیده و تنها به $\beta(s)$ وابسته خواهد شد:

$$A(s) \gg 1 \Rightarrow A_F(s) \simeq \frac{1}{\beta(s)} \quad (۸-۲)$$

حاصل ضرب بهره تقویت کننده در ضریب فیدبک یعنی $T(s) = A(s)\beta(s)$ را بهره حلقه و جمله $1 + A(s)\beta(s)$ را عدم حساسیت می نامند. شبکه فیدبک می تواند از عناصر وابسته به فرکانس مثل خازن و سلف تشکیل شود و $\beta(s)$ وابسته به فرکانس باشد. اما معمولاً در تقویت کننده ها این شبکه به صورت مقاومتی و غیرفعال پیاده سازی شده است و وابسته به فرکانس نمی باشد. لذا $\beta(s) = \beta$ است و رفتار $T(s) = \beta \times A(s)$ تنها توسط $A(s)$ تعیین می شود.

 


شکل ۸-۱ بلوک دیاگرام یک سیستم فیدبک‌دار با فیدبک منفی.

۸-۱) خصوصیات مدار فیدبک

۱- عدم حساسیت به بهره حلقه باز

فیدبک منفی باعث غیر حساس شدن بهره سیستم حلقه بسته از تغییرات بهره سیستم حلقه باز می‌شود. تقویت کننده شکل ۸-۲ را در نظر بگیرید. خازن C_2 بخشی از سیگنال خروجی را به ورودی بازمی-

 گرداند. با توجه به قانون جریان، رابطه ورودی- خروجی به قرار زیر خواهد شد:



$$(v_o - v_X)C_2s = (v_X - v_{in})C_1s. \quad (۸-۳)$$

بهره ولتاژ از گره v_X تا خروجی v_o عبارت است از:

$$\frac{v_o}{v_X} = -g_{m1}r_{O1}. \quad (۸-۴)$$

شکل ۸-۲ طبقه ساده سورس مشترک با حلقه فیدبک.

از ترکیب دو رابطه بالا، نسبت خروجی به ورودی را از رابطه زیر بدست می‌آوریم.

$$g_{m1}r_{O1} \gg 1 \Rightarrow \frac{v_o}{v_{in}} = -\frac{1}{\left(1 + \frac{1}{g_{m1}r_{O1}}\right)\frac{C_2}{C_1} + \frac{1}{g_{m1}r_{O1}}} \simeq -\frac{C_1}{C_2}. \quad (۸-۵)$$

به ازای یک بهره ولتاژ $g_{m1}r_{O1}$ بسیار بزرگ، نسبت خروجی به ورودی تنها به C_1 و C_2 وابسته خواهد شد. لذا اگر در مدار مجتمع، این دو خازن از یک ماده ساخته شوند، نسبت C_1/C_2 وابسته به پروسه

مدارهای مجتمع خطی CMOS: از طراحی تا پیاده‌سازی | ۱۴۳

ساخت و دما نمی‌شود. این خاصیت تحت عنوان «عدم حساسیت به بهره حلقه باز» شناخته می‌شود. در حالت کلی اگر بهره مدار حلقه بسته را به صورت زیر تقریب بزنیم:

$$\frac{Y}{X} = \frac{A}{1 + A\beta} = \frac{1}{\beta} \left(\frac{A\beta}{1 + A\beta} \right) \approx \frac{1}{\beta} \left(1 - \frac{1}{A\beta} \right). \quad (۶-۸)$$

به ازای بهره حلقه بسیار بزرگ ($\beta A \gg 1$)، بهره تقویت کننده حلقه بسته مستقل از A شده و تنها به ضریب فیدبک β وابسته می‌شود:

$$\frac{Y}{X} \approx \frac{1}{\beta}. \quad (۷-۸)$$

لذا اگر $A\beta$ بسیار بزرگ باشد، تغییرات A تأثیری بر نسبت Y/X نخواهد گذاشت. این تغییرات می‌تواند ناشی از دما، پروسه ساخت، ولتاژ تغذیه، فرکانس، بار خروجی و موارد مشابه باشد.

۲- تغییر امپدانس پایانه‌ها


از دیگر خواص فیدبک منفی، تغییر در امپدانس پایانه‌های مدار است. تقویت کننده گیت مشترک شکل ۳-۸ با شبکه فیدبک خازنی مرکب از C_1 و C_2 را در نظر بگیرید. می‌خواهیم امپدانس ورودی این مدار را با اعمال منبع ولتاژ V_X و بدست آوردن رابطه آن با جریان I_X بدست آوریم. در شرایط عدم وجود مدار فیدبک، M_2 نقش یک منبع جریان مستقل را داشته و مقاومت ورودی از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$R_{in.open} = \frac{1}{g_{m1} + g_{mb1}}. \quad (۸-۸)$$

در مدار فعلی، رابطه ولتاژ خروجی با ولتاژ اعمال شده V_X عبارت است از

$$V_O = (g_{m1} + g_{mb1})V_X \times R_D. \quad (۹-۸)$$

از طرفی، ولتاژ گره فیدبک یا V_P با توجه به قانون تقسیم امپدانس با ولتاژ V_O مرتبط می‌شود.

 

شکل ۳-۸ محاسبه امپدانس ورودی در تقویت کننده فیدبک دار.

$$V_P = V_O \frac{C_1}{C_1 + C_2} = (g_{m1} + g_{mb1}) R_D \frac{C_1}{C_1 + C_2} V_X. \quad (۱۰ - ۸)$$

واضح است که جریان سیگنال-کوچک عبوری از ترانزیستور M_2 ، برابر با $g_{m2} V_P$ است. لذا در مجموع جریان I_X از مجموع جریان دو ترانزیستور M_1 و M_2 بدست می‌آید.

$$I_X = I_1 + I_2 = (g_{m1} + g_{mb1}) V_X + g_{m2} (g_{m1} + g_{mb1}) R_D \frac{C_1}{C_1 + C_2} V_X \quad (۱۱ - ۸)$$

با توجه به رابطه بالا، مقاومت ورودی تقویت کننده حلقه بسته یا $R_{in.closed}$ از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$R_{in.closed} = \frac{V_X}{I_X} = \frac{1}{g_{m1} + g_{mb1}} \left(\frac{1}{1 + g_{m2} R_D \frac{C_1}{C_1 + C_2}} \right). \quad (۱۲ - ۸)$$

با توجه به آرایش حلقه فیدبک، متغیر $g_{m2} R_D C_1 / (C_1 + C_2)$ همان بهره حلقه یا $A\beta$ خواهد بود. لذا مقاومت ورودی تقویت کننده حلقه بسته از رابطه زیر بدست می‌آید:


$$R_{in.closed} = \frac{R_{in.open}}{1 + A\beta}. \quad (۱۳ - ۸)$$

واضح است که فیدبک اعمال شده به ساختار شکل ۸-۳، مقاومت ورودی را کاهش می‌دهد. در حالت کلی فیدبک می‌تواند باعث افزایش یا کاهش شدید امپدانس دیده شده از پایانه‌های مختلف مدار شود.

۳- تغییر در پهنای باند

فیدبک، فرکانس قطع بالا و پهنای باند تقویت کننده تک قطبی را با ضریب $1 + A_0\beta$ افزایش می‌دهد. شکل ۸-۴ الف بلوک دیاگرام یک تقویت کننده تک قطبی $A(s)$ با فرکانس قطع بالای ω_0 را پس از اعمال فیدبک ثابت β نمایش می‌دهد. بهره تقویت کننده حلقه بسته $A_F(s)$ برابر است با

$$A(s) = \frac{A_0}{1 + s/\omega_0} \Rightarrow A_F(s) = \frac{\frac{A_0}{1 + s/\omega_0}}{1 + \beta \frac{A_0}{1 + s/\omega_0}} = \frac{\frac{A_0}{1 + A_0\beta}}{1 + \frac{s}{(1 + A_0\beta)\omega_0}}. \quad (۱۴ - ۸)$$

 

شکل ۸-۴ تغییر در پهنای باند تقویت‌کننده پس از اعمال فیدبک.

پس از اعمال فیدبک، فرکانس قطع بالای تقویت‌کننده با ضریب $1 + A_0\beta$ افزایش یافته است. در اغلب تقویت‌کننده‌ها، ضریب $A_0\beta$ عددی نسبتاً بزرگ است. از آنجا که پهنای باند به‌طور تقریبی برابر با فرکانس قطع بالا است می‌توان گفت که فیدبک، پهنای باند یک سیستم مرتبه اول را نیز به نسبت $A_0\beta$ افزایش می‌دهد.

اندازه s/ω_0 در فرکانس‌های بالا عددی بزرگ است. لذا می‌توان از یک نیز در مقابل آن صرف‌نظر نمود و رابطه بهره حلقه باز را به صورت $A(s) \simeq A_0\omega_0/s$ نوشت. با تعریف GBW به‌عنوان حاصل ضرب بهره در پهنای باند (فرکانس بهره واحد)، می‌توان نوشت:


$$|A(j\text{GBW})| = 1 \Rightarrow \text{GBW} = A_0\omega_0. \quad (8-15)$$

با اعمال فیدبک، بهره فرکانس پایین از A_0 به $A_{F0} \simeq 1/\beta$ کاهش یافته است. در مقابل، فرکانس قطع بالا به همان نسبت از ω_0 به $\omega_{HF} \simeq \beta\text{GBW}$ افزایش یافته است. این بدین معناست که

$$A_{F0}\omega_{HF} = A_0\omega_H = \text{GBW}. \quad (8-16)$$

لذا قبل و بعد از اعمال فیدبک، حاصل ضرب بهره در فرکانس عدد ثابت GBW باقی می‌ماند. با صرف‌نظر از یک در فرکانس‌های بالا، روابط بهره در فرکانس بالا به شکل $A(s) = A_F(s) \simeq \text{GBW}/s$ می‌آیند. این موضوع نشان می‌دهد که فیدبک در فرکانس‌های بالا بی‌تأثیر شده و پاسخ فرکانسی تقویت‌کننده اصلی و تقویت‌کننده فیدبک دار یکسان خواهند شد. شکل ۸-۴ ب- دیاگرام تقریبی اندازه بود را قبل و بعد از اعمال فیدبک نمایش می‌دهد. به دلیل یکسان بودن پاسخ فرکانسی در فرکانس‌های بالا، در هر دو مورد GBW یک مقدار ثابت (محل تلاقی منحنی با محور افقی) است. افزایش پهنای باند،

از خاصیت حساسیت‌زدایی فیدبک نشأت می‌گیرد. اگر $A(s)$ به اندازه کافی بزرگ باشد، بهره حلقه بسته به‌طور تقریبی برابر با $1/\beta$ خواهد بود حتی اگر $A(s)$ تغییرات شدیدی را تجربه کند. فرض کنید که بخواهیم یک سیگنال 20MHz را با بهره 100 و حداکثر پهنای باند تقویت کنیم. همچنین فرض کنید که تنها به تقویت‌کننده‌های حلقه باز تک‌قطبی با فرکانس قطع 10MHz دسترسی داشته باشیم. شکل ۸-۵-الف پاسخ زمانی خروجی تقویت‌کننده و ثابت زمانی آن را پس از اعمال سیگنال ورودی 20MHz نمایش می‌دهد. هم‌اینک فرض کنید که با اعمال فیدبک به دور این تقویت‌کننده، پهنای باند را به 100MHz افزایش داده و بهره را تا حد 10 کاهش داده‌ایم (حاصل ضرب بهره در پهنای باند ثابت). با سری نمودن دو تقویت‌کننده از این نوع (شکل ۸-۵-ب)، می‌توان به پاسخ فرکانسی بسیار سریع‌تر و با همان بهره قبلی دست یافت. البته با قرار دادن دو تقویت‌کننده به شکل سری، توان مصرفی نیز دو برابر می‌شود اما بسیار مشکل است که بدون استفاده از فیدبک در ساختار اول، به چنین کارایی دست یافت.

 

شکل ۸-۵ تقویت یک سیگنال 20MHz (الف) با استفاده از یک تقویت‌کننده 10MHz؛ (ب) با سری نمودن دو تقویت‌کننده فیدبک دار 100MHz.

۴- افزایش میزان خطی بودن تقویت‌کننده


از دیگر خواص فیدبک منفی، افزایش میزان خطی بودن تقویت‌کننده است که باز هم از کاسته شدن حساسیت یک سیستم فیدبک‌دار به تغییرات نشات می‌گیرد.

(* **نکته:** تحلیل فیدبک در مدارهای الکترونیکی معمولاً در حالت ac انجام می‌شود. در حالت dc هرچند ممکن است که فیدبک باعث تثبیت نقطه کار شود ولی باید با استفاده از قوانین ولتاژ و جریان و نوشتن معادلات آنها مدار را تحلیل نمود.


۸-۲) ساختار انواع تقویت‌کننده‌ها

بسته به نوع سیگنال ورودی و خروجی، تقویت‌کننده‌ها به چهار نوع جریان، هدایت انتقالی، امپدانس و ولتاژ تقسیم‌بندی می‌شوند (شکل ۸-۶). برای دستیابی به عملکرد مطلوب، تقویت‌کننده‌ایده‌آل از هر نوع باید دارای خصلت‌های زیر باشد:

ورودی ولتاژ $\leftarrow$ امپدانس ورودی تقویت‌کننده بالا، ورودی جریان $\leftarrow$ امپدانس ورودی تقویت‌کننده پایین.
خروجی جریان $\leftarrow$ امپدانس خروجی تقویت‌کننده بالا، خروجی ولتاژ $\leftarrow$ امپدانس خروجی پایین.
شکل ۸-۷ پیاده‌سازی عملی هر یک از این تقویت‌کننده‌ها را نشان می‌دهد.

 

شکل ۸-۶ انواع تقویت‌کننده‌های ولتاژ و جریان.

 

شکل ۷-۸ پیاده‌سازی عملی انواع تقویت‌کننده‌ها در شکل ۶-۸.


مثال ۸-۱: با توجه به ماهیت جریانی خروجی فتودیودها، از تقویت‌کننده امپدانس به‌منظور دریافت و تقویت این جریان و تبدیل آن به یک ولتاژ مناسب در گیرنده‌های نوری استفاده می‌شود.

۸-۳) نمونه‌برداری از ولتاژ یا جریان خروجی و مقایسه آن با ورودی

بسته به انواع تقویت‌کننده‌های نشان داده‌شده در شکل ۷-۸، راهکارهای فیدبک متفاوتی برای تقویت‌کننده‌ها وجود دارد. شکل ۸-۸ برخی از انواع تقویت‌کننده‌های فیدبک دار و نحوه نمونه‌برداری از خروجی و مقایسه آن را با ورودی نمایش می‌دهد. تمامی این تقویت‌کننده‌ها شامل یک حلقه فیدبک به‌منظور مقایسه خروجی با ورودی و سپس اصلاح خروجی هستند (دقت کنید). بسته به نوع خروجی (ولتاژ یا جریان)، قسمتی از سیگنال خروجی نمونه‌برداری شده و به‌منظور مقایسه در کنار ولتاژ یا جریان ورودی قرار می‌گیرد. راهکارهای موجود در شکل‌های ۸-۸ الف، ب و ج، به‌طور مستقیم از ولتاژ خروجی نمونه‌برداری می‌کنند. ولتاژ نمونه‌برداری شده برابر است با

$$v_F = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_O. \quad (۸-۱۷)$$

این ولتاژ سپس با ولتاژ ورودی v_{in} مقایسه شده و بسته به تفاوت آنها سیگنال خطا صادر می‌شود. نحوه مقایسه می‌تواند با اعمال v_F به گیت و اعمال v_{in} به سورس ترانزیستور M_1 باشد (شکل ۸-۸ الف). با توجه به اینکه جریان عبوری از ترانزیستور متناسب با ولتاژ گیت-سورس اعمال‌شده به آن است، هرگونه تغییر و کم یا زیاد شدن خروجی باعث صدور سیگنال خطای جریان متناسب با آن می‌شود. با استدلالی

 

شکل ۸-۸ راهکارهای عملی نمونه‌برداری از ولتاژ خروجی (موارد الف)، (ب) و (ج) یا جریان خروجی و مقایسه با ولتاژ ورودی (موارد الف)، (ب) و (ج) یا جریان ورودی (موارد د) و (ه).

مشابه، مقایسه خروجی و ورودی می‌تواند به صورت اعمال V_F به سورس و اعمال V_{in} به گیت (شکل ۸-۸-ب) و یا به شکل اعمال خروجی V_F به گیت و اعمال ورودی V_{in} به گیت یک ترانزیستور دیگر در غالب یک تقویت‌کننده تفاضلی باشد (شکل ۸-۸-ج). اگر ورودی تقویت‌کننده از جنس جریان باشد، می‌توان از ولتاژ یا جریان خروجی نیز نمونه گرفت و آن را به شکل جریان فیدبک شده I_F با جریان ورودی I_{in} مقایسه نمود. تحقق عملی این ایده، می‌تواند به شکل کم نمودن جریان فیدبک شده از جریان خروجی با استفاده از یک ترانزیستور یا مقاومت و با اتصال هر دو جریان به یک گره مشخص باشد (شکل‌های ۸-۸-د و ۸-۸-ه). حاصل مقایسه، برابر با تفاضل دو جریان و در غالب یک سیگنال خطای جریانی خواهد بود که جهت پردازش‌های بعدی به درون حلقه فیدبک تزریق می‌شود. در دهانه ورودی، جنس سیگنال‌های فیدبک شده و ورودی و نیز نوع فیدبک به روش زیر مشخص می‌شوند.

الف) سیگنال فیدبک شده و سیگنال ورودی به دو گره مختلف مدار اعمال شوند (شکل‌های ۸-۸-الف، ب و ج) ← مقایسه ولتاژها؛ فیدبک در دهانه ورودی از نوع **سری** است.

(ب) سیگنال فیدبک شده و سیگنال ورودی به یک گره مشخص مدار اعمال شوند (شکل‌های ۸-۸-د و ۸-۸-ه) ← مقایسه جریان‌ها؛ فیدبک در دهانه ورودی از نوع **موازی** است.

در دهانه خروجی، جنس سیگنال فیدبک شده و ورودی و نیز نوع فیدبک به روش زیر مشخص می‌شوند:


(الف) در دهانه خروجی نمونه‌برداری از ولتاژ انجام می‌شود (سیگنال فیدبک شده به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به گره ولتاژ خروجی متصل شده است) ← فیدبک در دهانه خروجی **موازی** است.

(ب) در دهانه خروجی، نمونه‌برداری از جریان انجام می‌شود (ولتاژ خروجی در گره درین ترانزیستور است، اما نمونه‌برداری از پایانه سورس انجام شده است) ← فیدبک در دهانه خروجی **سری** است.

با استدلال بالا، انواع تقویت‌کننده‌های فیدبک‌دار به چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:

۸-۴) فیدبک سری- موازی

شکل ۸-۹ آرایش سیستمی یک تقویت‌کننده الکترونیکی با فیدبک سری- موازی را نشان می‌دهد. شبکه فیدبک $\beta(s) = V_F/V_O$ ، از ولتاژ خروجی V_O نمونه‌برداری نموده و حاصل نمونه‌برداری (V_F) را پس از تقویت یا تضعیف، با ورودی مقایسه می‌کند (این کار با کم کردن سیگنال فیدبک شده V_F از سیگنال ورودی V_{in} انجام می‌شود). سیگنال خطای V_e حاصل از این تفاضل، پس از آن به‌منظور پایدارسازی سطح خروجی به تقویت‌کننده اصلی $A(s) = V_O/V_e$ اعمال می‌شود. با توجه به سری بودن ولتاژهای V_F و V_{in} ، شبکه فیدبک در قسمت ورودی از نوع **سری** بوده و باید دارای امپدانس $Z_{O,\beta}$ بالا باشد.

 

شکل ۸-۹ آرایش سیستمی فیدبک سری- موازی.

همچنین با توجه به اینکه شبکه فیدبک از ولتاژ خروجی نمونه‌برداری می‌کند، فیدبک در درگاه خروجی از نوع **موازی** بوده و باید دارای امپدانس ورودی $Z_{in,\beta}$ بالا باشد.

بر اساس سری یا موازی بودن شبکه فیدبک در درگاه ورودی یا خروجی، می‌توان به افزایش یا کاهش امپدانس دیده‌شده شبکه فیدبک‌دار از این درگاه پی برد. به این ترتیب که اگر نوع فیدبک از آن درگاه، سری باشد مقاومت شبکه اولیه در $1 + A(s)\beta(s)$ ضرب شده و اگر موازی باشد بر $1 + A(s)\beta(s)$ تقسیم می‌شود. لذا در تقویت‌کننده‌ای با فیدبک سری-موازی:

$$\begin{cases} Z_{in,F} = Z_{in,A}[1 + A(s)\beta(s)], \\ Z_{O,F} = \frac{Z_{O,A}}{1 + A(s)\beta(s)}. \end{cases} \quad (۸-۱۸)$$


فیدبک سری-موازی باعث افزایش مقاومت ورودی و کاهش مقاومت خروجی تقویت‌کننده می‌شود. واضح است که نسبت خروجی به ورودی همچنان برابر است با:

$$\frac{v_o}{v_{in}} = \frac{A(s)}{1 + A(s)\beta(s)}. \quad (۸-۱۹)$$

همواره نسبت‌های $A(s)$ و $\beta(s)$ به گونه‌ای است که بهره حلقه $A(s)\beta(s)$ بدون واحد باقی بماند. در فیدبک سری-موازی هر دو تابع تبدیل نسبت دو ولتاژ هستند و لذا بهره حلقه بدون واحد خواهد بود.

۸-۵) فیدبک موازی-سری

شکل ۸-۱۰ آرایش سیستمی تقویت‌کننده با فیدبک موازی-سری را نشان می‌دهد. شبکه فیدبک $\beta(s) = I_F/I_O$ ، از جریان خروجی I_O نمونه‌برداری نموده و حاصل نمونه‌برداری (I_F) را پس از تقویت یا تضعیف با ورودی مقایسه می‌کند (این کار با کم کردن جریان فیدبک شده I_F از سیگنال جریان I_{in} انجام می‌شود). جریان خطای I_e حاصل از این تفاضل، سپس به منظور پایدارسازی سطح جریان خروجی به تقویت‌کننده اصلی $A(s) = I_O/I_e$ اعمال می‌شود. با توجه به موازی بودن شاخه‌های جریانی I_{in} و I_F در درگاه ورودی، شبکه فیدبک در این درگاه از نوع **موازی** بوده و دارای امپدانس $Z_{O,\beta}$ پایین است. همچنین با توجه به اینکه شبکه فیدبک از جریان خروجی نمونه‌برداری می‌کند، فیدبک در درگاه خروجی

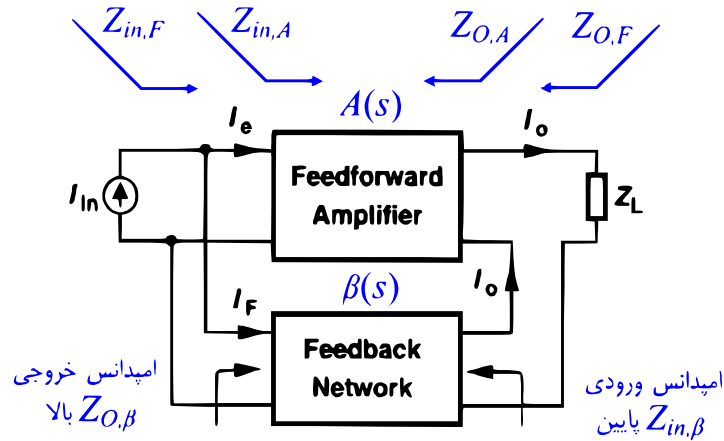


شکل ۸-۱۰ آرایش سیستمی فیدبک موازی-سری.

از نوع **سری** است و به منظور نمونه‌برداری صحیح باید امپدانس ورودی $Z_{in,\beta}$ پایین باشد. با توجه به توضیحات قبلی، در تقویت‌کننده با فیدبک موازی-سری خواهیم داشت:

$$\begin{cases} Z_{in,F} = \frac{Z_{in,A}}{1 + A(s)\beta(s)} \\ Z_{O,F} = Z_{O,A}[1 + A(s)\beta(s)] \end{cases} \quad (۸-۲۰)$$

 لذا فیدبک موازی-سری باعث کاهش مقاومت ورودی و افزایش مقاومت خروجی تقویت‌کننده می‌شود. در این حالت، توابع تبدیل $A(s)$ و $\beta(s)$ از جنس نسبت دو جریان هستند و لذا بهره حلقه بدون واحد است. شکل ۸-۱۱ مثالی عملی از تقویت‌کننده با فیدبک موازی-




سری را نمایش می‌دهد. شبکه فیدبک از جریان خروجی نمونه-برداری می‌کند (نمونه‌برداری در سورس انجام شده است و تنها جریان درین بین درین و سورس ترانزیستور مشترک است). جریان فیدبک شده سپس با جریان ورودی مقایسه می‌شود تا سیگنال خطای مناسب صادر گردد (شاخه جریان ورودی و جریان فیدبک هر دو به یک گره متصل شده‌اند).

شکل ۸-۱۱ مثالی از فیدبک موازی-سری.

۸-۶) فیدبک موازی - موازی

شکل ۸-۱۲ الف آرایش سیستمی یک تقویت کننده با فیدبک موازی-موازی را نمایش می دهد. شبکه فیدبک موازی-موازی $\beta(s) = I_F/V_O$ ، از ولتاژ خروجی V_O نمونه برداری نموده و این ولتاژ را پس از تقویت به صورت جریان فیدبک (I_F) از جریان ورودی I_{in} کم می کند. جریان خطای I_e حاصل از این تفاضل، سپس به منظور پایدارسازی سطح ولتاژ خروجی به تقویت کننده اصلی با تابع تبدیل $A(s) = V_O/I_e$ اعمال می شود. با توجه به موازی بودن شاخه های جریانی I_F و I_{in} در درگاه ورودی، شبکه فیدبک در این درگاه از نوع **موازی** و دارای امپدانس خروجی $Z_{O,\beta}$ بالا است. با توجه به اینکه شبکه فیدبک از ولتاژ خروجی نمونه برداری می کند، فیدبک در درگاه خروجی از نوع **موازی** است. لذا به منظور نمونه برداری صحیح، امپدانس ورودی شبکه فیدبک $Z_{in,\beta}$ باید بالا باشد. با توجه به نوع فیدبک موازی-موازی، در این تقویت کننده داریم:

$$\begin{cases} Z_{in,F} = \frac{Z_{in,A}}{1 + A(s)\beta(s)}, \\ Z_{O,F} = \frac{Z_{O,A}}{1 + A(s)\beta(s)}. \end{cases} \quad (۸-۲۱)$$

 

شکل ۸-۱۲ الف) نمایش از ساختار با فیدبک موازی-موازی و نحوه پیاده سازی عملی آن.


فیدبک موازی- موازی باعث کاهش مقاومت‌های ورودی و خروجی می‌شود. با توجه به جنس توابع تبدیل $A(s)$ و $\beta(s)$ ، بهره حلقه بدون واحد باقی می‌ماند. شکل ۸-۱۲- ب مثالی عملی از یک تقویت کننده دارای فیدبک موازی- موازی را نمایش می‌دهد. شبکه فیدبک از ولتاژ خروجی نمونه‌برداری می‌کند (نمونه‌برداری از همان ولتاژ خروجی V_O انجام شده است). جریان فیدبک شده سپس با جریان ورودی مقایسه (کم) می‌شود تا سیگنال خطای مناسب صادر گردد (شاخه جریان ورودی و جریان فیدبک هر دو به یک گره متصل شده‌اند).

۸-۷) فیدبک سری- سری

شکل ۸-۱۳- الف آرایش سیستمی یک تقویت کننده با فیدبک سری- سری را نمایش می‌دهد. شبکه فیدبک با تابع تبدیل $\beta(s) = V_F/I_O$ از جریان خروجی I_O نمونه‌برداری کرده و این جریان را پس از تقویت به صورت ولتاژ فیدبک (V_F) از ولتاژ ورودی V_{in} کم می‌کند. ولتاژ خطای V_e حاصل از این اختلاف، سپس به منظور پایداری‌سازی سطح جریان خروجی به تقویت کننده اصلی با تابع تبدیل $A(s) = I_O/V_e$ باز می‌گردد. با توجه به سری بودن دو منبع ولتاژ V_F و V_{in} در درگاه ورودی، شبکه فیدبک موجود در این درگاه از نوع **سری** بوده و دارای امپدانس $Z_{O,\beta}$ پایین است. همچنین با توجه به اینکه شبکه فیدبک از جریان خروجی نمونه‌برداری می‌کند، فیدبک در درگاه خروجی از نوع **سری** است. لذا به منظور نمونه‌برداری صحیح، امپدانس ورودی شبکه فیدبک یعنی $Z_{in,\beta}$ باید پایین باشد. با توجه به نوع فیدبک سری- سری در این تقویت کننده داریم:

$$\begin{cases} Z_{in,F} = Z_{in,A}[1 + A(s)\beta(s)], \\ Z_{O,F} = Z_{O,A}[1 + A(s)\beta(s)]. \end{cases} \quad (۸-۲۲)$$

فیدبک سری- سری باعث افزایش مقاومت‌های ورودی و خروجی می‌شود. با توجه به جنس توابع تبدیل $A(s)$ و $\beta(s)$ ، بهره حلقه بدون واحد است. شکل ۸-۱۳- ب مثالی عملی از یک تقویت کننده با فیدبک سری- سری را نمایش می‌دهد. شبکه فیدبک از جریان خروجی نمونه‌برداری می‌کند. ولتاژ فیدبک حاصل از این جریان، سپس با ولتاژ ورودی مقایسه می‌شود (ولتاژهای فیدبک و ورودی، به دو گیت ورودی یک تقویت کننده تفاضلی متصل شده‌اند). با این کار سیگنال خطای مناسب صادر می‌گردد.

 

شکل ۸-۱۳ ساختار سیستمی یک تقویت‌کننده با فیدبک سری-سری و نمونه‌ای از پیاده‌سازی عملی آن.


۸-۸ تحلیل تقویت‌کننده‌های الکترونیکی فیدبک‌دار

تحلیل تقویت‌کننده‌های الکترونیکی فیدبک‌دار، با تشخیص نوع فیدبک و علامت آن آغاز می‌شود. در مرحله بعد، پس از تحلیل نقطه کار تقویت‌کننده، شبکه اصلی و شبکه فیدبک از یکدیگر تفکیک می‌شوند. در نهایت نیز با توجه به سری یا موازی بودن فیدبک در درگاه‌های ورودی و خروجی، مقاومت ورودی، مقاومت خروجی و بهره مدار مشخص خواهند شد.

برای بدست آوردن ساختار شبکه اصلی، باید حلقه فیدبک شکسته شود و اثر بارگذاری شبکه فیدبک بر ورودی تقویت‌کننده اصلی مشخص گردد. این کار با تغییر شبکه فیدبک به یکی از صورت‌های زیر انجام می‌شود:

(الف) اگر نوع فیدبک در خروجی از نوع موازی باشد، شبکه فیدبک در این درگاه اتصال کوتاه می‌شود.

(ب) اگر نوع فیدبک در خروجی از نوع سری باشد، شبکه فیدبک در این درگاه اتصال بازمی‌گردد.
 برای تعیین اثر بارگذاری شبکه فیدبک در درگاه خروجی تقویت‌کننده اصلی، مراحل زیر انجام می‌شود:
 (ج) اگر نوع فیدبک در ورودی، سری باشد، مطالعه اثر بارگذاری آن در قسمت خروجی با اتصال باز نمودن شبکه در درگاه ورودی انجام می‌شود.
 (د) اگر نوع فیدبک در ورودی، موازی باشد، مطالعه اثر بارگذاری آن در قسمت خروجی با اتصال کوتاه نمودن شبکه در درگاه ورودی انجام می‌شود.

 


مثال ۸-۲: پس از مشخص نمودن نوع و علامت فیدبک در تقویت‌کننده شکل ۸-۱۴، بهره ولتاژ v_O/v_{in} ، مقاومت ورودی $R_{in,F}$ و مقاومت خروجی $R_{O,F}$ را بدست آورید.

الف) فیدبک تقویت‌کننده شکل ۸-۱۴ از نوع سری-موازی است چراکه از ولتاژ خروجی نمونه‌برداری و در قالب یک منبع ولتاژ فیدبک با ولتاژ ورودی v_{in}

شکل ۸-۱۴ تقویت‌کننده مثال ۸-۲.

مقایسه می‌کند. اختلاف فاز 180° درجه نیز در حلقه فیدبک مشهود است (اختلاف فاز 180° درجه در بین گیت و درین M_2 و اختلاف فاز صفر درجه بین سورس و درین M_1) و لذا فیدبک از نوع منفی می‌باشد.
 (ب) شبکه β از ولتاژ خروجی نمونه‌برداری نموده و آن را با ولتاژ ورودی مقایسه می‌کند. لذا شبکه فیدبک به‌قرار شکل ۸-۱۵ خواهد بود.

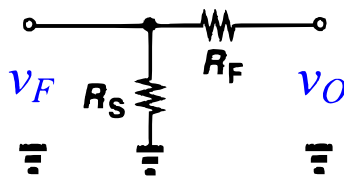

شکل ۸-۱۵ نمایش شبکه فیدبک.

با توجه به این شکل، ضریب فیدبک برابر است با:

$$\beta = \frac{v_F}{v_O} = \frac{R_S}{R_S + R_F}. \quad (۸ - ۲۳)$$

ج) پس از تحلیل نقطه کار در این مرحله، متغیرهای مداری سیگنال-کوچک همانند r_{O1} , g_{m2} , g_{m1} و r_{O2} بدست می‌آیند.

د) شکستن حلقه فیدبک و تعیین تقویت کننده اصلی A با اعمال قوانین زیر:

خروجی موازی ← اتصال کوتاه

ورودی سری ← اتصال باز


شکل ۸-۱۶ ساختار تقویت کننده اصلی را پس از اعمال دو نکته بالا نشان می‌دهد. بهره حلقه باز و مقاومت‌های ورودی و خروجی این ساختار عبارت‌اند از:

$$A_0 = \frac{v_{O,A}}{v_{in,A}} = \left(\frac{-R_{D1}}{1/g_{m1} + R_S \parallel R_F} \right) \left[\frac{-R_{D2} \parallel (R_F + R_S)}{1/g_{m2}} \right], \quad (۸ - ۲۴)$$

$$R_{in,A} = R_G, \quad (۸ - ۲۵)$$

$$R_{O,A} = R_{D2} \parallel (R_F + R_S) \parallel r_{O2}. \quad (۸ - ۲۶)$$

ه) تخمین پارامترهای حلقه بسته از روی پارامترهای حلقه باز:

 


شکل ۸-۱۶ نمایش شبکه اصلی.

$$R_{in,F} = R_{in,A}(1 + A_0\beta), \quad (۸ - ۲۷)$$

$$R_{O,F} = \frac{R_{O,A}}{1 + A_0\beta}, \quad (28-8)$$

$$A_F = \frac{A_0}{1 + A_0\beta}. \quad (29-8)$$

 


مثال ۸-۳: بهره امپدانس انتقالی I_O/V_{in} را در مدار شکل ۱۷-۸ بدست آورید.

با توجه به شکل ۱۷-۸، فیدبک از نوع منفی بوده و نوع آن سری-سری است. شکل ۱۸-۸-الف، شبکه β را نمایش می‌دهد. اندازه ضریب فیدبک برابر است با:

$$\beta = \frac{V_F}{I_O} = \left(\frac{R_{S3}}{R_{S3} + R_F + R_{S1}} \right) R_{S1}. \quad (30-8)$$

شکل ۱۷-۸ تقویت‌کننده مثال ۸-۳.

 

شکل ۱۸-۸ شبکه فیدبک و تقویت‌کننده اصلی برای تقویت‌کننده شکل ۱۷-۸.

با توجه به نوع فیدبک (سری-سری)، اثر شبکه فیدبک بر شبکه اصلی را با اتصال باز نمودن دو درگاه ورودی و خروجی شبکه β مطالعه می‌کنیم. با این کار به تقویت‌کننده اصلی شکل ۸-۱۸-ب می‌رسیم. با تحلیل شبکه اصلی A به نتایج زیر می‌رسیم.

$$A_0 = \frac{I_{O,A}}{V_{in,A}}, \quad (۸-۳۱)$$

$$\frac{V_1}{V_{in,A}} = \frac{-R_{D1}}{1/g_{m1} + R_{S1} \parallel (R_F + R_{S3})}, \quad (۸-۳۲)$$

$$\frac{V_2}{V_1} = -g_{m2}R_{D2}, \quad (۸-۳۳)$$

$$\frac{I_{O,A}}{V_2} = \frac{1}{1/g_{m3} + R_{S3} \parallel (R_{S1} + R_F)}, \quad (۸-۳۴)$$

$$R_{in,A} = R_G, \quad (۸-۳۵)$$

$$R_{O,A} = r_{O3}[1 + g_{m3}R_{S3} \parallel (R_{S1} + R_F)]. \quad (۸-۳۶)$$

از روی نتایج مربوط به شبکه اصلی، بهره I_O/V_{in} ، مقاومت ورودی و خروجی تقویت‌کننده حلقه بسته عبارتند از:

$$A_F = \frac{I_O}{V_{in}} = \frac{A_0}{1 + A_0\beta}, \quad (۸-۳۷)$$

$$R_{in,F} = R_{in,A}(1 + A_0\beta), \quad (۸-۳۸)$$

$$R_{O,F} = R_{O,A}(1 + A_0\beta). \quad (۸-۳۹)$$

(*) نکته: برخلاف تصور عموم، فیدبک هیچ تأثیری بر کاهش نویز داخلی تقویت‌کننده اصلی ندارد. تقویت‌کننده فیدبک‌دار شکل ۸-۱۹-الف با بلوک تقویت‌کننده اصلی A_1 و نویز ارجاع داده‌شده به

۱۶۰ | مدارهای مجتمع خطی CMOS: از طراحی تا پیاده‌سازی


ورودی v_n را در نظر بگیرید. فیدبک منفی با ضریب فیدبک β به دور این تقویت کننده اعمال شده است. واضح است که رابطه ولتاژ خروجی با ولتاژ ورودی v_{in} و ولتاژ نویز v_n به قرار زیر است:

$$v_o = A(v_{in} - \beta v_o + v_n). \quad (۸ - ۴۰)$$

لذا خواهیم داشت:

$$v_o = (v_{in} + v_n) \frac{A}{1 + A\beta}. \quad (۸ - ۴۱)$$

این دقیقاً معادل با آن است که منبع نویز v_n را با ولتاژ ورودی v_{in} به صورت سری در نظر بگیریم. لذا شکل ۸-۱۹ ب با شکل ۸-۱۹ الف معادل بوده و نویز ارجاع داده شده به ورودی تقویت کننده اصلی همان نویز ارجاع داده شده به ورودی تقویت کننده فیدبک دار خواهد بود.

 


شکل ۸-۱۹ تأثیر فیدبک بر نویز ارجاع داده شده به ورودی تقویت کننده.

فصل نهم: تقویت کننده‌های عملیاتی

تقویت کننده‌های عملیاتی (آپ‌امپ‌ها) مجتمع، در بسیاری از سیستم‌های پردازش سیگنال آنالوگ مجتمع کاربرد دارند. این تقویت کننده‌ها قادرند که تفاضل میان دو ورودی را با بهره زیاد در خروجی تقویت کنند. ولتاژ خروجی آپ‌امپ‌ها می‌تواند به صورت تک سر یا تمام تفاضلی باشند. اندازه این ولتاژ، به طور معمول در حد چند ده هزار برابر ولتاژ تفاضلی ورودی است. این بلوک‌ها به منظور انجام کارهای مختلفی از جمله تولید ولتاژ و جریان بایاس dc، تقویت سیگنال‌های آنالوگ و فیلتر کردن با سرعت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند. تقویت کننده‌های عملیاتی دارای بهره تفاضلی بالا هستند. این خاصیت، همان گونه که در ادامه خواهیم دید، باعث ایجاد زمین مجازی شده و از آن می‌توان به منظور هم‌پتانسیل کردن گره‌های مختلف یک مدار با استفاده از فیدبک منفی استفاده نمود. مهم‌ترین پارامترهای آپ‌امپ واقعی عبارت‌اند از:

- الف) بهره حالت تفاضلی در فرکانس‌های پایین (DC gain): در حالت ایده‌آل بینهایت.
- ب) سرعت واکنش به تغییرات ورودی (Speed): در حالت ایده‌آل بینهایت.
- ج) حد بالای تغییرات ولتاژ خروجی (Output Swing): در حالت ایده‌آل بینهایت.
- د) بازه مجاز تغییرات ورودی (Input Range): در حالت ایده‌آل بینهایت.
- ه) نویز ارجاع داده شده به ورودی یا خروجی (Noise): در حالت ایده‌آل صفر.
- و) توان مصرفی (Power Consumption): در حالت ایده‌آل صفر.
- ز) میزان فیدبک با فاکتور فیدبک (Feedback Factor)
- ح) نسبت حذف نویز حالت مشترک (CMRR = Common-Mode Rejection Ratio): در حالت ایده‌آل بینهایت.
- ط) نسبت حذف نویز منبع تغذیه (PSRR = Power Supply Rejection Ratio): در حالت ایده‌آل بینهایت.
- ی) مقاومت‌های حالت مشترک و تفاضلی ورودی: در حالت ایده‌آل بینهایت.
- ک) مقاومت خروجی: در حالت ایده‌آل صفر.


۹-۱) ملاحظات کلی

 

شکل ۹-۱ آرایش یک آپ‌امپ تلسکوپی.

در سال‌های اخیر، هدف اصلی طراح‌های مدار مجتمع طراحی آپ‌امپ‌هایی بوده است که مشخصه آنها تا حد امکان به آپ‌امپ ایده‌آل نزدیک باشد. بهره و مقاومت ورودی چنین آپ‌امپ‌هایی بسیار بالا و مقاومت خروجی آنها نزدیک به صفر است. دستیابی به مشخصه‌های ایده‌آلی از جمله سرعت، توان مصرفی و سوینگ ولتاژ خروجی در درجه بعدی اهمیت قرار دارند. برای دستیابی به بهره بالا معمولاً چند ترانزیستور را با یکدیگر سری (کسکود) می‌کنند (شکل ۹-۱). با این کار اما حد بالای سوینگ ولتاژ خروجی کاهش خواهد یافت.

۹-۲) مطالعه اثر بهره محدود در رفتار آپ‌امپ

 

مثال ۹-۱: در تقویت‌کننده غیرمعکوس کننده شکل ۹-۲،

بهره تفاضلی آپ‌امپ یا A_1 حداقل چقدر باشد تا بهره

ورودی-خروجی تقویت‌کننده برابر با 10 و خطای بهره

(Gain error) کوچک‌تر از 1% باشد؟

شکل ۹-۲ تقویت‌کننده غیرمعکوس کننده مثال ۹-۱.

با توجه به صورت سؤال، در حالت ایده‌آل باید داشته باشیم:

$$\frac{V_o}{V_{in}} = 1 + \frac{R_1}{R_2} = 10 \Rightarrow R_1 = 9R_2. \quad (۹-۱)$$

این تقویت‌کننده از ولتاژ خروجی نمونه‌برداری نموده و ولتاژ فیدبک شده را با ولتاژ ورودی مقایسه می‌کند. لذا با توجه به مطالب فصل قبل، فیدبک از نوع سری-موازی خواهد بود. طبق قاعده تقسیم

مقاومتی، فاکتور فیدبک برابر است با:

$$\beta = \frac{R_2}{R_1 + R_2}. \quad (۲-۹)$$

با توجه به اینکه بهره تقویت‌کننده اصلی برابر با A_1 است، بهره تقویت‌کننده فیدبک‌دار برابر است با:

$$\begin{aligned} \frac{v_o}{v_{in}} &= \frac{A_1}{1 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} A_1} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \left(\frac{1}{1 + \frac{R_1 + R_2}{R_2} \frac{1}{A_1}}\right) \\ &\simeq \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \left(1 - \frac{R_1 + R_2}{R_2} \frac{1}{A_1}\right). \quad (۳-۹) \end{aligned}$$

رابطه بالا، بهره واقعی تقویت‌کننده فیدبک‌دار را به ازای بهره تفاضلی A_1 محدود نشان می‌دهد. واضح است که رابطه خطای بهره به صورت

$$Gain Error = \frac{R_1 + R_2}{R_2} \frac{1}{A_1} = \frac{10}{A_1} = 0.01.$$

خواهد بود. لذا برای دستیابی به حداکثر خطای 1% باید داشته باشیم:

$$Gain Error < 1\% \Rightarrow A_1 > 1000.$$

در فرآیندهای ساخت مدار مجتمع فعلی، بسیار مشکل است که با استفاده از ساختارهای ساده و حلقه باز

(همچون تقویت‌کننده شکل ۳-۹)، به بهره دقیق 10 (با دقت بالاتر از

1%) دست یابیم. دستیابی به یک بهره پایدار و با خطای پایین، از


مزیت‌های مهم استفاده از آپ‌امپ با بهره بالا در آرایش فیدبک منفی

است. بهره حلقه باز بالا، بهره حلقه بسته را تنها وابسته به ضریب

فیدبک β می‌کند. با در نظر گرفتن عواملی همچون تغییرات دما،

پروسه ساخت و ولتاژ تغذیه، دقت بهره آپ‌امپ شکل ۳-۹ به

حول و حوش 20% محدود می‌شود.

 

شکل ۳-۹ آرایش یک تقویت‌کننده مجتمع حلقه باز ساده.

۳-۹ مطالعه اثر پهنای باند محدود در رفتار آپامپ


شکل ۹-۴ الف آرایش سیستمی یک تقویت‌کننده حلقه باز تک‌قطبی با بهره اولیه A_0 و پهنای باند ω_0 را به تصویر می‌کشد. رابطه بهره بر حسب فرکانس و پاسخ پله تقویت‌کننده عبارت است از

$$A(s) = \frac{A_0}{1 + s/\omega_0} \xrightarrow{v_{in}(t)=u(t)} v_O(t) = A_0(1 - e^{-\omega_0 t}) \quad \tau = \frac{1}{\omega_0} \quad (۹-۴)$$



رابطه زمانی بدست آمده نشان می‌دهد که ثابت زمانی نشست ولتاژ خروجی برابر با $\tau = 1/\omega_0$ است. در مقایسه با این آرایش، شکل ۹-۴ ب آرایش سیستمی همین تقویت‌کننده را به صورت حلقه بسته، با ضریب فیدبک β و بهره اولیه $A_{F0} = A_0/(1 + A_0\beta) \simeq 1/\beta$ نشان می‌دهد. شکل ۹-۵ الف پاسخ فرکانسی تقویت‌کننده حلقه باز را با تقویت‌کننده حلقه بسته مقایسه می‌کند. تابع تبدیل حلقه بسته عبارت است از:

$$A_F(s) = \frac{A_{F0}}{1 + s/\omega_0(1 + A_0\beta)} \simeq \frac{1/\beta}{1 + s/\omega_0(1 + A_0\beta)} \quad (۹-۵)$$

با فرض آنکه پاسخ فرکانسی تقویت‌کننده تک‌قطبی باشد، مستقل از میزان فیدبک، حاصل ضرب بهره اولیه در پهنای باند یا $GBW = A_0\omega_0$ همواره ثابت می‌ماند. لذا با کاهش بهره از A_0 به $A_0/(1 + A_0\beta) \simeq 1/\beta$ ، پهنای باند تقویت‌کننده نیز تا βGBW افزایش می‌یابد تا حاصل ضرب بهره در پهنای باند ثابت بماند. پاسخ پله تقویت‌کننده حلقه بسته برابر است با:

 

شکل ۹-۵ مقایسه آرایش سیستمی یک تقویت‌کننده حلقه باز با تقویت‌کننده حلقه بسته.

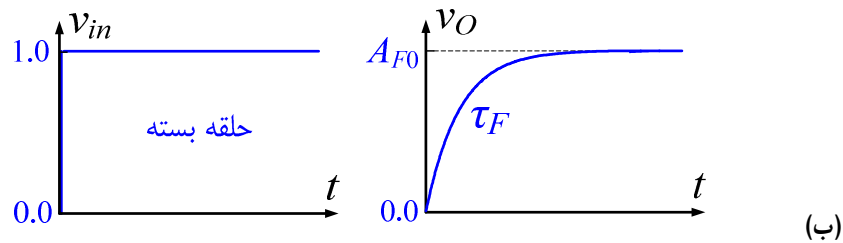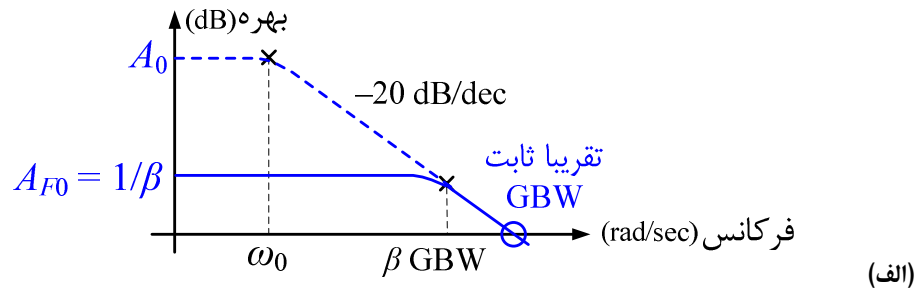

شکل ۹-۵ طیف فرکانسی و پاسخ پله تقویت‌کننده حلقه بسته.

$$v_{in}(t) = u(t) \Rightarrow v_O(t) = A_{F0} \left(1 - e^{-t/\tau_F} \right). \quad (۹-۶)$$

در رابطه بالا، τ_F ثابت زمانی تقویت‌کننده حلقه بسته با مقدار زیر است:

$$\tau_F = \frac{1}{\omega_0(1 + A_0\beta)} \simeq \frac{1}{\beta \text{GBW}}. \quad (۹-۷)$$


شکل ۹-۵ ب پاسخ زمانی تقویت‌کننده حلقه بسته را به صورت مصور نمایش می‌دهد. خطای نشست یا e_{SS} مشخص‌کننده میزان تفاوت ولتاژ خروجی $v_O(t)$ در هر لحظه از زمان با مقدار ایده‌آل و نهایی A_{F0} است. لذا با توجه به رابطه بالا برای $v_O(t)$ ، خواهیم داشت:

$$e_{SS}(t) = e^{-t/\tau_F}. \quad (۹-۸)$$

زمان نشست سیگنال-کوچک t_{SS} برابر یا تعداد ثابت زمانی‌های τ_F است که میزان خطای ولتاژ خروجی از مقدار نهایی آن برابر با e_{SS} گردد. لذا اگر $t_{SS} = n\tau_F$ باشد، ضریب ثابت زمانی از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$n = \ln\left(\frac{1}{e_{SS}}\right) \Rightarrow t_{SS} = n\tau_F = \frac{n}{\beta GBW} \Rightarrow GBW = \frac{n}{\beta} \left(\frac{1}{t_{SS}}\right). \quad (9-9)$$

رابطه بالا، ارتباط بین پارامتر GBW تقویت‌کننده را با زمان نشست سیگنال کوچک یا t_{SS} نشان می‌دهد. **مثال ۹-۲:** تقویت‌کننده عملیاتی موجود در شکل ۹-۶ از نوع تک‌قطبی است. اگر سیگنال ورودی v_{in} به این تقویت‌کننده از نوع شکل ۹-۶ باشد، زمان نشست لازم برای رسیدن به خطای نشست 1% مقدار نهایی را به ازای خروجی v_o محاسبه کنید. حاصل ضرب بهره در پهنای باند یا GBW موردنیاز تقویت‌کننده عملیاتی برای دستیابی به بهره $1 + R_1/R_2 \simeq 10$ و زمان نشست کمتر از 5ns را نیز بدست آورید. بهره آپ‌امپ را نامحدود فرض کنید.

 

شکل ۹-۶ تقویت‌کننده فیدبک دار مثال ۹-۲.

با توجه به رابطه بهره، ضریب فیدبک برابر است با:

$$A_V = \frac{1}{\beta} \simeq 10 \Rightarrow \beta \simeq 0.1$$

لذا تعداد ثابت زمانی‌های موردنیاز برای دستیابی به خطای 0.01 عبارت است از:

$$n = \ln\left(\frac{1}{e_{SS}}\right) = \ln 100 \simeq 4.6 \Rightarrow t_{SS} = 4.6\tau_F$$

پس مقدار 4.6 ثابت زمانی موردنیاز است که خروجی به خطای زیر 1% برسد. در نهایت نیز پهنای باند لازم برای دستیابی به زمان نشست کمتر از 5ns از رابطه زیر بدست می‌آید:


$$GBW = \frac{4.6}{0.1} \left(\frac{1}{5 \text{ ns}}\right) = 9.21 \text{ Grad/s} = 1.47 \text{ GHz}.$$

۹-۴) مطالعه اثر رفتار غیر خطی آپامپ واقعی

با افزایش دامنه ولتاژ خروجی یک آپامپ واقعی، ولتاژ به حدی می‌رسد که ترانزیستورها وارد ناحیه عملکرد غیر خطی شده و در خروجی هارمونیک ایجاد می‌شود. خوشبختانه با استفاده از آپامپ تمام تفاضلی، هارمونیک‌های زوج حذف شده و فقط هارمونیک‌های فرد باقی می‌مانند. لذا یکی از مزایای آپامپ تمام تفاضلی نسبت به نوع تک سر، خطی بودن بیشتر آن است.

۹-۵) مطالعه اثر سرعت واکنش محدود آپامپ در رفتار آن

با اعمال یک ولتاژ پله تفاضلی با دامنه زیاد به ورودی آپامپ شکل ۹-۱، رفتار خروجی آپامپ از همان ابتدای کار خطی باقی نمی‌ماند. با این کار، یکی از ترانزیستورها به طور کامل خاموش شده و کل جریان I_{SS} از سمت دیگر می‌گذرد. در عمل، ترانزیستورهای ورودی از ناحیه متعادل و خطی (با جریان $I_{SS}/2$ در هر کدام از دو سمت) خارج می‌شوند. در این شرایط، مدت زمانی طول خواهد کشید تا خروجی نیز به مقدار نهایی برسد. این تأخیر، ناشی از محدودیت در سرعت واکنش و پهنای باند است و باعث می‌شود که خروجی نتواند تغییرات ناگهانی ورودی را با همان سرعت دنبال کند. پس از اعمال ورودی، زمان نشست (t_S) به مدت زمان لازمی گفته می‌شود که خروجی تنها با خطای مشخصی با مقدار نهایی خود اختلاف داشته باشد. زمان نشست به طور مستقیم با کارایی مدارهای ساخته شده از آپامپ در ارتباط است. واضح است که این پارامتر با پهنای باند و سرعت واکنش در ارتباط است چرا که در آپامپ ایده‌ال، t_S به ازای هر خطایی برابر با صفر است. پیش از آنکه ارتباط میان زمان نشست و پهنای باند را بدست آوریم لازم است که برخی پارامترهای تأثیرگذار در اندازه‌گیری آن را معرفی کنیم. شکل ۹-۷ نحوه نشست ولتاژ خروجی یک تقویت کننده فیدبک دار را پس از اعمال سیگنال ورودی پله نشان می‌دهد. فرض کنید که سیگنال پله به گونه‌ای اعمال شود که خروجی از حداقل ولتاژ ممکن (در اینجا $v_{Omin} = 0.2\text{ V}$) به سمت حداکثر ($v_{Omax} = 0.7\text{ V}$) نشست کند. لذا حداکثر دامنه تغییرات ولتاژ خروجی، $v_{Omax} - v_{Omin} = 0.5\text{ V}$ خواهد بود. خطای کلی نشست ($e_{SS,t}$) برابر با بازه خطای نشست خروجی و اختلاف مقداری در لحظه t_S است که خروجی با مقدار ایده‌ال خود فاصله دارد. این خطا، همان طور که در شکل ۹-۷ نشان داده شده است، از دو جزء ناشی از بهره حلقه باز محدود ($e_{SS,A}$) و

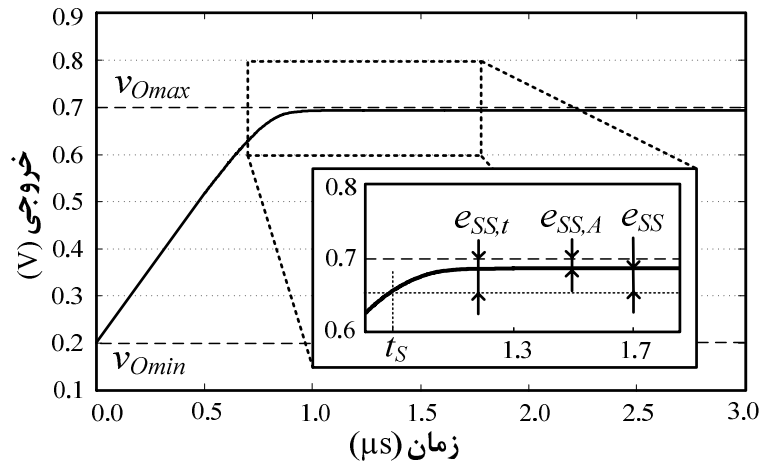

شکل ۹-۷ پاسخ نشست خروجی تقویت‌کننده عملیاتی با در نظر گرفتن سرعت واکنش محدود.

پهنای باند محدود (e_{SS}) تشکیل شده است.

$$e_{SS,t} = e_{SS,A} + e_{SS}. \quad (۹-۱۰)$$

خطای ناشی از بهره محدود به دلیل بهره ولتاژ مدارباز محدود آپ‌امپ به وجود می‌آید و باعث اختلاف خروجی حالت دائمی و مقدار ایده‌آل می‌شود. می‌توان نشان داد که خطای موردنظر برابر است با

$$e_{SS,A} = \frac{1}{1 + A_0\beta} \approx \frac{1}{A_0\beta}. \quad (۹-۱۱)$$

در رابطه بالا، β ضریب فیدبک و A_0 بهره ولتاژ تفاضلی در حالت dc است. زمان نشست، خود از دو مؤلفه سیگنال بزرگ یا t_{LS} (ناشی از سرعت واکنش محدود) و سیگنال-کوچک یا t_{SS} (ناشی از پهنای باند محدود) تشکیل می‌شود. خطای e_{SS} یک سیستم تک‌قطبی به‌صورت زیر با t_{SS} در ارتباط است.

$$e_{SS} = \exp(-\beta GBW \times t_{SS}) \Rightarrow t_{SS} = \ln\left(\frac{1}{e_{SS}}\right) \frac{1}{\beta GBW} = n\tau. \quad (۹-۱۲)$$

در رابطه بالا، n تعداد ثابت زمانی‌هایی است که خطای ناشی از پهنای باند محدود از e_{SS} کمتر می‌شود. طبق رابطه بالا، این متغیر تابعی از e_{SS} است.

$$n = \frac{t_{SS}}{1/\beta GBW} = \ln\left(\frac{1}{e_{SS}}\right) = f(e_{SS}). \quad (۹-۱۳)$$

ارتباط کلی فرکانس بهره واحد با سرعت واکنش به ساختمان داخلی آپ‌امپ بستگی دارد. اگر فرض کنیم که آپ‌امپ تک‌قطبی و از نوع CMOS باشد، می‌توانیم روابط بالا را با رابطه فرکانس بهره واحد و سرعت واکنش ترکیب کنیم. با این کار ارتباط میان حداکثر زمان نشست (به ازای حداکثر دامنه تغییرات ولتاژ خروجی $v_{Omax} - v_{Omin}$) با فرکانس بهره واحد به صورت زیر تعیین می‌شود:

$$GBW = \left(\frac{n-1}{\beta} + \frac{v_{Omax} - v_{Omin}}{|V_{DSi}(sat)|} \right) \frac{1}{t_S}. \quad (9-14)$$

در معادله بالا، $|V_{DSi}(sat)|$ ولتاژ درین - سورس اشباع ترانزیستورهای ورودی است. رابطه بالا را با فرض تک‌قطبی بودن آپ‌امپ به دست آوردیم. اما با تغییرات جزئی می‌توان از آن برای تحلیل زمان نشست آپ‌امپ‌های چندقطبی نیز استفاده نمود. این رابطه به وضوح نشان می‌دهد که t_S و GBW با یکدیگر ارتباط معکوس داشته و به منظور کاهش زمان نشست، باید فرکانس بهره واحد را افزایش دهیم. با افزایش خطای نشست مورد انتظار (کاهش n) و کاهش نرخ تغییرات خروجی (کاهش $v_{Omax} - v_{Omin}$)، فرکانس بهره واحد مورد نیاز برای رسیدن به یک حداکثر زمان نشست معین کمتر است.

مثال ۹-۳: در یک آپ‌امپ تک‌قطبی CMOS با فیدبک واحد و بهره ولتاژ حلقه باز $A_0 = 66 \text{ dB}$ ، جریان عبوری از ترانزیستورهای $n\text{MOS}$ ورودی پایه‌های مثبت و منفی برابر با 0.25 mA است. اگر $\beta_n = \beta_p = 5 \text{ mA/V}^2$ باشند، فرکانس بهره واحد لازم را به منظور دستیابی به حداکثر زمان نشست $1 \mu\text{s}$ با خطای نشست کلی 0.1% پیدا کنید. حداکثر دامنه تغییرات ولتاژ خروجی را 1 V در نظر بگیرید.

ولتاژ اشباع ترانزیستورهای ورودی برابر است با:

$$V_{DS}(sat) = \sqrt{\frac{2I_{DQ}}{\beta_n}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.25 \text{ mA}}{5 \text{ mA/V}^2}} \simeq 0.3 \text{ V}.$$

بهره ولتاژ حلقه باز برابر با 2000 است. از آنجا که ضریب فیدبک نیز $\beta = 1$ است لذا $e_{SS,A} = 0.0005$ بدست می‌آید. از خطای کلی 0.001 مربوط به زمان نشست $1 \mu\text{s}$ ، 0.0005 آن مربوط به $e_{SS,A}$ و 0.0005 باقیمانده مربوط به e_{SS} خواهد بود. در نتیجه $n = 7.6$ تعیین می‌شود. هم‌اکنون می‌توان فرکانس بهره واحد را با استفاده از رابطه بدست آورد.

$$GBW = \left(\frac{7.6 - 1}{1} + \frac{1 \text{ V}}{0.3 \text{ V}} \right) \frac{1}{1 \mu\text{s}} = 9.93 \text{ Mrad/s یا } 1.58 \text{ MHz.}$$


۹-۶) مطالعه اثر نویز و افست غیر صفر آپامپ واقعی

نویز و افست ورودی آپامپ دو پارامتری هستند که حداقل سطح سیگنال ورودی را به منظور پردازش صحیح معین می‌کنند. از طرف دیگر، قابلیت تقویت‌کننده در حذف نویز منبع تغذیه، حداقل PSR مورد نیاز آپامپ را معلوم می‌کند. در اینجا این موارد را به صورت جزئی‌تر بررسی نمی‌کنیم.


۹-۷) آپامپ‌های یک طبقه

تمامی تقویت‌کننده‌های تفاضلی که قبلاً به آن‌ها اشاره شد می‌توانند به عنوان ساختار ساده برای آپامپ در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال، شکل ۹-۸ دو نمونه آپامپ تک طبقه ساده را برای تغذیه بار خازنی نمایش می‌دهد. بهره این تقویت‌کننده‌ها برابر با $g_{MN}(r_{ON} \parallel r_{OP})$ است و پهنای باند آنها برابر با $GBW = g_{mi}/C_L$ است (وابسته به خازن بار C_L). اما ساختار تمام تفاضلی دارای این مزیت است که قطب آینده‌ای موجود در ساختار تک‌سر ندارد. از نقطه نظر نویز ارجاع داده شده به ورودی، همه ترانزیستورها در هر دو ساختار به یک اندازه در این نویز تأثیرگذار هستند.

مثال ۹-۴: آپامپ با خروجی تک سر و فیدبک واحد شکل ۹-۹ الف مفروض است. بازه تغییرات

 

شکل ۹-۸ آرایش ساده یک آپامپ تک سر و یک آپامپ تمام تفاضلی.

 

شکل ۹-۹ پیاده‌سازی یک آپ‌امپ تک سر با فیدبک واحد.

سیگنال حالت مشترک ورودی و مقاومت ورودی ساختار را در حالت حلقه بسته محاسبه کنید. **پاسخ:** نوع فیدبک در آپ‌امپ شکل ۹-۹ از نوع سری-موازی است (نمونه‌برداری از ولتاژ خروجی و مقایسه با ولتاژ ورودی). اگر فرض کنیم که ارتباط بین خروجی v_o با ورودی گیت ترانزیستور قطع شود، مقاومت خروجی حلقه باز برابر با $r_{OP} \parallel r_{ON}$ خواهد شد. با توجه به نوع فیدبک سری-موازی، این ساختار مقاومت خروجی را به اندازه $1 + A\beta = 1 + g_{mN}(r_{OP} \parallel r_{ON})$ کم می‌کند. لذا مقاومت خروجی حلقه بسته برابر است با

$$R_{O,F} = \frac{r_{OP} \parallel r_{ON}}{1 + g_{mN}(r_{OP} \parallel r_{ON})} \simeq \frac{1}{g_{mN}}. \quad (9-15)$$

امپدانس خروجی مستقل از امپدانس خروجی حلقه باز است. این نکته ما را قادر می‌سازد که آپ‌امپ‌هایی با بهره بالا و مقاومت خروجی حلقه بسته کم طراحی کنیم.

حداقل ولتاژ مجاز برای اعمال به دو ورودی برابر با ولتاژ گیت-سورس لازم برای روشن نگاه‌داشتن ترانزیستور M_1 یعنی یک v_{GS1} به علاوه ولتاژ مؤثر (ولتاژ درین-سورس اشباع) موردنیاز برای ترانزیستور منبع جریان یعنی $v_{effs} = v_{SD,sat,S}$ است. از آنجا که $v_{GS} = v_{TH} + v_{eff}$ است، این مقدار حداقل از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$v_{in,min} = v_{GS1} + v_{effs} = v_{TH} + 2v_{eff}. \quad (9-16)$$

۱۷۲ | مدارهای مجتمع خطی CMOS: از طراحی تا پیاده‌سازی

حداکثر ولتاژ مجاز قابل اعمال به ترانزیستورهای ورودی نیز برابر با ولتاژ منبع تغذیه منهای حداقل ولتاژ لازم به منظور در ناحیه اشباع نگاه داشتن ترانزیستور M_1 است.

$$v_{in,max} = v_{DD} - v_{SG3} + v_{TH1}. \quad (۹ - ۱۷)$$

در ساختار شکل ۹-۹، بهره $r_{ON} \parallel g_{mN}r_{OP}$ ممکن است به اندازه کافی نبوده و تقریب رابطه مقاومت خروجی حلقه بسته را با مشکل مواجه کند. شکل ۹-۱۰، ساختار آپ‌امپ کسکود تلسکوپی (Telescopic Cascode) با بهره بالا را برای کاربردهای با دقت بالا نشان می‌دهد. بهره ولتاژ در این حالت برابر است با

$$A_V = g_{mN} [g_{mN}r_{O,N}^2 \parallel g_{mP}r_{O,P}^2]. \quad (۹ - ۱۸)$$

شکل ۹-۱۰ الف آرایش آپ‌امپ تلسکوپی را در حالت تک سر نشان می‌دهد. از آینه جریان کسکود به منظور انتقال بخشی از سیگنال از سمت چپ به سمت راست استفاده شده است. یکی از مشکلات اصلی آپ‌امپ تلسکوپی موجود در شکل ۹-۱۰ الف، نیاز به اتصال کوتاه نمودن خروجی V_O به ورودی V_{in} همانند شکل ۹-۹ است تا بتوان آپ‌امپی با فیدبک واحد ساخت. در این حالت، به منظور در ناحیه اشباع نگاه داشتن ترانزیستور M_2 باید داشته باشیم:

$$V_O \leq V_b - V_{TH4} - V_{OV4} + V_{TH2}. \quad (۹ - ۱۹)$$

از طرفی برای در ناحیه اشباع نگاه داشتن ترانزیستور M_4 باید داشته باشیم:

$$V_O \geq V_b - V_{TH4}. \quad (۹ - ۲۰)$$

اختلاف بین این دو ولتاژ برابر است با:


$$V_{Omax} - V_{Omin} = V_{TH2} - V_{OV4}. \quad (۹ - ۲۱)$$

که همواره از V_{TH2} کمتر است.


(*) نکته: در حالت اتصال مستقیم خروجی و ورودی به یکدیگر، حداکثر دامنه تغییرات ولتاژ خروجی با حداکثر دامنه تغییرات ولتاژ ورودی برابر خواهند شد:

$$Input\ Swing = Output\ Swing.$$

مدارهای مجتمع خطی CMOS: از طراحی تا پیاده‌سازی | ۱۷۳

 

(ب)

 

(الف)

شکل ۹-۱۰ استفاده از آپ‌امپ تلسکوپی به منظور افزایش بیشتر بهره ولتاژ تقویت کننده عملیاتی.

مثال ۹-۵: طراحی آپ‌امپ: یک تقویت کننده تمام تفاضلی با مشخصه‌های زیر طراحی کنید.

الف) مشخصه‌های ترانزیستورهای موجود در پروسه ساخت مورد استفاده عبارت‌اند از

$$L_{min} = 0.5 \mu\text{m}; \lambda_n = 0.1 \text{ V}^{-1}, \lambda_p = 0.2 \text{ V}^{-1},$$

$$\gamma = 0$$

$$V_{THN} = |V_{THP}| = 0.7 \text{ V}$$

$$\mu_n C_{OX} = 60 \mu\text{A/V}^2, \quad \mu_p C_{OX} = 30 \mu\text{A/V}^2,$$

ب) ولتاژ تغذیه:


$$V_{DD} = 3\text{V}$$

ج) حد بالای نوسان ولتاژ خروجی تمام تفاضلی و بهره ولتاژ تفاضلی:

$$Swing_{diff} = 3\text{V}, \quad A_V = 2000$$

د) حداکثر توان مصرفی مجاز برای این ساختار:

$$P = 10 \text{ mW}$$

 

شکل ۹-۱۱ ساختار آپ‌امپ مورد استفاده در طراحی.

شکل ۹-۱۱ ساختار آپ‌امپ مورد استفاده را با توجه به بهره بالای مورد نیاز نشان می‌دهد. به منظور تغذیه منبع جریان M_9 از آینه جریان شامل ترانزیستور M_{b1} و به منظور تغذیه منابع جریان متشکل از M_7 و M_8 ، از آینه جریان شامل M_{b2} استفاده می‌شود.

با توجه به بودجه کل $P = 10 \text{ mW}$ ساختار و اینکه $V_{DD} = 3 \text{ V}$ است، جریان‌های زیر را برای شاخه‌های مختلف مدار در نظر می‌گیریم:

$$I_{REF1} = I_{REF2} = 165 \mu\text{A}, \quad I_9 = 3 \text{ mA}.$$

با توجه به مقدار در نظر گرفته شده برای I_9 ، سهم جریان‌های هر یک از دو شاخه در حالت تعادل برابر است با:

$$I_1 = I_2 = 1.5 \text{ mA}.$$

حد بالای نوسان ولتاژ خروجی تمام تفاضلی برابر با $Swing_{diff} = 3 \text{ V}$ است. لذا دامنه نوسان ولتاژ در هر یک از گره‌های X و Y عبارت است از:

$$Swing_X = Swing_Y = 1.5 \text{ V}.$$

برای رسیدن به دامنه نوسان مشخص شده در خروجی، حداقل ولتاژ لازم برای در اشباع ماندن ترانزیستورها (مجموع ولتاژ اشباع ترانزیستورها) از ولتاژ تغذیه کسر گردیده و ولتاژ باقیمانده برابر با $Swing_X$ در نظر گرفته می‌شود:

$$V_{ov7} + V_{ov5} + V_{ov3} + V_{ov1} + V_{ov9} = V_{DD} - Swing_X = 1.5 \text{ V.}$$

همان گونه که در فصل دوم اشاره گردید، ولتاژ اشباع از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$V_{ov} = V_{eff} = v_{DS,sat} = \sqrt{\frac{2I}{\beta}} = \sqrt{\frac{2I}{\mu C_{ox}(W/L)}}. \quad (9-22)$$

رابطه بالا نشان می‌دهد که باید ابعاد ترانزیستور را متناسب با میزان جریان افزایش یا کاهش داد تا به یک V_{ov} ثابت و مشخص و بیشتر از حداقل لازم برای ورود ترانزیستور به ناحیه زیر آستانه شویم (مقدارهای بین 150 mV تا 500 mV معمول است). میزان تحرک پذیری حفره یا μ_p نیز از تحرک پذیری الکترون یا μ_n کمتر بوده و در حدود نصف تا یک‌سوم آن است. جریان ترانزیستور M_9 نیز بیشتر از سایر ترانزیستورها است. با در نظر گرفتن این نکات، اگر بخواهیم که ترانزیستورهای با ابعاد نسبتاً یکسان داشته باشیم، ولتاژ اشباع ترانزیستورها را برابر با مقادیر زیر در نظر می‌گیریم:

$$V_{ov9} = 500 \text{ mV}, V_{ov6} = V_{ov8} = 300 \text{ mV}, V_{ov1} = V_{ov3} = 200 \text{ mV.}$$

با داشتن جریان هر ترانزیستور و رابطه ولتاژ اشباع، ابعاد آنها را بدست می‌آوریم:

$$(W/L)_{1-4} = 1250/(W/L)_{5-8} = 1111, (W/L)_9 = 400.$$

با داشتن ابعاد هر ترانزیستور و جریان آن، هم‌اکنون می‌توانیم بهره ولتاژ تقویت کننده را محاسبه کنیم:

$$g_m = \sqrt{2\mu C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right) I_D}, \quad (9-23)$$

$$r_o = \frac{1}{\lambda I_D}, \quad (9-24)$$

$$A_V = g_{m1}[g_{m3}r_{o1}r_{o3}||g_{m5}r_{o5}r_{o7}] \simeq 1416. \quad (9-25)$$

بهره ولتاژ بدست آمده، میزان بهره موردنیاز در صورت مسئله را ارضا نمی‌کند. بنابراین باید به دنبال راهی برای افزایش بهره ساختار باشیم. همان‌طور که می‌دانیم، بهره ولتاژ تقویت‌کننده‌ها با بهره ذاتی ترانزیستورها در ارتباط است:

$$g_m r_O = \frac{\sqrt{2\mu C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right) I_D}}{\lambda I_D}, \lambda \propto \frac{1}{L} \Rightarrow g_m r_O \propto \sqrt{\frac{WL}{I_D}}. \quad (9-26)$$

لذا به‌منظور افزایش بهره ذاتی یک ترانزیستور، می‌توان طول و عرض آن را افزایش داد و یا اینکه جریان آن را کاهش داد. در عمل، این سرعت و نویز ترانزیستور هستند که جریان بایاس آن را تعیین می‌کنند. در نتیجه تنها راه افزایش L ترانزیستور و درعین حال افزایش W آن است تا W/L ثابت مانده و ولتاژ اشباع ترانزیستور یا $v_{DS,sat}$ تغییر نکند.

از آنجا که ترانزیستورهای M_1 تا M_4 در مسیر سیگنال از ورودی تا خروجی قرار گرفته‌اند، افزایش ابعاد آنها باعث افزایش خازن این قطعات و در نهایت خراب شدن پایداری و پهنای باند خواهد شد. لذا ابعاد آنها را دست‌نمی‌زنیم و تنها ابعاد ترانزیستورهای بالا از M_5 تا M_8 را بزرگ می‌کنیم. دو برابر کردن W و L یک ترانزیستور، $g_m r_O$ آن را دو برابر می‌کند چرا که $\lambda_p \propto 1/L$ نصف می‌شود (g_m ثابت می‌ماند و r_O دو برابر می‌شود). لذا با دو برابر کردن ابعاد ترانزیستورهای بالا خواهیم داشت:

$$(W/L)_{5-8} = 1111\mu m/1\mu m \Rightarrow \lambda_p = 0.1V^{-1} \Rightarrow A_V \simeq 4000.$$

بهره بدست آمده بیشتر از مقدار موردنیاز بدست آمد. لذا به‌منظور کاهش اندازه خازن‌های پارازیت، می‌توان ابعاد ترانزیستورهای $pMOS$ را کمی کوچک‌تر در نظر گرفت. به‌منظور کاهش بیشتر ابعاد ترانزیستورهای $pMOS$ ، می‌توان $V_{ov9} = 150\text{ mV}$ در نظر گرفت و ولتاژ احیاشده را به افزایش ولتاژ اشباع این ترانزیستورها اختصاص داد. با این کار، طراحی آپ‌امپ موردنظر بر روی کاغذ به پایان می‌رسد و مرحله بعد، طراحی و شبیه‌سازی ساختار با استفاده از یک نرم‌افزار شبیه‌سازی است. در ساختار طراحی‌شده، حد پایین ولتاژ حالت مشترک ورودی به‌منظور روشن شدن و در اشباع ماندن ترانزیستورها عبارت است از:

$$V_{CM,min} = V_{GS1} + V_{ov9} = V_{TH1} + V_{ov1} + V_{ov9} = 1.4\text{ V}.$$

حد پایین ولتاژ بایاس V_{b1} و حد بالای ولتاژ بایاس V_{b2} به‌منظور در ناحیه اشباع ماندن ترانزیستورها عبارت است از

$$V_{b1,min} = V_{GS3} + V_{ov1} + V_{ov9} = 1.6 \text{ V},$$


$$V_{b2,max} = V_{DD} - V_{SG5} - V_{ov7} = 1.7 \text{ V}.$$

(* **نکته:** ساختار طراحی‌شده، باید پایداری و مقاومت لازم را هنگام تغییر V_{b1} و V_{b2} در اثر تغییرات پروسه ساخت و دما داشته باشد. همچنین باید اثر تغییرات ولتاژ آستانه ترانزیستورها را به‌خاطر اثر بدنه ترانزیستورها لحاظ نمود.

از مشکلات ساختار طراحی‌شده در مثال بالا، کمتر شدن حد بالای تغییرات ولتاژ خروجی به دلیل قرار دادن چندین ترانزیستور بر روی یکدیگر است. امکان اتصال مستقیم پایانه خروجی به پایانه ورودی منفی نیز به دلیل تفاوت در سطح dc این دو ولتاژ وجود ندارد. ولتاژ حالت مشترک ورودی نیز نمی‌تواند از حد خاصی کمتر شود. شکل ۹-۱۲ آرایش آپ‌امپ کسکود تاشده (*Folded Cascode*) را برای حل این مشکل نشان می‌دهد. به‌منظور حفظ تعادل ساختار باید داشته باشیم:

$$I_{SS1} = I_1 + I_{SS}/2, \quad (9-27)$$

$$I_{SS2} = I_2 + I_{SS}/2. \quad (9-28)$$

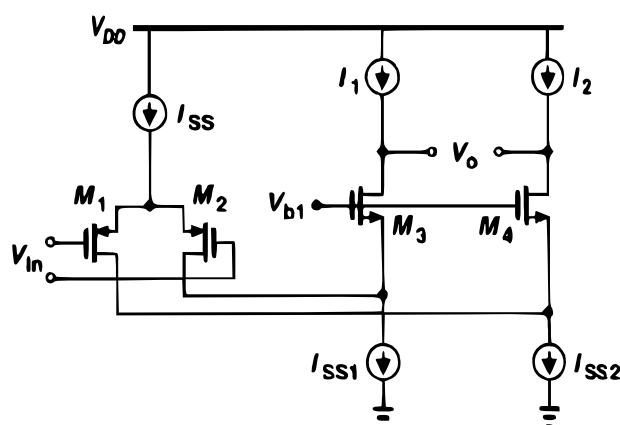

شکل ۹-۱۲ آپ‌امپ کسکود تاشده.

اگر مقاومت خروجی را برابر با R_O در نظر بگیریم، بهره ولتاژ آپ‌امپ موردنظر برابر است با:

$$v_O = g_{m1} R_O v_{in}. \quad (9 - 29)$$

اگر مقاومت خروجی منبع جریان I_{SS1} را $r_{O,SS1}$ در نظر بگیریم، مقاومت خروجی در ساختار ۹-۱۲ برابر است با:

$$R_O = r_{O11} \parallel (g_{m3} + g_{mb3}) r_{O3} (r_{O,SS1} \parallel r_{O1}). \quad (9 - 30)$$

واضح است که اندازه این مقاومت خروجی از مقاومت خروجی آپ‌امپ کسکود تلسکوپی کمتر است. در نتیجه در شرایط یکسان، بهره بدست آمده از این ساختار کمی کمتر از آپ‌امپ کسکود تلسکوپی است. همچنین حداقل ولتاژ حالت مشترک قابل اعمال به دو پایانه ورودی عبارت است از:

$$V_{in,CM}(min) = V_{b1} - V_{GS3} + V_{TH}. \quad (9 - 31)$$


رابطه بالا نشان می‌دهد که در ساختار کسکود تاشده، ولتاژ حالت مشترک را می‌توان تا حد صفر کاهش داد. در این حالت حد بالای تغییرات ولتاژ خروجی نیز چندان محدود نمی‌شود چرا که همانند ساختار تلسکوپی، چندین ترانزیستور در هر شاخه بر روی یکدیگر قرار نمی‌گیرند.

از معایب ساختار کسکود تاشده، ایجاد یک قطب فرکانس پایین بیشتر موسوم به قطب تاشدگی (*Folding Pole*) در محل تاشدگی گره X است. چنین قطبی در ساختار تلسکوپی جود ندارد و باعث می‌شود که پایداری و پهنای باند آپ‌امپ کسکود تلسکوپی کوچک‌تر از آپ‌امپ کسکود تاشده باشد. این مشکل به دلیل بزرگ‌تر شدن خازن دیده‌شده در گره X به وجود می‌آید. اندازه مقاومت دیده‌شده در این گره عبارت است از:


$$R_X = \frac{1}{g_{m3} + g_{mb3}}. \quad (9 - 32)$$

(*) نکته: در هر دو حالت کسکود تلسکوپی و کسکود تاشده، می‌توان آپ‌امپ‌هایی با خروجی تک سر طراحی نمود. شکل ۹-۱۳ الف آرایش یک آپ‌امپ کسکود تلسکوپی با خروجی تک سر را نشان می‌دهد. حداکثر ولتاژ خروجی تک‌سر یا $V_{O,max}$ برابر است با:

$$V_{O,max} = V_{DD} - V_{SG5} - V_{SG7} + |V_{TH6}|. \quad (9 - 33)$$

 

(ب)

 

(الف)

شکل ۹-۱۳ آپ‌امپ کسکود با خروجی تک سر.

لذا حداکثر ولتاژ خروجی تک سر را نمی‌توان از حد مشخصی به V_{DD} نزدیک‌تر نمود. برای حل این مشکل می‌توان از آرایش اصلاح‌شده شکل ۹-۱۳-ب استفاده نمود. با استفاده از این ساختار می‌توان دو ترانزیستور M_7 و M_8 را در مرز نواحی اشباع و تریود نگاه داشت. از ایده‌ای مشابه نیز برای افزایش سوینگ ولتاژ خروجی در آرایش کسکود تاشده استفاده می‌شود. در مجموع، مشکلات ساختار تک سر نسبت به حالت تفاضلی از قرار موارد زیر هستند:

۱- کاهش حد بالای تغییرات ولتاژ خروجی به نصف تغییرات در حالت تفاضلی؛

۲- وجود قطب آینه‌ای در گره X .


دقیقاً به دلیل همین موارد است که ساختار تمام تفاضلی نسبت به ساختار تک‌سر ترجیح داده می‌شود. هرچند که ساختار تمام تفاضلی نیاز به فیدبک حالت مشترک یا CMFB به صورت اشاره‌شده در ادامه بحث دارد.

(* **نکته:** در هر دو ساختار تک سر و تفاضلی، می‌توان تعداد ترانزیستور بیشتری را بر روی یک‌دیگر قرار داد و به بهره ولتاژ بالاتر دست یافت. با این کار سوینگ ولتاژ خروجی محدود می‌شود.


۸-۹) آپ‌امپ‌های دوطبقه

آپ‌امپ‌های بررسی شده تاکنون، به طور مستقیم سیگنال ورودی را به سمت مقاومت خروجی هدایت می‌کردند. در فن‌آوری‌های نانوی فعلی، بهره و حد بالای تغییرات خروجی این آپ‌امپ‌ها ممکن است پایین بوده و به میزان مطلوبی نباشد. در چنین شرایطی از آپ‌امپ‌های دوطبقه استفاده می‌شود تا بهره و سوییگ ولتاژ خروجی به حد معقول برسد. شکل ۹-۱۴ آرایش سیستمی یک آپ‌امپ دوطبقه را به تصویر می‌کشد. طبقه اول دارای بهره ولتاژ نسبتاً بالا است تا سطح سیگنال ورودی را به حد معقول برساند. از طرف دیگر، تمرکز اصلی در طراحی طبقه دوم با بهره ولتاژ متوسط بر روی سوییگ ولتاژ این طبقه است. در مجموع، بهره ولتاژ کلی این آرایش برابر است با

$$A_V = \frac{v_O}{v_{in}} = A_{V1}A_{V2}. \quad (9-34)$$

 

شکل ۹-۱۴ آرایش سیستمی آپ‌امپ دوطبقه.

 

لذا هم بهره ولتاژ به حد معقولی می‌رسد و هم سوییگ ولتاژ خروجی به حد کافی افزایش می‌یابد. شکل ۹-۱۵ یک روش پیاده‌سازی ساده برای آپ‌امپ دوطبقه شکل ۹-۱۴ را نشان می‌دهد. بهره ولتاژ این ساختار برابر است با:

شکل ۹-۱۵ یک روش پیاده‌سازی تفاضلی برای آپ‌امپ دوطبقه.


$$A_V = g_{m1}(r_{O1} \parallel r_{O3}) \times g_{m5}(r_{O5} \parallel r_{O7}). \quad (۹-۳۵)$$

همچنین حد بالای تغییرات ولتاژ خروجی در این ساختار برابر است با:

$$Swing = 2(V_{DD} - V_{ov6} - V_{ov8}). \quad (۹-۳۶)$$

به منظور افزایش بیشتر بهره، می‌توان از آپ‌امپ‌های سه طبقه و بالاتر استفاده نمود. اما مشکلات اصلی، نحوه تأمین پایداری و پهنای باند بسیار محدود چنین آپ‌امپ‌هایی است.

 شکل ۹-۱۶ پیاده‌سازی آپ‌امپ دوطبقه شکل ۹-۱۵ را به صورت تک‌سر نشان می‌دهد. از آینه جریان $M_7 - M_8$ به منظور انتقال بخشی از سیگنال از سمت چپ به سمت راست استفاده شده است. ولتاژ




خروجی در دو خروجی طبقه اول، توسط V_{GS} ترانزیستورهای $M_5 - M_6$ از طبقه دوم تثبیت می‌شود. در واقع اگر آپ‌امپ تک‌سر باشد با تثبیت شدن جریان نقطه کار طبقات توسط منابع جریان دیگر نیازی به خازن تزویج و کنارگذر نیست.

شکل ۹-۱۶ پیاده‌سازی آپ‌امپ دوطبقه به صورت تک‌سر.

۹-۹ افزایش قابل توجه بهره با استفاده از فیدبک سری (Gain Boosting)

شکل ۹-۱۷ الف آرایش تقویت‌کننده کسکود شامل دو ترانزیستور سری M_1 و M_2 را با هدف افزایش هر چه بیشتر مقاومت خروجی R_{out} و در نهایت افزایش بهره کلی ساختار یعنی $A_V = g_{m1}R_{out}$ نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن r_{O1} به عنوان مقاومت خروجی ترانزیستور M_1 ، مقاومت خروجی R_{out} در بهره ذاتی ترانزیستور M_2 یعنی $g_{m2}r_{O2}$ ضرب می‌شود (شکل ۹-۱۷ ب):

$$R_{out} = g_{m2}r_{O2}r_{O1}. \quad (۹-۳۷)$$

 

شکل ۹-۱۷ افزایش امپدانس خروجی با استفاده از فیدبک.

شکل ۹-۱۷-ج یک روش محبوب برای افزایش مقاومت خروجی و افزایش هر چه بیشتر بهره را نشان می‌دهد. تقویت‌کننده اضافی با بهره A_1 و در آرایش فیدبک منفی از جریان خروجی نمونه‌برداری کرده و ولتاژ فیدبک شده V_X را با ولتاژ V_b مقایسه می‌کند. لذا فیدبک از نوع سری-سری است و باعث افزایش مقاومت خروجی می‌شود. از آنجا که بهره تقویت‌کننده اصلی برابر با A_1 و ضریب فیدبک برابر با $\beta = 1$ است، مقاومت خروجی در بهره حلقه ضرب می‌شود:

$$R_{out} = R_{O,A}(1 + A\beta) = A_1 g_{m2} r_{O2} r_{O1}. \quad (9-38)$$

لذا بهره ولتاژ کلی ساختار یعنی $A_V = g_{m1} R_{out}$ به طرز قابل توجهی افزایش می‌یابد. یک روش برای به کارگیری ایده شکل ۹-۱۷، در شکل ۹-۱۸ به صورت مصور نشان داده شده است. تقویت‌کننده با بهره A_1 در شکل ۹-۱۸-الف، با استفاده از آرایش سورس-مشارکی مرکب از دو ترانزیستور M_2 و M_3 و منبع جریان I_1 پیاده‌سازی شده است. لذا $A_1 = g_{m3} r_{O3}$ است و بهره کلی در این ساختار برابر است با:


$$A_V \approx g_{m1} (g_{m3} r_{O3}) (g_{m2} r_{O2} r_{O1}). \quad (9-39)$$

در مقایسه با ساختار شکل ۹-۱۷-ب، تحت تأثیر قرار گرفتن حداکثر دامنه نوسان ممکن برای ولتاژ خروجی یک مشکل ساختار ۹-۱۸-ج است. ولتاژ خروجی حداقل در شکل ۹-۱۷-ب برابر است با

$$V_O(\min) = V_{ov1} + V_{ov2}. \quad (9-40)$$


درحالی که ولتاژ خروجی حداقل در ساختار ۹-۱۸-ج عبارت است از

$$V_O(\min) = V_{GS3} + V_{ov2} = V_{TH} + V_{ov3} + V_{ov2}. \quad (9-41)$$

 

شکل ۹-۱۸ پیاده‌سازی ایده افزایش بهره با افزایش قابل توجه مقاومت خروجی.

لذا حداقل ولتاژ خروجی ممکن در ساختار جدید، به اندازه یک V_{TH} بیشتر از حالت عادی است. شکل ۹-۱۹ نحوه پیاده‌سازی این ایده را در حالت تمام تفاضلی نشان می‌دهد. در اینجا می‌توان دو تقویت کننده با خروجی تک‌سر شکل ۹-۱۹-الف را حذف نمود و به جای آن از یک تقویت کننده تفاضلی همانند شکل ۹-۱۹-ب را برای افزایش بهره استفاده کرد. شکل ۹-۱۹-ج نحوه پیاده‌سازی این ایده را به شکل مداری نمایش می‌دهد. با در نظر گرفتن V_{SS2} به عنوان ولتاژ مورد نیاز حداقل به منظور عملکرد صحیح منبع جریان I_{SS2} ، ولتاژ درین ترانزیستورهای M_3 و M_4 حداقل می‌تواند تا سطح

 

شکل ۹-۱۹ پیاده‌سازی ایده افزایش بهره در حالت تمام تفاضلی.


$$V_D(\min) = V_{ov3} + V_{GS5} + V_{SS2} \quad (۹ - ۴۲)$$

کاهش یابند. چنین حداقل ولتاژی ممکن است در برخی کاربردها قابل قبول نباشد و در این شرایط می‌توان از ساختار تاشده (*Folded*) با ورودی ترانزیستورهای *pMOS* استفاده نمود (شکل ۹-۱۲).
 شکل ۹-۲۰ نحوه به کارگیری ایده افزایش بهره (*Gain Boosting*) را در آرایش تقویت کننده‌های یک طبقه کسکود تلسکوپی (*Telescopic Cascode*) (شکل ۹-۲۰ الف) و کسکود تاشده (*Folded Cascode*) (شکل ۹-۲۰ ب) نشان می‌دهد. با توجه به افزایش مقاومت خروجی، بهره در ساختار شکل ۹-۲۰ الف برابر است با:

$$A_V \simeq g_{m1}(A_2 g_{m5} r_{o5} r_{o7}) \parallel (A_1 g_{m3} r_{o3} r_{o1}). \quad (۹ - ۴۳)$$

بهره در ساختار شکل ۹-۲۰ ب برابر است با:

$$A_V \simeq g_{m1}[A_2 g_{m5} r_{o5}(r_{o7} \parallel r_{o1})] \parallel (A_1 g_{m3} r_{o3} r_{o1}). \quad (۹ - ۴۴)$$

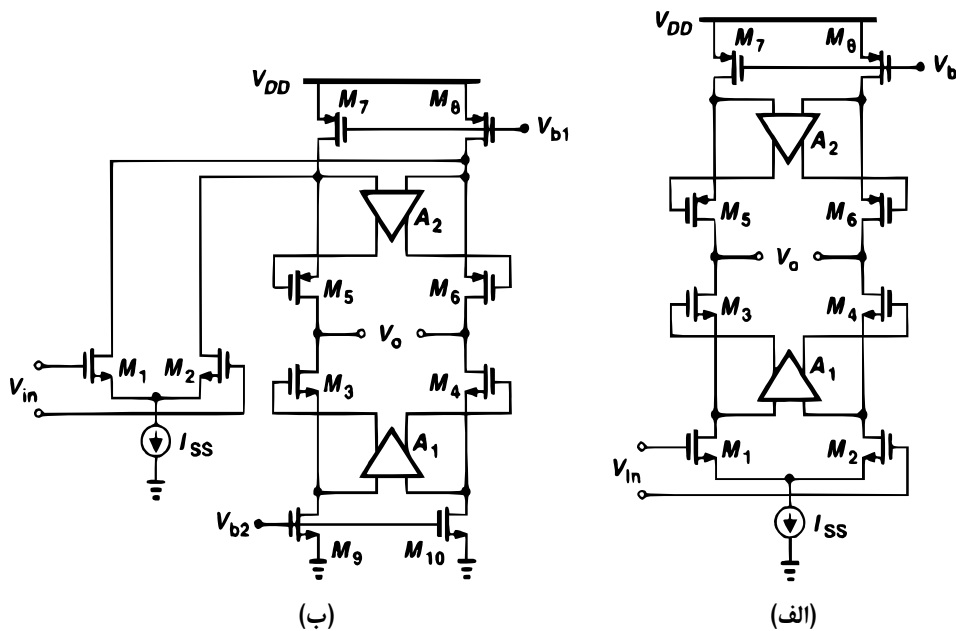


شکل ۹-۲۰ به کارگیری ایده افزایش بهره در آرایش تقویت کننده‌های تفاضلی.

۹-۱۰) فیدبک حالت مشترک (Common-Mode Feedback = CMFB)

در قسمت قبل، مزایای قابل توجه مدارهای با خروجی تمام تفاضلی را در مقابل مدارهای با خروجی تک-سر برشمردیم. این مزایا شامل سوینگ ولتاژ خروجی بیشتر، عدم وجود قطب آینه (پایداری بهتر) و در نهایت سرعت حلقه بسته بالاتر است. با این وجود، آپ‌امپ‌های با خروجی تمام تفاضلی نیازمند یک فیدبک اضافی موسوم به فیدبک حالت مشترک یا CMFB هستند تا نقطه کار تثبیت شده و سیگنال‌های حالت مشترک به حالت پایدار برسند. در واقع، فیدبک اعمال شده در حالت تفاضلی چیزی از سیگنال حالت مشترک خروجی را به ورودی باز نمی‌گرداند. لذا خروجی در وضعیت اشباع قرار می‌گیرد.

تقویت کننده شکل ۹-۲۵ الف را در نظر بگیرید. همان‌طور که در مدل مداری مشاهده می‌شود، خروجی این تقویت کننده تفاضلی به ورودی آن وصل شده است. شکل ۹-۲۱ ب مدل سیستمی این تقویت کننده را به همراه فیدبک تمام تفاضلی نشان می‌دهد. از آنجا که جریان ترانزیستور M_5 برابر با I_{SS} است، اگر به دلیل عدم تقارن، مجموع جریان I_{D3} و I_{D4} (که فرض می‌کنیم با یکدیگر برابر هستند) تنها کمی بیشتر از

 

شکل ۹-۲۱ اشباع ولتاژ خروجی با وجود اعمال فیدبک حالت تفاضلی به تقویت کننده


I_{SS} باشد، به دلیل مقاومت بالای گره‌های خروجی، ولتاژ حالت مشترک گره‌های X و Y بالا رفته و ترانزیستورهای M_3 و M_4 را به ناحیه تریود می‌کشاند (شکل ۹-۲۱-ج). مثلاً با فرض اینکه مقاومت خروجی در دو طرف برابر با $266\text{ k}\Omega$ ، جریان I_{SS} برابر با 2.97 mA و جریان هر کدام از ترانزیستورهای M_3 و M_4 برابر با 1.5 mA باشند، جریان اضافی $15\text{ }\mu\text{A}$ در هر طرف به خروجی راه یافته و ولتاژ

$$\Delta V_O = R_P \parallel R_N (I_p - I_N) = 266\text{ k}\Omega \times 15\text{ }\mu\text{A} = 3.99\text{ V}$$

در خروجی‌ها ایجاد می‌کند. لذا ولتاژهای V_X و V_Y افزایش می‌یابند تا ترانزیستورهای M_3 و M_4 را به ناحیه تریود کشانده و ولتاژ این گره‌ها را به V_{DD} برساند.

در مجموع، خروجی‌های حالت مشترک قابل پایدارسازی به کمک فیدبک حالت تفاضلی نیستند. لذا در اثر عواملی همچون عدم تقارن و دما، نقطه کار خروجی‌ها به اشباع می‌روند. در چنین شرایطی نیاز به فیدبک حالت مشترک داریم.

شکل ۹-۲۲-الف نحوه اعمال فیدبک حالت مشترک در یک تقویت کننده تفاضلی را به تصویر می‌کشد. با استفاده از یک بلوک مداری اضافی موسوم به حس گر سیگنال حالت مشترک، خروجی حالت مشترک تقویت کننده یا $V_{O,CM}$ استخراج شده و توسط یک تقویت کننده جانبی با سیگنال مرجع V_{REF} مقایسه می‌شود.

 


شکل ۹-۲۲ فیدبک حالت مشترک با استفاده از حس گر مقاومتی.

حاصل این مقایسه به منابع جریان موجود در قسمت پایین یا بالایی تقویت کننده اعمال می شود تا به کمک حلقه فیدبک ایجاد شده، ولتاژ حالت مشترک خروجی بر روی V_{REF} تثبیت گردد. شکل ۹-۲۲-ب یک روش ساده برای ساخت چنین تقویت کننده‌ای را نشان می دهد. شبکه مقاومتی متشکل از مقاومت های R_1 و R_2 برای حس نمودن سیگنال حالت مشترک گره های خروجی در مدار قرار داده شده است. با استفاده از قاعده جمع آثار می توان نوشت:

$$V_{O,CM} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{O2} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{O1}. \quad (۹ - ۴۵)$$

لذا با در نظر گرفتن $R_1 = R_2$ متوسط ولتاژ دو گره یا همان $V_{O,CM}$ استخراج می شود.
 
$$R_1 = R_2 \Rightarrow V_{O,CM} = \frac{V_{O1} + V_{O2}}{2}. \quad (۹ - ۴۶)$$



برای آنکه مقاومت های R_1 و R_2 اثری بر روی مقاومت های دو گره خروجی نداشته باشند، لازم است که اندازه این دو مقاومت را خیلی بزرگ تر از مقاومت خروجی یا R_O دو گره انتخاب کنیم. مقاومت های بزرگ، سطح زیادی بر روی تراشه اشغال می کنند و همچنین باعث ایجاد خازن های پارازیت

شکل ۹-۲۳ استفاده از بافر ولتاژ به منظور کاهش اندازه مقاومت های حس گر.

بزرگ می شود. برای همین، استفاده از دو بافر ولتاژ قبل از مقاومت ها (ساختار شکل ۹-۲۳) رایج تر است. با این کار می توان اندازه مقاومت های R_1 و R_2 را تا حد زیادی کاهش داد. مشکل اصلی ساختار شکل ۹-۲۳ حداقل ولتاژ ممکن قابل دسترس در دو خروجی V_{O1} و V_{O2} است که هم اکنون به اندازه V_{GS8} بیشتر شده است. لذا سوینگ ولتاژ خروجی توسط مدار CMFB محدود شده و به اندازه یک V_{GS} کمتر می شود.


مشکل دیگر ساختار مذکور، جریان القاشده I_X است که به هنگام افزایش دامنه نوسانات حالت تفاضلی ولتاژ خروجی می‌تواند مقداری نسبتاً بزرگ داشته باشد. درواقع، با توجه به کوچک بودن اندازه مقاومت-های R_1 و R_2 ، جریان I_X می‌تواند بیش‌ازحد بزرگ شده و باعث افزایش قابل توجه توان مصرفی ساختار گردد.

$$I_X = \frac{V_{O2} - V_{O1}}{R_1 + R_2}. \quad (9-47)$$

گذشته از مشکل بالا، اگر اندازه جریان‌های I_{D7} و I_{D8} به‌اندازه کافی بزرگ انتخاب نشوند، ترانزیستورهای M_7 و M_8 به‌طور کامل خاموش خواهند شد. بنابراین، یا باید R_1 و R_2 را بزرگ انتخاب نمود و یا جریان ترانزیستورهای M_7 و M_8 را بزرگ کرد.


بیشتر مشکلات بالا، با استفاده از دو خازن به‌جای مقاومت‌های حس‌کننده R_1 و R_2 قابل حل است. این کار بیشتر در مدارهای کلید-خازنی انجام می‌شود. یک راهکار دیگر استفاده از دو ترانزیستور در ناحیه تریود عمیق به‌جای مقاومت است (شکل ۹-۲۴). با این کار، اندازه مقاومت معادل در گره مشترک بین دو ترانزیستور (گره P) از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$R_P = R_{ON7} \parallel R_{ON8} = \left(\frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{O1} - V_{TH})} \right) \parallel \left(\frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{O2} - V_{TH})} \right) \\ = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{O1} + V_{O2} - 2V_{TH})}. \quad (9-48)$$

 


شکل ۹-۲۴ استفاده از دو ترانزیستور در ناحیه تریود عمیق به‌جای مقاومت.

 مقاومت معادل تا گره P دارای نسبت عکس با ولتاژ حالت مشترک خروجی‌ها است. مشکل اصلی این ساختار، تضمین ابقای ترانزیستورهای M_7 و M_8 در ناحیه تریود عمیق است چراکه به ازای $V_{O,CM}$ کوچک، باید V_P در حد صفر ولت نگاه داشته شود تا ترانزیستورها در ناحیه تریود عمیق قرار گیرند.



$$I_{SS} = 2I_D = \frac{V_{in,CM} - V_{GS5,6}}{\mu_n C_{OX} \left(\frac{W}{L}\right) (V_{O1} + V_{O2} - 2V_{TH})} \quad (۹-۴۹)$$

از مشکلات مهم ساختار بالا، می‌توان به وابستگی $V_{O,CM}$ به پارامترهای ترانزیستوری (به دلیل عدم وجود ولتاژ مرجع برای مقایسه) و سوینگ محدود ولتاژ خروجی (به دلیل استفاده از ساختار تلسکوپی) اشاره نمود. برای حل این مشکلات، می‌توان از ساختار کسکود تا شده شکل ۹-۲۶ استفاده نمود.

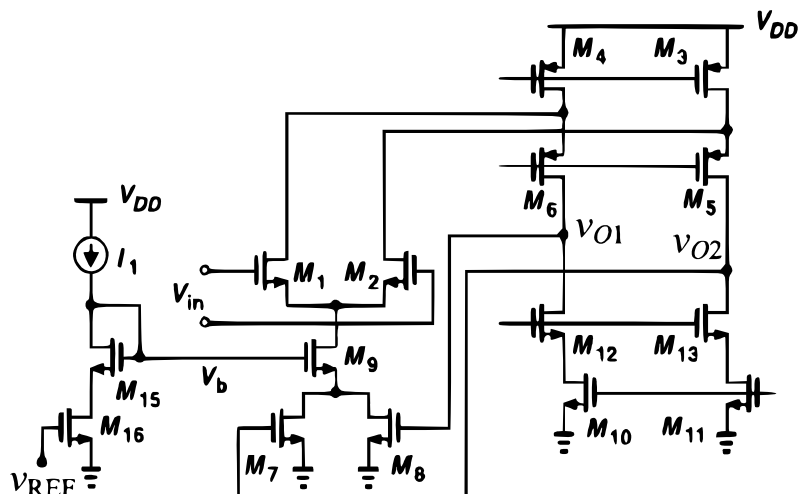

شکل ۹-۲۶ به کارگیری ایده مقاومت‌های تریبود؛ ساختار کسکود تاشده.

با توجه به اینکه تعداد ترانزیستور کمتری بر روی یکدیگر از منبع تغذیه تا زمین قرار گرفته‌اند، حد بالای تغییرات ولتاژ خروجی بیشتر است. فرض کنیم که وضعیت M_{16} مشابه با ترکیب ترانزیستورهای M_7 و M_8 باشد و هر سه در ناحیه ترپود عمیق بایاس شده باشند. این وضعیت با ارضای معادله


$$\left(\frac{W}{L}\right)_{16} = \left(\frac{W}{L}\right)_7 + \left(\frac{W}{L}\right)_8 \quad (5-9)$$

بدست می آید. همچنین فرض کنیم که دو ترانزیستور M_9 و M_{15} نیز کاملاً مشابه باشند و به طور خاص:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{15} = \left(\frac{W}{L}\right)_9 \quad (51-9)$$

باشد. با توجه به تقارن کامل ساختار در حالت مشترک، در این صورت جریان ترانزیستور M_9 طوری اصلاح می‌شود که در نهایت $I_{D9} = I_1$ گردد و ولتاژ حالت مشترک خروجی و اعمال‌شده به گیت ترانزیستورهای M_7 و M_8 برابر با ولتاژ گیت M_{16} باشد ($V_{O,CM} = V_{REF}$).

یک روش دیگر برای تقویت ولتاژ حالت مشترک خروجی، استفاده از ترانزیستورهای در آرایش دیودی همانند شکل ۹-۲۷ الف است. با این کار، امپدانس خروجی کاهش یافته و ولتاژ حالت مشترک خروجی برابر با $V_{DD} - V_{SG3,4}$ می‌شود. این کار باعث کاهش بهره ولتاژ تقویت‌کننده از مقدار اولیه

 

شکل ۹-۲۷ استفاده از بار دیودی به منظور تعریف ولتاژ خروجی.

به مقدار $A_V = g_{m1}/g_{m3}$ خواهد شد. لذا به منظور افزایش بهره و مقاومت خروجی می‌توان از دو مقاومت سری R_F به صورت نشان داده شده در شکل ۹-۲۷-ب استفاده نمود. در حالت ac ، گره P زمین مجازی تفاضلی خواهد بود و بهره ولتاژ از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$A_V = \frac{v_O}{v_{in}} = g_{m1}(r_{O1} \parallel r_{O3} \parallel R_F). \quad (9-52)$$

(*) نکته: تقویت‌کننده‌های دو طبقه نیاز به دو CMFB به منظور پایدارسازی ولتاژ حالت مشترک طبقات اول و دوم دارند. هرچند که با یک فیدبک حالت مشترک نیز می‌توان کل تقویت‌کننده را پایدار نمود.

۹-۱۱ محدودیت ولتاژ ورودی

آپ‌امپ‌هایی که در قسمت‌های قبلی بررسی نمودیم، نیازمند سوینگ تمام تفاضلی بالایی در درگاه خروجی هستند. واضح است که این ولتاژ سوینگ تمام تفاضلی، بر بهره ولتاژ آپ‌امپ تقسیم شده و میزان سوینگ ولتاژ تمام تفاضلی ورودی را مشخص می‌کند. لذا سوینگ ولتاژ ورودی نسبتاً پایین است. با این وجود، تغییرات dc حالت مشترک ورودی می‌تواند نسبتاً بالا باشد. تقویت‌کننده شکل ۹-۲۸ را به عنوان نمونه در نظر بگیرید. با توجه به اینکه خروجی به طور مستقیم به ورودی پایه منفی متصل شده


است، $Swing_{out} \approx Swing_{in}$ خواهد بود. لذا حد بالای نوسانات خروجی یا $Swing_{out}$ به حد بالای نوسانات در ورودی یا $Swing_{in}$ محدود می‌شود. با توجه به اینکه

$$V_{in,min} = V_{GS1} + V_{ISS} = V_{TH} + 2V_{ov} \quad (۹-۵۳)$$


و حد پایین ولتاژ خروجی (در صورت عدم اتصال ورودی و خروجی به یکدیگر) برابر با

$$V_{in,min} = V_{ov6} + V_{ov8} = 2V_{ov} \quad (۹-۵۴)$$

است، این محدودیت تقریباً به اندازه یک V_{TH} بیشتر باعث کاهش سوینگ ولتاژ خروجی می‌شود. یک راه حل به منظور افزایش دامنه حالت مشترک ورودی، استفاده از ساختار مکمل $pMOS$ و $nMOS$ در قسمت ورودی تقویت کننده است (شکل ۹-۲۹). در ولتاژهای کم ورودی، ترانزیستورهای $pMOS$ روشن هستند و سیگنال را به خروجی منتقل می‌کنند. در عوض در ولتاژهای زیاد، ترانزیستورهای $nMOS$ روشن هستند و باعث انتقال سیگنال ورودی به خروجی می‌شوند. اما مشکلی که به وجود می‌آید آن است که در ولتاژهای متوسط ورودی، هر دو نوع ترانزیستور روشن هستند و G_m کلی ساختار بیشتر خواهد شد (شکل ۹-۲۹). لذا کلیه پارامترهای سگنال-کوچک تقویت کننده از جمله بهره ولتاژ و پهنای باند، وابسته به ولتاژ حالت مشترک ورودی خواهند شد.

 

شکل ۹-۲۸ تأثیر اتصال مستقیم خروجی به ورودی بر میزان سوینگ ولتاژ خروجی.

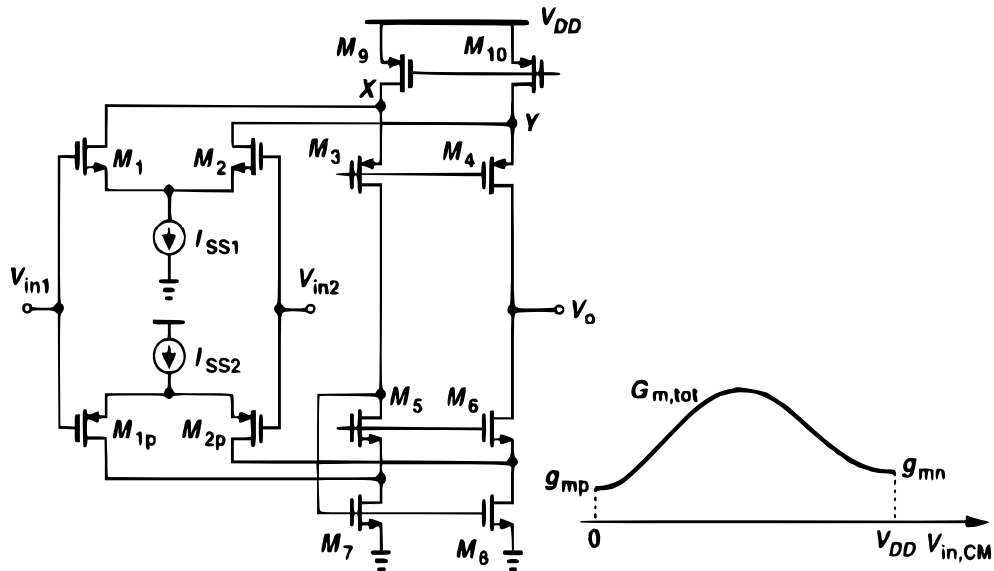


شکل ۹-۲۹ افزایش محدوده حالت مشترک ورودی با استفاده از ترانزیستورهای مکمل.

۹-۱۲) سرعت واکنش (Slew-Rate)

در حالت کلی، می‌توان رفتار پایانه خروجی یک آپ‌امپ در قسمت بار را به صورت حاصل سری یک مقاومت R_1 با یک خازن C_1 مدل‌سازی نمود (شکل ۹-۳۰). با در نظر گرفتن v_{OM} به عنوان ولتاژ نهایی، ولتاژ خروجی (v_O) این مدار خطی از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$v_O = v_{OM}(1 - e^{-t/R_1 C_1}). \quad (۹-۵۵)$$

 

شکل ۹-۳۰ مدل‌سازی نحوه نشست ولتاژ خروجی یک تقویت‌کننده.

لذا مشتق ولتاژ خروجی از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$\frac{dv_o}{dt} = \frac{v_{OM}}{R_1 C_1} e^{-t/R_1 C_1}. \quad (9-56)$$

رابطه بالا نشان می‌دهد که با افزایش دامنه سیگنال خروجی، شیب ولتاژ خروجی نیز تغییر می‌کند و هرچه دامنه بیشتر باشد، شیب ولتاژ خروجی در لحظه ابتدایی نیز بیشتر خواهد بود. به چنین وضعیتی، نشست خطی ولتاژ خروجی گفته می‌شود. اما بررسی سیگنال‌های اندازه‌گیری شده از خروجی آپ‌امپ‌های واقعی نشان می‌دهد که این سیگنال‌ها همواره از معادله خطی تبعیت نمی‌کنند. معادله مذکور با فرض خطی بودن سیستم به‌دست آمده است. با اعمال ورودی پله با دامنه زیاد به ورودی آپ‌امپ واقعی، در لحظات اولیه اختلاف ولتاژ ورودی‌های مثبت و منفی به قدری زیاد می‌شود که فرض خطی بودن صادق نیست. منشأ اصلی تفاوت در سیگنال اندازه‌گیری شده با رابطه تئوری بالا، محدودیتی است که با عنوان سرعت واکنش شناخته می‌شود. سرعت واکنش (SR) در یک آپ‌امپ واقعی، نشان‌دهنده حداکثر نرخ تغییرات ممکن برای ولتاژ خروجی است به گونه‌ای که خروجی نمی‌تواند تغییرات شدیدتری از آن داشته باشد. این پارامتر نامحدود نیست و به‌صورت زیر تعریف می‌شود.

$$SR = \left(\frac{dv_o}{dt} \right) |_{\max}. \quad (9-57)$$

در آغاز، اگر شیب تغییرات خروجی از SR بیشتر باشد، به حداکثر مقدار یعنی SR محدود شده و خروجی از رابطه زیر پیروی می‌کند:

$$v_o(t) = SR \times t. \quad (9-58)$$

این وضع تا زمانی ادامه می‌یابد که شیب تغییرات پیش‌بینی شده از معادله خطی کمتر از SR شود. پس از آن خروجی مجدداً از رابطه خطی تبعیت می‌کند. اگر حداکثر نرخ تغییرات خروجی همواره کمتر از SR آپ‌امپ باشد، این پارامتر محدودیتی در پاسخ خروجی ایجاد نمی‌کند و معادله خروجی از همان ابتدای کار خطی خواهد بود. سرعت واکنش برای تقویت‌کننده عملیاتی ایده‌آل بی‌نهایت است. یک روش خوب برای محاسبه SR آن است که به ورودی تقویت‌کننده حلقه بسته، یک پالس ولتاژ اعمال کنیم و نسبت $\Delta v / \Delta t$ را اندازه‌گیری نماییم.

تقویت کننده شکل ۹-۳۱ را در نظر بگیرید. با اعمال سیگنال پله v_{in} با دامنه بزرگ به ورودی، یکی از ترانزیستورهای ورودی خاموش شده و کل جریان I_{SS} از دیگری می‌گذرد. در این شرایط، جریان منبع I_{SS} توسط ترانزیستور روشن به بار انتقال می‌یابد. در نتیجه حداکثر نرخ تغییرات خروجی (همان سرعت واکنش) از رابطه زیر بدست می‌آید:


$$R_1, R_2 \gg 1 \Rightarrow SR = \frac{dv_O}{dt} = \frac{I_{SS}}{C_L}. \quad (9-59)$$

سرعت واکنش یا SR محدود، به دلیل محدود بودن جریان قابل تأمین در بار (در اینجا I_{SS}) ایجاد می‌شود. چنین نرخ تغییرات محدودی هم به ازای ورودی مثبت و هم به ازای ورودی منفی برقرار خواهد بود. این وضعیت غیرخطی تا زمانی ادامه می‌یابد که شارژ خازن به حدی برسد که v_O به v_{in} نزدیک شود. لذا ترانزیستور M_2 مجدداً روشن می‌شود و ساختار مجدداً به حالت خطی و تعادل کامل برمی‌گردد. در این شرایط، ولتاژ خروجی از معادله خطی پیروی می‌کند. فرض کنید که سیگنال ورودی یا فرکانس ω به ورودی تقویت کننده فیدبک دار اعمال گردد:


$$v_O = v_{OM} \sin(\omega t). \quad (9-60)$$

با مشتق گیری از رابطه بالا خواهیم داشت:

$$\frac{dv_O}{dt} = \omega v_{OM} \cos(\omega t). \quad (9-61)$$

 

شکل ۹-۳۱ مطالعه رفتار نشست ولتاژ خروجی در یک آپ‌امپ واقعی با سرعت واکنش محدود.

 

شکل ۹-۳۲ مطالعه رفتار نشست آپامپ تمام تفاضلی در اثر سرعت واکنش محدود.

حداکثر نرخ تغییرات رابطه بالا به‌ازای حداکثر مقدار $\cos(\omega t)$ به دست می‌آید. لذا

$$\left(\frac{dv_o}{dt}\right)|_{\max} = \omega v_{OM}. \quad (۹-۶۲)$$

برای آنکه نرخ تغییرات خروجی توسط SR محدود نشود باید داشته باشیم:

$$SR \geq \omega v_{OM}. \quad (۹-۶۳)$$

فرکانس f_M ، فرکانسی است که حداکثر نرخ تغییرات با محدودیت SR آپامپ برابر شود. این فرکانس برابر است با

$$SR = \omega_M v_{OM} \Rightarrow f_M = \frac{SR}{2\pi v_{OM}}. \quad (۹-۶۴)$$

به‌عنوان نمونه‌ای دیگر از محدود شدن خروجی آپامپ با SR، تقویت‌کننده با خروجی تمام تفاضلی شکل ۹-۳۲-الف را در نظر بگیرید. شکل ۹-۳۲-ب تقویت‌کننده موردنظر را با اعمال ورودی پله تفاضلی با دامنه بزرگ نشان می‌دهد. در این حالت، یکی از ترانزیستورها کاملاً روشن شده و دیگری

به طور کامل خاموش می‌شود. در نتیجه یکی از خازن‌ها با جریان $I_{SS}/2$ شارژ می‌شود و دیگری با همین جریان دشارژ می‌شود. لذا سرعت واکنش خروجی تمام تفاضلی برابر است با:


$$\frac{d(v_O^+ - v_O^-)}{dt} = \frac{I_{SS}}{C_L}. \quad (۹ - ۶۵)$$

لحظه‌ای که آپ‌امپ از ناحیه غیرخطی (با پارامتر غالب SR) وارد ناحیه خطی (با رابطه خطی) می‌شود چندان روشن نیست. یک روش معقول برای پیدا کردن این لحظه آن است که شیب رابطه خطی را مشخص نموده و دامنه‌ای سیگنال خروجی را پیدا کنیم که شیب معادله خطی با SR برابر شود. آپ‌امپ‌های دوطبقه دارای SRهای متفاوت در طبقات اول و دوم هستند. به منظور محاسبه SR کلی در این آپ‌امپ‌ها باید سرعت واکنش حداقل را محاسبه کنیم:

$$SR = \min(SR_1, SR_2). \quad (۹ - ۶۶)$$

۹-۱۳) ضریب حذف نویز منبع تغذیه (PSRR):

نویز منبع تغذیه باعث کاهش کیفیت سیگنال خروجی تقویت‌کننده‌ها می‌شود و باید تا جای ممکن بهره سیگنال-کوچک نویز را از منبع تغذیه و زمین تا خروجی کاهش داد. تقویت‌کننده شکل ۹-۳۳ الف را با منبع تغذیه همراه با نویز V_{DD} در نظر بگیرید. به دلیل تعادل مدار و برابر بودن سطح جریان ترانزیستورها در دو طرف، ولتاژهای متناظر در دو شاخه با یکدیگر برابر خواهند بود. لذا می‌توان نوشت:

 

شکل ۹-۳۳ تحلیل سیگنال-کوچک ولتاژ خروجی یک تقویت‌کننده تفاضلی ساده در اثر ولتاژ نویز تغذیه.

$$V_O = V_X. \quad (۹-۶۷)$$

ترانزیستور M_3 با آرایش دیودی، نقش واسط را بین ولتاژهای V_{DD} و V_X بازی می‌کند. لذا بهره ولتاژ از V_{DD} تا V_X برابر با یک خواهد بود. از طرف دیگر، به دلیل تقارن کامل مدار V_O نیز تغییرات یکسانی را با V_{DD} تجربه می‌کند و بهره نويز از V_{DD} تا V_O نزدیک به واحد می‌شود.

(*) تعریف: ضریب حذف نويز منبع تغذيه ($PSRR$) به صورت نسبت بهره ولتاژ سیگنال-کوچک مدار از ورودی v_{in} تا خروجی v_O به بهره ولتاژ سیگنال-کوچک نويز مدار از منبع تغذيه v_{DD} تا خروجی v_O تعریف می‌شود:

$$PSRR = \frac{v_O/v_{in}}{v_O/v_{DD}}. \quad (۹-۶۸)$$

در مورد تقویت کننده شکل ۹-۳۳-الف، بهره ولتاژ ورودی - خروجی برابر با $g_{mN}(r_{ON}||r_{OP})$ و بهره ولتاژ نويز از منبع تغذيه برابر با یک است. لذا به طور تقریبی خواهیم داشت:

$$PSRR = g_{mN}(r_{ON}||r_{OP}). \quad (۹-۶۹)$$

مثال ۹-۶: تقویت کننده شکل ۹-۳۳-الف را در وضعیت فیدبک خازنی شامل دو خازن C_1 و C_2 (شکل ۹-۳۳-ب) در نظر بگیرید. ضریب $PSRR$ را در فرکانس‌های پایین تعیین کنید.

در مورد این تقویت کننده فیدبک دار، ضریب فیدبک برابر است با

$$\beta = \frac{1/C_2 s}{1/C_1 s + 1/C_2 s} = \frac{C_1}{C_1 + C_2}. \quad (۹-۷۰)$$

لذا بهره ولتاژ از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$\frac{v_O}{v_{in}} = \frac{1}{\beta} = 1 + \frac{C_2}{C_1}. \quad (۹-۷۱)$$

از طرف دیگر، با تحلیل سیگنال-کوچک شکل ۹-۳۳-ب خواهیم داشت:

$$\frac{v_O}{v_{DD}} = \frac{1}{1 + g_{m2}r_{O4} \frac{C_1}{C_1 + C_2}} \simeq g_{m2}r_{O4} \frac{C_1}{C_1 + C_2}. \quad (۹-۷۲)$$

لذا ضریب حذف نویز منبع تغذیه از رابطه زیر بدست می‌آید:


$$PSRR \simeq \left(1 + \frac{C_2}{C_1}\right) g_{m2} r_{O4} \frac{C_1}{C_1 + C_2}. \quad (۷۳ - ۹)$$

۹-۱۴) نویز در آپ‌امپ‌ها

نویز ارجاع داده‌شده به ورودی آپ‌امپ از اهمیت خاصی در کاربردهای با نویز کم برخوردار است. آپ-امپ کسکود تلسکوپی شکل ۹-۳۴-الف را در نظر بگیرید. با توجه به تحلیل انجام شده در فصل قبل، ترانزیستورهای $M_{1,2}$ و $M_{7,8}$ نقش اصلی را در نویز ورودی تقویت‌کننده بازی می‌کنند. لذا نویز گرمایی کانال و نویز فلیکر ارجاع داده‌شده به ورودی برابر است با:

$$\overline{v_n^2} = 2(4KT\gamma) \left(\frac{1}{g_{m1}}\right) \left(1 + \frac{g_{m7}}{g_{m1}}\right) + 2 \frac{K_N}{(W/L)_1 C_{Oxf}} + 2 \frac{K_P}{(W/L)_7 C_{Oxf}} \left(\frac{g_{m7}}{g_{m1}}\right)^2. \quad (۷۴ - ۹)$$

شکل ۹-۳۴-ب آرایش یک نویز تقویت‌کننده کسکود تا شده را نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن R_O به‌عنوان مقاومت خروجی تقویت‌کننده، نویز گرمایی کانال ارجاع داده‌شده به خروجی و ناشی از ترانزیستورهای $M_{7,8}$ و $M_{9,10}$ از رابطه زیر بدست می‌آید:

 

شکل ۹-۳۴ بررسی رفتار آپ‌امپ تلسکوپی و کسکود تا شده در حضور نویز قطعات.

$$\overline{v_{n,out}^2}|_{M_{7,8}} = 8kT\gamma \frac{1}{g_{m7}} (g_{m7}^2 R_O^2), \quad (۷۵ - ۹)$$


$$\overline{v_{n,out}^2}|_{M_{9,10}} = 8kT\gamma \frac{1}{g_{m9}} (g_{m9}^2 R_O^2). \quad (۷۶ - ۹)$$

برای محاسبه نویز ارجاع داده‌شده به ورودی، باید حاصل جمع این نویز را در مجذور بهره $g_{m1}R_O$ تقویت‌کننده تقسیم نموده و با نویز ترانزیستورهای ورودی جمع نمود:

$$v_{n1,in}^2 = 8kT\gamma \left(\frac{1}{g_{m1}} \right) \left(1 + \frac{g_{m7}}{g_{m1}} + \frac{g_{m9}}{g_{m1}} \right). \quad (۷۷ - ۹)$$

رابطه بالا نشان می‌دهد که ساختار کسکود تاشده از نویز کانال بیشتری نسبت به آرایش تلسکوپی رنج می‌برد.

۹-۱۴-۱) نویز در تقویت‌کننده‌های دو طبقه

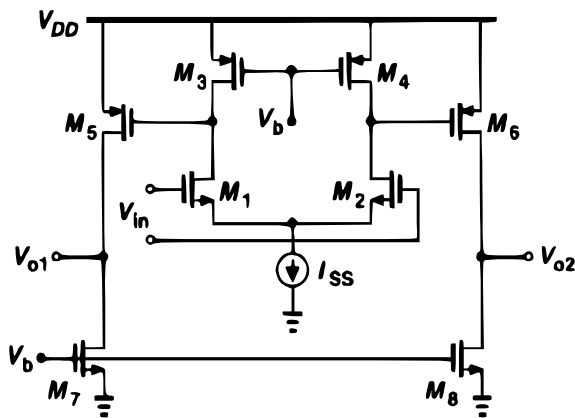

تقویت‌کننده دو طبقه شکل ۹-۳۵ را در نظر بگیرید. برای بررسی نویز ارجاع داده‌شده به ورودی این تقویت‌کننده، سهم هر کدام از طبقات را جداگانه محاسبه می‌کنیم. به وضوح، نویز گرمایی کانال ناشی از ترانزیستورهای طبقه خروجی از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

شکل ۹-۳۵ محاسبه نویز در آپ‌امپ دو طبقه.

$$\overline{v_{n,o}^2}|_{M_{5-8}} = 2 \times 4kT\gamma (g_{m5} + g_{m7})(r_{o5} \parallel r_{o7})^2. \quad (۷۸ - ۹)$$

نویز بالا بر مجذور بهره کلی آپ‌امپ تقسیم می‌شود تا به ورودی راه یابد.

$$A_V = g_{m1}(r_{o1} \parallel r_{o3}) \times g_{m5}(r_{o5} \parallel r_{o7}). \quad (۷۹ - ۹)$$

شکل ۹-۳۶ شرط حذف آفست در آیامی دوطبقه.

فصل دهم: پایداری و جبران سازی فرکانسی

مزایای فیدبک منفی باعث استفاده گسترده از این روش در مدارهای الکترونیکی شده است. با این وجود، سیستم‌های فیدبک دار مستعد ناپایداری هستند و ممکن است در یک فرکانس مشخص فیدبک منفی به فیدبک مثبت تبدیل شده و باعث ناپایداری تقویت کننده شود. در این فصل، پس از مطالعه پایداری تقویت کننده‌های فیدبک دار، راهکارهای مختلفی را به منظور پایداری سازی تقویت کننده‌های چندطبقه ارائه می‌دهیم.


۱-۱۰) ملاحظات کلی

شکل ۱-۱۰ آرایش کلی یک تقویت کننده فیدبک دار را به تصویر می‌کشد. تابع تبدیل آن عبارت است از:

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{A(s)}{1 + \beta A(s)} \quad (1-10)$$

در حالت دائمی و به ازای $\beta A(s = j\omega_1) = -1$ مخرج برابر با صفر شده و بهره نامحدود می‌گردد. لذا سیستم، کمترین نویز موجود در این فرکانس را تقویت نموده و شروع به نوسان در فرکانس مورد نظر می‌کند. به شکل ساده، دو شرط زیر به عنوان شرط‌های اصلی نوسان در فرکانس مشخص ω_1 شناخته می‌شوند. این شروط به معیارهای بارخوزن مشهورند.

$$\begin{cases} |A\beta(j\omega_1)| = 1 \\ \angle A\beta(j\omega_1) = -180^\circ \end{cases} \quad (2-10)$$

 


شکل ۱-۱۰: سیستم پایه فیدبک دار.

با محرز شدن این شرایط، اختلاف فاز موجود در حلقه با فیدبک منفی به 360° درجه رسیده و اگر در این فرکانس، بهره حلقه بزرگ‌تر مساوی یک باشد، نوسانات آغاز می‌شوند و دامنه آنها افزایش می‌یابد. شکل ۱۰-۲ مکان قطب‌ها در صفحه اعداد مختلط را در سه سیستم ناپایدار، نوسانی و پایدار مقایسه می‌کند. مرز بین پایداری، ناپایداری و نوسانی بودن یک سیستم، قرار گرفتن قطب‌ها بر روی محور اعداد مختلط است. شکل ۱۰-۳ نمودار بود دو سیستم پایدار و ناپایدار را با یکدیگر مقایسه می‌کند. دو فرکانس در این شکل اهمیتی ویژه دارند:


۱- فرکانسی که در آن بهره حلقه برابر 180° - درجه می‌گردد و به PX معروف است.

۲- فرکانسی که در آن اندازه بهره حلقه برابر با واحد می‌شود و به GX معروف است.


در یک سیستم پایدار، همواره $GX < PX$ و در یک سیستم ناپایدار، همواره $GX > PX$ است. با کاهش اندازه فیدبک، $|A\beta|$ از مقادیر کمتری شروع شده و GX به فرکانس‌های پایین‌تری منتقل می‌شود. در نتیجه سیستم پایدارتر می‌گردد. لذا بدترین شرایط از لحاظ پایداری در ضریب فیدبک $\beta = 1$ خواهد بود. اگر پایداری به ازای این ضریب فیدبک تضمین شود، به ازای تمامی ضرایب فیدبک کوچک‌تر نیز تأمین می‌شود. در ادامه وضعیت پایداری چند نوع سیستم را از نقطه نظر پایداری با یکدیگر مقایسه می‌کنیم.

 

شکل ۱۰-۲ مکان قطب‌ها در یک سیستم (الف) ناپایدار؛ (ب) نوسانی و (ج) پایدار.

 

شکل ۳-۱ مقایسه نمودار بود بهره حلقه دو سیستم پایدار و ناپایدار.

 

شکل ۳-۴ (الف) نمودار بود بهره حلقه سیستم تک‌قطبی βA ؛

(ب) مکان هندسی ریشه‌های سیستم حلقه بسته تک‌قطبی.

۱۰-۲) سیستم مرتبه اول

با استفاده از تابع تبدیل حلقه باز یک سیستم تک‌قطبی مرتبه اول، می‌توان تابع تبدیل حلقه بسته این سیستم را با اعمال فیدبک بدست آورد.

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = A(s) = \frac{A_0}{1 + s/\omega_0} \Rightarrow A_F(s) = \frac{\frac{A_0}{1 + A_0\beta}}{1 + \frac{s}{\omega_0(1 + A_0\beta)}} \quad (۱۰-۳)$$


شکل ۱۰-۴ نمودار بود بهره حلقه سیستم تک‌قطبی و مکان هندسی ریشه‌ها را در این سیستم تک‌قطبی نشان می‌دهد. در موقع رسم نمودار بود، توجه به این نکته ضروری است که همواره هر قطب ω_p ، 90° از فاز کم می‌کند که این کاهش فاز از محل $0.1\omega_p$ آغاز و تا $10\omega_p$ ادامه می‌یابد. قطب‌ها همچنین شیب منحنی اندازه را به اندازه -20 dB/dec کاهش می‌دهد که آغاز کاهش شیب در محل فرکانس قطب ω_p است. هر صفر 90° به فاز اضافه می‌کند و شیب منحنی اندازه را به میزان $+20 \text{ dB/dec}$ افزایش می‌دهد. با مقایسه شکل ۱۰-۴ الف با مفاهیم تعریف‌شده در شکل ۱۰-۳، به این نتیجه می‌رسیم که برای یک سیستم تک‌قطبی $PX = \infty$ است و لذا موردنظر همواره پایدار خواهد بود. از روی مکان هندسی ریشه‌ها در شکل ۱۰-۴ ب، به این نتیجه می‌رسیم که با افزایش ضریب فیدبک، تنها قطب سیستم از محور عمودی دورتر شده و پایداری سیستم تک‌قطبی بیشتر می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که در منحنی فاز، اثر صفر و قطب‌ها از $0.1\omega_p$ آغاز می‌شود. لذا این اثر در منحنی فاز مشهودتر خواهد بود.

۱۰-۳) سیستم مرتبه دوم

شکل ۱۰-۵ نمودار بود بهره حلقه سیستم دوقطبی و مکان هندسی ریشه‌ها را در یک سیستم دوقطبی نشان می‌دهد. در یک سیستم دوقطبی، اگر یک قطب 10 برابر از دیگری فاصله داشته باشد، کاهش فاز در محل قطب دوم 135° درجه خواهد شد. علاوه بر این، کاهش فاز در نهایت به 180° خواهد رسید. در نتیجه نقطه گذار فاز در یک سیستم دوقطبی نیز $PX = \infty$ است و این سیستم همواره پایدار خواهد بود.

(*) **نکته:** همواره با کاهش β ، پایداری سیستم بهتر می‌شود.

سیستم‌های از سه قطب بالاتر مستعد پایداری هستند و باید به دقت وضعیت پایداری آنها بررسی شود.

 

شکل ۱۰-۵ (الف) نمودار بود یک سیستم دوقطبی؛ (ب) مکان هندسی ریشه‌ها در یک سیستم دوقطبی.

۴-۱۰ حاشیه فاز

چه میزان فاصله میان PX و GX لازم است تا به پایداری مطلوب دست یابیم؟ اگر فاصله بین این دو متغیر کم باشد و مثلاً GX در فاز بهره حلقه -175° اتفاق افتد، آنگاه خواهیم داشت:

$$|A\beta(jGX)| = 1 \quad (۴-۱۰)$$


$$\angle A\beta(jGX) = -175^\circ \quad (۵-۱۰)$$

$$A_F(s) = \frac{1}{\beta} \left[\frac{A\beta(s)}{1 + A\beta(s)} \right] \Rightarrow$$

$$A_F(jGX) = \frac{1}{\beta} \left[\frac{\exp(-j175^\circ)}{1 + \exp(-j175^\circ)} \right] = \frac{1}{\beta} \left(\frac{-0.9962 - j0.0872}{0.0038 - j0.0872} \right).$$

(۶-۱۰)

$$|A_F(jGX)| = \frac{1}{\beta} \left(\frac{1}{0.0872} \right) \approx \frac{11.5}{\beta}. \quad (۷-۱۰)$$

 

شکل ۶-۱۰ پاسخ فرکانسی حلقه بسته و پاسخ پله به ازای فاصله کم بین نقاط گذار بهره و فاز.

لذا بهره سیستم حلقه بسته که در ابتدا برابر با $1/\beta$ بوده است، در نقاط حول وحوش GX به $11.5/\beta$ خواهد رسید. شکل ۶-۱۰ پاسخ فرکانسی حلقه بسته چنین سامانه‌ای را به همراه پاسخ پله آن (به ازای فاصله کم بین نقاط گذار بهره و فاز) نشان می‌دهد. این نمودارها نشان می‌دهد که سیستم در حال تقویت زیاد فرکانس‌های حول وحوش GX است و پاسخ فرکانسی هموار و تخت نخواهیم داشت. پاسخ پله در نمودار سمت راست، نشان‌دهنده نوسان و تقویت فرکانس خاصی می‌باشد.

موارد بالا نشان می‌دهد که PX و GX باید به حد کافی از هم فاصله داشته باشند تا پایداری نسبی مناسب بدست آید. به عنوان معیاری از فاصله میان PX و GX در نمودار فاز، حاشیه فاز به صورت رابطه زیر تعریف می‌شود:


$$PM = 180^\circ + \angle A\beta(GX). \quad (۸ - ۱۰)$$

به طور معادل، می‌توان حاشیه بهره را از روی نمودار بهره و به شکل زیر تعریف نمود:

$$GM = -20 \log(|A\beta(PX)|). \quad (۹ - ۱۰)$$

شکل ۷-۱۰ حاشیه بهره و حاشیه فاز را به شکل گرافیکی و از روی نمودار بود بهره حلقه $A\beta$ نمایش می‌دهد. واضح است که هر چه حاشیه بهره و حاشیه فاز بیشتر باشند PX و GX فاصله بیشتری از یکدیگر داشته و سیستم پایدارتر خواهد بود.

مثال ۷-۹: یک سیستم فیدبک دار به گونه‌ای طراحی شده است که $|A\beta(j\omega_{p2})| = 1$ و $|\omega_{p1}| \ll |\omega_{p2}|$ باشد. حاشیه فاز این سیستم چقدر است؟ در فرکانس GX پاسخ سیستم حلقه بسته چه میزان برآمدگی خواهد داشت؟

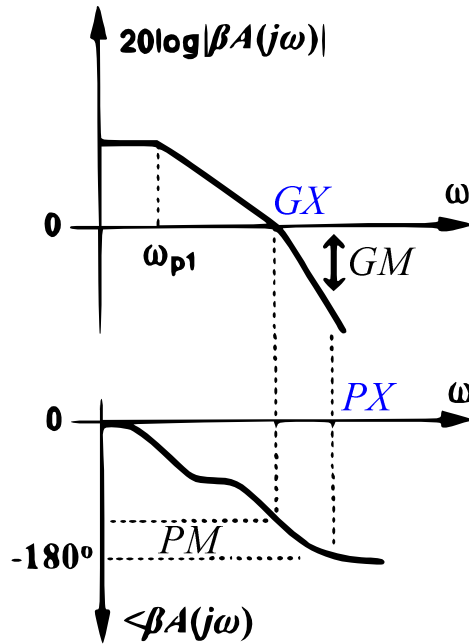

شکل ۱۰-۷ تعریف حاشیه بهره و حاشیه فاز.

می‌دانیم که هر قطب به اندازه 90° از فاز کم می‌کند و میزان افت فاز در فرکانس خود قطب برابر با 45° است. چون دو قطب فاصله زیادی از یکدیگر دارند، قطب اول به اندازه 90° از فاز کم نموده و میزان افت در محل قطب دوم برابر با -135° می‌شود. از آنجا که $|A\beta(j\omega_{p2})| = 1$ است لذا $GX = \omega_{p2}$ خواهد بود. پس در فرکانس $\omega = \omega_{p2}$ ، $A\beta$ به -135° می‌رسد که با توجه به فاصله آن از -180° ، PM برابر با 45° خواهد بود:

$$A\beta(jGX) = 1, A\beta(jGX) = -135^\circ \Rightarrow PM = 45^\circ. \quad (10-10)$$

هم‌اکنون وضعیت سیستم حلقه بسته را با توجه به تابع تبدیل حلقه بسته با ضریب β بررسی می‌کنیم:


$$A_F(jGX) = \frac{1}{\beta} \left(\frac{e^{-j135}}{1 + e^{-j135}} \right) \Rightarrow |A_F(jGX)| = \frac{1}{\beta} \frac{1}{|0.29 - j0.71|} \simeq \frac{1.3}{\beta}. \quad (10-11)$$

۲۱۰ | مدارهای مجتمع خطی CMOS: از طراحی تا پیاده‌سازی

با توجه به اینکه بهره سیستم حلقه بسته در فرکانس‌های پایین برابر با $1/\beta$ است، پاسخ فرکانسی از 30% برآمدگی در فرکانس GX رنج می‌برد. می‌توان نشان داد که به ازای

$$PM = 60^\circ \Rightarrow |A_F(jGX)| = \frac{1}{\beta}. \quad (۱۰ - ۱۲)$$

است. در این حالت پاسخ فرکانسی فاقد برآمدگی و پاسخ زمانی نیز فاقد نوسان در یک فرکانس مشخص خواهد بود. چنین حاشیه فازی در همه سیستم‌ها مطلوب است و باعث می‌شود که خروجی با سرعت بالا به مقدار نهایی میل می‌کند. شکل ۸-۱۰ پاسخ زمانی سیستم حلقه بسته را به ازای حاشیه فاز ۴۵، ۶۰ و ۹۰ درجه نشان می‌دهد. با افزایش حاشیه فاز خروجی سیستم پایدارتر می‌شود. ولی سرعت سیستم نیز به همان نسبت کاهش می‌یابد.

 

شکل ۸-۱۰ پاسخ زمانی سیستم حلقه بسته به ازای حاشیه فاز ۴۵، ۶۰ و ۹۰ درجه.

در عمل ممکن است به دلیل خواص غیرخطی و جابجایی صفر و قطب‌ها، خروجی تقویت‌کننده‌های حلقه بسته دقیقاً به این شکل‌ها نباشد.

۵-۱۰ | جبران سازی فرکانس


آپ‌امپ‌های ساخته‌شده از ترانزیستور، شامل تعداد زیادی قطب در تابع تبدیل هستند. لذا رفتار فرکانسی آنها باید جبران سازی فرکانسی شود تا در آرایش حلقه بسته، ناپایدار نشود. جبران‌سازی فرکانسی به راهکاری اطلاق می‌شود که با انتقال فرکانس‌های GX و PX ، باعث رعایت شرط $GX < PX$ شده و یا

سیستم را مطلقاً پایدار می‌کنند و یا پایداری یک سیستم پایدار را به اندازه مطلوب بالا می‌برند. همان گونه که در شکل ۹-۱۰ نشان داده شده است، این روش‌ها به دو طریق پایداری تقویت کننده را افزایش می‌دهند:

الف) کاهش فرکانس G_X : در این روش، همان گونه که در شکل ۹-۱۰-الف مشهود است، قطب غالب به فرکانس‌های پایین‌تر منتقل شده و لذا G_X به فرکانس‌های پایین‌تر منتقل می‌شود. این کار در نهایت به $G_X < P_X$ و دستیابی به یک تقویت کننده پایدار ختم می‌شود.

ب) افزایش فرکانس P_X : همان گونه که در شکل ۹-۱۰-ب نشان داده شده است، در این روش قطب‌های غیر غالب به فرکانس‌های بالاتر منتقل می‌شوند. لذا در نهایت P_X به فرکانس‌های بالاتر منتقل می‌شود. این کار در نهایت به $G_X < P_X$ و دستیابی به یک تقویت کننده پایدارتر ختم می‌شود.



در عمل، ابتدا آپ‌امپ با حداقل تعداد قطب (با توجه به قضیه نسبت‌دهی قطب‌ها به گره‌ها، تعداد طبقات به حداقل می‌رسد) به گونه‌ای طراحی می‌شود که همگی معیارها (توان مصرفی، سطح اشغالی، سرعت و دقت) ارضا شوند. پس از آن جبران سازی فرکانسی انجام می‌شود و طراحی به گونه‌ای اصلاح می‌گردد که G_X به سمت مبدأ کشیده شود. این کار البته باعث کاهش پهنای باند تقویت کننده نیز می‌شود.

 

شکل ۹-۱۰ الف) جبران سازی فرکانسی با G_X ; ب) جبران سازی فرکانسی با جابجایی P_X

۱۰-۵-۱ جبران‌سازی در تقویت‌کننده‌های یک طبقه

شکل ۱۰-۱۰ آرایش یک تقویت‌کننده عملیاتی یک طبقه و مکان هندسی قطب‌های آن را نشان می‌دهد. دو مسیر سیگنال برای سیگنال تفاضلی ورودی وجود دارد تا با گذر از این دو مسیر به گره خروجی برسد. قطب‌های مختلفی در این مسیرها وجود دارند که در هر شکل، با توجه به اندازه مشخص شده‌اند. با توجه به اینکه گره خروجی دارای بزرگ‌ترین خازن بار C_L و مقاومت معادل R_{out} تا زمین است، لذا قطب غالب (کوچک‌ترین قطب در فرکانس‌های بالا) در این گره قرار دارد. اندازه سایر قطب‌ها با توجه به تحلیل

  

شکل ۱۰-۱۰ آرایش یک تقویت‌کننده عملیاتی تک طبقه و محل قرارگیری قطب‌ها در آن.

مدارهای مجتمع خطی CMOS: از طراحی تا پیاده‌سازی | ۲۱۳


مداری و مقایسه اندازه آنها با یکدیگر تعیین می‌شود. با توجه به اندازه حرکت کوچک‌تر حفره نسبت به الکترون، ترانزیستورهای $pMOS$ معمولاً بزرگ‌تر از $nMOS$ انتخاب می‌شوند تا به هدایت انتقالی یکسان دست یابند. لذا خازن‌های ناشی از این ترانزیستورها نیز بزرگ‌تر هستند و در نهایت C_N بزرگ‌تر از C_X خواهد بود. با توجه به تقارن مداری، C_X و C_Y به یک اندازه هستند و لذا قطب‌های این دو گره با یکدیگر ترکیب شده و تنها یک قطب را در مکان صفر و قطب‌ها ایجاد می‌کنند.

با توجه به غالب بودن قطب گره خروجی نسبت به سایر قطب‌ها، می‌توان جبران‌سازی فرکانسی را با کوچک‌تر نمودن اندازه قطب این گره و از طریق افزایش اندازه خازن بار C_L انجام داد (مطابق با روش (الف) توضیح داده شده در بخش قبل). شکل ۱۰-۱۱ نحوه جبران‌سازی تقویت‌کننده شکل ۱۰-۱۰-الف و افزایش پایداری آن را بر مبنای روش (الف) نمایش می‌دهد. خط پررنگ رفتار فرکانسی تقویت‌کننده را قبل از جبران‌سازی فرکانسی نشان می‌دهد. قبل از جبران‌سازی فرکانسی، $G_X > P_X$ است و لذا سیستم ناپایدار است. با افزایش خازن بار پس از جبران‌سازی فرکانسی، قطب غالب ω_{P1} به فرکانس‌های پایین‌تر منتقل شده و با کاهش G_X ، سیستم پایدارتر می‌گردد. یک راه برای دستیابی به پایداری مطلوب آن است که $G_X = \omega_{P2}$ در نظر بگیریم. با این کار، پس از جبران‌سازی $A\beta(G_X) = -135^\circ$ شده و حاشیه فاز $PM = 45^\circ$ خواهد شد (هر قطب به اندازه 90° از فاز کم می‌کند و کاهش فاز در محل خود قطب برابر با -45° است). برای دستیابی به این هدف، محل جدید قطب غالب ω_{P1} را از رابطه زیر حساب می‌کنیم:

$$\omega_{P1} = \frac{G_X}{A_0\beta} = \frac{\omega_{P2}}{A_0\beta}. \quad (10-13)$$

(*) نکته: کوچک‌تر نمودن اندازه قطب غالب با افزایش اندازه R_{out} گره خروجی نیز امکان‌پذیر است. این کار اما منجر به افزایش پایداری تقویت‌کننده نمی‌شود چرا که هم بهره زیاد شده و هم قطب غالب به فرکانس‌های پایین‌تر منتقل می‌گردد. پس در مجموع، رفتار فرکانسی حلقه فیدبک در فرکانس‌های بالا یکسان باقی می‌ماند.

(*) نکته: ساختار تمام تفاضلی، مشکل ساختار تک سر شکل ۱۰-۱۰-الف از لحاظ آینه نمودن سیگنال از یک سمت به سمت دیگر و ایجاد شدن قطب اضافی آینه‌ای در محل گره A را ندارد. بنابراین ساختار تمام تفاضلی تعداد قطب غیر غالب کمتر داشته و پایداری آن بهتر است.

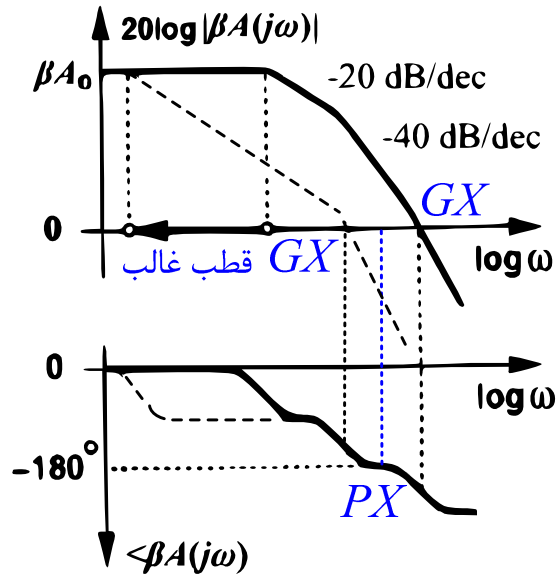


شکل ۱۰-۱۱ جبران سازی فرکانسی در نمودار بود آپامپ تلسکوپی تک سر.

(*) **نکته:** صفر باعث افزایش فاز به اندازه $+90^\circ$ در پاسخ فرکانسی شده و با افزایش فاز در محل GX ، حاشیه فاز را افزایش می‌دهد. می‌توان با جاسازی مسیرهای پرسرعت در داخل تقویت کننده اصلی، صفر اضافی ایجاد کرد و اثر منفی قطب‌های غیر غالب را با استفاده از این صفرها خنثی نمود.

۱۰-۵-۲) جبران سازی در تقویت کننده‌های دوطبقه

شکل ۱۰-۱۲ آرایش یک تقویت کننده دوطبقه را به تصویر می‌کشد. برخلاف تقویت کننده یک طبقه، مزیت‌های این ساختار بهره ولتاژ بالا و نیز بالا بودن تغییرات ولتاژ خروجی به صورت هم‌زمان است. طبق قضیه نسبت دهی قطب‌ها به گره‌ها، در این ساختار سه قطب اصلی P_X ، P_E (خروجی طبقه اول) و P_A (خروجی طبقه دوم) در مسیر اصلی سیگنال از ورودی به خروجی وجود دارند. اندازه هر قطب برابر با عکس حاصل ضرب مقاومت دیده شده در هر گره در خازن آن است. اندازه مقاومت و خازن خروجی دیده شده در این گره‌ها عبارت‌اند از:

$$R_{O,X} = r_{O1} \parallel 1/g_{m3} \quad (۱۰ - ۱۴)$$

 

شکل ۱۰-۱۲ آرایش یک تقویت‌کننده عملیاتی دوطبقه.

$$R_{O,E} \approx g_{m3}r_{O3}r_{O1} \parallel g_{m5}r_{O5}r_{O7} \quad (10-15)$$

$$R_{O,A} = r_{O9} \parallel r_{O11} = R_L \quad (10-16)$$

$$C_X = C_{GS3} + C_{GD1} \quad (10-17)$$

$$C_E = C_{GS9} + C_{GD9}(1 + g_{m9}r_{O9} \parallel r_{O11}) \quad (10-18)$$

$$C_A \approx C_L \quad (10-19)$$


با توجه به مقاومت بالای $R_{O,E}$ در خروجی طبقه اول و وجود اثر میلر خازن C_{GD9} در این گره، قطب P_E غالب بوده و از همه کوچک‌تر است. پس از این قطب، به ترتیب قطب‌های P_O و P_X قطب‌های غالب می‌باشند. شکل ۱۰-۱۳ پاسخ فرکانسی خروجی تقویت‌کننده را طبق این نکته نشان می‌دهد.

یک راه‌حل برای جبران‌سازی این تقویت‌کننده آن است که GX را به ω_{PA} محدود کنیم و قطب غالب یعنی $\omega_{PE} = |P_E| = 1/R_{O,E}C_E$ را آن‌قدر کوچک کنیم که $GX = \omega_{PA}$ شود. به این روش **جبران‌سازی موازی** گفته می‌شود و با اضافه کردن خازن جبران‌ساز اضافی C_C به $C_{O,E}$ انجام‌پذیر


است. با این وجود، روش جبران‌سازی موردنظر دارای دو مشکل اصلی است:

۱- نیاز به خازن بسیار بزرگ جبران‌سازی C_C در گره E ؛


۲- محدود شدن $GBW = A_0\omega_0$ و یا GX به ω_{PA} ؛ به‌خصوص برای $|A\beta|$ های کوچک.

 

شکل ۱۰-۱۳ نمودار بود بهره حلقه یک تقویت کننده دوطبقه.

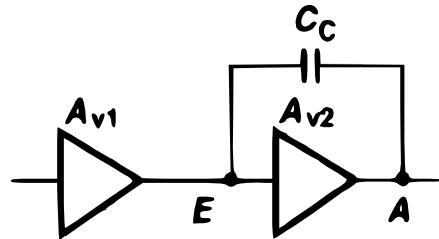

شکل ۱۰-۱۴ جبران سازی میلر در آپ‌امپ دوطبقه.

 

شکل ۱۰-۱۵ جداسازی قطب‌ها از یکدیگر پس از اعمال روش جبران سازی میلری.


روش جبران سازی فرکانسی دوم، موسوم به روش **جبران سازی میلری** است. شکل ۱۰-۱۴ نحوه اعمال این روش جبران سازی را با قرار دادن خازن C_C مابین گره‌های E و A در شکل ۱۰-۱۲ نشان می‌دهد. خازن جبران سازی C_C بین ورودی و خروجی طبقه دوم قرار می‌گیرد تا با توجه به بهره طبقه دوم A_2 اثر معادل آن در گره E چند ده برابر گردد. طبق قضیه میلر، خازن معادل C_C در گره E برابر است با:

$$C_C(1 + A_2) = E \text{ گره } C_C \text{ در گره } E$$


با این کار قطب غالب بسیار کوچک‌تر شده و خواهیم داشت:

$$\omega_{PE} = \frac{1}{R_{O,E}[C_E + C_C(1 + A_2)]} \quad (۱۰ - ۲۰)$$

مزیت این روش استفاده از خازن جبران سازی کوچک C_C و بهره‌مندی از اثر میلری آن به‌منظور ساخت یک خازن معادل بزرگ $C_C(1 + A_2)$ است. همان‌گونه که در شکل ۱۰-۱۵ نشان داده شده است، مزیت دیگر این روش دور نمودن بیشتر قطب‌های غیر غالب از قطب غالب و انتقال آنها به فرکانس‌های بالا است. این خاصیت جبران سازی میلر، با عنوان «جداسازی قطب‌ها از یکدیگر» یا «Pole Splitting» شناخته می‌شود. شکل ۱۰-۱۶ الف نحوه اعمال جبران سازی میلری با خازن

 

شکل ۱۰-۱۶ (الف) پیاده‌سازی تقویت‌کننده دوطبقه با جبران سازی میلری؛ (ب) رفتار خازن جبران سازی در فرکانس‌های بالا؛ (ج) جبران سازی میلری با خازن و مقاومت جبران سازی.

 

شکل ۱۰-۱۷ تأثیر صفر سمت راست در رفتار فرکانسی تقویت‌کننده.

جبران‌سازی C_C را در طبقه دوم تقویت‌کننده عملیاتی شکل ۱۰-۱۲ نشان می‌دهد. دلیل انتقال قطب غیر غالب اول به فرکانس‌های بالاتر اتصال کوتاه شدن خازن جبران‌سازی C_C در فرکانس‌های بالا است (شکل

۱۰-۱۶ ب). لذا مقاومت معادل خروجی طبقه دوم از $R_{O,A} = R_L$ به $R_{O,E} \parallel 1/g_{m9}$ تغییر می‌کند.

یا به‌طور تقریبی به $1/g_{m9}$ کاهش یافته و اندازه قطب غیر غالب

$$\omega_{PA} = \frac{1}{R_L C_L} \Rightarrow \omega_{PA} \approx \frac{g_{m9}}{C_L + C_E} \quad (10-21)$$

افزایش می‌یابد.

با اتصال خروجی شکل ۱۰-۱۶ الف به زمین مجازی، مشاهده خواهیم کرد که این ساختار شامل یک صفر سمت راست با اندازه تقریبی

$$g_{m9} \times v_G = (C_C + C_{GD9})s \times v_G \Rightarrow s = s_Z = + \frac{g_{m9}}{C_C + C_{GD9}} \quad (10-22)$$

است. بسته به اندازه خازن جبران‌سازی، صفر سمت راست موردنظر ممکن است در فرکانس‌های پایین واقع گردیده و برای پایداری تقویت‌کننده مشکل ایجاد کند. اثر صفر سمت راست در پایداری تقویت‌کننده حتی می‌تواند مخرب‌تر از اثر یک قطب غیر غالب باشد. شکل ۱۰-۱۷ رفتار فرکانسی بهره حلقه را در حضور صفر سمت راست نشان می‌دهد. چنین صفری در صورت تابع تبدیل جمله $(1 - s/\omega_Z)$ ایجاد می‌کند که منجر به کاهش فاز 90° مشابه با یک قطب سمت چپ می‌شود. اما اثر

آن در نمودار اندازه همچنان مشابه با یک صفر سمت چپ و با افزایش شیب نمودار به اندازه $+20 \text{ dB/dec}$ است. چنین صفری خطر جدی برای پایداری تقویت کننده دوطبقه با جبران سازی میلری ایجاد می کند و باید آن را به طریقی حذف نمود. یک راه حل برای حذف این صفر، استفاده از یک مقاومت سری R_C با خازن C_C مطابق با شکل ۱۰-۱۶ ج است. با اضافه کردن این مقاومت، مقدار صفر مورد نظر اصلاح شده و از رابطه زیر بدست می آید:

$$g_{m9}v_G = \frac{v_G}{R_C + \frac{1}{C_C s}} = \frac{C_C s}{1 + R_C C_C s} v_G \Rightarrow g_{m9}(1 + R_C C_C s) = C_C s$$

$$\Rightarrow s = s_Z = \frac{1}{C_C(1/g_{m9} - R_C)} \quad (۱۰ - ۲۳)$$


به ازای $R_C = 1/g_{m9}$ ، صفر سمت راست در بینهایت قرار خواهد گرفت و به طور کامل حذف می گردد. به ازای $R_C > 1/g_{m9}$ ، صفر سمت راست به سمت چپ منتقل شده و مقدار آن $p_Z \leq 0$ می شود. لذا در عمل می توان از این صفر به منظور حذف قطب غیر غالب تقویت کننده در گره A استفاده نمود. اندازه مقاومت جبران سازی لازم برای حذف صفر و قطب عبارت است از:

$$s_Z = p_A \Rightarrow \frac{1}{C_C(1/g_{m9} - R_C)} = \frac{-g_{m9}}{C_L + C_C} \Rightarrow R_C \simeq \left(1 + \frac{C_L}{C_C}\right) \frac{1}{g_{m9}} \quad (۱۰ - ۲۴)$$

رویه بالا دو مشکل دارد:

- ۱- عدم مشخص بودن مقدار دقیق خازن بار C_L در بسیاری از کاربردها از جمله مدارهای کلید خازنی؛ این مشکل باعث می شود که نیازمند مقاومت جبران سازی R_C متغیر با مقدار متناسب با خازن بار باشیم.
- ۲- مقاومت R_C معمولاً توسط یک ترانزیستور در ناحیه تریود پیاده سازی می شود (شکل ۱۰-۱۸ الف). رفتار مقاومت در ناحیه تریود، همان گونه که در فصل های اول توضیح داده شد، غیر خطی بوده و وابسته به ولتاژ دو سر آن است. این موضوع باعث می شود که وقتی تغییرات ولتاژ خروجی تقویت کننده زیاد باشد، مقدار مطلق R_C در هر لحظه تغییر نموده و مکان صفر و در نتیجه پایداری و پاسخ سیگنال-بزرگ تقویت کننده را تحت تأثیر قرار دهد.

(*) نکته: در شکل ۱۰-۱۸ الف، تولید ولتاژ بایاس V_b که با تغییرات پروسه، ولتاژ و دما، بتواند مقاومت

 

شکل ۱۰-۱۸ پیاده‌سازی مقاومت جبران‌سازی و نحوه تولید ولتاژ بایاس برای تغذیه مقاومت موردنظر.

$$R_C = \frac{1}{g_{m9}} \left(1 + \frac{C_L}{C_C} \right). \quad (10-25)$$

را ثابت نگاه دارد کار ساده‌ای نیست. یک روش ساده برای پیاده‌سازی ولتاژ بایاس موردنظر در شکل ۱۰-۱۸ ب نمایش داده شده است. پس از جبران‌سازی فرکانسی تقویت‌کننده دوطبقه و انتقال قطب‌های غیر غالب به فرکانس‌های بالاتر، تنها قطب غالب باقی‌مانده و این تقویت‌کننده تبدیل به یک سیستم تک‌قطبی پایدار می‌شود. لذا در تقویت‌کننده دوطبقه شکل ۱۰-۱۲ خواهیم داشت:

$$A(s) \simeq \frac{A_0}{1 + s/\omega_{PE}}. \quad (10-26)$$

فرکانس GBW جایی است که بهره در فرکانس‌های بالا برابر با یک می‌شود. در سیستم‌های تک‌قطبی، این فرکانس به‌طور تقریبی برابر با حاصل ضرب بهره در پهنای باند یا $A_0\omega_{PE}$ است:


$$\left. \begin{aligned} A_0 &= g_{m1}R_{O,E}g_{m9}R_{O,A} \\ \omega_{PE} &= \frac{1}{C_C R_{O1}(g_{m9}R_{O2})} \end{aligned} \right\}$$

$$A(s)|_{s \rightarrow \infty} \simeq \frac{A_0\omega_{PE}}{s} = 1 \Rightarrow s = \text{GBW} = A_0\omega_{PE} = \frac{g_{m1}}{C_C}.$$

(۱۰-۲۷)

لذا در یک تقویت‌کننده عملیاتی دوطبقه با جبران‌سازی فرکانسی، $GBW = g_{m1}/C_C$ خواهد بود. یک مشکل دیگر تقویت‌کننده‌های دوطبقه حساسیت زیاد پایداری آنها به خازن بار است. شکل ۱۰-۱۹ نحوه نشست ولتاژ خروجی تقویت‌کننده‌های یک طبقه و دوطبقه را با افزایش خازن بار C_L مقایسه می‌کند. برخلاف تقویت‌کننده‌های یک طبقه که قطب غالب آنها در خروجی کلی قرار گرفته است، قطب غالب تقویت‌کننده‌های دوطبقه در خروجی طبقه اول قرار دارد. لذا برخلاف تقویت‌کننده‌های یک طبقه، پایداری تقویت‌کننده‌های دوطبقه با افزایش خازن بار کاهش می‌یابد. یک راه‌حل به‌منظور کاهش حساسیت آپ‌امپ به خازن بار آن است که قطب غیر غالب و وابسته به خازن بار خروجی را تا حد ممکن بزرگ‌تر از فرکانس بهره واحد انتخاب کنیم:

$$\omega_{pA} \gg GBW \Rightarrow \frac{g_{m9}}{C_L} \gg \frac{g_{m1}}{C_C}. \quad (۱۰ - ۲۸)$$

 

شکل ۱۰-۱۹ تأثیر افزایش خازن بار در نحوه نشست ولتاژ خروجی تقویت‌کننده‌های یک طبقه و دوطبقه.

اندازه خازن بار C_L توسط طبقه بعد از تقویت‌کننده تعیین می‌شود و اندازه آن دست ما نیست. لذا تنها راه ممکن آن است که g_{m9} را با افزایش ابعاد و جریان ترانزیستور M_9 افزایش دهیم. معمولاً g_{m9} را با زیاد کردن جریان این ترانزیستور افزایش می‌دهند چراکه ابعاد بزرگ، باعث افزایش بیشتر خازن بار خروجی می‌شود. افزایش ابعاد همچنین باعث محدود شدن سرعت واکنش یا SR ترانزیستور می‌شود. راه‌حل دیگر آن است که با بزرگ نمودن اندازه خازن جبران‌سازی C_C ، GBW تقویت‌کننده را کاهش دهیم. افزایش خازن نیز سطح بیشتری را اشغال می‌کند و سرعت و SR تقویت‌کننده را کاهش می‌دهد.


۱۰-۶) سرعت واکنش در تقویت‌کننده‌های دوطبقه

سرعت واکنش یا SR ، حداکثر شیب تغییرات خروجی را در خروجی یک تقویت‌کننده مشخص می‌کند. لذا اگر ولتاژ خروجی را v_o در نظر بگیریم، $SR = dv_o/dt|_{max}$ خواهد بود. شکل ۱۰-۲۰ الف آرایش یک تقویت‌کننده دوطبقه با خازن جبران‌سازی را نشان می‌دهد. ساده‌ترین نحوه پیاده‌سازی این تقویت‌کننده در شکل ۱۰-۲۰ ب نشان داده شده است. با اعمال یک ولتاژ تفاضلی با دامنه زیاد به ورودی این تقویت‌کننده عملیاتی، یکی از ترانزیستورهای M_1 یا M_2 به‌طور کامل خاموش شده و کل جریان منبع جریان I_{SS} از دیگری می‌گذرد. همان‌گونه که در شکل ۱۰-۲۰ ج نشان داده شده است، جریان I_{SS} یا از C_C کشیده شده و یا به آن تزریق می‌گردد. لذا با فرض آنکه ولتاژ گره X تقریباً ثابت باشد، سرعت واکنش خروجی از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$SR = \frac{dv_o}{dt}|_{max} = \pm \frac{I_{SS}}{C_C}. \quad (10-29)$$

۱۰-۷) سایر روش‌های جبران‌سازی

اگر مسیر مستقیم ورودی به خروجی از طریق خازن C_C جبران‌سازی می‌لر حذف شده و یا امپدانس آن افزایش یابد، صفر سمت راست از بین خواهد رفت. همان‌گونه که قبلاً نشان داده شد، یک راه‌حل افزودن یک مقاومت جبران‌سازی R_C به شکل سری با خازن C_C است. راه‌حل دیگر، استفاده از یک بافر ولتاژ (دنبال‌کننده سورس) به شکل سری و قبل از خازن جبران‌سازی است تا مسیر مستقیم از ورودی به خروجی از بین رفته و تنها مسیر فیدبک از خروجی به سمت ورودی باقی بماند (شکل ۱۰-۲۱).

 


شکل ۱۰-۲۰ آهنگ چرخش ولتاژ خروجی در تقویت‌کننده‌های دو طبقه.

مشکل ساختار شکل ۱۰-۲۱ وجود ترانزیستور M_2 قبل از خازن C_C است که باعث می‌شود که حداقل ولتاژ مجاز خروجی توسط این قطعه محدود شود. لذا بهتر است که جای خازن و ترانزیستور را عوض


کنیم و با استفاده از C_C ، نقطه کار طبقه خروجی را از طبقه قبلی ایزوله کنیم. معادل تک سر این ایده در شکل ۱۰-۲۲ و با استفاده از یک بافر جریان (تقویت‌کننده گیت مشترک) نشان داده شده است. شکل ۱۰-۲۳ معادل تمام تفاضلی این ایده را با استفاده از دو بافر قرار داده شده در

 شکل ۱۰-۲۱ آپ‌امپ دو طبقه با اضافه کردن دنبال‌کننده سورس برای حذف صفر سمت راست.




۲۲۴ | مدارهای مجتمع خطی CMOS: از طراحی تا پیاده‌سازی

درون تقویت‌کننده اصلی (ترانزیستورهای M_3 و M_4) نشان می‌دهد. روش مذکور جبران سازی کسکود نام دارد. وجود امپدانس کوچک $1/g_{m4}$ به‌طور موازی با $1/C_C S$ باعث می‌شود که کل جریان سیگنال-کوچک ترانزیستور M_2 ، به ترانزیستور M_4 راه یافته و از طریق خازن C_C به خروجی نرود. در این شرایط، مسیر اصلی سیگنال ورودی به خروجی از طریق ترانزیستور M_9 (و نه خازن C_C) برقرار می‌شود. می‌توان نشان داد که با این کار، صفر سمت راست به فرکانس‌های بسیار بالا منتقل می‌شود.

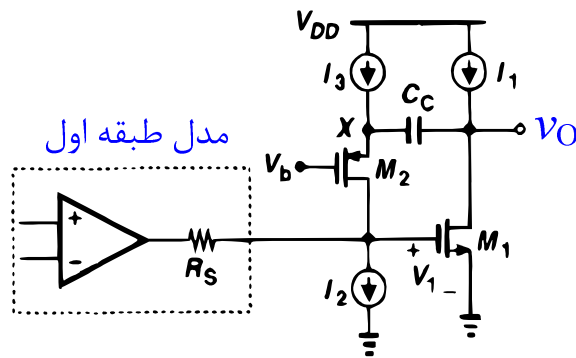

شکل ۱۰-۲۲ راهکار جبران سازی با استفاده از آرایش گیت مشترک.

 

شکل ۱۰-۲۳ (الف) جبران سازی کسکود در تقویت‌کننده عملیاتی دوطبقه تفاضلی؛ (ب) مدار معادل تک سر.

کتابنامه

- 1- Design of analog CMOS integrated circuits, Behzad Razavi, McGraw Hill, 2000.
- 2- Analog integrated circuit design, D. Johns, K. Martin, Wiley 2011.

Journals:

- 1- IEEE J. Solid-State Circuits (JSSC)
- 2- IEEE Trans. Circuits and Systems (Fundamental, Express Briefs)
- 3- Springer (ALOG, CSSP)
- 4- Elsevier (MEJ, AEU, Integration, the VLSI)
- 5- Wiley (CTA)
- 6- IET (Electronics Letters, Circuits, Devices, and Systems)
- 7- Taylor and Francis (IJE)
- 8- World Scientific (JCSC)
- 9- IEICE

Conferences:

- 1- IEEE Solid-State Circuits Conference (ISSCC)
- 2- IEEE Custom Integrated Circuits (CICC)
- 3- EssCirc
- 4- ISCAS
- 5- DATE and DAC